

COQ

elettronica

n.10

om

CB

Hi-Fi

edizioni **C D** Pubblicazione mensile
sped. in abb. post. g. III
1 ottobre 1974
L. 1.000



TENKO 23...

QSO facili

DISTRIBUTTRICE PER L'ITALIA

G.B.C.
italiana



emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena via Medaglie d'Oro n. 7-9
telefono (059) 219125 219001 - telex 51305

GLADDING 25 PRIVATE

PER FREQUENZE DA 156-170 MHz
OMOLOGATO PER I SERVIZI
VHF PRIVATI

- 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO
- STAZIONI BASE VHF
- PONTI RIPETITORI VHF
- ANTENNE PROFESSIONALI VHF



PEARCE-SIMPSON
DIVISION OF GLADDING CORPORATION

00195 ROMA - via DARDANELLI, 46 - tel. (06) 319448
35100 PADOVA - via EULERO, 62/a - tel. (049) 623355

Addio vecchio concetto CB.

**Con i radiotelefonhi NASA GT e GX
avrà 46 canali quarzati in AM
e 9 Watt di potenza.**

NASA 46 GT


46 canali quarzati - Low band -
26.965 MHz - 27.255 MHz (CH da 1 a 23) -
Hi Band 27.265 MHz - 27.555 MHz
(CH da 24 a 46) - alimentazione 12 V.
Final input 7W-8W - Squelch -
Auto Noise Control.

NASA 46 GX

46 canali quarzati -
Low band - 26.965
MHz - 27.255 MHz
(CH da 1 a 23) -
Hi Band 27.265
MHz - 27.555
MHz (CH da 24
a 46) -
alimentazione
12V. - Final input
8 W - 9 W -
Squelch
Automatic -
Noiser Limiter
SWR
incorporato
e controllo
potenza
irradiata.




**E una serie di accessori e antenne
per i patiti della Citizen Band.**

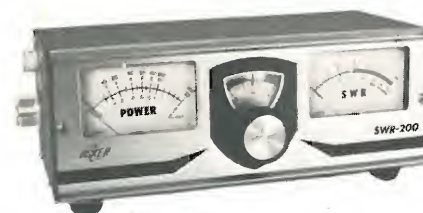

SWR 200

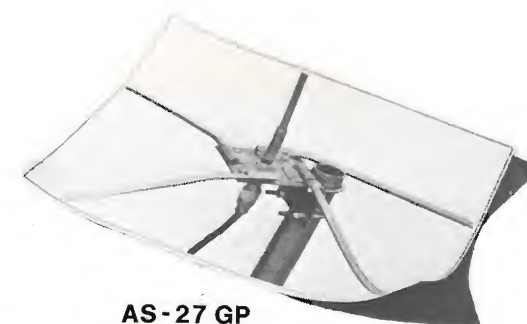- 1 - Misuratore rapporto di onde stazionarie per controllare l'efficienza dell'impianto d'antenna.
2. Misuratore di potenza R.F. permette il controllo della potenza irradiata dal trasmettitore.



AS-27 GP

Antenna 1/4 d'onda in alluminio.

**Tecnologia
nell'elettronica** **NOVEL** **Via Cuneo 3 - 20149 Milano**
Telefono 433817 - 4981022

Pmm



COSTRUZIONI ELETTRONICHE

c. p. 100 - Tel. 0182/52860 - 570346 - 17031 ALBENGA

NON BASTA TRASMETTERE CON PIU' POTENZA,
BISOGNA ANCHE POTER ASCOLTARE
CHI RIUSCITE A COLLEGARE.



Brevetto n. 15177
UNICO

ECCO LA SOLUZIONE CHE CERCAVATE.

guadagno 16 dB

versione 27 Mc AM

L. 20.000 (IVA 12% inclusa)

versione 27 Mc AM/SSB

L. 21.000 (IVA 12% inclusa)

versione 144 Mc AM

L. 20.000 (IVA 12% inclusa)

versione 144 Mc AM/SSB

L. 21.000 (IVA 12% inclusa)

indice degli inserzionisti

di questo numero
pagina nominativo

1476-1477-1478-1479	A.C.E.I.
1492	ALPHA ELETTRONICA
1502-1503-1504-1562	AMTRON
1567	ARI (MILANO)
1489	ARI (PESCARA)
1604-1605	AZ
1500	BBE
1501	CASSINELLI
1608	C.T.E.
1479	DERICA ELETTRONICA
1590	DE ROSSI
1619	DIGITRONIC
1497-1600	DOLEATTO
1493-1494	ELCO ELETTRONICA
1528	ELECTROMECC
1490	ELETTRONICA CORNO
1495	ELETTRONICA G.C.
1624	ELETTRO NORD ITALIA
1486-1622-1623	ELETT. SHOP CENTER
1595	ELT ELETTRONICA
2° copertina	EMC
1602-1603	EMC
1606	ESCO
1480-1481	EURASIATICA
1610-1611-1612	FANTINI
1° e 4° copertina	G.B.C.
1484-1487	G.B.C.
1591	GRAPH RADIO
1564	GRECO
1615	INNOVAZIONE
1491	IST
1591	KFZ ELETTRONICA
1593	KIT COMPEL
1625	LABES
1496-1594-1601-1618	LAFAYETTE
1627-1630	LARIR
1517-1629	L.E.M.
1498-1499	MARCUCCI
1598-1599-1616	MARCUCCI
1617-1631	MELCHIONI
1543-1596	MESA
1607	MONTAGNANI
1482-1483	NOVA
1592	NOV.EL
3° copertina	NOV.EL
1473-1632	NOV.EL
1474	PMM
1597	P.G. ELECTRONICS
1621	QUECK
1628	RADIOSURPLUS ELETTR.
1613	REAL KIT
1488	SHF ELTRONIK
1620	SIRET
1614	TESAK
1629	VARTA
1609	VECCHIETTI
1485	WILBIKIT
1626	ZETA
1589	ZETAGI

cq elettronica

ottobre 1974

sommario

1476	indice degli Inserzionisti
1505	Per il futuro di cq elettronica
1506	Generatore di onde sinusoidali per BF (Rossi)
1508	Alimentatore stabilizzato duale (Mezzetti)
1518	Effemeridi 15/10 - 15/11/74 (Medri)
1519	Il ricevitore AR8506B (Bianchi)
1524	La pagina dei pierini (Romeo)
	Pierinata... dissipatoria - Risultati del concorso (vince Scaramelli)
1526	sperimentare (Ugliano)
	Il decennale in versi
1530	Commentarii de lineare (Bedeschi)
1535	CLUB AUTOCOSTRUTTORI (Di Pietro)
	VFO a transistori bipolari - Il « synthetic rock » di W3JHR
1538	VFO da 5 a 5,5 MHz di IØSJX (Di Pietro)
1544	Semplice timer 1÷99 sec (Valori)
1548	Un organo elettronico polifonico semiprofessionale (Canova)
1556	Un ricevitore 27÷30 MHz dedicato ai pigri (Buzio)
1558	... e tanto che ci siamo: altri due utilizzi dello ZN414 (Buzio)
1559	Ricevitore AM-FM per i 144 MHz di R. Paron (Buzio)
1560	Consulenze ai sanfillisti (Buzio)
1562	Campionato italiano HRD/SWL 1974
1563	RSGB 7 MHz DX Contest 1974
1564	Due argomenti sulle antenne (Miceli)
	1. L'antenna può essere anche 3/4 λ
	2. La vostra antenna è troppo corta o troppo lunga?
1568	junior show (Cattò)
	Piccolo alimentatore stabilizzato « componibile »
1572	quiz (Cattò)
	Soluzione quiz precedente - Vincitori - Premi
	- Nuovo quiz -
1573	tecniche avanzate (Fanti)
	Due interessanti immagini di RTTY-TV - Annuncio del CARTG
1574	Facsimile standard (Fanti)
1578	importante CB!
1578	CB a Santiago 9+ (Can Barbone I)
	CB a S9+ maggiorenni! - Match box - Monitor - Commutatore elettronico d'antenna -
	Circuito anti-shock - Carico fittizio
1582	Amateur's CB (D'Altan)
	Antenna da balcone di Bruno Bazzano
	Attenuazione in dB/100 per i cavi RG-58 e RG-8
1586	offerte e richieste
1587	modulo per inserzioni * offerte e richieste *
1588	pagella del mese
1588	Informazioni Oscar VI (Serratori)

(disegni di M. Montanari e G. Magagnoli)

EDITORE
DIRETTORE RESPONSABILE
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI - PUBBLICITA'
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - ☎ 55 27 06 - 55 12 02
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68
Diritti di riproduzione e traduzione
riservati a termine di legge.
STAMPA
Tipo-Lito Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 506/B
Spedizione in abbonamento postale - gruppo III
Pubblicità inferiore al 70%
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - ☎ 69.67
00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - ☎ 87.49.37

edizioni CD
Giorgio Totti

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO
Messaggerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4
20123 Milano ☎ 872.971 - 872.973

ABBONAMENTI: (12 fascicoli)
ITALIA L. 10.000 c/ post. 8/29054 edizioni CD Bologna
Arretrati L. 800

ESTERO L. 11.000
Arretrati L. 800
Mandat de Poste International
Postanweisung für das Ausland
payable à / zahlbar an
Cambio indirizzo L. 200 in francobolli

edizioni CD
40121 Bologna
via Boldrini, 22
Italia



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

già Ditta FACE

TIPO	LIRE
1 mF 12 V	60
1 mF 25 V	70
1 mF 50 V	90
2 mF 100 V	100
2,2 mF 16 V	60
2,2 mF 25 V	70
4,7 mF 12 V	60
4,7 mF 25 V	80
4,7 mF 50 V	80
5 mF 350 V	160
8 mF 350 V	160
10 mF 12 V	60
10 mF 25 V	80
10 mF 63 V	100
22 mF 16 V	60
22 mF 25 V	90
32 mF 16 V	70
32 mF 50 V	90
32 mF 350 V	300
32+32 mF 350 V	450
50 mF 12 V	80
50 mF 25 V	100
50 mF 50 V	130
50 mF 350 V	400
50+50 mF 350 V	600
100 mF 16 V	100
100 mF 25 V	120
100 mF 50 V	145
100 mF 350 V	600
100+100 mF 350 V	850
200 mF 12 V	120
200 mF 25 V	160
200 mF 50 V	200
220 mF 12 V	120
250 mF 12 V	130
250 mF 25 V	160
300 mF 16 V	140
320 mF 16 V	150
400 mF 25 V	180
470 mF 16 V	130
500 mF 12 V	140
500 mF 25 V	190
500 mF 50 V	260
640 mF 25 V	220
1000 mF 16 V	220
1000 mF 25 V	250
1000 mF 50 V	400
1000 mF 70 V	400
1000 mF 100 V	700
2000 mF 16 V	350
2000 mF 25 V	400
2000 mF 50 V	700
2000 mF 100 V	1.200
3000 mF 16 V	400
3000 mF 25 V	500
3000 mF 50 V	800
4000 mF 25 V	600
4000 mF 50 V	900
5000 mF 40 V	850
5000 mF 50 V	1.050
200+100+50+25 mF 300	1.100

Compact cassette C, 60	L. 550
Compact cassette C/90	L. 720
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A	L. 8.500
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A	L. 10.500
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, mangiadischi, registratori, ecc.	L. 2.200
Testine di cancellazione e registrazione Lesa, Geloso, Castelli, Europhon la coppia	L. 2.000
Testine K7 la coppia	L. 3.000
Microfoni K7 e vari	L. 2.000
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e vari	L. 200
Potenziometri con interruttore	L. 230
Potenziometri micron senza interruttore	L. 200
Potenziometri micron con interruttore radio	L. 220
Potenziometri micromignon con interruttore	L. 120
Trasformatori d'alimentazione	
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V	L. 1.000
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V	L. 1.600
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V	L. 1.600
800 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V	L. 1.100
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V	L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V	L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V	L. 3.000
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24 V	L. 5.500

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI

Busta 100 resistenze miste	L. 500
Busta 10 trimmer misti	L. 600
Busta 50 condensatori elettrolitici	L. 1.400
Busta 100 condensatori elettrolitici	L. 2.500
Busta 100 condensatori pF	L. 1.500
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 capacità	L. 1.200
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore	L. 2.200
Busta 30 gr. stagno	L. 220
Rocchetto stagno 1 Kg. a 63%	L. 4.600
Cuffie stereo 8 ohm 500 mW	L. 7.000
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi	L. 1.450
Micro relais Siemens e Iskra a 4 scambi	L. 1.550
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi	L. 280
Molla per micro relais per i due tipi	L. 40
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual-in-line	L. 280

PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI

Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V	L. 4.200
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V	L. 5.000

AMPLIFICATORI

Da 1,2 W 9 V	L. 1.400
Da 2 W 9 V	L. 1.600
Da 4 W 12 V	L. 2.100
Da 6 W 18 V	L. 4.500
Da 30 W 30/35 V	L. 15.000
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore	L. 21.000
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore	L. 30.000
Da 5+5 16 V completo di alimentatore escluso trasformatore	L. 12.000
Da 3 W a blocchetto per auto	L. 2.100
Alimentatore per amplif. 25+25 W stabili. a 12 e 36 V	L. 13.000

RADDRIZZATORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
B30 C250	220	B40 C2200/3200	750	B400 C2200	1.500
B30 C300	240	B80 C2200/3200	900	B600 C2200	1.800
B30 C400	260	B120 C2200	1.000	B1000 C5000	1.500
B30 C750	350	B80 C7000/9000	1.800	B2000 C5000	1.500
B30 C1200	450	B120 C7000	2.000	B1000 C10000	2.800
B40 C1000	400	B200 C2200	1.400	B2000 C20000	3.000
B80 C1000	450	B400 C1500	650		

UNIGIUNZIONI

TIPO	LIRE
2N1671	3.000
2N2646	700
2N2647	900
2N4870	700
2N4871	700

FET

TIPO	LIRE
SE5246	700
SE5247	700
BF244	700
BF245	700
BFW10	1.500
BFW11	1.500
MPF102	700
2N3819	650
2N3820	1.000
2N3823	1.500
2N5447	700
2N5448	700

DIODI, DAMPER RETTIFICATORI E RIVELATORI

TIPO	LIRE
AY102	900
AY103K	500
AY104K	400
AY105K	600
AY106	900
BA100	140
BA102	240
BA127	100
BA128	100
BA129	140
BA130	100
BA136	300
BA148	250
BA173	250
BA182	400
BB100	350
BB105	350
BB106	350
BB109	350
BB122	350
BB141	350
BY103	220
BY114	220
BY116	220
BY126	240
BY127	240
BY133	240
TV11	550
TV18	620
TV20	670
1N4002	150
1N4003	160
1N4004	170
1N4005	180
1N4006	200
1N4007	220
OA72	80
OA81	100
OA85	100
OA90	80
OA91	80
OA95	80
AA116	80
AA117	80
AA118	80
AA119	80



già Ditta FACE

AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

VALVOLI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EEA91	730	ECL84	820	EY87	750	PL82	1.000	6X4	700	6DT6	700
DY51	800	ECL85	950	EY88	750	PL83	1.000	6AX4	750	6DQ6	1.600
DY87	750	ECL86	900	EZ80	650	PL84	850	6AF4	1.000	9EA8	800
DY88	750	EF80	650	EZ81	670	PL95	900	6AQ5	720	12BA6	650
EABC80	730	EF83	850	OA2	1.600	PL504	1.500	6AT6	720	12BE6	650
EC86	900	EF85	650	PABC80	720	PL802	1.050	6AU6	720	12AT6	650
EC88	900	EF86	750	PC86	900	PL508	2.200	6AU8	820	12AV6	650
EC92	700	EF89	700	PC88	930	PL509	2.800	6AW6	750	12AJ8	750
EC900	900	EF92	650	PC92	650	PY81	700	6AW8	850	12DQ6	1.600
ECC81	800	EF94	650	PC900	900	PY82	750	6AN8	1.100	17DQ6	1.600
ECC82	670	EF97	900	PCC84	750	PY83	780	6AL5	730	25AX4	800
ECC83	700	EF98	900	PCC85	750	PY88	800	6AX5	730	25DQ6	1.600
ECC84	750	EF183	670	PCC88	900	PY500	2.200	6BA6	640	35D5	750
ECC85	700	EF184	670	PCC189	900	UBC81	800	6BE6	640	35X4	700
ECC88	900	EL34	1.650	UCH42	1.000	UCH42	1.000	6BO6	1.600	50D5	700
ECC189	900	EL36	1.650	UCH81	800	UCH81	800	6BO7	850	50B5	700
ECC808	900	EL81	900	UBF89	800	UBF89	800	6EB8	850	80	1.200
ECF80	850	EL83	900	PCF201	900	UCC85	750	6EM5	800	807	2.000
ECF82	830	EL84	780	PCF801	900	UCL81	900	6CB6	700	GZ34	1.200
ECF83	850	EL90	720	PCF802	900	UCL82	950	6CS6	750	GY501	2.500
ECF86	900	EL95	800	PCF805	900	UL41	1.000	6BZ6	800	ORP31	2.000
ECF801	900	EL503	2.000	PCH200	900	UL84	900	6SN7	850	E83CC	1.600
ECH43	900	EL504	1.500	PCL82	900	EBC41	1.000	6T8	750	E86C	2.000
ECH81	750	EM81	900	PCL84	820	UY85	800	6U6	700	E88C	2.000
ECH83	850	EM84	900	PCL86	900	1B3	800	6V6	1.000	E88CC	2.000
ECH84	850	EM87	1.000	PCL805	950	1X2B	770	6CG7	800	EL80F	2.500
ECH200	900	EY81	750	PFL200	1.150	5U4	770	6CG8	850	EC8010	2.500
ECL80	900	EY83	750	PL36	1.600	5X4	730	6CG9	900	EC8100	2.500
ECL82	900	EY86	750	PL81	1.000	5Y3	730	12CG7	850	E288CC	3.000

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC116K	300	AD143	650	AF267	1.200	BC134	220	BC213	220	BC461	500
AC117K	300	AD142	650	AF279	1.200	BC135	220	BC214	220	BC537	230
AC121	230	AD145	750	AF280	1.200	BC136	350	BC225	220	BC538	230
AC122	220	AD148	650	AF367	1.200	BC137	350	BC231	350	BC595	230
AC125	220	AD149	650	AL102	1.000	BC138	350	BC232	350	BCY56	320
AC126	220	AD150	650	AL103	1.000	BC139	350	BC237	200	BCY58	320
AC127	220	AD161	420	AL112	900	BC140	350	BC238	200	BCY59	320
AC127K	300	AD162	440	AL113	950	BC141	350	BC239	220	BCY71	320
AC128	220	AD262	600	ASY26	400	BC142	350	BC250	220	BCY72	320
AC128K	300	AD263	600	ASY27	450	BC143	350	BC251	200	BCY77	320
AC132	200	AF102	450	ASY28	450	BC144	350	BC258	220	BCY78	320
AC135	220	AF105	400	ASY29	450	BC145	400	BC267	230	BCY79	320
AC136	220	AF106	350	ASY37	400	BC147	200	BC268	230	BD106	1.200
AC138	220	AF109	360	ASY46	400	BC148	200	BC269	230	BD107	1.200
AC138K	300	AF114	300	ASY48	500	BC149	200	BC270	230	BD109	1.300
AC139	220	AF115	300	ASY75	400	BC153	220	BC286	350	BD111	1.050
AC141	220	AF116	300	ASY77	500	BC154	220	BC287	350	BD112	1.050
AC141K	300	AF117	300	ASY80	500	BC157	220	BC288	600	BD113	1.050
AC142	220	AF118	500	ASY81	500	BC158	220	BC297	230	BD115	700
AC142K	300	AF121	300	ASZ15	950	BC159	220	BC300	400	BD116	1.050
AC152	230	AF124	300	ASZ16	950	BC160	350	BC301	400	BD117	1.050
AC153	220	AF125	300	ASZ17	950	BC161	400	BC302	400	BD118	1.050
AC153K	300	AF126	300	ASZ18	950	BC167	220	BC303	400	BD124	1.500
AC160	220	AF127	300	AU106	2.000	BC168	220	BC304	400	BD135	500
AC162	220	AF134	250	AU107	1.400	BC169	220	BC307	220	BD136	500
AC175K	300	AF135	250	AU108	1.400	BC171	220	BC308	220	BD137	500
AC178K	300	AF136	250	AU110	1.600	BC172	220	BC309	220	BD138	500
AC179K	300	AF137	250	AU111	2.000	BC177	220	BC315	220	BD139	500
AC180	250	AF138	250	AU112	2.100	BC177	250	BC317	220	BD140	500
AC180K	300	AF139	450	AU113	2.000	BC178	250	BC318	220	BD142	900
AC181	250	AF147	300	AUY21	1.600	BC179	250	BC319	220	BD157	600
AC181K	300	AF148	300	AUY22	1.600	BC180	240	BC320	220	BD158	600
AC183	220	AF149	300	AUY27	1.000	BC181	220	BC321	220	BD159	600
AC184	220	AF150	300	AUY34	1.200	BC182	220	BC322	220	BD160	1.600
AC184K	300	AF164	250	AUY37	1.200	BC183	220	BC327	220	BD162	630
AC185	220	AF166	250	BC107	200	BC184	220	BC328	230	BD163	650
AC185K	300	AF169	250	BC108	200	BC187	250	BC337	230	BD215	1.000
AC187	240	AF170	250	BC109	220	BC201	700	BC340	350	BD216	1.100
AC187K	300	AF171	250	BC113	200	BC202	700	BC341	400	BD221	600
AC188	240	AF172	250	BC114	200	BC203	700	BC360	400	BD224	600
AC188K	300	AF178	500	BC115	220	BC204	220	BC384	300	BD239	800
AC190	220	AF181	550	BC116	220	BC205	220	BC395	220	BD273	800
AC191	220	AF185	550	BC117	350	BC206	220	BC398	220	BD274	800
AC193	240	AF186	600	BC118	220	BC207	200	BC399	220	BD433	800
AC193K	300	AF200	250	BC119	320	BC208	200	BC426	400	BD434	800
AC194	240	AF201	250	BC120	330	BC209	200	BC430	500	BD663	800
AC194K	300	AF202	250	BC121	600	BC210	350	BC440	400	BDY19	1.000
AD130	700	AF239	550	BC125	300	BC211	350	BC441	400	BDY20	1.000
AD139	650	AF240	550	BC126	300	BC212	220	BC460	500		

Segue pag. 1477

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BDY38	1.300	BF273	350	OC71	220	2N1566	450
BF110	400	BF274	350	OC72	220	2N1613	300
BF115	300	BF302	350	OC74	240	2N1711	320
BF117	400	BF303	350	OC75	220	2N1890	500
BF118	400	BF304	350	OC76	220	2N1893	500
BF119	400	BF305	400	OC169	350	2N1924	500
BF120	400	BF311	300	OC170	350	2N1925	450
BF123	220	BF332	300	OC171	350	2N1983	450
BF139	450	BF333	300	SFT206	350	2N1986	450
BF152	250	BF344	350	SFT214	1.000	2N1987	450
BF154	260	BF345	350	SFT239	650	2N2048	500
BF155	450	BF394	350	SFT241	350	2N2160	2.000
BF156	500	BF395	350	SFT266	1.300	2N2188	500
BF157	500	BF456	450	SFT268	1.400	2N2218	400
BF158	320	BF457	500	SFT307	220	2N2219	400
BF159	320	BF458	500	SFT308	220	2N2222	300
BF160	220	BF459	500	SFT316	220	2N2284	380
BF161	400	BFY46	500	SFT320	220	2N2904	320
BF162	230	BFY50	500	SFT322	220	2N2905	360
BF163	230	BFY51	500	SFT323	220	2N2906	250
BF164	230	BFY52	500	SFT325	220	2N2907	300
BF166	450	BFY56	500	SFT337	240	2N2955	1.500
BF167	350	BFY57	500	SFT351	220	2N3019	500
BF169	350	BFY64	500	SFT352	220	2N3020	500
BF173	350	BFY74	500	SFT353	220	2N3053	600
BF174	400	BFY90	1.200	SFT367	300	2N3054	900
BF176	240	BFW10	1.400	SFT373	250	2N3055	900
BF177	350	BFW11	1.400	SFT377	250	2N3061	500
BF178	350	BFW16	1.500	2N174	2.200	2N3232	1.000
BF179	450	BFW30	1.400	2N270	330	2N3300	600
BF180	550	BFX17	1.200	2N301	300	2N3375	5.800
BF181	550	BFX34	450	2N371	350	2N3391	220
BF182	600	BFX38	600	2N395	300	2N3442	2.700
BF184	350	BFX39	600	2N396	300	2N3502	400
BF185	350	BFX40	600	2N398	330	2N3702	250
BF186	350	BFX41	600	2N407	330	2N3703	250
BF194	220	BFX84	800	2N409	400	2N3705	250
BF195	220	BFX89	1.100	2N411	900	2N3713	2.200
BF196	220	BSX24	300	2N456	900	2N3731	2.000
BF197	230	BSX26	300	2N482	250	2N3741	600
BF198	250	BSX45	600	2N483	230	2N3771	2.400
BF199	250	BSX46	600	2N526	300	2N3772	2.600
BF200	500	BSX50	600	2N554	800	2N3773	4.000
BF207	330	BSX51	300	2N696	400	2N3790	4.000
BF208	350	BU100	1.500	2N697	400	2N3792	4.000
BF222	300	BU102	2.000	2N706	280	2N3855	240
BF232	450	BU104	2.000	2N707	400	2N3866	1.300
BF233	250	BU105	4.000	2N708	300	2N3925	5.100
BF234	250	BU106	2.000	2N709	500	2N4001	500
BF235	250	BU107	2.000	2N711	500	2N4031	500
BF236	250	BU109	2.000	2N914	280	2N4033	500
BF237	250	BU114	2.000	2N918	350	2N4134	450
BF238	250	BU122	1.800	2N929	320	2N4231	800
BF241	250	BU125	1.100	2N930	320	2N4241	700
BF242	250	BU133	2.200	2N1038	750	2N4347	3.000
BF251	350	BUY13	4.000	2N4100	5.000	2N4348	3.200
BF254	260	BUY14	1.200	2N1226	350	2N4404	600
BF257	400	BUY43	900	2N1304	400	2N4427	1.300
BF258	450	BUY46	900	2N1305	400	2N4428	3.800
BF259	500	BUY48	1.200	2N1307	450	2N4429	8.000
BF261	450	OC44	400	2N1308	450	2N4441	1.200
BF271	400	OC45	400	2N1338	1.200	2N4443	1.600
BF272	500	OC70	220	2N1565	400	2N4444	2.200

SCR	LIRE	25 A 600 V	6.300	TRIAC	LIRE
1 A 100 V	500	35 A 600 V	7.000	1 A 400 V	800
1,5 A 100 V	600	50 A 500 V	9.000	4,5 A 400 V	1.500
1,5 A 200 V	700	90 A 600 V	29.000	6,5 A 400 V	1.500
2,2 A 200 V	850	120 A 600 V	46.000	6 A 600 V	1.800
3,3 A 400 V	950	240 A 1000 V	64.000	10 A 400 V	1.600
8 A 100 V	950	340 A 400 V	54.000	10 A 500 V	1.800
8 A 200 V	1.050	340 A 600 V	65.000	10 A 600 V	2.200
8 A 300 V	1.200			15 A 400 V	3.100
6,5 A 400 V	1.400			15 A 600 V	3.600
8 A 400 V	1.500			25 A 400 V	14.000
6,5 A 600 V	1.600			25 A 600 V	15.500
8 A 600 V	1.800			40 A 400 V	34.000
10 A 400 V	1.700			40 A 600 V	39.000
10 A 600 V	1.900			100 A 600 V	55.000
10 A 800 V	2.500			100 A 800 V	60.000
25 A 400 V	4.800			100 A 1000 V	68.000

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1476

TIPO	LIRE
MJE3030	1.800
MJE3055	900
MJE3771	2.200
TIP3055	1.000
TIP31	800
TIP32	800
TIP33	800
40260	1.000
40261	1.000
40262	1.000
40290	3.000
PT4544	11.000
PT5649	16.000
PT8710	16.000
PT8720	13.000
B12/12	9.000
B25/12	16.000
B40/12	23.000
B50/12	28.000
C3/12	7.000
C12/12	14.000

TIPO	LIRE
CA3018	1.700
CA3045	1.500
CA3065	1.700
CA3048	4.500
CA3052	4.500
CA3085	3.200
CA3090	3.500
mA702	1.400
mA703	850
mA709	700
mA711	1.200
mA723	1.000
mA741	850
mA747	2.000
mA748	900
C25/12	21.000
SN7400	320
SN74H00	600
SN7401	500
SN7402	320
SN74H02	600
SN7403	500
SN7404	500
SN7405	500
SN7407	500
SN7408	500
SN7410	320
SN7413	800
SN7415	500
SN7416	800
SN7420	320
SN7425	500
SN7430	320
SN7432	1.400
SN7440	500
SN7441	1.100
SN74141	1.200
SN7442	1.200
SN7443	1.500
SN7444	1.600
SN7447	1.900
SN7448	1.900
SN7451	500
SN7454	600
SN7460	600
SN7470	500
SN7472	500
SN7473	1.100
SN7475	1.100
SN7476	1.000
SN7490	1.000
SN7492	1.200
SN7493	1.300
SN7494	1.300
SN7495	1.200
SN7496	2.000
SN74013	2.000
SN74154	2.200
SN74181	2.500
SN74191	2.200
SN74192	2.200
SN74193	2.400
SN76001	1.800
SN76533	2.000

La ditta



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a:
CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI via Della Giuliana, 107 - tel. 319493
00195 ROMA

— si assicura lo stesso trattamento —

segue INTEGRATI

TAA121	2.000	TAA661b	1.600	TBA560	2.000	REGOLATORI E STABILIZZATORI 1,5 A	TRASFORMATORI
TAA310	2.000	TAA710	2.000	TBA641	2.000		
TAA320	1.400	TAA861	2.000	TBA720	2.000		
TAA350	1.600	TBA120	1.200	TBA750	2.000		
TAA435	1.800	TBA231	1.800	TBA780	1.600		
TAA450	2.000	TBA240	2.000	TBA790	1.800		
TAA550	700	TBA261	1.700	TBA800	1.800		
TAA570	1.800	TBA271	600	TBA810	1.800		
TAA611	1.000	TBA311	2.000	TBA810S	2.000		
TAA611b	1.200	TBA400	2.000	TBA820	1.700		
TAA611c	1.600	TBA440	2.000	TBA950	2.000		
TAA621	1.600	TBA520	2.000	TCA610	900		
TAA630S	2.000	TBA530	2.000	TCA910	950		
TAA640	2.000	TBA540	2.000	TDA440	2.000		
TAA661a	1.600	TBA550	2.000	9368	3.200		

DERICA ELETTRONICA

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

DIAC 400 V	L. 400	PIATTINA 8 capi 8 colori	al mt. L. 320
TRIMPOT 500 Ω	L. 400	LAMPADE MIGNON - Westinghouse - da 6 V cad.	L. 70
SCR 100 V - 1,8 A	L. 500	COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70	
SCR 120 V - 70 A	L. 5.000	- General Electric - 220 V - 50 Hz	L. 4.500
INTEGRATI TAA550	L. 750	TERMOMETRI 50-400 °F	L. 1.300
INTEGRATI CA3052	L. 4.200	CINESCOPIO rettangolare 6" schermo alluminizzato 70° completo dati tecnici	L. 7.000
FET 2N3819	L. 600	MICROFONI con cuffia alto isol. acustico MK19	L. 4.000
FET 2N5248	L. 700	MOTORINI STEREO 8 AEG usati	L. 1.800
MOSFET 3N201	L. 1.500	MOTORINI Japan 4,5 V per giocattoli	L. 350
LEED TL209	L. 600	MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V	L. 1.500
FOTODIODI TL63	L. 1.500	MOTORINI 70 W Endowen a spazzole 120-160-220 V	L. 2.000
DISSIPATORI per TO3 in alluminio nero - 42 x 42 x h 23	L. 400	MOTORI Marelli monofasi 220 V - AC pot. 110 W	L. 12.000
PER ANTIFURTI: REED RELE'	L. 350	MOTORIDUTTORI 115 V AC pot. 100 W - 4 RPM reversibili, adatti per rotori antenna	L. 15.000
coppia magneti e interruttore reed	L. 1.800	PACCO 2 Kg. materiale recupero Woxon con chassis, basette ricambi di apparecchi ancora in vendita	L. 2.000
coppia magneti e deviatore reed	L. 2.800	ACIDO-INCHIOSTRO per circuiti (gratis 2 etti di bachelite ramata)	L. 1.500
interruttori a vibrazioni (TILT)	L. 2.800	BASETTE RAYTHEON con transistor 2N837 oppure 2N965, resistenze, diodi, condensatori ecc. a ogni transistor.	L. 50
SIRENE potentissime 12 V	L. 15.000	TRASFORMATORI da smontaggio da 250 W e da 150 a 250 V - U 6,3-0-6,3	L. 6.000
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi	L. 1.500	TRASFORMATORI NUOVI E/220 V U/12 V	L. 5.000
RELAIS in vuoto orig. Americani 12 V - 4 scambi con zoccolo - 40 x 36 x h 56	L. 1.500	CONTENITORI IN FERRO PER DETTI 18 x 18 x 18	L. 1.500
ASSORTIMENTO 10 potenziometri	L. 1.000	COMMUTATORI CTS a 10 posizioni 2 settori perni coassiali, comando indipendente alto isolamento	L. 600
POTENZIOMETRI EXTRA profess. 10 kΩ	L. 3.000	COMMUTATORE A LEVETTA 1 via - 3 posizioni	L. 350
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con rotaz. continua 2+2 kΩ ±3 %	L. 800	COMMUTATORE 1 via 17 posizioni - perno a vite - contatti argentati	L. 650
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa con start	L. 3.000	COMMUTATORE 2 via 6 posizioni - perno a vite - contatti argentati	L. 550
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa senza start con supporto	L. 3.000	COMMUTATORI CERAMICI OHMITE 1 via - 5 posizioni - contatti argentati	L. 800
CAVETTO alimentazione Gelo con spina - mt. 3	L. 700	INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (nc) a temperatura regolabile da 37° e oltre	L. 1.000
CAVETTO stab. tensione E. 12 V - U. 9 V	L. 1.500	TERMISTORI NTC 20 K - 150 K - 4 Ω - 4,7Ω - 120 Ω - 150 Ω	L. 70
TELAJETTI AM-FM completi BF	L. 15.000	QUARZI per BC610 varie frequenze	L. 500
FILTRI per ORM	L. 2.000	QUARZI da 20 a 26 MHz con progressione di 100 kHz (BC603)	L. 1.000
VIBRATORI 6-24 V	L. 800	QUARZI da 27 a 28 MHz con progressione di 100 kHz (BC603)	L. 1.500
AMPERITI 6-1 H	L. 800		
RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistor - qualità garantita	L. 4.500		
INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250 W - 6 A da pannello	L. 250		
MICRO SWITCH originali e miniature da L. 350 a L. 1.100 (qualsiasi quantità semplici e con leva)	L. 1.100		
VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame delle seguenti misure ne abbiamo quantità enormi: mm 294 x 245 L. 1.350 - mm 425 x 363 L. 2.750 mm 350 x 190 L. 1.200 - mm 450 x 270 L. 2.200 mm 375 x 260 L. 1.750 - mm 525 x 310 L. 2.900 Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo altri 120 tagli.		I prezzi vanno maggiorati del 12 % per I.V.A. - Spedizioni in contrassegno più spese postali.	

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY



IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA

**NEW
FROM
PACE**

24 CANALI 26965 - 27255

48 CANALI 26965 - 27255 - 27555

MODELLO 130

MODELLO 130



**MENO QRM CON IL PACE 130
IN VERSIONE A 24 o 48 CANALI**


**ENTRAMBI CON IL FAMOSO LIMITATORE DI SBLATERI
GIA' CARATTERISTICO DEL PACE 123**

RACER 27 MOBILE ANTENNA

SYSTEM AV-327

avanti

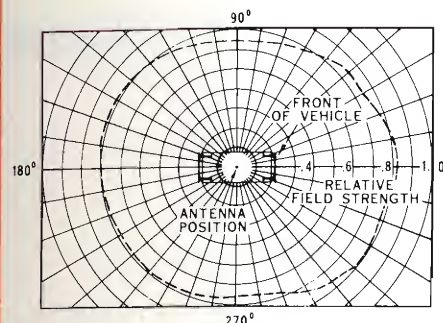IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA



GUADAGNO UNITARIO

1/4 d'onda

27 MHz

1,3 : 1 = SWR


Power: 150 Watts

Isolamento ermetico in
speciale resina tropicalizzata A.B.S.


Base ultra versatile



**UNA TAPPA FISSA
PER OGNI
CB!**

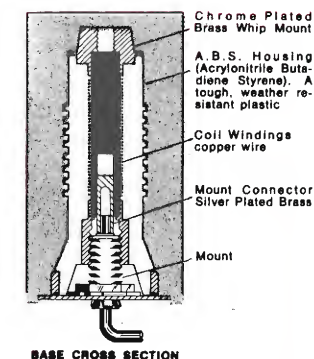

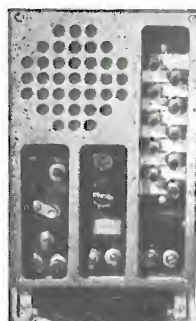**PROVATE SINGOLARMENTE CON ISPEZIONE MECCANICA E CON CONTROLLO
DEL ROS E DEL Q PRIMA DELL'IMBALLAGGIO**




NUOVI PREZZI ANNO 1973-1974

BC603 - 12 V	L. 25.000+4.000 i.p.
BC603 - 220 V A.C.	L. 30.000+4.000 i.p.
BC683 - 12 V	L. 40.000+4.000 i.p.
BC683 - 220 V A.C.	L. 50.000+4.000 i.p.

Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prezzo di L. 14.000+1.500 imballo e porto.

Modifica AM-FM L. 3.500.

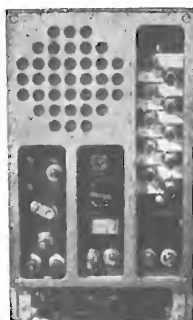

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

lunghezza metri 6 - Corredata di base con molla per sopporto vento fino a 100 km - Non occorre controventature. Adatta per 10-20-40-80 m e 27 Mc composta di 6 elementi colorati avvitabili l'uno all'altro.

Prezzo speciale: L. 14.000 + 4.000 i. p. fino a Vs. destinazione.



BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA

DA 1500 Kc A 18.000 Kc

SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB

12 V	L. 80.000+6.000 i.p.
220 V	L. 90.000+6.000 i.p.
MC 220 V	L. 110.000+6.000 i.p.
FRL 220 V	L. 120.000+6.000 i.p.

10 VALVOLE

2 stadi amplificatori RF	6K7
Oscillatore	6C5
Miscelatrice	6L7
2 stadi MF	6K7
Rivelatrice, AVC, AF	6R7
BFO	6C5
Finale	6F6

Alimentatore 5 W 4

Altoparlante LS3+cavo
L. 15.000+1.500 i.p.

Valvole ricambio cad. L. 2.000+1.500 i.p.



ATTENZIONE! - Novità inclusa nel listino generale 1974 - ATTENZIONE!

Descrizione in italiano del cercametri SCR625 (esplora 2/6 metri)

Descrizione italiano del BC312-342 - BC314-344

Descrizione italiano del frequenzimetro BC221

Descrizione italiano del BC348

Descrizione italiano del BC191- BC375

Descrizione italiano del BC1000

Buono premio di L. 10.000 da spendere con acquisto materiali vari, inoltre è corredato del nostro repertorio di materiali vari. Prezzo L. 2000 compreso i. p. La cifra di L. 2.000 da voi versata per acquisto listino sarà rimborsata con un acquisto minimo in una sola volta di L. 10.000 di materiale.

Versamento: a mezzo c/c Postale 22/8238, oppure in francobolli:

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

Ramata verniciata per applicazioni all'esterno su base fissa o mobile. Frequenza 27 Mc (CB). Detta antenna è composta di 7 elementi collegati a frusta da apposita molla di richiamo dove tutta aperta, raggiunge metri 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nuova in imballo originale.


Il montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso.

Quando l'antenna è chiusa in posizione di riposo misura

cm 43 circa. Essa è corredata di master base originale americana con isolamento in ceramica e di base sostegno.

Viene venduta completa di master base

a Lire 6.500+1.500 imballo e porto.

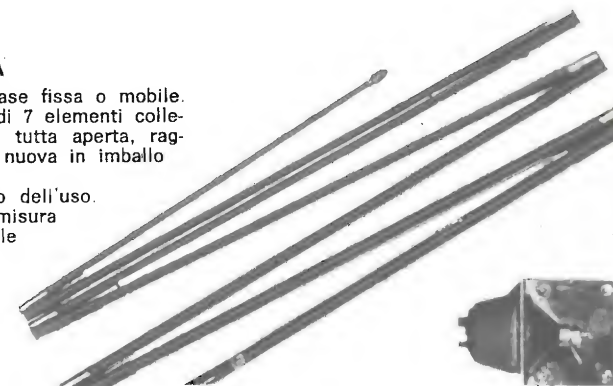

CONTENITORI ORIGINALI AMERICANI IN FERRO VERNICIATO



Contenitori in ferro verniciato: corredati di pannello e maniglie.

Dimensioni: lung. cm 42 - alt. cm 20 - prof. cm 20 - peso di ogni contenitore Kg 3,500.

I suddetti contenitori si possono usare singoli o componibili per montaggio lineari - amplificatori - scaffali.

Vengono venduti pronti per l'uso come da foto al prezzo di L. 3.000 cad. + i. p. Materiale pronto alla consegna.

CB 27 MHz Ricetrasmittitore Mod. REBEL 23
23 canali equipaggiati di quarzi
Indicatore S/RF
Munito di microfono dinamico (600 Ω) e di staffe per l'installazione sulla vettura.
Trasmittitore potenza input: 5 W
Alimentazione: 12 Vc.c.
Dimensioni: 215 x 150 x 60



CB 27 MHz Ricetrasmittitore Mod. CLASSIC II
23 canali equipaggiati di quarzi.
Indicatore S/RF e potenza uscita relativa
Limitatore di disturbi disinseribile, commutatore P.A. e Delta Tuning. Spia di modulazione, controllo volume e squelch.
Trasmittitore potenza input: 5 W
Alimentazione: 13,6 Vc.c. - 220 Vc.a.
Dimensioni: 260 x 195 x 70



CB 27 MHz Ricetrasmittitore Mod. GLADIATOR
23 canali equipaggiati di quarzi
Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore Delta \pm 600 Hz.
Strumento indicatore S/RF, potenza uscita relativa RF, rosometro.
Commutatore PA-CB, S/RF, CAL, SWR, noise-blanker.
Potenza ingresso stadio finale: 5 W AM/ 15 W SSB PEP
Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 265 x 75 x 295



CB 27 MHz Ricetrasmittitore Mod. SPARTAN
23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi - Indicatore S/RF - Sintonizzatore Delta - Controllo volume e squelch.
Potenza ingresso stadio finale AM: 5 W
Potenza ingresso stadio finale SSB: 15 W PEP
Munito di filtro a quarzi per l'SSB
Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 190 x 59 x 240



IN VENDITA
PRESSO TUTTE LE SEDI GBC



CB 27 MHz Ricetrasmittitore Mod. CENTURION
23 canali equipaggiati di quarzi
Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore Delta.
Strumento indicatore S/RF, potenza uscita, Rosmetro
Munito di orologio digitale, con la possibilità di predisporre l'accensione automatica
Trasmittitore potenza input SSB: 15 W PEP
Trasmittitore potenza input AM: 5 W
La serietà e la cura con cui sono costruiti i ricetrasmittitori «Courier» fanno del Centurion una delle migliori stazioni fisse.
Dispone infatti di filtri a quarzo per l'SSB, ed efficacissimi filtri anti disturbi.
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz, 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 180 x 391 x 300

INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE

Novità
20.000 W



**VARIATORE
DI TENSIONE ALTERNATA**

Caratteristiche:

- Potenza max 20000 W
- Variazione 0-220 Vca
- Tensione max 400 Vca

L. 18.500

Kit n. 30

Dopo lo strepitoso successo riscontrato dal nostro variatore di tensione da 2000 W, la Wilbikit ha creato questi due nuovi kit, che sono una novità nel campo dei variatori elettronici. Essi sono stati costruiti per tutte quelle esigenze dove si richieda una regolazione di grosse potenze (forni, stufe, motori ad alto rendimento).

Kit n. 29

Potenza max 8000 W
Variazione 0-220 Vca
Tensione max 400 Vca

L. 9.600

Kit n. 25

Potenza max 2000 W
Variazione 0-220 Vca
Tensione max 400 Vca

L. 4.300

NUOVA PRODUZIONE

Kit n. 1	- Amplificatore 1,5 W R.M.S.	L. 3.500
Kit n. 2	- Amplificatore 6 W R.M.S.	L. 6.500
Kit n. 3	- Amplificatore 10 W R.M.S.	L. 8.500
Kit n. 4	- Amplificatore 15 W R.M.S.	L. 14.500
Kit n. 5	- Amplificatore 30 W R.M.S.	L. 16.500
Kit n. 6	- Amplificatore 50 W R.M.S.	L. 18.500
Kit n. 7	- Preamplificatore HiFi piezo	L. 7.500
Kit n. 8	- Alimentatore stabil. 800 mA 6 Vcc	L. 3.850
Kit n. 9	- Alimentatore stabil. 800 mA 7,5 Vcc	L. 3.850
Kit n. 10	- Alimentatore stabil. 800 mA 9 Vcc	L. 3.850
Kit n. 11	- Alimentatore stabil. 800 mA 12 Vcc	L. 3.850
Kit n. 12	- Alimentatore stabil. 800 mA 15 Vcc	L. 3.850
Kit n. 13	- Alimentatore stabil. 2 A 6 Vcc	L. 7.800
Kit n. 14	- Alimentatore stabil. 2 A 7,5 Vcc	L. 7.800
Kit n. 15	- Alimentatore stabil. 2 A 9 Vcc	L. 7.800
Kit n. 16	- Alimentatore stabil. 2 A 12 Vcc	L. 7.800
Kit n. 17	- Alimentatore stabil. 2 A 15 Vcc	L. 7.800
Kit n. 18	- Riduttore di tensione per auto 800 mA 6 Vcc	L. 2.500
Kit n. 19	- Riduttore di tensione per auto 800 mA 7,5 Vcc	L. 2.500
Kit n. 20	- Riduttore di tensione per auto 800 mA 9 Vcc	L. 2.500
Kit n. 21	- Luci a frequenza variabile 2000 W	L. 12.000
Kit n. 22	- Luci psichedel. 2000 W can. medi	L. 6.500
Kit n. 23	- Luci psichedel. 2000 W can. bassi	L. 6.900
Kit n. 24	- Luci psichedel. 2000 W can. alti	L. 6.500
Kit n. 25	- Variatore di tensione 2000 W	L. 4.300
Kit n. 26	- Carica batteria automatico 0,5 ÷ 5 A	L. 16.500
Kit n. 27	- Antifurto super automatico professionale per casa	L. 28.000

Kit n. 28	- Antifurto automatico per auto	L. 19.500
Kit n. 29	- Variatore di tensione alternata 8000 W	L. 9.600
Kit n. 30	- Variatore di tensione alternata 20.000 W	L. 18.500
Kit n. 31	- Luci psichedeliche canali medi 8.000 W	L. 12.500
Kit n. 32	- Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W	L. 12.900
Kit n. 33	- Luci psichedeliche canali alti 8.000 W	L. 12.500
Kit n. 34	- Alimentatore stabil. 22 Vcc 1,5 A	L. 5.500
Kit n. 35	- Alimentatore stabil. 33 Vcc 1,5 A	L. 5.500
Kit n. 36	- Alimentatore stabil. 55 Vcc 1,5 A	L. 5.500
Kit n. 37	- Preamplificatore HiFi magnetico	L. 7.500
Kit n. 38	- Aliment. stab. con protez. S.C.R. variabile da 4 a 18 Vcc 3 A	L. 12.500
Kit n. 39	- Aliment. stab. con protez. S.C.R. variabile da 4 a 18 Vcc 5 A	L. 15.500
Kit n. 40	- Aliment. stab. con protez. S.C.R. variabile da 4 a 18 Vcc 8 A	L. 18.500
Kit n. 41	- Temporizzatore da 0 a 45 secondi	L. 7.500
Kit n. 42	- Termost. di precis. al 10 di grado	L. 9.500
Kit n. 43	- Variatore crepuscolare con fotocellula in alternata 2000 W	L. 5.500
Kit n. 44	- Variatore crepuscolare con fotocellula in alternata 8000 W	L. 12.500
Kit n. 45	- Luci a frequenza variabile 8000 W	L. 17.500
Kit n. 46	- Temporizzatore professionale in 3 misure 0-30 s, 0-3 m, 0-30 m	L. 18.500
Kit n. 47	- Micro trasmettitore FM 1 W	L. 6.500
Kit n. 48	- Preamplificatore stereo per bassa o alta impedenza	L. 19.500
Kit n. 49	- Amplificatore 5 transistor 4 W	L. 5.500
Kit n. 50	- Amplificatore stereo 4+4 W	L. 9.800

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeri precedenti di questa Rivista.

I PREZZI SONO COMPRESIVI DI I.V.A.

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10 % in più. Le ordinazioni possono essere fatte direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 250 lire in francobolli.



console II°

Ricetrasmittitore SBE in am e ssb - stazione base -23 canali in am e 46 in ssb, con segnale luminoso di trasmissione.

I professionisti dell'etere

SBE

electronic shop center


Agente per il LAZIO:

ELETTRO Comm.le s.r.l. - ROMA - via F. A. Gualterio 99 - ☎ 8103228-8104339

ELETRONICA CONSORTI

Roma - VIALE DELLE MILIZIE, 114 - TEL. 38 24 57

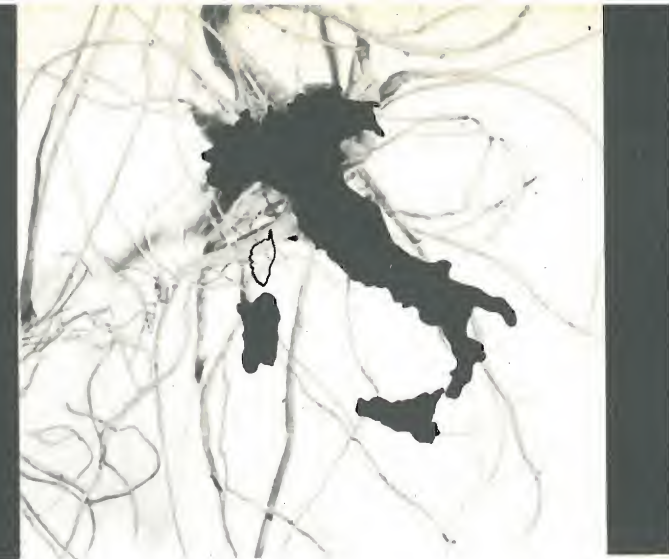PUNTI DI VENDITA G.B.C. italiana IN ITALIA



- | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 92100 AGRIGENTO | - Via Empedocle, 81/83 | 20124 MILANO | - Via Petrella, 6 |
| 00041 ALBANO LAZIALE | - Borgo Garibaldi, 286 | 20144 MILANO | - Via G. Cantoni, 7 |
| 15100 ALESSANDRIA | - Via Donizetti, 41 | 41100 MODENA | - V.le Storchi, 13 |
| 60100 ANCONA | - Via De Gasperi, 40 | 70056 MOLFETTA | - Estramurale C.so Fornari, 133 |
| 70031 ANDRIA | - Via Annunziata, 10 | 12086 MONDOVI' | - Largo Gherbiana, 14 |
| 11100 AOSTA | - Via Adamello, 12 | 80141 NAPOLI | - Via C. Porzio, 10/A |
| 52100 AREZZO | - Via M. Da Caravaggio, 10-12-14 | 00048 NETTUNO | - Via C. Cattaneo, 68 |
| 14100 ASTI | - C.so Savona, 281 | 28100 NOVARA | - Baluardo Q. Sella, 32 |
| 83100 AVELLINO | - Via Circonvallazione, 24-28 | 15067 NOVI LIGURE | - Via Dei Mille, 31 |
| 70126 BARI | - Via Capruzzi, 192 | 35100 PADOVA | - Via Savonarola, 107 |
| 36061 BASSANO D. G. | - Via Parolini Sterni, 36 | 43100 PARMA | - Via E. Casa, 16 |
| 24100 BERGAMO | - Via Borgo Palazzo, 90 | 27100 PAVIA | - Via G. Franchi, 6 |
| 13051 BIELLA | - Via Rigola, 10/A | 06100 PERUGIA | - Via Bonazzi, 57 |
| 40128 BOLOGNA | - Via Lombardi, 43 | 61100 PESARO | - Via Verdi, 14 |
| 40122 BOLOGNA | - Via Brugnoli, 1/A | 65100 PESCARA | - Via F. Guelfi, 74 |
| 39100 BOLZANO | - Via Napoli, 2 | 29100 PIACENZA | - Via IV Novembre, 58/A |
| 25100 BRESCIA | - Via Naviglio Grande, 62 | 10064 PINEROLO | - Via Saluzzo, 53 |
| 72100 BRINDISI | - Via Saponea, 24 | 56100 PISA | - Via Battelli, 43 |
| 09100 CAGLIARI | - Via Dei Donoratico, 83/85 | 51100 PISTOIA | - V.le Adua, 350 |
| 93100 CALTANISSETTA | - Via R. Settimo, 10 | 85100 POTENZA | - Via Mazzini, 72 |
| 81100 CASERTA | - Via C. Colombo, 13 | 50047 PRATO | - Via F. Baldanzi, 17 |
| 03043 CASSINO | - Via D'Annunzio, 65 | 97100 RAGUSA | - Via Ing. Migliorisi, 27 |
| 21053 CASTELLANZA | - V.le Lombardia, 59 | 48100 RAVENNA | - V.le Baracca, 56 |
| 95128 CATANIA | - Via Torino, 13 | 89100 REGGIO CALABRIA | - Via Possidonea, 22/D |
| 71042 CERIGNOLA | - Via Aurelio Saffi, 7 | 42100 REGGIO EMILIA | - V.le Isonzo, 14 A/C |
| 20092 CINISELLO B. | - V.le Matteotti, 66 | 02100 RIETI | - Via Degli Elci, 24 |
| 62012 CIVITANOVA M. | - Via G. Leopardi, 15 | 47037 RIMINI | - Via Paolo Veronese, 14/16 |
| 10093 COLLEGNO (TO) | - Via Cefalonia, 9 | 00137 ROMA | - Via Renato Fucini, 290 |
| 26100 CREMONA | - Via Del Vasto, 5 | 00152 ROMA | - Via Dei Quattro Venti, 152/F |
| 12100 CUNEO | - P.zza Libertà, 1/A | 45100 ROVIGO | - Via Tre Martiri, 3 |
| 72015 FASANO | - Via Roma, 101 | 63039 S. B. DEL TRONTO | - Via Luigi Ferri, 82 |
| 44100 FERRARA | - Corso Isonzo, 99 | 30027 S. DONA' DI PIAVE | - Via Jesolo, 15 |
| 50134 FIRENZE | - Via G. Milanese, 28/30 | 18038 SAN REMO | - Via M. Della Libertà, 75/77 |
| 47100 FORLI' | - Via Salinatore, 47 | 71016 SAN SEVERO | - Via Mazzini, 30 |
| 03100 FROSINONE | - Via Marittima I, 109 | 21047 SARONNO | - Via Varese, 150 |
| 21013 GALLARATE | - Via Torino, 8 | 17100 SAVONA | - Via Scarpa, 13/R |
| 16124 GENOVA | - P.zza J. Da Varagine, 7/8 R | 53100 SIENA | - Via S. Martini, 21/C - 21/D |
| 16132 GENOVA | - Via Borgoratti, 23 I/R | 96100 SIRACUSA | - Via Mosco, 34 |
| 16153 GENOVA | - Via Chiaravagna, 14/CD | 74100 TARANTO | - Via Principe Amedeo, 376 |
| 34170 GORIZIA | - C.so Italia, 191/193 | 05100 TERNI | - Via Porta S. Angelo, 23 |
| 58100 GROSSETO | - Via Oberdan, 47 | 04019 TERRACINA | - P.zza Bruno Buozzi, 3 |
| 18100 IMPERIA | - Via Delbecchi - Pal. GBC | 00019 TIVOLI | - Via Paladina, 42-50 |
| 10015 IVREA | - C.so Vercelli, 53 | 10141 TORINO | - Via Pollenzo, 21 |
| 19100 LA SPEZIA | - Via Fiume, 18 | 10152 TORINO | - Via Chivasso, 8/10 |
| 04100 LATINA | - Via C. Battisti, 56 | 10125 TORINO | - Via Nizza, 34 |
| 73100 LECCE | - V.le Marche, 21 A-B-C-D | 38100 TRENTO | - Via Madruzzo, 29 |
| 22053 LECCO | - Via Azzone Visconti, 9 | 31100 TREVISO | - Via IV Novembre, 19 |
| 57100 LIVORNO | - Via Della Madonna, 48 | 34127 TRIESTE | - Via Fabio Severo, 138 |
| 20075 LODI | - V.le Rimembranze, 36/B | 33100 UDINE | - Via Volturno, 80 |
| 62100 MACERATA | - Via Spalato, 126 | 21100 VARESE | - Via Verdi, 26 |
| 46100 MANTOVA | - P.zza Arche, 8 | 37100 VERONA | - Via Aurelio Saffi, 1 |
| 98100 MESSINA | - P.zza Duomo, 15 | 55049 VIAREGGIO | - Via A. Volta, 79 |
| 30173 MESTRE | - Via Cà Rossa, 21/B | 36100 VICENZA | - Via Monte Zovetto, 65 |



TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

primario 220 V c.a. 50 Hz

TR/004V06	secondario 6,0 V	0,5 A	L. 900
TR/004V07	secondario 7,5 V	0,5 A	L. 900
TR/004V09	secondario 9,0 V	0,4 A	L. 900
TR/004V12	secondario 12,0 V	0,3 A	L. 1.000
TR/004V18	secondario 18,0 V	0,2 A	L. 1.050
TR/004V24	secondario 24,0 V	0,15 A	L. 1.100
TR/040V06	secondario 6,0 V	5,0 A	L. 3.150
TR/040V07	secondario 7,5 V	4,5 A	L. 3.200
TR/040V09	secondario 9,0 V	4,0 A	L. 3.350
TR/040V12	secondario 12,0 V	3,0 A	L. 3.500
TR/040V18	secondario 18,0 V	2,0 A	L. 3.650
TR/040V24	secondario 24,0 V	1,5 A	L. 3.850
TR/040V48	secondario 48,0 V	0,8 A	L. 3.950
TR/060V06	secondario 6,0 V	10,0 A	L. 4.500
TR/060V12	secondario 12,0 V	5,0 A	L. 4.600
TR/060V18	secondario 18,0 V	3,5 A	L. 4.750
TR/060V24	secondario 24,0 V	2,5 A	L. 4.900
TR/060V48	secondario 48,0 V	1,3 A	L. 5.100
TR/090V12	secondario 12,0 V	7,0 A	L. 6.150
TR/090V18	secondario 18,0 V	5,0 A	L. 6.350
TR/090V24	secondario 24,0 V	4,0 A	L. 6.550
TR/090V48	secondario 48,0 V	2,0 A	L. 6.950
TR/090V64	secondario 64,0 V	1,5 A	L. 7.350
TR/300V12	secondario 12,0 V	10,0 A	L. 19.000
TR/300V18	secondario 18,0 V	10,0 A	L. 19.500
TR/300V24	secondario 24,0 V	10,0 A	L. 20.000
TR/300V48	secondario 48,0 V	5,0 A	L. 23.000
TR/300V64	secondario 64,0 V	3,5 A	L. 25.000

KIT DI TRASFORMAZIONE C.A. in C.C.

Il Kit comprende: un ponte raddrizzatore al silicio, circuito stampato, capacità di livellamento, stagno e fili per collegamenti. Scegliere il modello con caratteristiche in tensione e in corrente pari o superiori al trasformatore prescelto.

KIT 004V24	6 ÷ 24 V max	0,5 A	L. 1.200
KIT 040V24	6 ÷ 24 V max	2,5 A	L. 2.400
KIT 040V64	24 ÷ 64 V max	2,5 A	L. 2.600
KIT 090V64*	6 ÷ 64 V max	5,0 A	L. 5.800
KIT 300V64*	6 ÷ 64 V max	10,0 A	L. 12.000

*) Aggiungendo ai suddetti tipi il radiatore RA/90-300 si ha un aumento della corrente erogabile pari a +25 %.

CONDIZIONI DI VENDITA:

PORTO: assegnato, importo come da tariffa postale.
PAGAMENTO: anticipato sconto 3%, contrassegno netto.
CONSEGNA: entro 15 giorni.

IN VENDITA PRESSO:

Rivenditori:

ALBA: SANTUCCI - via V. Emanuele 10

TORINO: CRTV - c.so Re Umberto, 31
M. CUZZONI - c.so Francia, 91

RE/90-300 Radiatore in profilato di alluminio L. 1.950

CA/120 Cavo alimentazione rete pressofuso L. 350

DA/100 Morsetto serratilo da pannello ROSSO L. 350

DB/100 Morsetto serratilo da pannello NERO L. 350

VOLTMETRI ELETTRIMAGNETICI

SC15 15 V f.s. scala rettangolare cm 5,5 x 5 L. 4.000

SC20 20 V f.s. scala rettangolare cm 5,5 x 5 L. 4.500

SC40 40 V f.s. scala rettangolare cm 5,5 x 5 L. 5.000

SC80 80 V f.s. scala rettangolare cm 5,5 x 5 L. 6.000

AMPEROMETRI ELETTRIMAGNETICI

AS20 2 A f.s. scala rettang. cm 5,5 x 5 L. 4.000

AS50 5 A f.s. scala rettang. cm 5,5 x 5 L. 4.000

AS100 10 A f.s. scala rettang. cm 5,5 x 5 L. 3.800

AS150 15 A f.s. scala rettang. cm 5,5 x 5 L. 3.800

IS/20 Isolatore in mica per TO-3 con rondelle in fibra e viti L. 250

CONTENITORI PER CABLAGGIO ALIMENTATORI E VARIE

CN/9 contenitore in ABS per piccoli alimentatori impieganti il trasformatore serie TR/004 mis. cm 5,8x4x9 L. 450

CN/10 in ABS e metallo per medi alimentatori impieganti il trasformatore serie TR/040 mis. cm 12,5x5x17 L. 2.500

CN/15 in ABS e alluminio satinato per alimentatori impieganti il trasformatore serie TR/060 e TR/090 misure cm 12 x 11 x 17 L. 5.500


CN/20 Contenitore a pannelli per apparecchiature impieganti trasformatori serie TR/300 mis. cm 15x16x23 L. 21.000

RA/100 dissipatore in alluminio per 1 trans. TO-3 L. 650

RA/200 dissipatore in alluminio per 2 trans. TO-3 L. 1.100

RA/300 dissipatore in alluminio per 3 trans. TO-3 L. 1.600

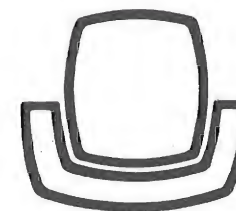RA/400 dissipatore in alluminio per 4 trans. TO-3 L. 2.100



MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE

PESCARA

30 NOVEMBRE

1 DICEMBRE

1974

ORARIO

30 SABATO

10 - 12,30
15 - 20,30

1 DOMENICA

8,30 - 12,30
15 - 20,30

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE ARI
CASELLA POSTALE 63
65100 PESCARA

SALA GRANDE
BORSA MERCI
VIALE MARCONI
PESCARA

MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL'ARI - MILANO


ELETTRONICA CORNO

20136 MILANO

Via C. di Lama, 8 - Tel. (02) 8.358.286

ALIMENTATORI STABILIZZATI A GIORNO

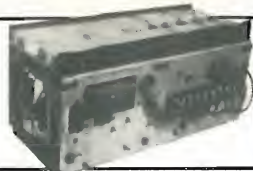Alimentazione 130 Vac $\pm 15\%$
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 4 L. 10.000
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 8 L. 14.000
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 16 L. 18.000
Uscita 28-33 Vcc stabilizz. Amp. 7 L. 22.000



VENTOLA FASCO CENTRIFUGA
115 oppure 220 V a richiesta.
75 W 140 x 160 mm L. 9.500



SYNCHRONOUS MOTOR AMPEX
110 Vcc - 4,5 A L. 25.000

MOTORIDUTTORE A SPAZZOLE
48 Vcc 110/220 Vac L. 8.000

**APPARECCHIATURE COMPLETE
REGISTRAZIONE NASTRO COMPUTER**


(Olivetti Elea) gruppo Ampex 7 piste di incisione



VENTOLA ROTRON 14 W
220 V o 115 V a richiesta
mm 10 x 110 x 150 L. 7.000



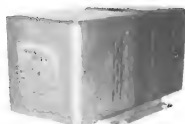**STABILIZZATORI IN A.C.
ADVANCE (PROFESSIONALI)
TOLLERANZA 1%**



250 W V1 115-230 15% \pm V2 118 L. 28.000
6 KW V1 190-260 V2 220 L. 120.000

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500

TRASFORMATORI MONOFASI

10 W V1 110-120-220-240 V2 12-13-14 L. 1.500
35 W V1 220-230-245 V2 8+8 L. 3.500
150 W V1 200-220-245 V2 25 A3+ L. 4.500
500 W V1 UNIVERSALE V2 37-40-43 L. 15.000
2000 W AUTOTRASFOR. V 117-220 L. 20.000

TELERUTTORI WESTINGHOUSE bobina 380 Vac 8 A
3 Cont. N.A. + 1 N.C. L. 2.000

TELERUTTORI AEG/LSO 55 Bobina 110 Vac 6 A
5 Cont. N.A. + 5N.C. L. 2.000

RELE' TERMICI C.G.E. tripolari
Taratura 0,35 / 0,6 A L. 1.200
Taratura 0,6 / 1 A L. 1.200
Taratura 2,5 / 4 A L. 1.200

VENTOLA TANGENZIALE


costruzione inglese
220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000



TERMOSTATO HONEYWELL
CON SONDA REG. 25°-95°
comanda deviatore unipolare 15 A L. 2.000



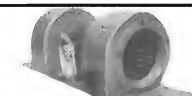VENTOLA TANGENZ. OL/T2
220 V 50 W lung. mm 280 x 140 L. 10.000




CONDENSATORI MYLARD

Poliestere 150 pF 125 V L. 15
Mica argentata pF assortiti $\pm 1\%$ 0,5% 250-500 V L. 5.000

MATERIALE SURPLUS

30 schede Olivetti assortite L. 3.000
30 schede IBM assortite L. 3.000
Diodi 10 A 250 V L. 150
Diodi 25 A 250 V L. 350
Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500
Contaore elettrico da esterno 117 Vac L. 2.000
Micro Switch deviatore 15 A 250 V L. 1.000
Lampadina incand. tubolare \varnothing 5 x 10 mm 6-9 V L. 50

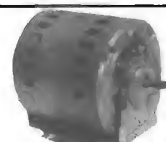Interruttore automatico unipolare magnetotermico
60 Vcc amperaggi da 2 a 22 A (deviatore ausiliare) L. 1.500



MOTORI MONOFASI A INDUZIONE SEMISTAGNI - REVERSIBILI

220 V 125 W 900 RPM L. 6.000
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000
220/110 V 1/4 HP 1400 RPM L. 10.000
220/110 V 1/4 HP 960 RPM L. 10.000

FILO FLESSIBILE IN TEFLON STABILIZZATORE PER TV
mmq 0,14 m L. 50 200 W V1 UNIV. V2 220
mmq 0,22 m L. 80
mmq 0,50 m L. 140

FILO RIGIDO RICOPERTO PLASTICA
mmq 0,22 L. 8 m - 0,35 L. 10 m - 0,50 L. 15 m -
mmq 0,63 L. 20 m - 1 L. 30 m

MOTORIDUTTORE CITENCO A SPAZZOLE REVERSIBILE

125/110 Vac - 4 RPM - A. 0,6 L. 15.000



ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI


Alimentazione 220 Vac
Uscita 1-6 Vcc A 2 L. 15.000
Uscita 1-6 Vcc A 5 L. 18.000
Uscita 9-15 Vcc A 2 L. 20.000
Uscita 19-22 Vcc A 5 L. 22.000
Uscita 20-100 Vcc A 1 L. 30.000



RELE' in miniatura S.T.C. Siemens/Varley
700 24 Vcc 4 Sc. L. 2.000
2500 48 Vcc 2 Sc. L. 2.000
Zoccoli per detti L. 200

VENTOLA BLOWER

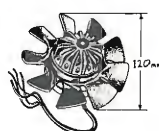200 240 Vac 10 W
PRECISIONE GERMANICA
motor. reversibile
diamet. 120 mm
fissaggio sul retro
con viti 4 MA L. 12.000



RADDRIZZ. A PONTE WESTINGHOUSE (selenio)
4 A 25 V L. 1.000

Modalità:

- Spedizioni non inferiori a L. 5.000.
- Pagamento in contrassegno.
- Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a carico del destinatario. (Non disponiamo di catalogo).

N.B. - Per comunicazioni telefoniche dirette o ritiri materiale, il magazzino è a disposizione dal martedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30 e sabato dalle 10 alle 12.

Nelle altre ore risponderà la segretaria telefonica automatica.

Bastano 18 lezioni per imparare l'Elettronica col nuovo metodo IST

sticap 744

**L'IST invia a tutti il 1° fascicolo
"Tutto Compreso"**

Il metodo dal "vivo" vi permette di imparare l'Elettronica a casa, in poco tempo, realizzando oltre 70 esperimenti diversi: la trasmissione senza fili, il lampeggiatore, un circuito di memoria, il regolatore elettronico di tensione, l'impianto antifurto, l'impianto telefonico, l'organo elettronico, una radio a transistori, ecc.

**Un corso per corrispondenza
"Tutto Compreso"**

Il corso di Elettronica, svolto interamente per corrispondenza su 18 dispense, comprende ad esempio 6 scatole di montaggio, correzione individuale delle soluzioni, Certificato Finale con le medie ottenute nelle singole materie, fogli compiti e da disegno, raccoglitori, ecc. La formula "Tutto Compreso" offre anche il grande vantaggio di evitarvi l'affannosa ricerca e l'incertezza della scelta del materiale didattico stampato nei negozi specializzati.

**Oggi è indispensabile conoscere
l'Elettronica**

Perché domina il nostro progresso in tutti i settori, dall'industria all'edilizia, alle comunicazioni, dal mondo economico all'astronautica, ecc. Tuttavia gli apparecchi elettronici, che vediamo normalmente così complessi, sono realizzati con varie combinazioni di pochi circuiti fondamentali che potrete conoscere con il nuovo metodo IST.

Uno studio che diverte

Gli esperimenti che farete non sono fine a se stessi, ma vi permetteranno di capire rapidamente i vari circuiti e i vari principi che regolano l'Elettronica. Il corso è stato realizzato da un gruppo di ingegneri elettronici europei in forma chiara e facile, affinché possiate comodamente seguirlo da casa vostra. Il materiale adottato è prodotto su scala mondiale ed impiegato senza alcuna saldatura. Dispense e scatole di montaggio vengono inviate con periodicità mensile o scelta dagli aderenti; il relativo costo può essere quindi comodamente dilazionato nel tempo.

In visione gratuita il 1° fascicolo

Se ci avete seguiti fin qui, avrete certamente compreso quanto sia importante per voi una solida preparazione in Elettronica. Ma come potremmo descrivervi in poche parole la validità di un simile corso? Ecco perché noi vi inviamo in visione gratuita la 1° dispensa di Elettronica che, meglio delle parole, vi convincerà della bontà del corso. Richiedetela OGGI STESSO alla nostra segreteria, utilizzando preferibilmente il tagliando. Non sarete visitati da rappresentanti!

IST

Oltre 66 anni di esperienza
in Europa
e 26 in Italia nell'insegnamento
per corrispondenza.

Tagliando da inviare in busta chiusa o su cartolina postale a:

**IST - Istituto Svizzero di Tecnica, Via San Pietro 49/99n
21016 LUINO - Tel. (0332) 50 4 69**

Desidero ricevere - per posta, in visione gratuita e senza impegno - la 1° dispensa di Elettronica con dettagliate informazioni sul corso (si prega di scrivere 1 lettera per casella):


Cognome

Nome

Via

C.A.P. Località

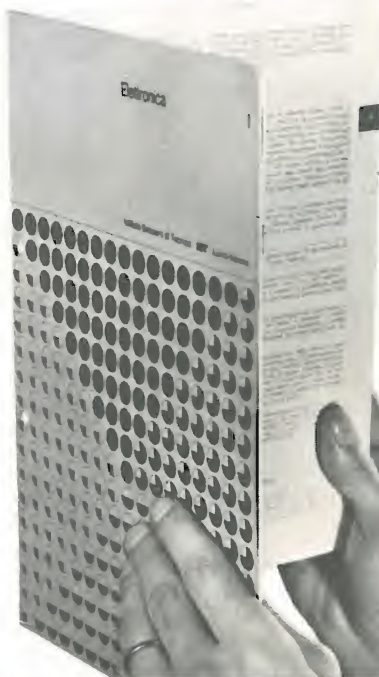L'IST è l'unico Istituto Italiano membro del CEC - Consiglio Europeo Insegnamento per Corrispondenza - Bruxelles.




alimentatori

alpha+
eletttronica



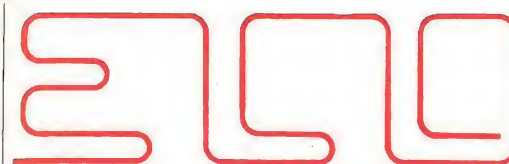parma, via alessandria, 7 tel. 0521-34758



ELCO ELETTRONICA

VIA BARCA 2ª, 46 - TEL. (0438) 27143
31030 COLFOSCO (TV)

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC121	230	AF134	250	BC140	350	BC320	220	BF195	220	SFT307	220
AC122	220	AF136	250	BC142	350	BC321	220	BF196	250	SFT308	220
AC125	220	AF137	250	BC143	350	BC322	220	BF197	250	SFT316	220
AC126	220	AF139	450	BC147	220	BC330	450	BF198	250	SFT320	220
AC127	220	AF164	250	BC148	220	BC340	350	BF199	250	SFT323	220
AC128	220	AF166	250	BC149	220	BC360	400	BF200	500	SFT325	220
AC130	300	AF170	250	BC153	220	BC361	400	BF207	330	SFT337	240
AC132	220	AF171	250	BC154	220	BC384	300	BF213	500	SFT352	200
AC134	220	AF172	250	BC157	220	BC395	220	BF222	300	SFT353	200
AC135	220	AF178	500	BC158	220	BC429	450	BF233	250	SFT367	300
AC136	220	AF181	550	BC159	220	BC430	450	BF234	250	SFT373	250
AC137	220	AF185	550	BC160	350	BC595	230	BF235	250	SFT377	250
AC138	220	AF186	600	BC161	400	BCY56	320	BF236	250	2N270	330
AC139	220	AF200	300	BC167	220	BCY58	320	BF237	250	2N301	800
AC141	220	AF201	300	BC168	220	BCY59	320	BF238	280	2N371	350
AC141K	300	AF202	300	BC169	220	BCY71	320	BF254	300	2N395	300
AC142	220	AF239	550	BC171	220	BCY77	320	BF257	400	2N396	300
AC142K	300	AF240	550	BC172	220	BCY78	320	BF258	450	2N398	330
AC151	220	AF251	500	BC173	220	BD106	1.200	BF259	500	2N407	350
AC152	220	AF267	1.200	BC177	250	BD107	1.200	BF261	450	2N409	400
AC153	220	AF279	1.200	BC178	250	BD111	1.050	BF311	300	2N411	900
AC153K	300	AF280	1.200	BC179	250	BD113	1.050	BF332	300	2N456	900
AC160	220	AF367	1.200	BC181	220	BD115	700	BF333	300	2N482	250
AC162	220	AL102	1.200	BC182	220	BD117	1.100	BF344	300	2N483	250
AC178K	300	AL103	1.200	BC183	220	BD118	1.050	BF345	350	2N706	280
AC179K	300	AL112	950	BC184	220	BD124	1.500	BF456	450	2N707	400
AC180	250	AL113	950	BC186	250	BD135	500	BF457	500	2N708	300
AC180K	300	ASY26	400	BC187	250	BD136	500	BF458	500	2N709	500
AC181	250	ASY27	450	BC188	250	BD137	500	BF459	500	2N711	500
AC181K	300	ASY28	400	BC201	700	BD138	500	BFY50	500	2N914	280
AC183	220	ASY29	400	BC202	700	BD139	500	BFY51	500	2N918	350
AC184	220	ASY37	400	BC203	700	BD140	500	BFY52	500	2N929	350
AC185	220	ASY46	400	BC204	220	BD142	900	BFY56	500	2N1613	300
AC187	240	ASY48	500	BC205	220	BD162	650	BFY57	500	2N1711	320
AC187K	300	ASY77	500	BC206	220	BD163	650	BFY64	500	2N1890	500
AC188	240	ASY81	500	BC207	200	BD216	1.200	BFY90	1.200	2N1893	500
AC188K	300	ASZ15	900	BC208	200	BD221	600	BFW16	1.500	2N1924	500
AC190	220	ASZ16	900	BC209	200	BD224	600	BFW30	1.400	2N1925	450
AC191	220	ASZ17	900	BC210	350	BD433	800	BSX24	300	2N1983	450
AC192	220	ASZ18	900	BC211	350	BD434	800	BSX26	300	2N1986	450
AC193	250	AU106	2.000	BC212	220	BF115	300	BFX17	1.200	2N1987	450
AC194	250	AU107	1.500	BC213	220	BF123	220	BFX40	700	2N2048	500
AC194K	300	AU108	1.500	BC214	220	BF152	250	BFX41	700	2N2160	1.500
AD142	650	AU110	1.600	BC225	220	BF153	240	BFX84	800	2N2188	500
AD143	650	AU111	2.000	BC231	350	BF154	260	BFX89	1.100	2N2218	350
AD148	650	AU113	1.700	BC232	350	BF155	450	BU100	1.500	2N2219	400
AD149	650	AUY21	1.500	BC237	200	BF158	320	BU102	2.000	2N2222	300
AD150	650	AUY37	1.500	BC238	200	BF159	320	BU103	1.900	2N2284	380
AD161	440	BC107	200	BC239	220	BF160	220	BU104	2.000	2N2904	320
AD162	440	BC108	200	BC258	220	BF161	400	BU107	2.000	2N2905	360
AD262	600	BC109	200	BC267	250	BF162	230	BU109	2.000	2N2906	250
AD263	600	BC113	200	BC268	250	BF163	230	OC45	400	2N2907	300
AF102	450	BC114	200	BC269	250	BF164	230	OC70	220	2N3019	500
AF105	400	BC115	220	BC270	250	BF166	450	OC72	220	2N3054	900
AF106	470	BC116	220	BC286	350	BF167	350	OC74	220	2N3055	900
AF109	360	BC117	350	BC287	350	BF173	350	OC75	220	2N3061	500
AF110	300	BC118	220	BC300	400	BF174	400	OC77	220	2N3300	600
AF114	300	BC119	320	BC301	350	BF176	250	OC78	350	2N3375	5.800
AF115	300	BC120	330	BC302	400	BF177	350	OC169	350	2N3391	220
AF116	300	BC126	300	BC303	350	BF178	350	OC170	350	2N3442	2.700
AF117	300	BC129	300	BC307	220	BF179	400	OC171	350	2N3502	400
AF118	500	BC130	300	BC308	220	BF180	550	SFT214	1.000	2N3703	250
AF121	300	BC131	300	BC309	220	BF181	550	SFT226	350	2N3705	250
AF124	300	BC134	220	BC315	300	BF184	350	SFT239	650	2N3713	2.200
AF125	300	BC136	350	BC317	220	BF185	350	SFT241	350	2N3741	600
AF126	300	BC137	350	BC318	220	BF186	350	SFT266	1.300	2N3771	2.400
AF127	300	BC139	350	BC319	320	BF194	220	SFT268	1.400	2N3772	2.600

ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

- a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.

segue a pag. 1494

segue da pag. 1493

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
2N3773	4.000	2N4404	600
2N3855	250	2N4427	1.300
2N3866	1.300	2N4428	3.800
2N3925	5.100	2N4441	1.200
2N4033	500	2N4443	1.500
2N4134	420	2N4444	2.200
2N4231	800	2N4904	1.300
2N4241	700	2N4924	1.300
2N4348	3.200	2N6122	700

FEET	ZENER
BF244	700
BF245	700
2N3819	650
2N5457	700

INGIUNZIONE

2N1671	3.000
2N2646	700
2N4870	700
2N4871	700

CIRCUITI

INTEGRATI

CA3048	4.500
CA3052	4.500
CA3085	3.500
mA702	1.400
μA703	900
μA709	700
μA723	1.000
μA741	850
μA748	900
SN7400	350
SN7401	500
SN7402	350
SN7403	500
SN7404	500
SN7405	500

SN7407	500
SN7408	500
SN7410	350
SN7413	800
SN7420	350
SN7440	350
SN7441	1.200
SN7430	350
SN7443	1.500
SN7444	1.600
SN7447	1.900
SN7448	1.900
SN7451	500
SN7473	1.100
SN7475	1.100
SN7490	1.000
SN7492	1.200
SN7493	1.300
SN7494	1.300
SN7496	2.000
SN74141	1.200
SN74154	2.400
SN76013	2.000
TBA120	1.200

TBA240	2.000
TBA261	1.700
TBA271	600
TBA800	2.000
TBA810	1.800
TBA810S	2.000
TBA820	1.800
TAA263	900
TAA300	1.800
TAA310	2.000
TAA320	1.400
TAA350	1.600
TAA435	1.800
TAA611	1.000
TAA611B	1.200
TAA611C	1.600
TAA621	1.600
TAA661B	1.600
TAA691	1.500
TAA700	2.000
TAA775	2.000
TAA861	2.000
9020	700
9368	3.200

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1493

Elettronica G.C.

NUOVA SEDE - VIA CUZZI 4

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da portiera 8 W cad. mascherina metallo nero pesante con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14,5 x 14,5, completi di attacchi per bloccaggio.

La coppia L. 5.200

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con demoltiplica per OM-FM.

cad. L. 400

Contenitori metallici nuovi con frontale e retro in alluminio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato o blu con alzo anteriore, disponibili nelle seguenti misure:

cm 20 x 16 x 7,5	L. 1.650
cm 15 x 12 x 7,5	L. 1.450
cm 20 x 20 x 10,5	L. 1.950

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzo. E' sufficiente avvicinarlo a qualsiasi ricevitore a onde medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto plastico 85 x 55 x 35

cad. L. 6.500

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilità, capta un segnale dal microfono a 3 mt di distanza.

Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250

ALIMENTATORE STABILIZZATO

12,6 V - 2 A

Per radiotelefonici e Stereo 8.

Elegante contenitore 15 x 12 x 7,5 L. 10.500

Pacco gigante vetronite doppio rame Kg 1, misure da cm 15 x 31 a 16 x 16 ecc. ecc.

Fino a esaurimento, al pacco L. 2.000

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro+cloruro ferrico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO

Confezione gigante materiale elettronico misto contenente: transistori - integrati - condensatori - resistenze - bobine - diodi - ponti e moltissimo materiale vario, più piccoli circuiti già montati.

Alla confezione L. 2.000

Serie completa medie frequenze Japan miniatura con oscillatore - 455 MHz L. 450

Confezione di 100 resistenze valori assortiti da 1/4 a 1/2 W L. 500

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniatura L. 600

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recuperati ma tutti efficienti nei tipi BC - BF - AF - AC alla busta L. 600

Telaio alimentatore stabilizzato e integrati completi di regolatori, tensione corrente, protezione elettronica contro il cortocircuito, massima sicurezza e precisione.

trasformatore. L. 15.000

Dati tecnici: da 6 a 36 V - da 0,1 a 3 A, completo di



CON IL LINEARE «TIGER» IL MONDO IN CASA

Frequenza di lavoro: 26,8 - 27,325
Amplificazione in: AM
Impedenza antenna: 45 - 60 Ω
Pilotaggio minimo: 1 W in antenna
Pilotaggio massimo: 10 W in antenna
Uscita massima: 75 W in antenna
Alimentazione: 220 V corrente alternata
Valvole montate: 2 6DJ6
Semiconduttori: 4
Dimensioni cm: 20,5 x 19 x 9
Peso netto: 3,400 Kg.
Garanzia mesi: 6

Prezzo netto	L. 55.000
Con SSB	L. 58.000
Acconto per contrassegno	L. 10.000

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari.
Spedizione e imballo a carico del destinatario, L. 500 - per contrassegno aumento L. 150.
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p.

ELETTRONICA G.C. - via Cuzzi, 4 - tel. (02) 361.232 - 20155 MILANO

nuovo lafayette micro 66

Ricetrasmittitore CB Lafayette per mezzi mobili.
5 Watt e 6 canali ad un prezzo eccezionale.



C'è più gusto con un
LAFAYETTE

NANI SILVANO

Borgomanero (NO) - Via Casale Cima 19 - Tel. 81970

nuovo lafayette micro 923

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per mezzi mobili, 23 canali quarzati,
5 Watt e canale con chiamata
d'emergenza sul 9.

C'è piú gusto con un
 **LAFAYETTE**




I.V.A.P. S.p.A.

BARI - 1ª parallela Re David, 67 - tel. 226202
via Argiro, 100 - tel. 211028


offerte speciali

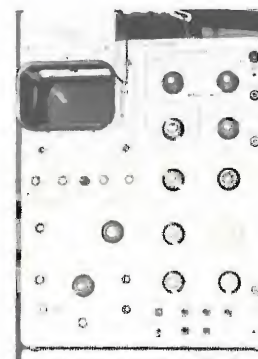ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E MILANO




OSCILLOSCOPIO EMI WM16

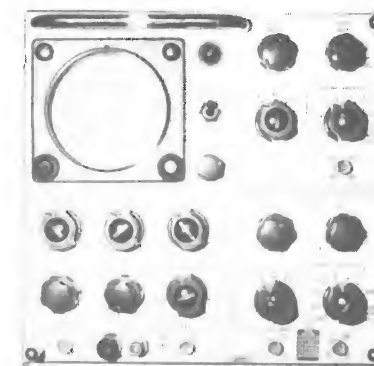- Banda passante DC-40 Mc
- Cassetti intercambiabili
- Doppia base tempi di cui una ritardata
- Misura frequenza ed ampiezza
- Sensibilità 50 millivolt/cm
- 1 traccia: ricondizionato L. 380.000
- 2 tracce: ricondizionato L. 410.000




OSCILLOSCOPIO HARTLEY CT436

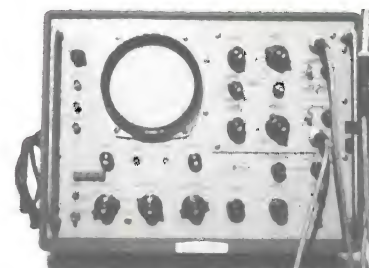- Doppio cannone: Doppio canale
- Triggerato, automatico, linea di ritardo
- Sensibilità 10 millivolt/cm
- Banda passante DC - 10 Mc
- Recente costruzione, classe professionale
- Ricondizionato: L. 180.000



OSCILLOSCOPIO HP185B SAMPLING

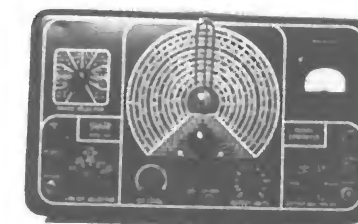- Doppia traccia con probe
- Banda 500 Mc
- Sensibilità: 1 millivolt/cm
- Ricondizionato: L. 580.000



OSCILLATORE R.F. TRIPLETT 1632

- Banda 100 kHz, 50 Mc
- Uscita tarata in microvolt con strumento
- Calibratore a quarzo 1 MHz incorporato
- Ottimo
- Ricondizionato: L. 64.000



OSCILLATORE AUDIO TS382U

- Frequenza 10-200 kHz, 4 gamme
- Uscita 0,001-10 V
- Misuratori uscita e frequenza
- Onda sinusoidale
- Nuovo: L. 98.000

Prezzi netti
+ I.V.A.

SPECIALE! BC221 ottimo L. 48.000

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - via M. Macchi 70

RIVENDITORI AUTORIZZATI

- a Cuneo: KFZ Elettronica, via Avogadro, 15
- a Firenze: F. Paoletti, via il Prato, 40/R
- a Milano: G. Lanzoni - via Comelico, 10
- a Palermo: EL.SI.TEL., via Michelangelo, 91
- a Roma: Alta Fedeltà, corso Italia, 34/A
- a Torino: M. Cuzzoni, corso Francia, 91
- a Treviso: Radiomeneghel, via IV Novembre 12

La nostra è una nuova ditta artigianale nel campo elettronico e offriamo ai lettori di cq elettronica i seguenti articoli:

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

600 mA primario 220 V secondario 6 V	L. 1.000	1 A primario 220 V secondario 16 V	L. 1.600
600 mA primario 220 V secondario 9 V	L. 1.000	2 A primario 220 V secondario 36 V	L. 3.000
600 mA primario 220 V secondario 12 V	L. 1.000	3 A primario 220 V secondario 16 V	L. 3.000
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V	L. 1.600	3 A primario 220 V secondario 18 V	L. 3.000
		3 A primario 220 V secondario 25 V	L. 3.000
		4 A primario 220 V secondario 50 V	L. 5.500

V A L V O L E

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EEA91	700	ECL84	800	EY87	750	PFL200	1100	6X4	600
DY51	800	ECL85	900	EY88	750	PL36	1600	6AX4	750
DY87	750	ECL86	900	EZ80	600	PL81	900	6AF4	1000
EY802	750	EF80	650	EZ81	650	PL82	900	6AQ5	700
EABC80	700	EF83	850	PABC80	700	PL83	900	6AT6	700
EC85	850	EF85	650	PC86	850	PL84	800	6AU6	700
EC88	850	EF86	750	PC88	900	PL95	900	6AU8	800
EC92	700	EF89	650	PC92	620	PL504	1500	6AW6	700
EC93	850	EF93	650	PC93	900	PL508	2200	6AW8	800
ECC81	750	EF94	650	PC900	900	PL509	2800	6AN8	1100
ECC82	650	EF97	900	PCC84	750	PY81	700	6AL5	700
ECC83	700	EF98	900	PCC85	750	PY82	700	6AX5	700
ECC84	700	EF183	650	PCC88	900	PY83	800	6BA6	600
ECC85	650	EF184	650	PCC189	900	PY88	800	6BE6	600
ECC88	850	EL34	1600	PCF80	850	PY500	2200	6BO6	1600
ECC189	900	EL36	1600	PCF82	850	UBF89	700	6BQ7	800
ECC808	900	EK41	1200	PCF200	900	UPC85	700	6BE8	800
ECF80	850	EL83	900	PCF201	900	UCH81	750	6EM5	750
ECF82	900	EL84	750	PCF801	900	UBC81	750	6CB6	650
ECF83	800	EL90	700	PCF802	850	UCL82	900	6CS6	700
ECH43	800	EL95	800	PCF805	900	UL84	800	6SN7	800
ECH81	780	EL504	1500	PCH200	900	UY85	700	6T8	700
ECH83	800	EM81	850	PCL82	850	1B3	750	6DE6	700
ECH84	850	EM84	850	PCL84	800	1X2B	750	6U6	600
ECH200	900	EM87	1000	PCL805	950	5U4	750	6CG7	750
ECL80	850	EY83	700	PCL86	850	5X4	700	6CG8	850
ECL82	850	EY86	700	PCL200	1000	5Y3	700	6CG9	850

OFFERTA

RESISTENZE - STAGNO - TRIMMER - CONDENSATORI

Busta da 100 resistenze miste	L. 500
Busta da 10 trimmer misti	L. 800
Busta da 100 condensatori pF valori vari	L. 1.500
Busta da 50 condensatori elett.	L. 1.400
Busta da 100 condensatori elett.	L. 2.500
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta a 2 o 3 capacità a 350 V	L. 1.200
Busta da 30 gr di stagno	L. 210
Rocchetto stagno da 1 kg al 63%	L. 4.200
Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi	L. 1.400
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi	L. 1.500
Zoccoli per microrelais a 4 scambi	L. 300
Zoccoli per microrelais a 2 scambi	L. 220
Molle per microrelais per i due tipi	L. 40
Buste da 30 potenziometri doppi o semplici e con interruttori	L. 2.400
CUFFIA STEREO 8 Ω 500 mW	L. 7.000

CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	LIRE	100+100 mF	300 V	800
1 mF 12 V	70	150 mF	16 V	100
1 mF 25 V	70	200 mF	12 V	100
1 mF 50 V	80	200 mF	25 V	140
2 mF 100 V	100	250 mF	12 V	120
2,2 mF 16 V	50	250 mF	25 V	140
2,2 mF 25 V	60	300 mF	12 V	120
4,7 mF 12 V	50	400 mF	25 V	150
4,7 mF 25 V	70	470 mF	16 V	120
4,7 mF 50 V	80	500 mF	12 V	130
8 mF 300 V	140	500 mF	25 V	170
10 mF 12 V	50	500 mF	50 V	250
10 mF 25 V	60	640 mF	25 V	200
25 mF 12 V	50	1000 mF	16 V	200
25 mF 25 V	70	1000 mF	25 V	230
32 mF 12 V	60	1000 mF	50 V	400
32 mF 50 V	80	1000 mF	100 V	650
32 mF 300 V	300	2000 mF	100 V	1.100
32+32 mF 330 V	450	1500 mF	25 V	300
50 mF 12 V	70	2000 mF	12 V	250
50 mF 25 V	80	2000 mF	25 V	350
50 mF 50 V	120	2000 mF	50 V	700
50 mF 300 V	350	4000 mF	25 V	550
50+50 mF 300 V	550	4000 mF	50 V	800
100 mF 12 V	80	5000 mF	50 V	950
100 mF 25 V	100	200+100+50+25 mF		
100 mF 50 V	130	300 V		1.050
100 mF 300 V	520	100+200+50+25 mF		
		300 V		1.050

RADDRIZZATORI

B30 - C250	L. 220	B30 - C750	L. 350
B30 - C300	L. 240	B30 - C1200	L. 400
B30 - C400	L. 260	B40 - C1000	L. 450

Microfono Lesa a stilo tipo giapponese	L. 2.000
Microfono Lesa a tavolino	L. 2.500
Motorini Lesa MO/Rm1 12÷6 V	L. 2.000
Motorino Lesa completo di regolatore di giri	L. 2.500
Motorino a spazzole 211 VA	L. 1.000
Cassetta di registrazione senza scatola mod. C.60 per dieci pezzi	L. 450

POTENZIOMETRI vari

POTENZIOMETRI con interruttore

PACCO da 1 kg. di VETRONITE doppia faccia varie misure

PACCO da 3 kg. materiale nuovo contenenti, variabili tastiere, basette, manopole, fili, per collegamenti

INTERRUTTORI a levetta 2 A, 250 V

DEVIATORE 15 A, 250 V

RAFFREDDATORI in rame brunito

TASTIERE varie a 1 tasto

TASTIERE varie a 2 tasti

TASTIERE per varicap

BOBINE oscillatore Rex Pcl 82

VARIABILI varie misure

RESISTENZE 15+15 W, 100+20 Ω

ZOCCOLI varie misure

SERIE DI MEDIE FREQUENZE tipo giapponese

FUSIBILI ritardati 1,6

FUSIBILI semiritardati 1,6

MANOPOLE piccole

MANOPOLE grandi vari tipi

GRUPPI Varicap a tasti mod. Telefunken NSF

GRUPPI a valvole 36 MHz con Pcf801-Pc900

CONDENSATORI con attacco americano

47+47 μ F / 350 V L. 400 100+20 μ F / 350 V L. 300

500 μ F / 100 V L. 350 200+32 μ F / 350 V L. 300

5 μ F / 250 V L. 350 200 μ F / 300 V L. 300

SALDATORE serie Hobby

45 W L. 1.500 60 W L. 2.000 80 W L. 2.480

OFFERTA PER INDUSTRIA

n. 1.500 Relé originali Siemens M22014 A0005 B106 L. 2.000

NOVITA' - PICCOLO REGISTRATORE

a nastro a ciclo continuo

L. 9.000

Nixie

Display FND70

Zoccoli per FND70

Zoccoli integrati a 14/16 piedini

Assortimento transistori - diodi - circuiti integrati

Fairchild - General Instrument

Grande assortimento:

Schede Olivetti - IBM

Raddrizzatori 10-20-40 A tutte le tensioni

SCR - TRIAC - DIAC

3.000.000 di viti dadi molle ecc. ecc. per radio e TV.

100.000 pezzi interruttori deviatori, tastiere di varie misure tipi e marche.

20.000 schede I.B.M. di diversi tipi con circuiti integrati

2.000 cordoni attacco americano metri 2

150 STEREO giradischi automatici HI-FI nuovi - OCCASIONISSIMA!

BLOCCO di 200.000 transistori nuovi assortiti.

BLOCCO 50.000 circuiti integrati.

BLOCCO FALLIMENTARE

2.000.000 condensatori

2.250.000 resistenze.

PONTE RADIO 600 W

BLOCCO STRUMENTI

Vari tipi in buone condizioni usati.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.

OFFERTE SPECIALI PER QUANTITATIVI

BLOCCO 500 BOX costruiti secondo gli ultimi ritrovati tecnici, due misure, chiedere informazioni.

BLOCCO 50 trasformatori

varie Case nazionali per televisori e radio.

BLOCCO 100.000 POTENZIOMETRI

Varie misure e valori e diverse marche.

BLOCCO GIOCHI della Ditta ARCO. Molti tipi.

E250 C.50	L. 250	SSi C. 1260 3 A 900 V con	
E250 C.180	L. 250	raffreddatore	L. 700
E250 C.300	L. 250	Raddrizzatore 1,25 600 V	
V.40 C.2	L. 100	Siemens originale C.1560	
V.60 C.80	L. 300		L. 300
B.30 C.750	L. 500	B.06 10 60 V 1,1 A	L. 250
B.50 C.100	L. 300	B.06 08 1000 V 1,1 A	L. 300
B.60 C.600	L. 500		

BLOCCO q. 20 filo smaltato di rame diverse misure.

BLOCCO CAVI 1.500.000 metri cablaggio - schermato - per alimentazione - piattina per massa - Prezzi da convenirsi.

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC122	200	AU110	1700	BC287	320	MTJ00145	300
AC125	200	AU113	2000	BC301	350	10207	150
AC126	200	BC107	200	BC302	400	OC72	180
AC128	200	BC108	200	BC303	350	OC76	180
AC132	200	BC109	200	BCC250	200	OC77	180
AC141	200	BC120	300	BD106	1100	OC80	180
AC142	200	BC317	200	BD142	900	SFT323	220
AC151	200	BC318	200	BF233	250	SFT353	200
AC180	250	BC319	220	BF332	250	SFT357	200
AC187K	300	BC140	300	BF333	250	SFT377	250
AC188K	300	BC147	200	BF256	400	2SB4	200
AD142	600	BC148	200	BF456	400	2N2222	300
AD143	600	BC149	200	BF457	400	2N2904	700
AF106	270	BC208	200	BF458	450	2N2905	700
AF109	300	BC209	200	BF459	450	2N3055	850
AF139	400	BC268	220	BSW43	250	MPSA55	500
ASY91	450	BC286	320	MTJ00143	300		

CIRCUITI INTEGRALI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
LA709	700	SN7492	1100	9004	450
LA741	850	SN7493	1200	931	450
TBA800	1800	SN7494	1200	942	500
TBA820	1600	SN7496	2000	946	450
C3065	1600	SN74013	2000	P101	450
TAA611A	1000	SN74121	2000	P105	450
TAA611B	1200	SN74154	2000	P303	450
SN7400	300	SN74181	2500	944	450
SN7402	500	SN74191	2000	750	450
SN7403	450	SN74192	2000	MC3000	450
SN7404	450	SN74193	2000	MC3010	450
SN7405	450	SN7406	450	MC3016	450
SN7407	450	SN74H10	450	MC8603	450
SN7408	500	SN74H20	450	MC8304	450
SN7410	300	T150	1200	MC7472	450
SN7413	800	T163	2500	4102	3000
SN7420	400	T102D	500	9308	3000
SN7430	400	T102B	300	P1103	2500
SN7432	800	T101B	600	9368	3500
SN7440	400	T115B	300	TAA861	1.600
SN7441	1100	SN76001	500	TBA800	1800
SN7442	1100	SN76660	500	TBA820	1600
SN7443	1400	SN75154	500		
SN7444	1500	945	450	ZENER	
SN7447	1700	9099	450	1 W	280
SN7448	1700	DTL15809	400	400 mW	200
SN7451	450	6500	500	FET	
SN7470	650	FJA161	450		
SN7473	1100	T104	450	BF245	600
SN7475	1100	7037	500	2N3819	600
SN7476	1000	9020	450	LED	
SN7490	1000	9007	450	FLV110	400



COSTRUZIONI ELETTRONICHE

p.za V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel. 015-34740

Y-27 S

e
non avrete
rivali



ACCESSORI INCORPORATI:

Ventola per raffreddamento 41 sec
ROS-metro e riflettometro
preamplificatore a cascode a FET
per ricezione guadagno 12 dB


CARATTERISTICHE:

Potenza continua AM
Potenza P.e.P. SSB
Input min/max
Alimentazione

400 W
1000 W
1,5/5 W
220 V 50 Hz

INOLTRE RICORDIAMO

Y 27
220 W

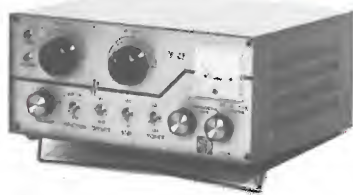

Y 27 MINI
50 W



Y 27 JUNIOR
60 W



YP
12 V 5 A



DISTRIBUTORI

CASALPUSTERLENGO - NOVA - via Marsala, 7
COSENZA - MAGAZZINI ASTER - via Piave, 34
COSTA VOLPINO - ELETTRA OSCAR - via Nazionale 160
FIRENZE - PAOLETTI - via Il Prato 40/R
FORLÌ - TELERADIO TASSINARI - via Mazzini 1
GENOVA - VIDEON - via Armenia, 15
LUCCA - RADIO ELETTRONICA - via Burlamacchi 19
MILANO - MARCUCCI - via F.lli Bronzetti, 37
MILANO - LANZONI - via Comelico 10
MODUGNO - ARTEL - via Provinciale Palese 3
NAPOLI - BERNASCONI - via G. Ferraris 66/G
PARMA - HOBBY CENTER - via Torielli, 1

PIDIMONTE - S. GERMANO - ORNELIA BIANCHI
via Crispi, 2 (FR)
ROMA - FEDERICI - c.so Italia, 34
ROS. SOLVAY - GIUNTOLI - via Aurelia 254
SOCI - BARGELLINI - via Bocci, 50
TORINO - TELSTAR - via Gioberti, 37
TREVISO - RADIOMENEGHEL - via IV Novembre 14
VARESE - MIGLIERINA - via Donizzetti, 2
VERONA - RADIO COM. CIVILI - via S. Marco, 79
VIAREGGIO - CENTRO CB - via Aurelia Sud, 61
VICENZA - ADES - v.le Margherita, 21

B.B.E.

P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740

NovoTest

BREVETTATO

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a.

FUSIBILE DI PROTEZIONE
GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V - 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V
VOLT C.A. 11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V
AMP. C.C. 12 portate: 50 µA - 100 µA - 0,5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A
AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A
OHMS 6 portate: Ω x 0,1 - Ω x 1 - Ω x 10 - Ω x 100 - Ω x 1 K - Ω x 10 K
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MΩ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz (condens. ester.)
VOLT USCITA 11 portate: 1,5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V
DECIBEL 6 portate: da -10 dB a +70 dB
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0,5 µF (aliment. rete) - da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF - da 0 a 5000 µF (aliment. batteria)

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1,5 V - 2 V - 3 V - 5 V - 10 V - 30 V - 50 V - 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V
VOLT C.A. 10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V
AMP. C.C. 13 portate: 25 µA - 50 µA - 100 µA - 0,5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A
AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A
OHMS 6 portate: Ω x 0,1 - Ω x 1 - Ω x 10 - Ω x 100 - Ω x 1 K - Ω x 10 K
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MΩ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz (condens. ester.)
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V
DECIBEL 5 portate: da -10 dB a +70 dB
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0,5 µF (aliment. rete) - da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF - da 0 a 5000 µF (aliment. batteria)

MISURE DI INGOMBRO

mm. 150 x 110 x 46
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600




cassinelli & c

20151 Milano ■ Via Gradisca, 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783

una grande scala in un piccolo tester

ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA

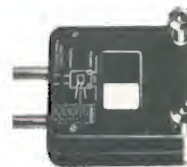

RIDUTTORE PER
CORRENTE
ALTERNATA

Mod. TA6/N
portata 25 A -
50 A - 100 A -
200 A



DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A



PUNTALE ALTA TENSIONE
Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c.



CELLULA FOTOELETTRICA
Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX



TERMOMETRO A CONTATTO
Mod. T1/N campo di misura da -25° + 250°

DEPOSITI IN ITALIA:

ANCONA - Carlo Giongo
Via Milano, 13

BARI - Biagio Grimaldi
Via Buccari, 13

BOLOGNA - P.L. Sibani Attilio
Via Zanardi, 2/10

CATANIA - Elettro Sicula
Via Cadamosto, 18

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti
Via Frà Bartolommeo, 38

GENOVA - P.L. Conte Luigi
Via P. Salvago, 18


TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis

PADOVA - Pierluigi Righetti
Via Lazzara, 8

PESCARA - GE - COM
Via Arrone, 5

ROMA - Dr. Carlo Riccardi
Via Amatrice, 15

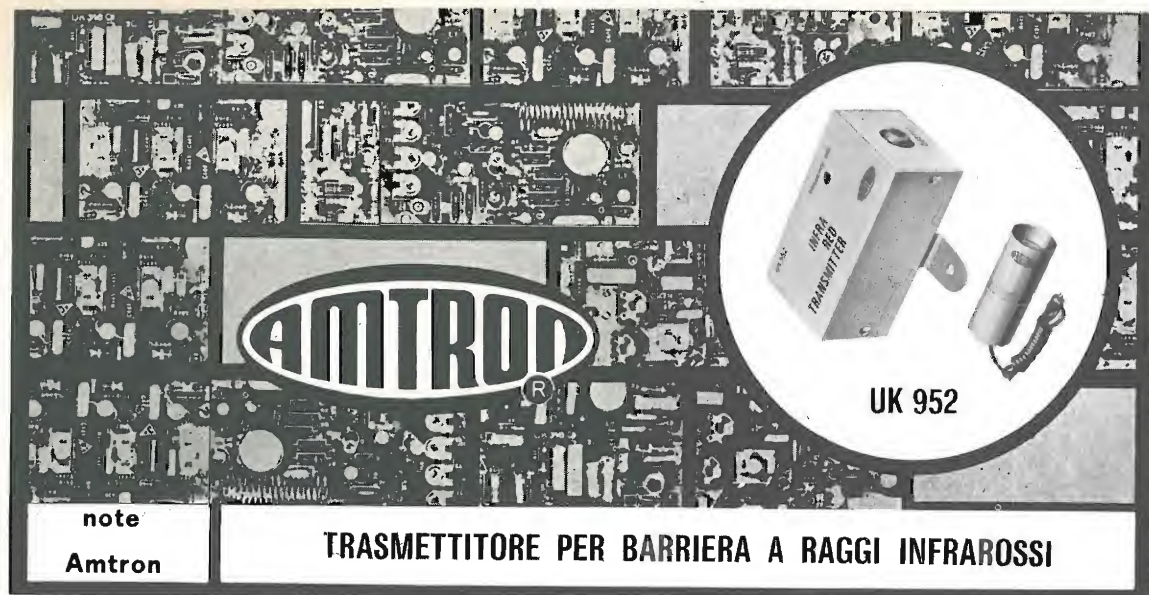IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV



TRASMETTITORE PER BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 5 Vcc
Consumo del trasmettitore: 50 mA
Frequenza di modulazione del raggio: 1.700 Hz ~
Portata del raggio: ≥ 40 m
Diodo emettitore: CQY 11 B
Transistori impiegati: BC108B - 2N3702
Transistor unigiunzione: 2N2646
Dimensioni del trasmettitore: 77 x 42 x 33 mm
Peso del trasmettitore: 80 g
Dimensioni della sonda: $\varnothing 43$ mm - lung. 100 mm
Peso della sonda: 80 g
Lunghezza del cavo di collegamento: 1 m

L'UK 952 della AMTRON è un dispositivo destinato a funzionare insieme all'UK 957 per formare una barriera molto concentrata a raggi infrarossi invisibile all'occhio. La portata del raggio emesso da un modernissimo dispositivo allo stato solido è molto estesa e consente di formare barriere molto lunghe. Con opportuni accorgimenti si possono proteggere ambienti di notevole estensione da incursioni indesiderate. Può costituire protezione antifurto, può proteggere locali contenenti attrezzature o sostanze pericolose che potessero causare danno a persone inesperte, può provocare l'azionamento di porte od erogatori d'acqua. Il raggio infrarosso non è perturbato da radiazioni presenti nell'ambiente protetto.

Il trasmettitore è contenuto in una scatola separata dalla sonda che è collegata a questo da un cavo schermato.

Il limitato ingombro della sonda ne consente la sistemazione in posizioni difficilmente accessibili o di facile dissimulazione in modo da renderla scarsamente visibile. Comunque se il cavo di alimentazione viene tagliato il sistema di allarme entra ugualmente in funzione. Non bisogna dimenticare l'uso della barriera come contapezzi di precisione e come contapersone.

Una lente concentra il raggio infrarosso in un fascio molto ristretto.

L'alimentazione ad impulsi del diodo fotoemettitore consente una forte potenza di emissione senza surriscaldamento del dispositivo.

È noto che uno dei sistemi più usati per la protezione di ambienti o di oggetti contro intrusioni estranee è la barriera a raggi infrarossi.

Ma le applicazioni di una barriera formata da un raggio invisibile e che non può essere disturbata dalla luce visibile, sono molteplici.

Per esempio un raggio invisibile può proteggere l'operatore di una macchina pericolosa contro manovre avventate, può provocare l'azionamento di un rubinetto nel caso in cui questo non debba essere toccato, come per esempio durante la lavatura delle mani dei chirurghi.

L'interruzione di un raggio luminoso può contare il passaggio di pezzi trasportati su un nastro o simili, oppure può provocare l'apertura di una porta senza toccare la maniglia, come nel caso di aeroporti o stazioni, dove si presume il passaggio di persone con entrambe le mani occupate.

L'applicazione come antifurto è resa interessante dall'elevata portata del raggio infrarosso emesso dall'UK 952.

note Amtron

Il percorso della barriera può essere reso alquanto complicato mediante l'uso di specchi che riflettono in vario modo il raggio prima che questo raggiunga il ricevitore UK 957.

È evidente come si possano moltiplicare le proprietà protettive di una siffatta barriera. Il trasmettitore infrarosso usa un sistema modernissimo per produrre il raggio. Infatti un diodo luminescente che emette ad impulsi un potente raggio di luce invisibile è contenuto nella sonda emettitrice. Il fatto che il nostro occhio non avverta la luce infrarossa è un vantaggio non indifferente in quanto nessuno può accorgersi della sua presenza.

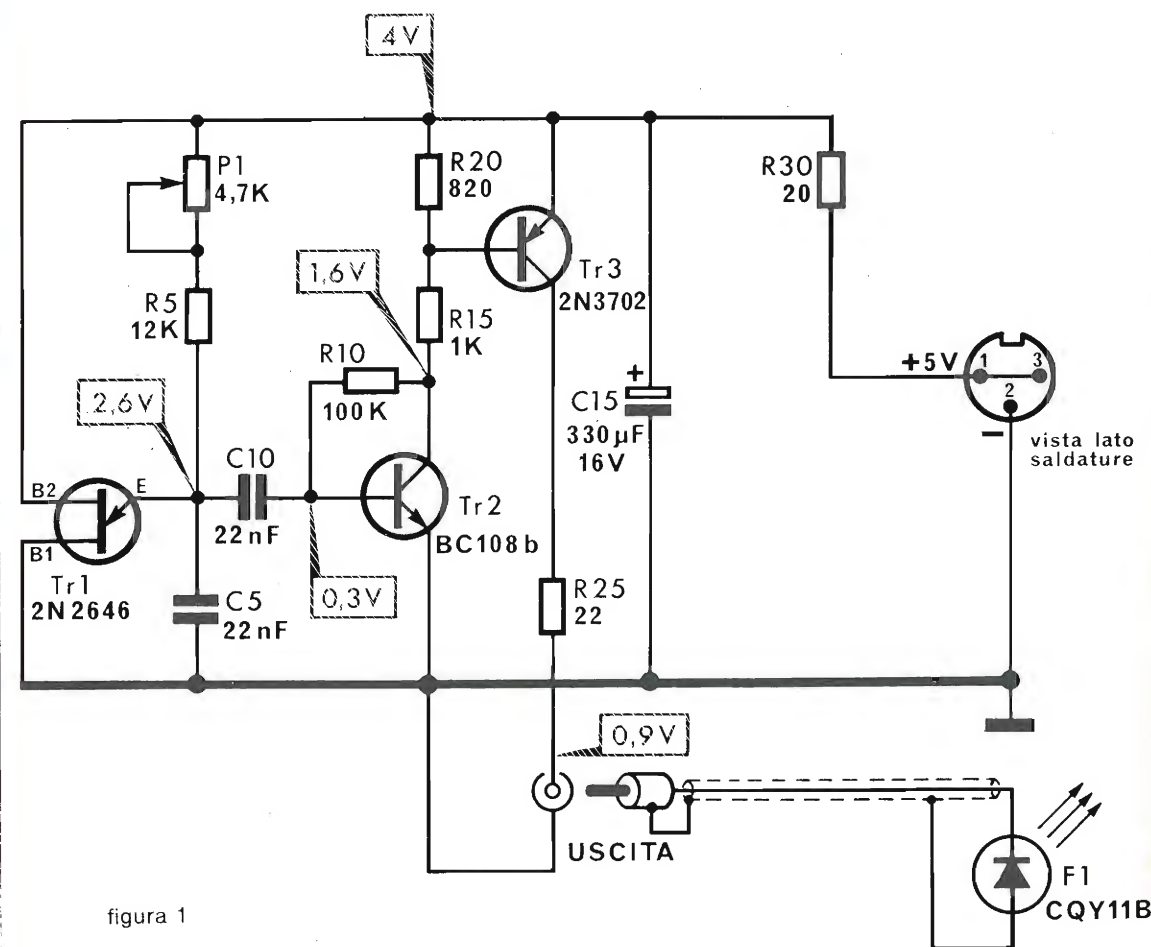


figura 1

Schema elettrico

Non c'è una differenza sostanziale tra la luce visibile e la luce infrarossa. La luce infrarossa è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda che può andare da circa 500 micron a circa 0,7 micron. La luce visibile copre una banda molto più ristretta in quanto la sua lunghezza d'onda va da 0,7 micron a 0,45 micron coprendo tutti i colori dell'arcobaleno. A frequenze superiori troveremo la luce ultravioletta, i raggi X, i raggi gamma, eccetera.

La luce infrarossa è detta anche calore radiante, in quanto, se supera una certa potenza, produce sulla pelle una sensazione di calore, ed è comunque rivelabile da un termometro sensibile. Il calore radiante non deve essere confuso con il calore che si avverte toccando un corpo caldo in quanto si trasmette senza che ci sia un contatto materiale tra l'emettitore ed il ricevitore.

Naturalmente tutti i corpi che sono di una certa temperatura emettono luce infrarossa. Le sostanze viventi ne emettono in quantità maggiore dei corpi inanimati. Per questo le fotografie eseguite con materiale sensibile all'infrarosso mostrano le pinete e gli animali molto più chiari dell'ambiente circostante.

Ma il livello di radiazione infrarossa presente nell'ambiente non potrà in nessun caso disturbare il nostro dispositivo, che è tarato per livelli di emissione molto superiori a quelli emessi dagli oggetti e dalle persone presenti nell'ambiente.

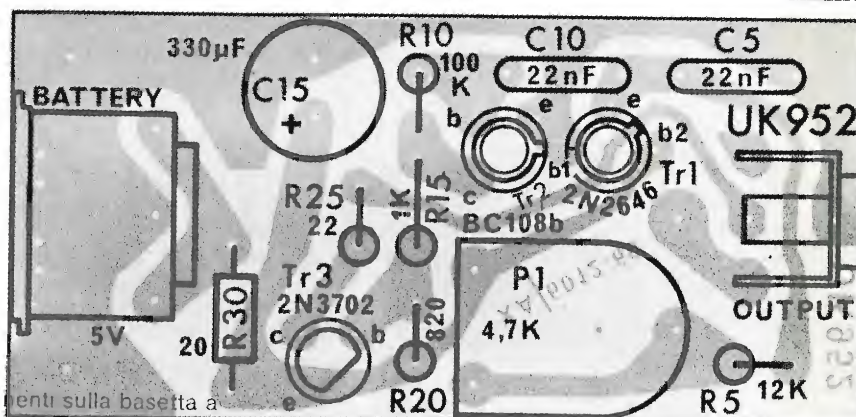


figura 2

Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato C.S.1.

La progettazione del circuito permette di ottenere una potenza di emissione molto elevata usando l'accorgimento di non usare un'emissione continua ma rendendo questa impulsiva. In tal modo si ottiene lo scopo di permettere il raffreddamento del diodo emettitore negli intervalli in cui non è eccitato. E' possibile così ottenere punte di potenza molto elevate nella fase di conduzione.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Lo schema dell'UK 952 consiste in un generatore di impulsi che fa uso di un transistor unigiunzione Tr1 che forma con il condensatore C5 e la resistenza formata dalla disposizione in serie di R5 e di P1, un generatore di impulsi brevi. Tali impulsi vengono amplificati nella loro potenza dal gruppo amplificatore a larga banda formato da Tr2 e Tr3 in accoppiamento diretto. Tale accoppiamento diretto è permesso dal fatto che i due transistori sono di opposta polarità. Al collettore di Tr3 è inserito il diodo emettitore di luce infrarossa F1 che trasforma gli impulsi elettrici amplificati in impulsi luminosi di luce infrarossa dalla lunghezza d'onda di circa 0,9 micron. L'apparecchio è alimentato attraverso un'apposita presa dall'alimentatore UK 687 che fornisce i 5 Vcc stabilizzati richiesti.

IL MONTAGGIO

Le operazioni di montaggio sono molto semplici e chiaramente indicate nell'opuscolo allegato al kit.

I circuiti stampati sono due: mentre sul primo vanno montati pressoché tutti gli elementi del circuito, sul secondo trova posto solo il fotoelemento F1.

figura 3

Montaggio del circuito stampato C.S.2.



Ciò consente di realizzare l'apparecchio in due contenitori distinti dei quali uno rappresenta il trasmettitore vero e proprio e l'altro la sonda.

N.B. - Le scatole di montaggio AMTRON sono in vendita presso tutte le sedi GBC.

Per il futuro di



Sabato 14 settembre si sono riuniti a Bologna i più attivi Collaboratori di **cq elettronica**, oltre ad alcuni lettori invitati per l'occasione; presenti anche, in veste di consulenti-osservatori, l'ingegner Fortuzzi, e il professor Urbani dell'Università di Roma.

Motivi dell'incontro: occasione conviviale, e discussione dei problemi della rivista. I problemi individuati dall'Editore e dai partecipanti alla riunione sono stati i seguenti:

- 1) Forte aumento dei costi di materie prime (carta, cartoncino, inchiostri), « manodopera » (collaborazione, stampa in generale, confezione), inoltre ai lettori (distribuzione, disguidi postali).
- 2) « Invecchiamento » di molte parti della rivista, « zavorra » in molte rubriche, insufficiente trattazione di argomenti di largo interesse.
- 3) Tendenza a « salire in cattedra »: non dimenticarsi che esistono anche i principianti!
- 4) Veste tipografica spesso poco attraente, monotona.

Dopo lunghe discussioni sono emerse queste tendenze:

- L'Editore farà un grosso sforzo economico inserendo, quando possibile, pagine addizionali rispetto alle normali, interamente dedicate ad argomenti tecnici (articoli); questo avverrà già nei mesi di novembre e dicembre.
- Per garantire un prodotto migliore si sfrutterà più razionalmente lo spazio-carta disponibile, selezionando con cura gli articoli.
- Saranno colpite senza pietà tutte le zavorre, sarà data più attenzione ai principianti, senza ledere le esigenze dei più esperti, sarà resa più attraente la veste tipografica.

Fin da questo mese pensiamo di essere riusciti a migliorare il nostro « prodotto »; questo avviene per il costante sforzo dei Collaboratori, dei Consulenti, dell'Editore, e di alcuni Lettori intervenuti personalmente; ma tutti voi potete intervenire scrivendoci i vostri pareri, le vostre critiche, i vostri suggerimenti.

E' questo insostituibile contributo che ci consente, ancora, di essere i primi in Italia, i più copiati, i più discussi.

Il merito è vostro.

I primati non sono mai casuali.

Generatore di onde sinusoidali per bassa frequenza

Luigi Rossi

Questo generatore di onde sinusoidali per bassa frequenza ha ottime caratteristiche nonostante l'estrema semplicità della sua realizzazione.

Ciò è dovuto all'uso di un circuito integrato costituito da un amplificatore operazionale (L141-T1) che ha reso il generatore di onde sinusoidali molto semplice e che ha come unica contropartita la necessità di una alimentazione contemporaneamente positiva e negativa. Questo tipo di alimentazione non costituisce tuttavia alcun problema particolare. Tra gli usi principali del generatore di onde sinusoidali qui presentato citiamo i seguenti:

- controllo degli amplificatori di bassa frequenza e dei modulatori;
- controllo dei filtri di bassa frequenza;
- misura delle capacità e delle induttanze nei ponti RCL.

Le principali caratteristiche del generatore di onde sinusoidali sono le seguenti:

- tensione di alimentazione $\pm (10 \div 15)$ V
- frequenza massima di funzionamento 10 kHz
- impedenza di uscita 150 Ω
- tensione di uscita del segnale (picco-picco) 10 V
- (misurata con una tensione di alimentazione di ± 12 V)
- distorsione armonica totale $\leq 0,5$ V

In figura 1 è riportato lo schema del generatore che è costituito da un oscillatore a ponte di Wien i cui elementi sono C_1 , C_2 , R_4 , R_5 . Il circuito integrato L141-T1 è costituito da un amplificatore operazionale avente due ingressi (terminali 2 e 3) e una uscita (terminale 6).

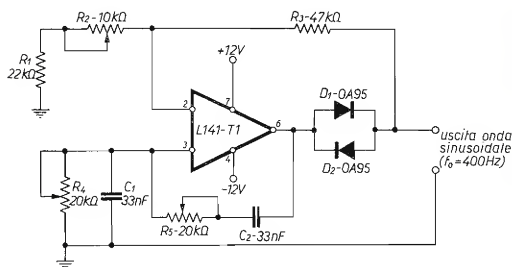


figura 1


Circuito elettrico generatore onde sinusoidali di bassa frequenza utilizzando il circuito integrato L141-T1. Le resistenze variabili semifisse R_4 e R_5 (che devono essere ad alta stabilità termica) devono essere preregolate entrambe a 12,06 k Ω prima ancora del loro montaggio in scheda. Le resistenze R_1 e R_3 devono avere tolleranza 5 % e massima potenza di dissipazione di 1/4 W.

Il lato serie del ponte di Wien (R_5 - C_2) costituisce la rete di reazione positiva mentre il lato parallelo (R_4 - C_1) è collegato tra l'ingresso 3 dell'amplificatore operazionale e la massa. Questo particolare circuito fa tendere il guadagno dell'amplificatore operazionale a un valore molto elevato per una frequenza (f_0) che dipende dai valori degli elementi del ponte di Wien.

La frequenza di oscillazione è data da

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_4 C_1}$$

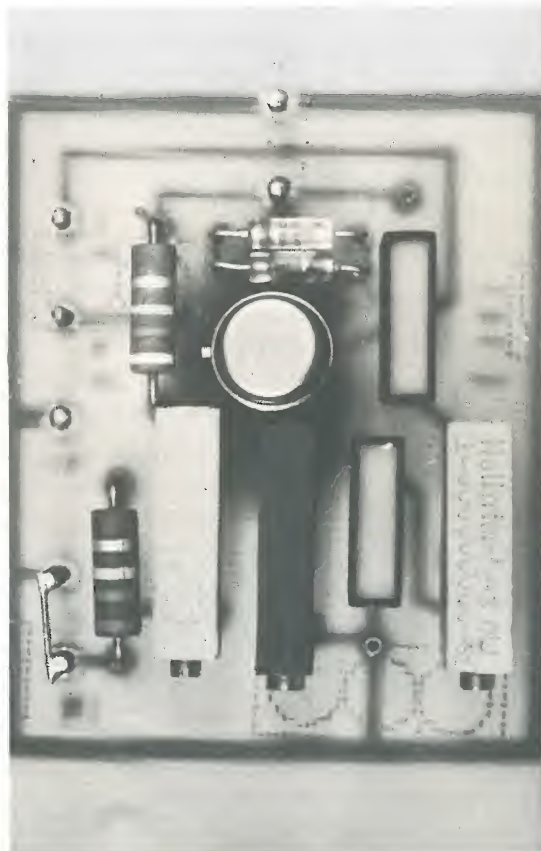in cui f_0 è espresso in Hz, $R_4 = R_5$ è espresso in M Ω e $C_1 = C_2$ è espresso in μ F.




In tabella 1 sono riportati alcuni valori di $R_4 = R_5$ e di $C_1 = C_2$ per alcune frequenze comprese tra 4 Hz e 4000 Hz. Deve essere considerato il fatto che essendo l'amplificatore operazionale ad accoppiamento diretto non esiste limite per la frequenza inferiore di funzionamento. Per quanto riguarda invece la massima frequenza di funzionamento il valore di 10.000 Hz è dato dalle caratteristiche del circuito integrato stesso.

Tabella 1 - Frequenza del generatore di onde sinusoidali in funzione di alcuni valori di $R_4 = R_5$ e di $C_1 = C_2$

f_0 (Hz)	$R_4 = R_5$ (k Ω)	$C_1 = C_2$ (μ F)
4	12,06	3,3
10	15,92	1,0
40	12,06	0,33
100	15,92	0,10
200	14,21	0,056
400	12,06	0,033
1000	15,92	0,010
2000	14,21	0,0056
4000	12,06	0,0033

figura 2

Circuito elettrico onde sinusoidali BF utilizzando il circuito integrato L141-T1. Le resistenze variabili semifisse R_4 e R_5 (che devono essere ad alta stabilità termica) devono essere preregolate entrambe a 12,06 k Ω prima ancora del loro montaggio in scheda. Le resistenze R_1 e R_3 devono avere tolleranza del 5 % e massima dissipazione di 1/4 W. Le frequenze ottenute azionando il commutatore S_{1A}/S_{1B} sono le seguenti: 1320 Hz, 600 Hz, 400 Hz, 280 Hz, 178 Hz e 132 Hz. S_{1A} e S_{1B} costituiscono le due sezioni di un unico commutatore e vengono azionate contemporaneamente.

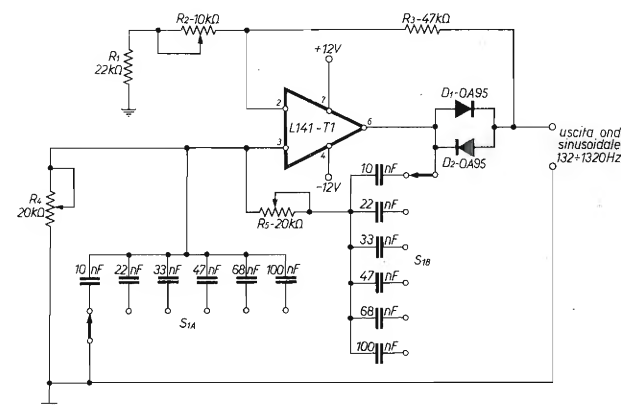

In figura 3 è riportato lo schema di un possibile alimentatore stabilizzato in grado di dare una tensione di ± 12 V. Si tratta di un circuito che utilizza

come elementi stabilizzatori di tensione due diodi zener (1Z12 - T5).

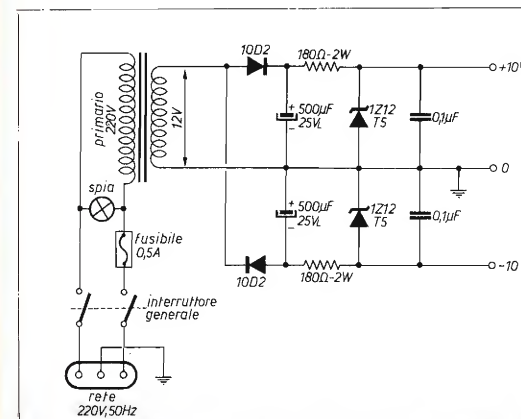


figura 3

Schema di un possibile alimentatore stabilizzato per alimentare con ± 12 V il circuito integrato.

Alimentatore stabilizzato duale

p.i. Dante Mezzetti, 14MZD

Descrizione generale

Si tratta di un alimentatore stabilizzato nella cui realizzazione ho cercato di risolvere se non tutti almeno in buona parte i problemi sorti dall'impiego, per parecchi anni, di questo tipo di alimentatori. Con ciò intendo fare un po' il punto sul capitolo degli alimentatori più o meno stabilizzati, riassumendo in esso tutti quegli accorgimenti tecnici che hanno fornito una prova positiva.

L'apparato consta di due alimentatori uguali e indipendenti. Con esso è possibile alimentare tutti quei circuiti che richiedono due tensioni, oppure l'alimentazione bilanciata: è il caso degli amplificatori operazionali impiegati nelle calcolatrici analogiche o, più semplicemente, degli amplificatori audio HI-FI sprovvisti del condensatore elettrolitico di accoppiamento con l'altoparlante. Naturalmente è possibile collegando le due sezioni in serie raddoppiare la massima tensione ottenibile. Realizzandone una sola sezione si ottiene pur sempre un ottimo alimentatore per usi generali.



Il circuito è completamente a componenti discreti poiché in un alimentatore, dato l'ingombro del trasformatore, degli elettrolitici, e dei dissipatori non esistono certo problemi di miniaturizzazione. L'impiego degli integrati dal punto di vista delle prestazioni non è giustificato, almeno stando alle caratteristiche di quelli disponibili al tempo della progettazione.


La protezione contro i corti o i sovraccarichi è del tipo a limitatore di corrente; nel nostro esemplare la soglia di limitazione è variabile con continuità entro ampi limiti, ciò che consente di impiegarlo anche come generatore di corrente.

Due parole sui criteri che hanno condotto a preferire la protezione a limitatore di corrente a quella a scatto: quest'ultima ha lo svantaggio di intervenire anche quando si collegano apparati che hanno un elettrolitico sulla linea di alimentazione, a causa del picco di corrente di carica, per contro non ci sono inconvenienti se il corto persiste anche per parecchio tempo perché questo tipo di circuito blocca completamente l'erogazione di corrente.

Il limitatore, invece, reagisce ai picchi di corrente diminuendo temporaneamente la tensione erogata, però in caso di corto dissipa una potenza proporzionale al valore di corrente al quale è regolata la sua soglia di intervento.

Questo circuito è perciò poco adatto a sopportare dei corti persistenti, cosa che però raramente si verifica in un alimentatore da laboratorio per la costante presenza dell'operatore.

Vi è un controllo di stand-by che agisce su una o entrambe le sezioni e consente di portare istantaneamente a zero la tensione in uscita per potere intervenire sul circuito alimentato poiché spegnendo l'apparecchio la tensione, a causa dei condensatori carichi, impiega un certo tempo prima di annullarsi, mentre portare a zero la tensione agendo sui potenziometri o scollegando il circuito alimentato risulta essere, a lungo andare, poco pratico.

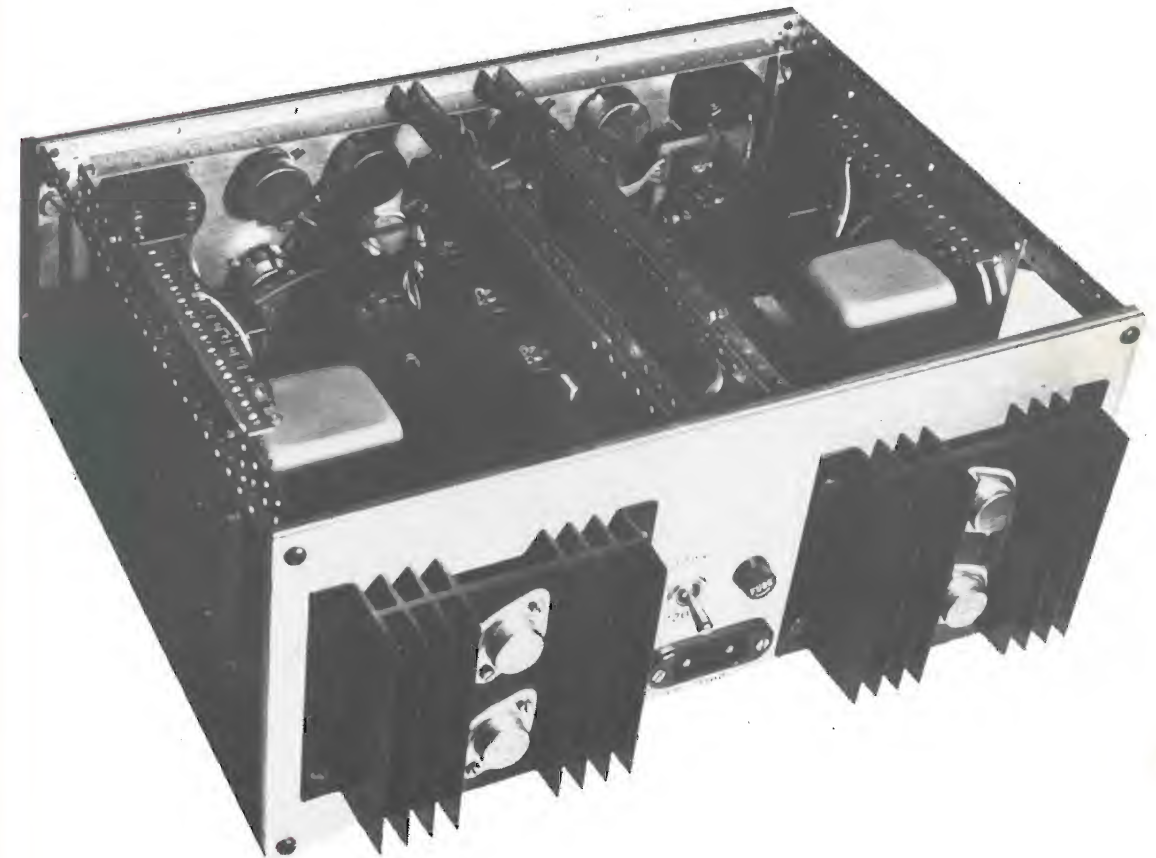

Caratteristiche tecniche di una sezione

Tensione d'uscita: da zero a 30 V, regolabile con continuità.

Corrente massima: 1,5 A.

Protezione: a limitatore di corrente, con soglia regolabile in modo continuo da circa 10 mA al valore massimo di 1,5 A.

Ripple: a vuoto, minore di 2 mV_{pp} entro tutto il campo di tensioni; a carico, minore di 4 mV_{pp} entro tutto il campo di tensioni e a qualsiasi corrente in uscita prima della soglia di intervento del limitatore.


Resistenza interna, in c.c.: 0,008 Ω.

Stabilizzazione: a una variazione della tensione primaria di ± 20% corrisponde una variazione massima di ± 0,12 % della tensione in uscita, misura effettuata a 30 V.

Lo schema

In figura 1 è visibile lo schema elettrico di una sezione. Come si può notare, la tensione di riferimento non è direttamente applicata a una delle basi dell'amplificatore differenziale Q_3 ma viene prima sottratta alla tensione in uscita, tramite un partitore resistivo e solo la risultante va a pilotare Q_3 . Con questa conformazione circuitale si ha il vantaggio di impiegare una tensione stabilizzata unica per il riferimento e per l'alimentazione degli emettitori del differenziale.

figura 1

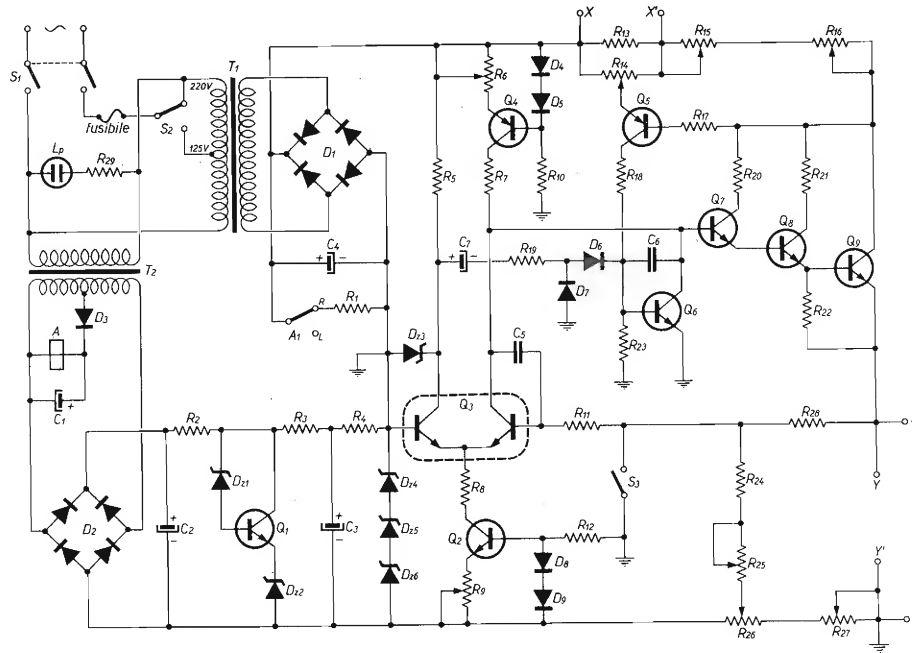

R_1 270 Ω , 1 W
 R_2 180 Ω , 2 W
 R_3 120 Ω , 2 W
 R_4 100 Ω , 2 W
 R_5 2,2 k Ω , 2 W
 R_6 4,7 k Ω , trimmer
 R_7 1,5 k Ω
 R_8 330 Ω
 R_9 470 Ω , trimmer
 R_{10} 10 k Ω
 R_{11} 1 k Ω
 R_{12} 2,2 k Ω
 R_{13} 1 Ω , 5 W
 R_{14} 100 Ω , trimmer
 R_{15} 10 Ω , potenziometro filo
 R_{16} 50 Ω , potenziometro filo
 R_{17} 100 Ω
 R_{18} 4,7 k Ω
 R_{19} 100 Ω
 R_{20} 820 Ω

R_{21} 56 Ω
 R_{22} 3,9 k Ω
 R_{23} 10 k Ω
 R_{24} 1,8 k Ω
 R_{25} 1 k Ω , trimmer
 R_{26} 1 k Ω , potenziom. filo
 R_{27} 100 Ω , potenziometro filo
 R_{28} 4,7 k Ω
 R_{29} 220 k Ω
 C_1 50 μ F, 50 V
 C_2 1000 μ F, 70 V
 C_3 2000 μ F, 35 V
 C_4 4000 μ F, 80 V
 C_5 1000 pF
 C_6 100 pF
 C_7 50 μ F, 25 V

D_1 ponte da 60 V, 2 A
 D_2 ponte da 50 V, 0,8 A
 D_3 raddrizzatore 50 V, 0,1 A
 $D_4 \dots D_9$ 1N914

Z_1 14 V, 0,4 W (zener)
 Z_2 9,1 V, 1 W (zener)
 Z_3 12 V, 0,4 W (zener)
 Z_4 4,7 V, 0,4 W (zener)
 Z_5 4,7 V, 0,4 W (zener)
 Z_6 4,7 V, 0,4 W (zener)

Q_1 2N1711
 Q_2 BC109
 Q_3 BFX37, 2N2643
 Q_4 BFX37
 Q_5 BFX37
 Q_6 BC107
 Q_7 BFR17
 Q_8 2N1711
 Q_9 2N3055


S_1 doppio interruttore
 S_2 cambio tensione
 S_3 interruttore

F fusibile 1 A per 220 V

L_0 lampadina al neon

A relè 12-24 V, doppio scambio

T_1 vedi articolo
 T_2 vedi articolo

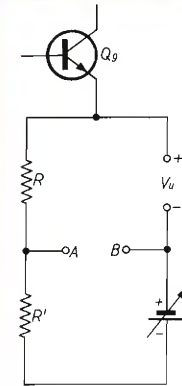

In figura 2 appare lo schema di principio semplificato, si può notare la sua conformazione a ponte.

Dove: V_U = tensione d'uscita;

V_R = tensione di riferimento;

R = corrisponde a R_{28} in figura 1;

R' = corrisponde a $R_{24} + R_{25}$ in figura 1;

i punti A e B sono collegati all'ingresso dell'amplificatore differenziale Q_3 .


In condizioni di normale funzionamento la tensione tra A e B tende a zero, la condizione di equilibrio è pertanto: $R : R' = V_U : V_R$.

La tensione d'uscita è data da:

$$V_U = \frac{R \cdot V_R}{R'}$$

Come si vede essa dipende dal rapporto tra le due resistenze e dalla tensione di riferimento. Su quest'ultima si agisce onde variare la tensione di uscita, tramite i potenziometri R_{26} e R_{27} . Il rapporto tra le tensioni di uscita e di riferimento è costante ed è circa 2 : 1, l'adozione di un rapporto basso permette di aumentare la controreazione dell'amplificatore e quindi la sua stabilità.

figura 2

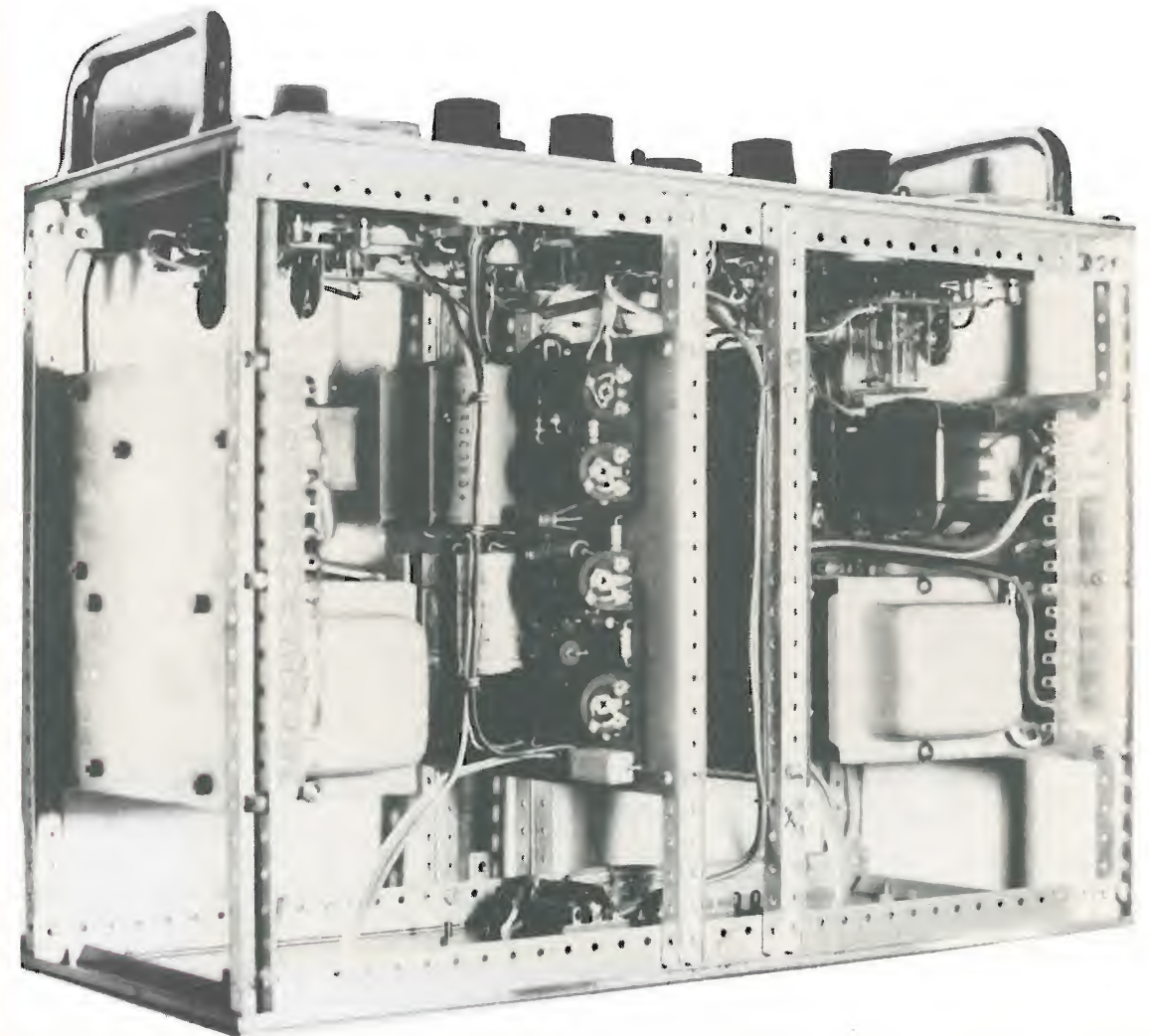


L'uso in laboratorio di questo alimentatore ha reso necessario l'impiego di circuiti ausiliari atti a evitare innalzamenti incontrollati della tensione in uscita all'atto dell'accensione e dello spegnimento. In alcuni tipi di alimentatori, all'accensione è presente all'uscita un picco di tensione, visibile solo all'oscilloscopio, che precede l'assestarsi della tensione al valore previsto. Di non minore importanza è il transitorio che si può avere allo spegnimento, per la scarica degli elettrolitici, che in certi casi porta la tensione in uscita a un valore prossimo a quello massimo per un tempo abbastanza lungo. Questi fenomeni, apparentemente senza importanza, possono risultare determinanti se stiamo alimentando degli integrati che come noto sono particolarmente sensibili alle sovratensioni anche brevi. Alla eliminazione del primo inconveniente provvede la rete C_7, R_{19}, D_6 e D_7 che mantiene a zero la tensione in uscita per circa mezzo secondo dall'accensione. Per il secondo inconveniente è previsto il relè A che con il suo contatto A_1 inserisce una resistenza in parallelo a C_4 ad alimentatore spento. Ho preferito l'impiego di un relè anziché una delle sezioni dell'interruttore generale S_1 poiché così si ottiene la scarica accelerata di C_4 anche nel caso debba mancare la tensione di rete.

I due trasformatori T_1 e T_2 provvedono a fornire le tensioni necessarie. La tensione di T_2 , dopo la rettifica, presente ai capi di C_2 è applicata a un gruppo di prestabilizzazione (Z_1, Z_2, Q_1 e R_2) e quindi tramite R_3 e R_4 agli zener Z_4, Z_5 e Z_6 che forniscono la tensione di riferimento al circuito di regolazione. La prestabilizzazione riduce notevolmente l'influenza delle variazioni della tensione di rete sulla tensione di riferimento. L'uso di tre zener attenua l'effetto della temperatura sulla tensione di riferimento, infatti ogni zener attenua l'effetto della temperatura caratteristica dove il coefficiente $mV/^\circ C$ tende a zero. Sempre allo scopo di ridurre l'influenza della temperatura sulla tensione in uscita ho utilizzato, per l'amplificatore differenziale, un transistor duale. Q_2 e Q_4 sono impiegati come generatori di corrente per polarizzare adeguatamente il differenziale costituito da Q_3 . Il circuito di protezione, a limitatore di corrente, è formato da Q_5 e Q_6 , la sua soglia di intervento è regolabile tramite i potenziometri R_{15} e R_{16} . Non poteva mancare l'amplificatore di corrente, cioè il circuito Darlington, formato da Q_7, Q_8 e Q_9 .

In parallelo all'uscita, cioè fra i punti Y e Y', è collegato lo strumento per la misura della tensione in due portate selezionabili tramite S_5 , vedi figura 3.

figura 3

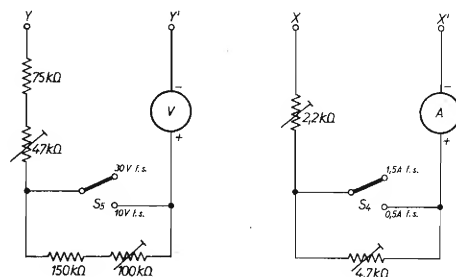

Tra i punti X e X', cioè in parallelo a R_{13} , è collegato lo strumento per la misura della corrente erogata. Lo shunt è unico per le due portate amperometriche. L'interruttore S_4 , per il cambio di portata, si limita a variare il valore di una resistenza in serie al milliamperometro, in questo modo si elimina un errore casuale di misura poiché l'interruttore lavora in un ramo a bassa corrente dove l'effetto della propria resistenza di contatto è del tutto trascurabile, anche se soggetta a variare nel tempo.

Note costruttive

Vediamo in breve le caratteristiche dei componenti utilizzati. T_1 è un trasformatore con secondario da $35 \div 40$ V, 2 A. Poiché la caduta di tensione a carico, interna al trasformatore, rappresenta una incognita essendo legata, caso per caso, alla qualità del trasformatore stesso non è consigliabile l'impiego di tensioni secondarie inferiori a 35 V. Infatti se vi è un abbassamento della tensione di rete del 20 %, valore massimo di tolleranza ammesso, e contemporaneamente si richiede all'alimentatore la massima corrente in uscita, alla massima tensione, si può avere ai capi di Q_9 una tensione ridotta a tal punto da non consentire una adeguata azione di stabilizzazione. E' buona norma verificare il trasformatore che si desidera utilizzare collegando al suo secondario il ponte di diodi e C_4 con in parallelo una resistenza di valore tale che assorba circa $1,5 \div 2$ A in continua. In queste condizioni controllare che la tensione ai capi di C_4 non sia inferiore ai $42 \div 45$ V, con la tensione di rete al valore nominale. Disponendo di un variac si può contemporaneamente ridurre la tensione primaria del 20 % e controllare, sempre con l'assorbimento a $1,5 \div 2$ A, che ai capi di C_4 la tensione non sia inferiore ai 35 V, ciò garantisce il perfetto funzionamento dell'alimentatore anche in condizioni limite. Se si misurano tensioni inferiori occorre usare un trasformatore con secondario a tensione maggiore, senza però esagerare onde non superare i limiti di dissipazione di Q_9 . E' bene verificare che mantenendo le condizioni di assorbimento, a tensione di rete nominale, per circa un'ora il trasformatore, anche se di potenza adeguata, non scaldi eccessivamente altrimenti occorre sostituirlo con un altro di potenza maggiore. La spiegazione a questo fatto è riportata in appendice all'articolo. Per l'esecuzione delle prove sotto carico del trasformatore la resistenza da impiegare dovrà essere di potenza adeguata, cioè attorno al centinaio di watt.

T_2 è un comune trasformatore da $15 + 15$ V 0,2 A, e provvede a generare la tensione di riferimento. Se disponibile nulla vieta di impiegare al posto di T_1 e T_2 un trasformatore unico con due secondari aventi le caratteristiche richieste.

Il relè A è da 700 Ω , 12 V, doppio scambio, va montato in una sola sezione dell'alimentatore, se ne impiega uno scambio in ogni sezione. Le lettere L e R vicino ai suoi contatti, nello schema elettrico, significano « lavoro » e « riposo », a relè diseccitato il contatto L è aperto e R è chiuso, viceversa a relè eccitato.

I potenziometri R_{15}, R_{16}, R_{26} e R_{27} sono a filo; non interessando la regolazione fine della corrente di intervento della soglia è possibile omettere R_{15} .

Gli strumenti non hanno degli shunt calcolati, ma dei trimmer, onde poterne adattare allo scopo tipi con caratteristiche sensibilmente diverse, i loro collegamenti sono riportati in figura 3.

Nel prototipo lo strumento che funge da voltmetro è da 0,1 mA f.s., quello impiegato come amperometro è da 0,5 mA f.s., le portate ottenute sono rispettivamente: 10 V, 30 V per il primo, 0,5 A, 1,5 A per il secondo.

Tutte le resistenze, dove non specificato, sono da 1/2 W, 5 %.

Per i semiconduttori le sostituzioni possibili sono riportate nella lista dei componenti, si raccomanda di non operarne altre. Se tuttavia ciò non fosse possibile occorre accertarsi dell'effettiva equivalenza di caratteristiche del semiconduttore disponibile con quello indicato a schema. Gli zener non devono avere tensioni o potenze diverse da quelle indicate. Per i diodi da D_4 a D_9 in caso di sostituzione impiegare sempre diodi al silicio.

Q_1 e Q_8 necessitano di dissipatore a stella, Q_9 va montato su piastra alettata larga 10 cm e di almeno 15 cm di lunghezza, disposta in modo tale da favorire al massimo la dispersione di calore.

Qualche parola sul transistor di potenza Q_9 e il suo dissipatore poiché è il semiconduttore che risulta maggiormente sollecitato, in certi casi deve dissipare una potenza non trascurabile. La potenza che dissipa Q_9 è data da:

$$P = V_{ce} \cdot I_c$$

e il massimo valore di P si ha, intuitivamente, quando V_{ce} e I_c sono simultaneamente al loro massimo e ciò si verifica quando c'è un corto all'uscita e il limitatore è regolato per ottenere la massima corrente.

V_{ce} può essere espresso anche da: $V_{C4} - V_U$ e I_c essendo uguale a I_U ci permette di indicare la potenza dissipata da Q_9 in questo modo:

$$P = (V_{C4} - V_U) \cdot I_U$$

dove: V_{C4} = tensione ai capi di C_4 ,

che con buona approssimazione si può ritenere sia di 45 ÷ 50 V;

I_U = corrente in uscita, come valore massimo è 1,5 A;

V_U = tensione in uscita, che in caso di corto è zero.

Sostituendo nella formula i valori numerici riportati, che si riferiscono al caso di corto con la massima corrente in uscita, si ricava che Q_9 può giungere a dissipare una potenza che si aggira sui 70 W, potenza che è destinata ad aumentare nel caso la tensione di rete sia superiore al valore nominale fino del 20 %, limite massimo di tolleranza ammesso. La potenza massima dissipabile da Q_9 , che è un 2N3055, viene dichiarata, dal costruttore, essere di 115 W però con resistenza termica nulla tra contenitore e ambiente. Tenendo presente che la temperatura ambiente si intende sempre di 25 °C vediamo come è ricavata questa potenza massima teorica: temperatura massima alla giunzione (T_{jmax} , che è 200 °C) meno la temperatura ambiente (T_{amb}) il tutto diviso per la resistenza termica esistente fra la giunzione e il contenitore ($R_{th j-mb}$, che per il 2N3055 è 1,5 °C/W) cioè:

$$P_{max} \text{ teorica} = \frac{T_{jmax} - T_{amb}}{R_{th j-mb}} = \frac{200 - 25}{1,5} = 116 \text{ W circa.}$$

In prati occorre aggiungere alla resistenza termica tra giunzione e contenitore quella introdotta dall'elemento isolante, di solito mica, e quella caratteristica del dissipatore utilizzato. Supponiamo di utilizzare un isolatore di mica con resistenza termica di 1 °C/W e un dissipatore da 2 °C/W. Appliciamo la precedente formula:

$$P_{max} \text{ reale} = \frac{T_{jmax} - T_{amb}}{R_{th totale}} = \frac{200 - 25}{4,5} = 39 \text{ W circa.}$$

A questa potenza il dissipatore è a una temperatura intorno al centinaio di gradi. Come si è visto, la potenza massima realmente dissipabile da Q_9 è circa la metà di quella che il transistor, al limite, si può trovare a dissipare. Ovviamente questo è solo un esempio, poiché la dissipazione massima di Q_9 potrà variare caso per caso a seconda della forma, delle dimensioni e della disposizione del dissipatore utilizzato. Riferendomi all'esempio numerico precedente, riporto in figura 4 il grafico $V_U - I_U$ calcolato per alcuni valori di massima dissipazione effettiva di Q_9 , riferito a una temperatura ambiente di 25 °C, con tensione di rete nominale e supponendo una tensione su C_4 di circa 50 V costante a tutti i valori di corrente in uscita.

Nella zona A è possibile operare per un tempo indefinito; come si può notare, maggiore è la dissipazione possibile per Q_9 , maggiore è l'area di questa zona.

La potenza che dissipa Q_9 , grosso modo, è proporzionale alla corrente erogata e inversamente proporzionale alla tensione in uscita, si viene così ad avere una zona del grafico nella quale Q_9 dissipa eccessivamente; in queste condizioni è ammesso operare solo per tempi brevi, pena il surriscaldamento e la distruzione del transistor in questione.

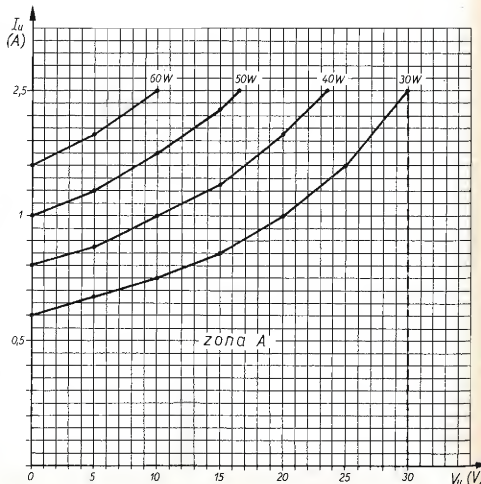


figura 4

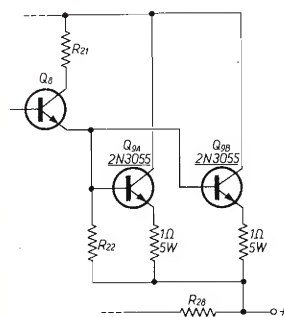


figura 5

Tengo a precisare che queste considerazioni sono valide per tutti gli alimentatori stabilizzati presentati su queste pagine, qualche lettore può così aver trovato in queste note la spiegazione al fatto di aver fuso il transistor di regolazione del proprio alimentatore, anche senza aver fatto un corto vero e proprio. Un rimedio efficace a questo inconveniente è costituito da un allarme termico collegato al dissipatore del transistor di potenza (come ad esempio in una mia precedente realizzazione: vedi cq n. 7 del 1970 pagine 728-732).

Nel prototipo, visibile nelle foto, sono impiegati per Q_9 due transistor in parallelo per ogni sezione appunto allo scopo di ridurre la dissipazione unitaria che risulta così dimezzata. Il vantaggio non è però praticamente pieno poiché i due transistor sono montati sullo stesso dissipatore, che non può consentire una dissipazione di gran lunga maggiore, si ha così solo il vantaggio di ridurre la resistenza termica tra giunzione e contenitore e quella dell'isolatore, per cui la potenza dissipabile dai due transistor, sullo stesso dissipatore, da 2 °C/W sale a 53 W circa. Impiegando due dissipatori, uno per transistor, da 2 °C/W cadauno, la massima potenza dissipata dalla coppia di finali sarebbe stata di poco inferiore agli 80 W, ciò avrebbe permesso, con la tensione di rete nominale, di operare tranquillamente in tutta la zona $V_U - I_U$. Per chi interessa la variante riporto lo schema in figura 5.

Messa a punto e collaudo

A montaggio ultimato occorre effettuare alcune regolazioni onde portare il circuito nelle condizioni di lavoro previste in sede di progetto, per far ciò tutti i trimmer vanno posti a metà corsa, R_{15} e R_{16} con la loro resistenza tutta inserita, R_{27} alla minima resistenza e R_{26} con il cursore ruotato verso R_{27} .

Il relè A deve scattare contemporaneamente all'accensione, verificare che spegnendo si disecciti entro mezzo secondo; il tempo di ritenuta dipende dalle caratteristiche del relè, se fosse troppo prolungato occorre ridurre la capacità di C_1 . Acceso l'apparato, regolare R_9 per ottenere la tensione di 1 V ai capi di R_8 ; indi regolare R_6 per ottenere la tensione di 0,75 V ai capi di R_7 .

Ruotare R_{26} e R_{27} verificando che la tensione in uscita salga a circa 30 V, agendo su R_{25} si può portare la tensione massima a coincidere esattamente con il valore previsto di 30 V.

Verificare che azionando l'interruttore di stand-by S_3 la tensione si porti a zero. Giunti a questo punto, con la tensione al massimo, collegare all'uscita una resistenza di circa 30 Ω, la tensione si deve ridurre a meno di un volt, poiché essendo R_{15} e R_{16} con la massima resistenza inserita si ha l'intervento del limitatore. Ruotando completamente R_{16} e anche R_{15} si deve notare il progressivo aumento della tensione in uscita, ciò indica che il limitatore funziona. Quindi si collega il tester, in portata superiore ai 2 A f.s., direttamente ai morsetti di uscita e si ruotano R_{15} e R_{16} per la minima resistenza inserita, in queste condizioni si regola R_{14} affinché la corrente di cortocircuito sia di 1,5 A. Quest'ultima regolazione deve essere eseguita **soltanto** se si è certi che il limitatore funzioni, iniziando con R_{14} a metà corsa e procedendo speditamente poiché ci troviamo in una zona del grafico $V_U - I_U$ dove è consentito operare per brevi periodi. Sempre col tester inserito ruotare progressivamente R_{14} e R_{16} , la corrente in uscita deve ridursi a 5 ÷ 10 mA con i due potenziometri completamente inseriti.

All'accensione la tensione deve rimanere a zero per circa mezzo secondo, prima di portarsi al valore richiesto, ciò per l'azione della rete ritardatrice.


Tutte le misure sono state effettuate con un comune tester da 20 kΩ/V. Lo stesso strumento è possibile utilizzare per la taratura dei trimmer di portata degli strumenti, nel caso siano previsti.

Resta inteso che sono a disposizione di chiunque desiderasse ulteriori delucidazioni sulla realizzazione presentata.


Un doveroso ringraziamento all'amico Andrea Cinotti per la collaborazione fotografica.

Appendice

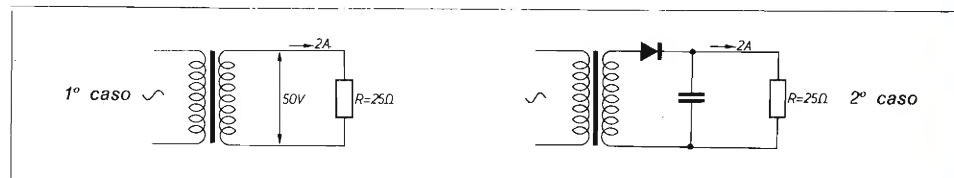Qualche considerazione sulla dissipazione interna nei trasformatori d'alimentazione in funzione del loro carico. Desiderando che queste note siano comprensibili a tutti evito di introdurre complicazioni matematiche, vi è perciò qualche piccola approssimazione che nulla toglie all'esattezza del risultato finale. Consideriamo i due circuiti sotto riportati:




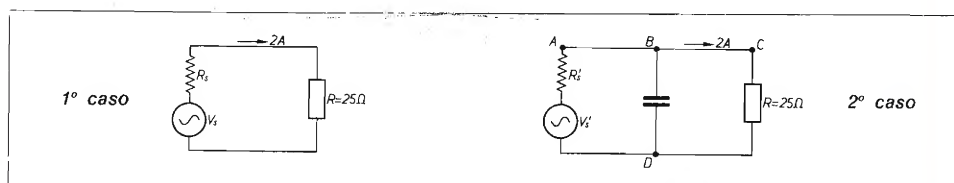In entrambi i casi il carico R dissipa 100 W, ci si chiede se le perdite dovute alla resistenza degli avvolgimenti sono uguali nei due trasformatori. Per giungere alla soluzione applichiamo il circuito equivalente, molto semplificato, del trasformatore ai due casi precedenti:



Il generatore V_s rappresenta la tensione a vuoto del secondario, R_s la resistenza dell'avvolgimento secondario. Il trasformatore che alimenta il carico in alternata ha una tensione secondaria a carico di 50 V efficaci. Il trasformatore che alimenta il carico in continua, per effetto del condensatore che porta la tensione su R al valore massimo, dovrà avere una tensione secondaria del 30 % inferiore al caso precedente, cioè 35 V efficaci.

Essendo la resistenza secondaria proporzionale alla stessa tensione secondaria, se R_s è di 1Ω si ha che R_s' è di $0,7 \Omega$. A questo punto, essendo le correnti che scorrono nei due carichi dello stesso valore, siccome R_s è maggiore di R_s' si può pensare che il trasformatore del primo caso dissipi una potenza maggiore, ma in realtà ciò non accade; vediamo l'andamento delle correnti nel secondo caso:

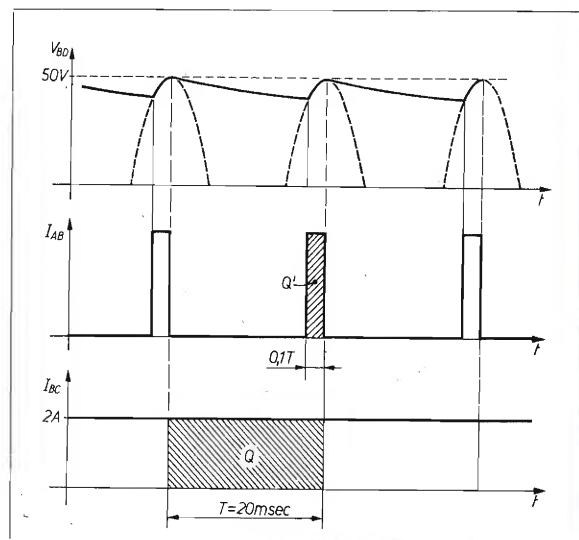

Nel primo grafico $t-V_{BD}$ vi è l'andamento della tensione ai capi della capacità; nel secondo $t-I_{AB}$ la corrente che attraversa il diodo durante il tempo che risulta polarizzato in diretta supponiamo sia un decimo del periodo, cioè 2 ms; nel terzo, $t-I_{BC}$ l'andamento della corrente che scorre nel carico, per semplicità la supponiamo perfettamente continua.

Occorre ora considerare che in un periodo la quantità di cariche che passa nel ramo A-B deve essere uguale a quella del ramo B-C. Essendo la quantità di cariche data dalla corrente moltiplicata per il tempo si ha che in un periodo le quantità di cariche nei rami A-B e B-C sono uguali alle aree Q' e Q rispettivamente. Sapendo che $Q = Q'$ si può ricavare il valore di picco della corrente che attraversa il diodo:

$$Q = Q'$$

$$I_{BC} \cdot T = I_{AB} \cdot 0,1 T$$

$$I_{AB} = 10 \cdot I_{BC}$$

Come si può ricavare, il picco di corrente ha un valore di 20 A se lo si considera perfettamente rettangolare. La potenza dissipata in R_s' risulta:

$$R_s' \cdot (I_{AB})^2 = 0,7 \cdot 20^2 = 280 W.$$

Questa potenza è dissipata per un decimo del periodo, la potenza media sarà di 28 W.

Nel primo caso la potenza dissipata dal trasformatore è di 4 W con un rendimento del 96 %, mentre nel secondo caso essendo la dissipazione di 28 W si ha un rendimento del 78 %.

Tutto il discorso è ancora valido nel caso si impieghino trasformatori uguali per alimentare i due carichi. Occorre però che il carico in continua abbia una resistenza doppia del carico in alternata affinché possa dissipare la stessa potenza. In quest'ultimo caso la potenza persa nel trasformatore è di 20 W pari a un rendimento del 83 %. Si ottiene un rendimento leggermente superiore, in questo caso, essendo la corrente secondaria minore poiché essa influisce al quadrato sulla potenza dissipata in calore.

Sul calo di rendimento del trasformatore agisce principalmente il valore della capacità in parallelo al carico; più la si aumenta, più il diodo conduce per un tempo minore, e maggiore risulta la corrente di picco che lo attraversa con conseguente aumento della potenza dissipata dall'avvolgimento secondario. Per non complicare le cose ho trascurato l'effetto sull'avvolgimento primario, sulla potenza dissipata dal diodo e della resistenza serie del condensatore. L'importante di tutto il discorso è che sia apparso evidente come occorra sovradimensionare il trasformatore nel caso debba alimentare un circuito di rettifica e livellamento. Di ciò ed altro occorre tenere conto nel progetto di alimentatori ad alta affidabilità, cioè con caratteristiche veramente professionali.

□

COMUNICATO

La

LARIR INTERNATIONAL S.P.A., Milano, viale Premuda n. 38/A

nella sua qualità di Agente Generale per l'Italia della **HEATH COMPANY** di Benton Harbor U.S.A., è a conoscenza che sul mercato italiano sono immessi apparecchi HEATH provenienti da altre fonti.

Rende pertanto noto che tali apparecchi non sono coperti da alcuna garanzia e non potranno quindi ricevere alcun servizio di controllo o di riparazione.

ESSA 8		NOAA 2		15 ottobre / 15 novembre		ESSA 8		NOAA 2	
frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km. Inclinazione 101,6°		frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km Inclinazione 101,7°		giorno		frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km Inclinazione 101,6°		frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km Inclinazione 101,7°	
orbita nord-sud ore		orbita nord-sud ore		nord-sud ore		longitudine ovest orbita nord-sud		longitudine est orbita sud-nord	
11,50	11,50	9,59	20,59	15/10	10,06,34	175,9	8,15,32	171,0	19,44,56
10,46*	10,46*	8,59	19,54	16	9,03,00	159,9	7,15,37	156,9	18,45,01
11,37	11,37	9,54	20,54	17	9,54,08	172,6	8,10,43	169,0	19,40,07
10,34	10,34	8,54	19,54	18	8,50,35	156,7	7,10,48	154,8	18,40,12
11,25	11,25	9,49	20,49	19	9,41,43	168,4	8,05,54	168,6	19,35,18
10,47	10,47	8,49	19,49	20	8,38,10	153,4	7,05,59	153,6	18,35,23
11,12*	11,12*	9,44*	20,44	21	9,29,18	166,1	8,01,05	167,4	19,30,29
10,09	10,09	8,44	19,44	22	8,23,44	150,2	7,01,10	152,4	18,30,34
11,00*	11,00*	9,39*	20,39	23	9,16,53	162,9	7,56,16	166,2	19,25,40
11,51	11,51	8,39	19,39	24	10,08,01	175,6	8,56,21	151,2	18,25,45
10,47	10,47	9,34*	20,34	25	9,04,28	159,6	7,51,27	164,9	19,20,51
11,39	11,39	8,35	19,35	26	9,55,36	172,3	8,51,32	150,0	18,20,56
10,35	10,35	9,30*	20,30	27	8,52,02	156,4	7,46,37	163,7	19,16,02
11,26*	11,26*	8,30	19,30	28	9,43,11	169,1	8,46,43	148,7	18,16,07
10,23	10,23	9,25*	20,25	29	8,39,37	153,1	7,41,49	162,5	19,11,13
11,14*	11,14*	10,20	21,20	30	9,30,46	175,8	8,36,54	176,3	20,06,18
10,10	10,10	9,20*	20,20	31	8,27,12	149,9	7,36,59	161,3	19,06,23
11,02*	11,02*	10,15	21,15	1/11	9,18,20	162,6	8,32,04	175,0	20,01,28
11,52	11,52	9,15*	20,15	2	10,09,29	175,3	7,32,10	160,0	19,01,34
10,49*	10,49*	10,10	21,10	3	9,05,55	159,3	8,27,15	173,8	19,56,39
11,40	11,40	9,10*	20,10	4	9,57,03	172,0	7,27,20	158,8	18,56,44
10,37*	10,37*	10,05	21,05	5	8,53,30	156,1	8,22,26	172,6	19,51,50
11,28	11,28	9,05	20,05	6	9,44,38	168,8	7,22,31	157,6	18,51,55
10,24	10,24	10,01	21,01	7	8,41,05	152,8	8,17,37	171,4	19,47,01
11,15*	11,15*	9,01	20,01	8	9,32,13	165,5	7,17,42	156,4	18,47,06
10,12	10,12	8,56	20,56	9	8,28,39	149,6	8,12,48	170,2	19,42,12
11,03*	11,03*	9,56	19,56	10	9,19,48	162,3	7,12,53	155,2	18,42,17
11,54	11,54	9,51	20,51	11	10,10,56	175,0	8,07,59	168,9	19,37,25
10,50*	10,50*	8,51	19,51	12	9,07,23	159,0	7,08,04	154,0	18,36,28
11,41	11,41	9,46*	20,46	13	9,58,31	171,7	8,03,10	167,7	19,32,34
10,38*	10,38*	8,46	19,46	14	8,54,57	155,8	7,03,15	144,0	18,32,39
11,29	11,29	9,41*	20,41	15	9,46,05	168,5	7,58,21	166,5	19,27,45

L'ora indicata è quella locale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare.

L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina allo zenit per l'Italia.

Per ricavare l'ora del passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedi esempio su **eq 1/71** pagina 54).

L'ora espressa in ore, minuti e secondi GMT si riferisce al momento in cui il satellite incrocia la verticale sulla linea dell'equatore durante l'orbita più favorevole alla nostra area di ascolto. La tabella comprende anche la longitudine in gradi e decimi di grado sulla quale il satellite incrocia l'equatore durante quel passaggio. La longitudine serve per impostare sulla mappa polare la traiettoria oraria del satellite onde ricavare con facilità l'ora e la longitudine alle quali il satellite incrocia la latitudine alla quale è posta la propria stazione ricevente APT. Per un corretta interpretazione e uso delle effemeridi sono indicati i modi $\text{cq } 5/71$, $6/71$ e $7/71$. Chi è in possesso del materiale tracking del Reparto del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Impleghi per il NOAA 2 e le due traiettorie orarie e la tabella di conversione degli angoli geocentrici in angoli previste per l'ESSA8 e l'ITOS 1.

Il ricevitore AR8506 B

**una supereterodina a cinque bande per la vostra stazione
reperibile con facilità nel mercato surplus**

ve ne parla *l1BIN*, Umberto Bianchi, « il surplussaro »
(scrivetegli a TORINO, corso Cosenza 81)

Poche righe introduttive a questo nuovo articolo sul surplus.

Poche perché a causa del continuo aumento del prezzo della carta, lo spazio della rivista è prezioso.

Poche anche perché ho il convincimento che ai miei lettori interessi più la parte tecnica, anche se più impersonale, delle premesse, a volte superflue.


In questi tempi, fra le tante cose che scarseggiano in commercio, dopo il sale, lo zucchero, l'olio, il petrolio, lo stagno, ecc. si aggiunge anche la penuria di buoni ricevitori a copertura continua con un prezzo ragionevole.

Per ovviare in parte a quest'ultima carenza, ecco la descrizione di un ricevitore abbastanza diffuso e non ancora descritto su riviste dedicate a radioamatori.

La brevità di queste note introduttive non mi impedisce di ringraziare per la collaborazione fornitami l'amico Leandro Candotto di Trieste. Un bravo anche a Paolo De Michieli di Venezia Lido (I3DMY) per le ottime notizie sulle modifiche effettuate sul BC604, notizie che saranno oggetto di un futuro articolo unitamente ad altre brevi note sul surplus.

Ora, per non venire meno all'impegno di essere breve, eccovi la descrizione del ricevitore AR8506 B

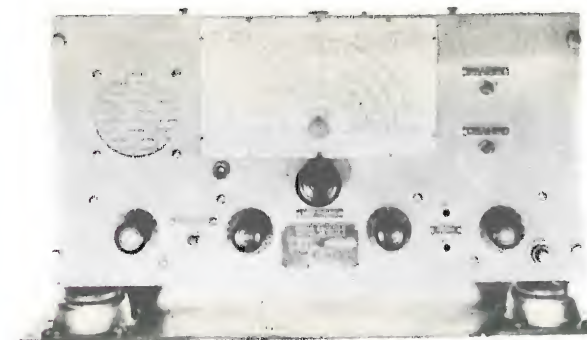Il ricevitore modello AR8506 B è una supereterodina a cinque bande, delle quali due a frequenze medio-lunghe e tre a onde corte, costruita per servizio a bordo di navi o in stazioni mobili.



AR8506 B: vista pannello frontale.

Questo ricevitore ha avuto, il 6 febbraio 1943, l'approvazione dalla Commissione Federale delle Comunicazioni, in osservanza con le norme della Sottosezione 8.130 (b), quale ricevitore in grado di essere usato a bordo di navi USA, rimanendo entro le limitazioni inerenti le irradiazioni di energia imposte dalla suddetta Commissione ($4 \cdot 10^{-10}$ W).


L'AR8506 B faceva parte della dotazione delle famose navi « Liberty » oltre, beninteso, di quella di molti altri modelli di navi più recenti.

E' questo uno dei motivi della sua relativamente facile reperibilità sui mercati surplus e presso i demolitori di navi.

CARATTERISTICHE DI PROGETTO

- Monta dieci valvole.
- Presenta tre stadi amplificatori di media frequenza con valore di 1700 kHz.
- Alimentazione diretta da linee a 115 o 230 V in corrente continua o alternata, senza la necessità di convertitori esterni o complessi a vibratore.
- L'altoparlante fa parte integrale del frontale.
- Presenta due prese a jack per l'impiego di cuffie (possono essere usate cuffie del tipo a bassa o alta impedenza).
- Elevato rapporto di reiezione alla frequenza immagine.
- Scala di sintonia a visione totale, calibrata in kHz e in MHz, con l'intera gamma di frequenze sempre visibile.
- Allargatore di banda con controllo elettrico della sintonia con il quale è possibile effettuare piccoli spazzolamenti attorno a posizioni fisse del comando principale di sintonia.
- Demoltiplica con rapporto di 30 : 1 sul comando principale di sintonia.
- Stabilizzazione della tensione della valvola oscillatrice per minimizzare le variazioni della frequenza dell'oscillatore in conseguenza delle variazioni della tensione di rete.
- Controlli dei livelli BF e RF.
- Commutatori sul pannello con ON-OFF per altoparlante, RAS (AVC) e BFO.
- Coperchio sollevabile sulla sommità del contenitore per un conveniente accesso alle valvole.
- Il ricevitore ha la possibilità di essere installato fuori dal suo cofano, direttamente in rack « D » eventualmente in unione al trasmettitore ET-8023.
- Sono presenti cinque posizioni del commutatore di banda, che consentono la scelta fra le seguenti gamme di frequenze:

banda	campo di frequenza
1	85 ÷ 220 kHz
2	210 ÷ 550 kHz
3	1,9 ÷ 5,4 MHz
4	5,2 ÷ 12 MHz
5	11,5 ÷ 25 MHz

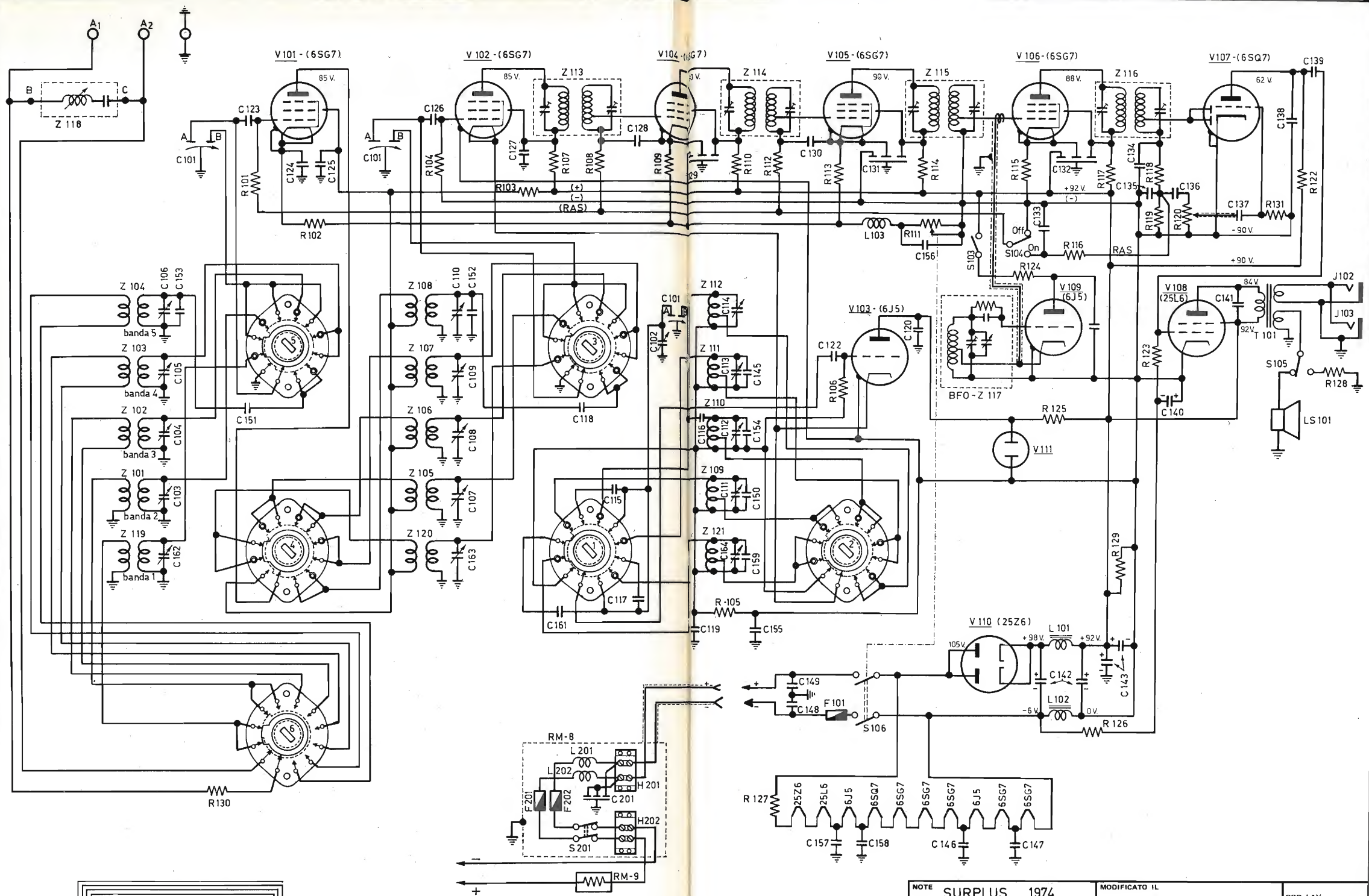

surplus

NOTE		SURPLUS 1974	MODIFICATO IL	ORD. LAV.
CONTR.		SOSTITUISCE IL DIS. N°	DEL	DATA
DISSEG.		RICEVITORE AR 8506 B		DIS. N°
I1 BIN		RADIOMARINE CORP OF AMERICA		SCALA

ALIMENTAZIONE

Il ricevitore può essere usato direttamente su una linea a 115 V a corrente alternata o continua senza che sia necessaria alcuna aggiunta. Il consumo si aggira su circa 45 W per l'alimentazione a 115 V c.a. o c.c.

Per il funzionamento a 230 V in c.a. o c.c. si rende necessaria l'inserzione di una resistenza esterna di 325 Ω , 75 W, in serie con la linea.

In origine, questa resistenza veniva denominata *Radiomarine tipo RM 9*.

Il consumo totale per il funzionamento a 230 V risulta di circa 90 W.

VALVOLE IMPIEGATE

Il ricevitore impiega dieci valvole di facile reperibilità del tipo octal, così distribuite:

6SG7 - Amplificatrice RF
6SG7 - Convertitrice
6J5 - Oscillatrice RF
6SG7 - Prima amplificatrice MF
6SG7 - Seconda amplificatrice MF
6SG7 - Terza amplificatrice MF
6SQ7 - Rivelatrice, AVC, preamplificatrice BF
25L6 - Finale audio
25Z6 - Rettificatrice
6J5 - BFO

Oltre alle suddette valvole, è pure presente un tubo al neon da 1 W del tipo 6.10 utilizzato come regolatore per fornire una tensione costante per l'oscillatore ad alta frequenza. Questo tubo è munito di un attacco a baionetta a due contatti.

PRESTAZIONI

Selettività - I seguenti valori di selettività sono ottenuti per alcune frequenze tra 1,9 e 25 MHz. Alle frequenze tra 550 e 90 kHz, la selettività diventa migliore man mano che la frequenza diminuisce.

rapporto tensione di ingresso
fuori risonanza con la tensione
alla risonanza

larghezza totale
della banda (kHz)

2 (6 dB)	6
10 (20 dB)	10
100 (50 dB)	18
1000 (60 dB)	25

Sensibilità - La sensibilità viene misurata sulla base di un rapporto segnale/disturbo di 100/1, utilizzando una antenna artificiale dell'Institute of Radio Engineers Standard (oppure General Radio 418-G), con un generatore di segnali modulato al 30 % a 400 Hz e con l'uscita audio del ricevitore a 6 mW su 600 Ω (1,9 V su 600 Ω).

Il ricevitore ha un guadagno audio sufficiente anche a fornire 6 mW sulla presa ad alta impedenza, nella quale siano inserite cuffie a 3.000 Ω .

Alle sopracitate condizioni, un segnale di ingresso modulato compreso tra 10 e 35 μ V dovrà produrre una uscita di 6 mV. La sensibilità risulta maggiore nella ricezione di segnali non modulati.

Rapporto di reiezione della frequenza immagine

E' questa la capacità di un ricevitore supereterodina di rigettare segnali interferenti che differiscano dal segnale desiderato del doppio del valore della media frequenza.

Questa caratteristica risulta molto importante nella ricezione delle onde corte perché la reiezione dell'immagine viene determinata solamente dall'efficienza dei circuiti sintonizzati di radio frequenza nel tagliare fuori il segnale immagine.

L'acutezza dell'amplificatore a frequenza intermedia in merito alla selettività risulta senza effetto per ciò che riguarda la frequenza immagine. Con l'impiego di un relativamente alto valore di media frequenza (come i 1700 kHz dell'AR8506 B), il segnale a frequenza immagine da eliminare cade a 3400 kHz dal segnale desiderato e pertanto il segnale immagine viene facilmente attenuato dai circuiti a radiofrequenza del ricevitore. Il rapporto della reiezione d'immagine dell'AR8506 B è il seguente:

banda	frequenza	rapporto reiezione immagine
1	150 kHz	25.000
2	300 kHz	15.000
3	3 MHz	8.000
4	8 MHz	2.000
5	18 MHz	600
6	24 MHz	300

Uscita audio - Un'uscita indistorta si ha a un massimo di 750 mW. L'uscita massima risulta invece di 2 W.


Regolazione dei controlli di sensibilità - L'azione dei controlli di guadagno RF e BF forniscono un'attenuazione minima di 80 dB con segnali in ingresso attorno a 500 μ V.

Comandi del pannello frontale - Sono presenti sul pannello frontale i seguenti comandi:

- Comando di sintonia allargata (Band Spread)
- Commutatore di banda (a cinque posizioni)
- Comando di guadagno RF con incluso interruttore accensione
- Comando di guadagno BF
- Altoparlante
- Commutatore inclusione altoparlante
- Presa a jack per le cuffie
- Pannello di copertura in fusione
- Commutatore inclusione RAS (AVC)
- Commutatore inclusione BFO
- Fusibile di linea.

* * *

(segue sul n. 12/74)

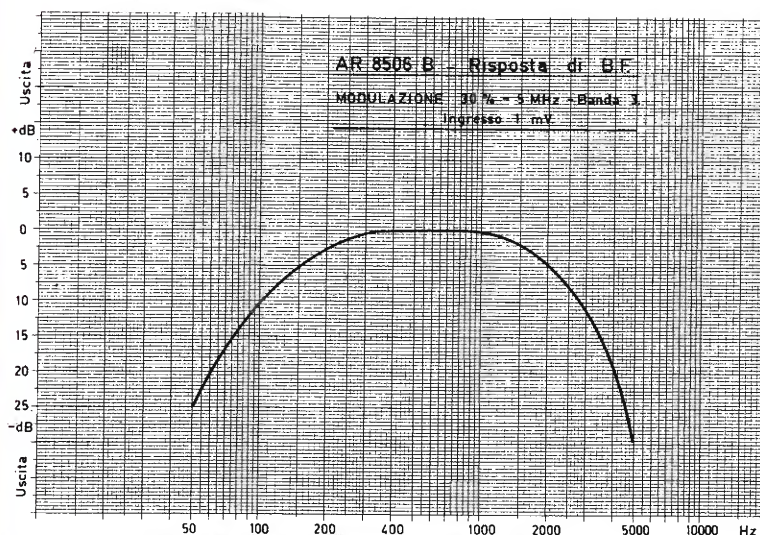


G.B.C.
italiana

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano negli schemi della rivista sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G. B. C. Italiana

La pagina dei pierini ©

Essere un pierino non è un disonore, perché tutti, chi più chi meno, siamo passati per quello stadio: l'importante è non rimanerci più a lungo del normale.

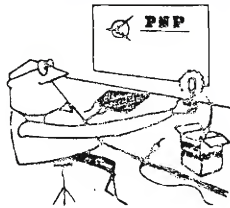14ZZM, Emilio Romeo
via Roberti, 42
41100 MODENA



© copyright cq elettronica 1974

Pierinata 159 - Lo studente (infatti tale si è qualificato) **Ver. Com.** di Bolzano mi chiede come mai, avendo messo su un transistor finale dal contenitore TO5 un bel dissipatore costituito da una piastra di rame di 3 cm di lato e di 5 mm di spessore, il calore non voleva sapere di andarsene via, tanto che al tatto si notava poca differenza di temperatura fra transistor solo e transistor con dissipatore. Aggiunge che ha addirittura raddoppiato il volume del dissipatore, sovrapponendogli una piastra identica alla prima, ma la diminuzione di temperatura non è stata quella sperata, cosa che lo ha meravigliato molto.

Innanzi tutto, visto che chi mi ha scritto è un pierino, ci tengo a stabilire che non mi metterò qui a impiantare un calcolo dei dissipatori di calore, perché altri lo hanno già fatto sulle pagine di questa Rivista: cercherò invece di fornire una spiegazione, la più semplice possibile, perché si sappiano trarre dai guai anche i pierini come l'amico Ver. Dunque: il dissipatore in questione era dotato di una superficie superiore di 9 cm², di una superficie inferiore ancora di 9 cm², e di una superficie laterale di 6 cm², il che ci porta a un totale di 24 cm² che costituiscono la «piattaforma» (parola di gran moda, oggi) da cui il valore viene eliminato. Cosa ha fatto Ver.? ha raddoppiato il volume dell'elemento dissipatore, ma la superficie totale l'ha accresciuta di ben poco perché sovrapponendo le due piastre tutto ciò che è aumentato è stato solo la superficie laterale, la quale è passata da 6 cm² a 12 cm²: in definitiva la superficie totale è passata da 24 cm² a 30 cm²! La conseguenza era che la temperatura sulla piastra «maggiorata» si abbassava di ben poco rispetto alla prima, suscitando la meraviglia dell'amico.

Non ha mai visto Ver. certi dissipatori dalle forme strane, a stella, a carciofo, con tante alette come i motori delle moto e così via? Si è mai reso conto che quelle forme strane sono state studiate apposta per aumentare il più possibile la superficie? Adesso che se ne è reso conto (lo spero, almeno), abbandoni il suo bel piastellone e usi un dissipatore più adatto. Il suo transistor finale si manterrà fresco come una rosa!

Pierinata 160 - Non so se qualificare come tale il resoconto del concorso sull'apparecchio a diodi più amplificatore, vedi numero 5 di cq; ad ogni modo tale concorso ha avuto origine da una pierinata, quindi può trovare posto benissimo qui.


Le risposte, tutte esatte per quel che riguarda le correzioni allo schema, sono state cinquantadue: ma quelle valide per concorrere al premio sono state solo sei, che a un ulteriore esame si sono ridotte a quattro perché due di esse contenevano un errore nello schema proposto. Come mai è potuto avvenire ciò se tutti avevano indicato le giuste correzioni? A tal proposito debbo rinfrescare la memoria a tutti i pierini: parecchi forse si ricordano che io raccomandavo ai partecipanti di stare bene attenti al «veleno» contenuto nelle mie domande, e questa volta il «veleno» era nella frase «il ricevitore copre l'incredibile gamma da 550.000 Hz a 1.665.000 Hz... non credo che in questa gamma vi siano stazioni italiane, ecc.». La gamma in questione era quella delle onde medie, niente affatto «incredibile» e niente affatto spopolata di stazioni italiane!

Quindi era chiaro che per dare una risposta completa, oltre a indicare le correzioni esatte, bisognava mettere in evidenza la frase sballata di cui sopra. Ecco quindi la ragione della severa selezione fra quanti avevano inviato le risposte esatte: il «veleno» di ZZM ha ancora una volta colpito nel segno. Mi dispiace per gli esclusi dal girone finale, e fra questi metto il simpatico Gigi di Riccione, il quale ha la particolarità di inviare le risposte parecchio tempo prima che la Rivista esca in edicola: mi viene il sospetto che il Gigi si apposti nei pressi della tipografia che stampa cq, verso il 20 di ogni mese, per arraffare la prima copia che viene sfornata.


Tornando al concorso, mi pare che le correzioni dello schema si possono ridurre a tre: eliminazione delle impedenze VK200 (che sono per VHF!), spostare il condensatore C₃ a monte del partitore R₁-R₂, ed eliminare uno dei due diodi che, così come stanno, fanno veramente a pugni tra di loro. Dopo di che, il circuito deve funzionare per forza, captando qualche stazione dell'incredibile gamma...

Il circuito di sintonia può essere modificato in due modi:

il primo così:

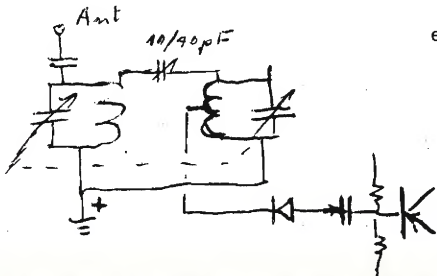

e il secondo così.

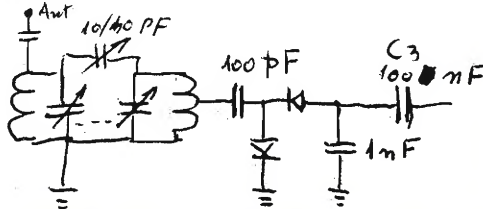

Quest'ultimo, eseguendo la rivelazione a doppia semionda, è in grado di fornire segnali notevolmente più robusti, a parità di ogni altra condizione: provare per credere.

E veniamo ai candidati. Avevo detto che quelli che avevano rilevato la storia dell'incredibile gamma erano soltanto sei: tra questi, però, il signor **Fra. Ghe.** di S. Polo (PC) ha disegnato il condensatore C₃ a valle del partitore cioè ha ripetuto l'errore dello schema originale, e il signor **Do. De Fr.** di S. Giovanni in Fiore si è dimostrato incerto sulla rivelazione con quei due diodi, e lui stesso dichiara di non saper dare un parere preciso. Restavano quindi quattro candidati al premio, tra i quali, tirando le somme, si sono trovati in ballottaggio quasi a pari merito i signori **E. Sca.** di Treviso, e **Ric. Ra.** di Lecce.

Pesate tutte le sfumature, vagliati tutti i «pro» e i «contro» il vincitore è risultato il signor **Ettore Scaramel**, via Panciera 24, Treviso, al quale pertanto va il premio assegnato: una bella cuffia stereofonica, hi, hi! Spero che il simpatico Ettore sia rimasto soddisfatto della vittoria se non altro per attenuare una delusione che ha avuto in precedenza. Questa delusione si riferisce al fatto che tempo addietro aveva chiesto, se ricordo bene, un circuito rivelatore per un oscillatore un po' particolare di cui lui era in possesso: io avevo approfittato di questa richiesta per bandire un concorso tra i pierini, sperando di ricevere delle risposte interessanti. Macché, non ha risposto nessuno!

Ringrazio anche gli altri solutori, dei quali alcuni molto bravi, raccomandando a tutti, ancora una volta, di leggere molto attentamente i quesiti che propongo e cercando di individuare il «veleno».

Prima di chiudere il capitolo relativo a questo concorso, bisogna che io parli ancora di un solutore. L'ultima lettera partecipante al concorso mi è giunta a cose fatte. Il timbro sui francobolli reca la data, chiarissima, del 15-5-74: chi la spedisce è il signor Francesco Tealdi, il quale, se solo avesse accennato all'incredibile gamma, sarebbe stato il vincitore assoluto per il semplice fatto, a parte ogni altra considerazione, che egli abita a Madiun, Jalan Lombok 9, Jawa Timur, INDONESIA.

Pensate, ragazzi, un pierino, (che tuttavia ha dato risposte esattissime) che abita quasi agli antipodi dell'Italia, ha voluto farci sentire la sua presenza e la sua passione per l'elettronica partecipando al nostro concorso. Io lo ringrazio moltissimo per avervi partecipato, e per tutto quello che egli dice nella lettera, spero di fargli assegnare dalla Direzione un premio speciale.

Ma ciò che mi ha sbalordito, dati i tempi, è la sua affermazione di ricevere cq regolarmente il 13 di ogni mese: si badi bene, il numero del mese in corso, non quello di due o tre mesi prima, infatti la data del timbro postale è del 15 maggio e la lettera reca la risposta al concorso di maggio. Per me questa regolarità è sbalorditiva, dati i tempi: purtroppo il procedimento sembra che non sia reversibile, perché alla sua lettera sono occorsi ben due mesi per arrivare a casa mia. Ma forse essa era stata instradata (involontariamente, si capisce) per... Macerata e poi recuperata «in extremis».


Bene, cari pierini, per questa volta facciamo punto e basta.

Tanti cari saluti e cordialità dal vostro

pierino maggiore

Emilio Romeo 14ZZM

I LIBRI DELL'ELETTRONICA

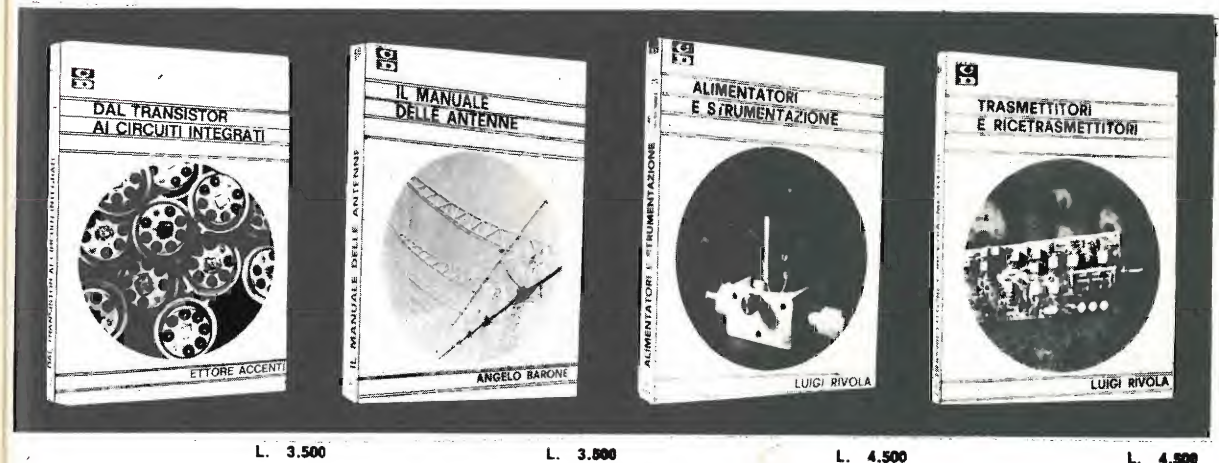

Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo, già comprensivo di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.


SCONTO 15% agli abbonati

— Comunque sia, or la rubrica è adulta e furoreggia in tutta la rivista (salvo che non ho preso qualche svista e sia considerata la più brutta).

— Dai timidi progetti dei primordi di radioline fatte a reazione con valvole e bobine a profusione coi primi transistori un po' balordi.




— Con qualche progettino superato con schemi messi su con fantasia potremmo avere un'enciclopedia nell'arco del decennio che è passato.

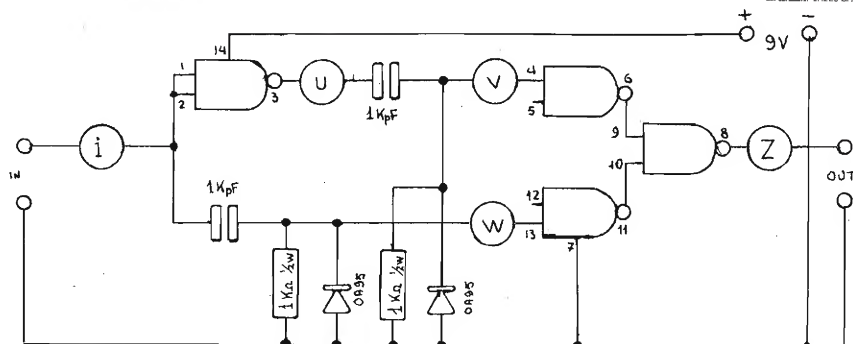— Però, per festeggiare con decenza, sarebbe obbligatorio il regalino. Magari un transistor piccolo, offerto a tutti per la ricorrenza.




Alessandro MEMO
Canna reggio 3338
VENEZIA

DUPLICATORE
DI
FREQUENZA

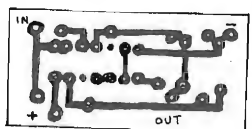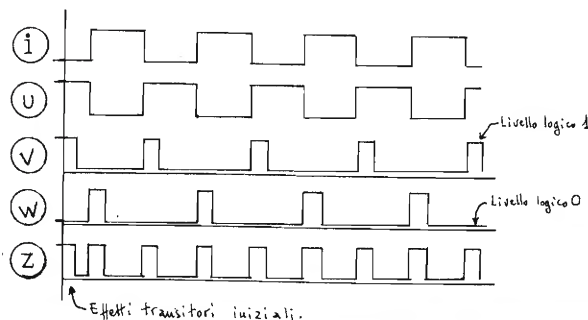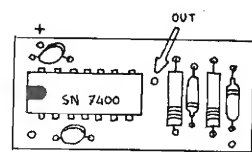

AMPLIFICATORE LINEARE *** GOLDEN BOX *** AMPLIFICATORE LINEARE
BY ELECTROMECC ITALY

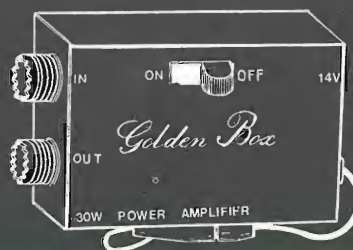- ☆ Guadagno 6 dB
- ☆ Gamma di frequenza 27 Mhz
- ☆ Relè di commutazione a radio frequenza
- ☆ Bocchettoni di ingresso e uscita tipo SO 239 impedenza 50 Ohm
- ☆ Tensione di alimentazione 12-14V. c.c.
- ☆ Max. potenza di ingresso nominale 5 W
- ☆ Completo di interruttore e cavo di alimentazione con fusibile
- ☆ Collegamento al trasmettitore a mezzo cavi bipolari
- ☆ Dimensioni 125x80x30 mm.




L. 18.000 Spedizione contro assegno spese comprese
Indirizzando a ELECTROMECC via E. DE MARCHI 28
c.a.p. 00141 ROMA

— Me se si vuole essere obiettivi, il primo regalino, a quanto pare, fu offerto solo da sperimentare in premio a quei lettori più proclivi.

— Sfolgiando invece oggi la rivista troviamo in ogni articolo citato che un ricco premio a tutti viene dato purché s'abbia fortuna e il ciel l'assista.

— E se non fosse per l'austerità che mette un freno a tanto largo cuore di certo troveremmo un autore che v'offrirebbe i punti qualità.

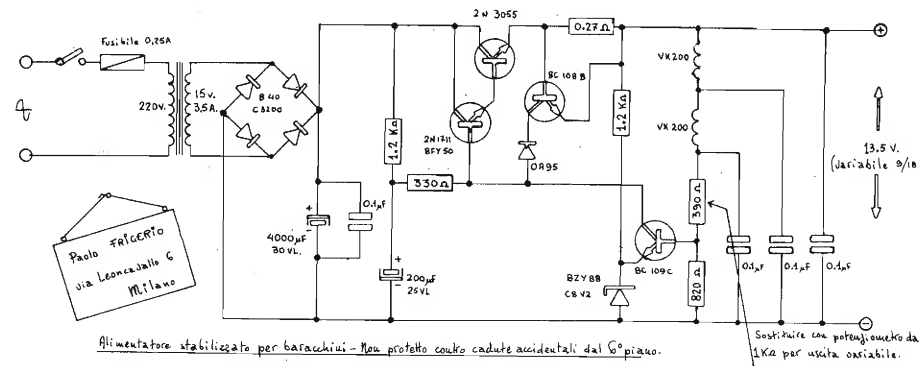— Quindi, che vada bene o male, tra tante offerte senza pagamento se riflettete bene su un momento, recuperate il costo del giornale.




— Considerando allora questo fatto, è inutile che v'offra materiale meglio qualcosa molto originale scelto con arte, con buongusto e tatto.

— E' stato sempre un sogno del lettore di mettere in cornice sopra al letto qualche patacca oppure qualche brevetto qualche diploma avuto con onore.

— Allora in occasione dell'evento ho disegnato apposta una patacca che ogni lettore, dove vuol l'attacca, mettendo bene in vista il documento.

— Vorrei che non vi fossero delusi e che nessun restasse male altrimenti, il primo ventennale, lo chiameremo festival dei musi.

GENERATORE DI ONDE QUADRE.

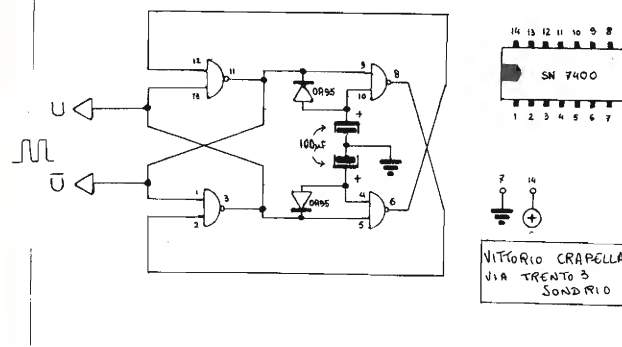

— Intanto questo mese i pubblicati, estratti a sorte, oltre al diplomone avranno in premio, unica occasione, ben dieci transistori e due integrati.



Commentarii de lineare

ovvero

Appunti su di un lineare

di I4BWZ, Paolo Bedeschi

Per chi ha un piccolo trasmettitore a transistori è senz'altro utile un lineare, e la parola lineare non faccia pensare al « solito kW » ma a un piccolo, comodo, lineare da circa 10 W che, se vogliamo, possono essere pochi, anche in una banda come quella dei due metri, ma senz'altro molti in confronto a quelli di un mini-TX da mezzo watt: venti volte tanto.

10 W e 300÷500 mW sono infatti le potenze RF rispettivamente in uscita e in ingresso al lineare che voglio presentare.

Lo confesso: è a valvola, e non ho scusanti perché i transistori di questa potenza e frequenza ci sono, e anche a prezzi relativamente bassi eppure ho optato per la valvola per varie ragioni: non ultima quella che avevo in casa una QQE03/12 inutilizzata... Oltre all'elasticità della valvola a sopportare « colpi » di tensione, o andare disaccordata, o anche senza antenna (capita), essa richiede una potenza di pilotaggio veramente esigua per tirar fuori tutta la birra possibile, essendo un push-pull essa stessa, senza problemi di bilanciamento o di trovare due componenti perfettamente uguali come capiterebbe per i transistori e, diciamo la verità, fa professionale avere davanti a sé questa piccola ampolla di vetro illuminata di rosso, specialmente di sera.

Con questo non voglio dichiararmi valvolista (anzi per questa realizzazione ho dovuto consultare le caratteristiche della valvola sul « Pocketbook » perché non avevo la benché minima idea di quali fossero) ma continuo e continuerò a impiegare transistori e altri marchingegni allo stato solido nelle mie realizzazioni, e a difendere questi dispositivi dai detrattori.

Non dico che questo sia un tuffo nel passato ma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, i transistori, specie in RF, sono delicatini, e in sede di accordo ci si diverte un mondo (senza strumentazione, lo ammetto) a impedire che vadano assieme a tanti altri nel cassetto « transistori bruciati » (li conservo, chissà che non inventino un sistema per riportarli alla vita...) mentre le valvole non hanno di questi problemi, o per lo meno li hanno molto meno (io mi riferisco al lineare, che sarà la seconda o la terza mia esperienza « tubistica » e posso garantire che ha funzionato subito, non ho avuto assolutamente problemi di taratura o altro). Poi, visto che il lineare lo si usa solitamente in casa quando si ha solo il piccolo TX e si vuole uscire un po' meglio, non ci sono problemi di alimentazione e chi proprio vuole usare il lineare in /p ne costruisca uno a transistori o si faccia un inverter 12 V→220 V, sempre a transistori naturalmente.

Chiusa la contestazione sulle ragioni più o meno giustificate della scelta della valvola, passo alla descrizione, e chi mi ama mi segua.

Il lineare è stato realizzato in una scatola Teko 4/B, con valvola e relay di antenna fuori, e i compensatori impiegati, avvitati al pannello della scatola, sono accessibili tramite fori in corrispondenza della loro vite di regolazione.

Dal contenitore fuoriesce uno spezzone di RG-95B/U con PL259 all'estremità (per i più profani: un pezzo di cavo coassiale da 75 Ω con un bocchettone) che va al trasmettitore; ho scelto questo sistema, sia perché così risparmio due bocchettoni sia perché è inutile, secondo me, mettere un bocchettone da pannello in ingresso, tanto ci va sempre un pezzo di cavo, quindi tanto vale saldarlo dentro così ci sono anche meno perdite.

Naturalmente chi ha l'antenna a 52 Ω, e quindi il TX accordato su questa impedenza, impiegherà RG58 (cavetto, appunto, a 52 Ω).

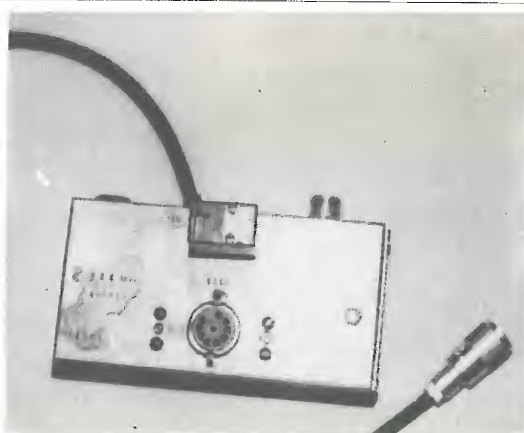


foto 2

Il lineare visto da sopra.



foto 1

Il lineare in funzione sul ricetrans.

Poi sul retro c'è il connettore d'antenna, un SO239, e uno zoccolo in miniatura a sette piedini per le tensioni di alimentazione.

Tramite lo spinotto a sette piedini corrispondente, e un metro di cavetto intrecciato a sette conduttori, il tutto è collegato all'alimentatore, realizzato con componenti di recupero sul telaio di una vecchia radio completamente ripulito di quanto c'era sopra.

È poco elegante ma funzionale, poi non si vede perché lo tengo sotto al tavolo delle apparecchiature sommerso da altri aggeggi consimili.

Tramite un volgare filo a due capi (senza spina perché mi dimentico sempre di comprarla) il tutto è collegato ai 220 V, per la gioia dell'ENEL.

Per quanto riguarda il circuito elettrico è un amplificatore lineare, accordato anche in ingresso per una maggiore sensibilità, con tanto di negativo di griglia controllo e tensione di griglia schermo stabilizzata, in classe AB1, almeno credo, ma non vorrei sbagliarmi.

Ricordo di aver letto che nella classe AB1 la griglia non diviene mai positiva e con 18 V di negativo penso che sia improbabile che sotto eccitazione lo diventi, ma se per caso fosse in qualche altra classe chiedo perdono per quanto detto, comunque garantisco che funziona alla perfezione anche senza conoscerne la classe!

Il circuito del commutatore RX-TX automatico comandato dalla radio frequenza l'ho aggiunto solo in questi ultimi tempi, perché prima facevo scattare i relais del lineare con i 12 V del trasmettitore, così quando andavo in trasmissione con il TX, anche il lineare si inseriva.

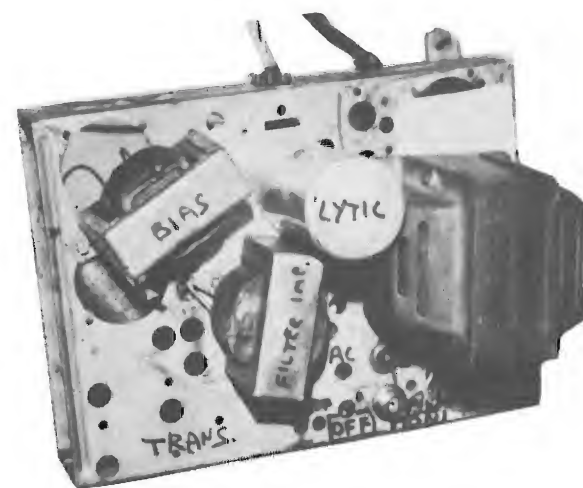


foto 3

L'alimentatore del lineare visto da sopra.

Poi, in seguito alla decisione di rimettere in ordine la stazione, ho eliminato questa piccola imperfezione, realizzando in tutta fretta il circuitino a transistor dell'amico IW4AAL, già pubblicato su *cq elettronica* n. 8/73 a pagina 1234, che funziona egregiamente, quindi lo ho aggiunto allo schema del lineare.

R₁ 1 kΩ
R₂ 1 kΩ
R₃ 2,2 kΩ
R₄ 56 kΩ
R₅ 2,2 kΩ
R₆ 5,6 kΩ
R₇ 1 kΩ
R₈ 33 Ω, 1 W
R₉ 15 kΩ, 1 W

C₁ 1 nF
C₂ 10 μF, 12 V
C₃ 10 nF
C₄ 100 nF
C₅ 1 nF, 1000 V

D₁ OA85, 95 ecc.
Q₁ 1W8907
Q₂ 2N1711

K₁ relè ceramico (Vecchietti WO420)
C₀₁-C₀₂ compensatore a farfalla (GBC OO/0065-00)
C₀₃ compensatore ceramico 40÷50 pF
P₁...P₂ condensatori passanti 2,2 nF
V₁ QQE03/12 o 6360
L₁ link di 2 spire di filo sottile isolato (per esempio filo telefonico), in mezzo a L₂
L₂ 4 spire in aria Ø 10 mm di filo argentato Ø 1 mm spaziato 2 mm
L₃ 4 spire in aria Ø 20 mm di filo argentato Ø 1,5 mm spaziatura 3÷4 mm
L₄ link di 1 spira di filo argentato Ø 1 mm isolato, in mezzo a L₃
J, VK200 Philips o similari

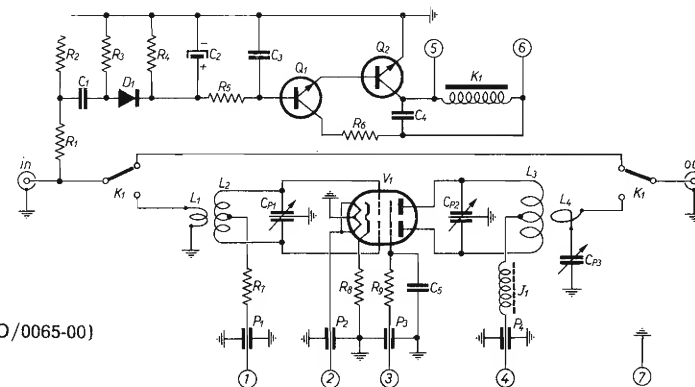


figura 1

BIBLIOGRAFIA

Informazioni tecniche Philips n. 224,
Pocketbook Philips 1973, pagina A105
cq elettronica n. 8/1973, pagina 1234

La piastrina stampata, molto piccola, l'ho fissata in quello spazietto vuoto (vedi foto 4, e figura 2) tra i cavi vicino al bocchettone d'uscita, collegata tramite R_1 al cavo d'ingresso. Sempre sullo schema vorrei aggiungere che staccando il negativo della griglia e collegando questa a massa tramite una resistenza da $10 \div 15 \text{ k}\Omega$, 1 W,

il lineare dovrebbe funzionare in classe C, quindi amplificare ottimamente anche la FM, però io non ho provato non disponendo di TX in FM, comunque penso che valga la pena di provare perché dovrebbe funzionare ugualmente bene, e forse con maggiore potenza.

figura 2

Interno lineare
scala 1:1


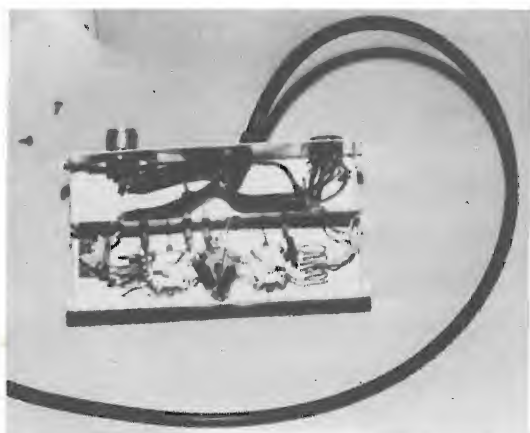
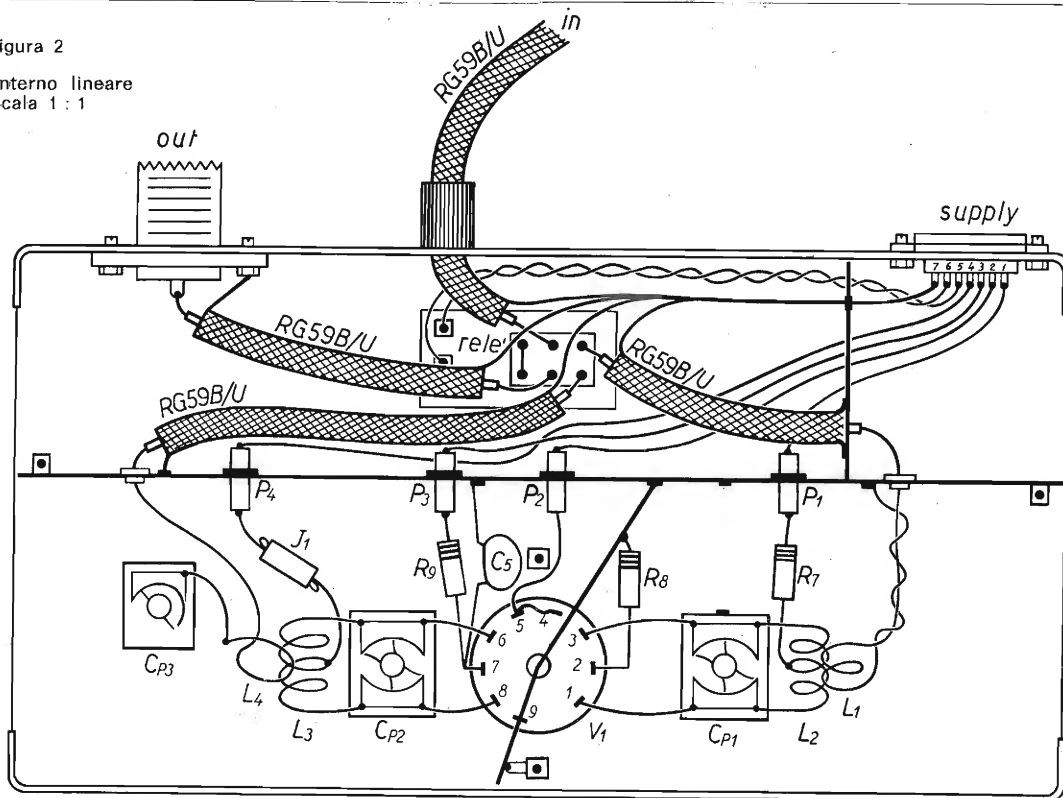
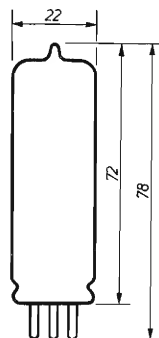


foto 4

L'interno del lineare. Manca il circuito di commutazione automatica RX/TX perché all'epoca della foto non era ancora stato realizzato, e la commutazione avveniva manualmente.

QOE03/12

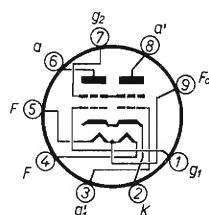

REALIZZAZIONE

Per quanto riguarda la realizzazione pratica c'è poco da dire, basta seguire la figura 2 e non ci sono problemi.

A ogni modo è importante che le bobine e i compensatori siano disposti razionalmente e vicini alla valvola, gli schermi fissati solidamente, e le saldature buone.

Quando fate i buchi per lo zoccolo della valvola e per il relay cercate di metterli il più lontano possibile, perché la QOE03/12 se posta vicino a parti metalliche si rifiuta di funzionare come deve, quindi per la stessa ragione a nessuno venga in mente di mettere uno schermo sulla valvola perché ne bloccherebbe completamente il funzionamento (che volete, le valvole, poverine, hanno le loro esigenze).

ALIMENTATORE

L'alimentatore, come ho già detto, l'ho realizzato con componenti che avevo in casa a cominciare dal trasformatore che è un vecchio 50 W da radio con tre secondari: uno da $250 \div 250 \text{ V}$ per la ten-

sione anodica, e quella di griglia schermo: uno da 6,3 V per il filamento e uno da 5 V che ho opportunamente elevato per il negativo di griglia e per alimentare il circuitino a transistori di commutazione.

Naturalmente se non c'è questo secondario poco male, si può utilizzare ugualmente lo stesso dei filamenti.

Per elevare la tensione di 5 V ho utilizzato un autotrasformatore da una ventina di watt perché l'avevo, e ho combinato le prese in modo che si tirino fuori una trentina di volt tra 125 e 160, raddrizzati e stabilizzati a 18 per il negativo di griglia, e $16 \div 17 \text{ V}$ tra 160 e 140 stabilizzati a 12 con transistor e zener per il circuito del relay (tra 125 e 160, e tra 160 e 140 saltano fuori rispettivamente 30 e 17 V perché ho inviato i 5 V alla presa a 7 V dell'autotrasformatore).

Naturalmente per queste due tensioni si possono usare i sistemi che si vogliono, con autotrasformatori, trasformatori combinati opportunamente secondo le disponibilità, in modo da ottenere quei $25 \div 30 \text{ V}$ negativi da stabilizzare a 18, e quei 12 circa per i relais.

figura 3

Schema alimentatore

R_1 470 $\text{k}\Omega$
 R_2 68 $\text{k}\Omega$
 R_3 5,6 $\text{k}\Omega$
 R_4 47 $\text{k}\Omega$
 R_5 1800 Ω
 R_6 4,7 $\text{k}\Omega$
 R_7 680 Ω

C_1 50 μF , 350 V
 C_2 50 μF , 350 V
 C_3 1000 μF , 50 V
 C_4 500 μF , 35 V
 C_5 500 μF , 35 V
 C_6 250 μF , 25 V
 C_7 500 μF , 25 V

D_1 EM513 - BY127
 D_2 EM513 - BY127
 D_3 EM501 - BY127
 D_4 EM501 - BY127

L_N lampada al neon

Z_1 3 H, 200 mA

Q_1 2N1711

D_{z1} zener 180 V 10 W

D_{z2} zener 18 V 1 W

D_{z3} zener 12 V 0,5 W

K_2 relè 12 V miniatura,
(isolamento contatti 300 V)

Lasciando aperto l'interruttore dello stand-by, si trasmette col solo TX anche se il lineare è acceso.

T_1 trasformatore 50 \div 60 W, secondario 6,3 V, 1,5 A - 5 V, 1 A - $250 \div 250 \text{ V}$ 100 \div 120 mA
 T_2 autotrasformatore 10 \div 20 W, prese 6,3 V, 125, 140, 160, 220 o altri (vedi articolo)

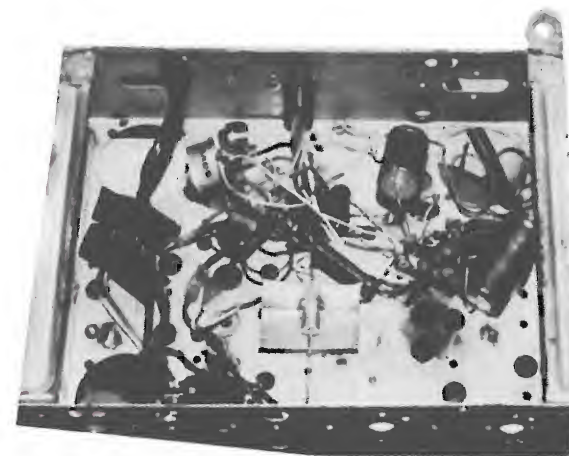
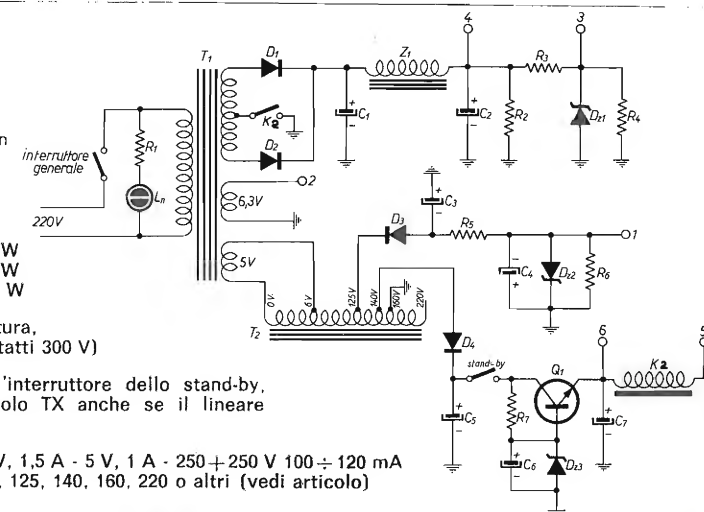


foto 5

L'interno dell'alimentatore.

Se si riesce (ad esempio con un trasformatore da campanelli) a ottenere già i 12 V, è inutile stabilizzarli, basta un diodo e un elettrolitico. Io ho dovuto farlo perché con 17 V i relais scaldavano un po'.

Ritornando all'alta tensione, dopo il filtro a pi-greco, che si può anche realizzare con una resistenza da 1 o 2 k Ω , 2 W al posto dell'impedenza di filtro, ci dovrebbero essere, a vuoto, circa 270 V.

Se sono di più, una volta che vi siate assicurati che l'alternata non sia superiore a 250 V non doate preoccuparvi, perché col carico poi si abbasserà a un valore giusto (io ho avuto 300 V, che diventano 275 sotto carico).

Naturalmente questo dipende dalla capacità degli elettrolitici, comunque 40 o 50 μ F, sono più che sufficienti sia prima che dopo il filtro, anzi penso che ne bastino anche meno.

Per quanto riguarda la tensione di griglia schermo io l'ho stabilizzata a 180 V con uno zener da 10 W che avevo in casa, acquistato parecchio tempo fa da una ditta tedesca, ma penso che si possa ricorrere ad altri sistemi.

Premesso che se questa tensione è stabilizzata è meglio, ma che se non lo è le cose non cambiano di molto, penso che si possa anche fare a meno dello zener, utilizzando una resistenza da 22 o 27 k Ω per l'opportuna caduta di tensione, oppure si può stabilizzare con valvole a gas tipo 0A2 o 0B2, combinate in maniera da ottenere comunque quei 160 ÷ 180 V.

Con una trecciola a sette capi si collega l'alimentatore col lineare seguendo i numeri di riferimento, e senza valvola si provano le varie tensioni.

Se il tutto funziona come previsto, cioè se non salta niente e non ci sono tensioni strane dove non devono essere (come 250 V sul piedino del filamento, hi) si può provare se il lineare funziona.

COLLAUDO E TARATURA

Dopo aver collegato un'antenna di sicuro affidamento, con poche opde stazionarie, all'uscita, o ancora meglio un carico fittizio per evitare di disturbare eventuali QSO in gamma, con interposto un wattmetro o un ROSmetro, si può iniziare la taratura. Acceso il lineare e lasciatolo scaldare, curando di aver messo un tester nella portata di 200 mA f.s., in serie all'alimentazione delle placche sul filo n. 4 delle alimentazioni, inserire il lineare con l'interruttore dello stand-by e andare in trasmissione col TX.

Non potendo già essere accordato, le prime prove è meglio farle intercalando i momenti di trasmissione, brevi, con pause atte a lasciare raffreddare gli stadi disaccordati.

Girare con un cacciavite lentamente C_{p1} finché la corrente assorbita arriva al massimo, e regolare subito C_{p2} per il minimo della medesima corrente. Se siete riusciti a fare queste due operazioni, cioè se il tester non ha dato indicazioni strane, potete dirvi soddisfatti, perché il lineare funziona, altrimenti vi toccherà fare qualche modifica: ad esempio se non riuscite a trovare il minimo di corrente vuol dire che L_2-C_{p2} non si accordano sui 2 m, quindi si può provare ad allargare o a stringere le spire di L_2 , o addirittura modificarne il numero, ma non penso sia necessario, se non ci si discosta troppo dai valori dei componenti indicati.

Stesso dicasi anche per L_2-C_{p1} : se il massimo si ha con C_{p1} tutto aperto, togliere una spira, se con C_{p1} tutto chiuso, aggiungerla.

Ora, guardando l'indicazione sul ROSmetro, regolare C_{p3} per il massimo, e ritoccare nuovamente due o tre volte tutti i compensatori per il massimo.

A questo punto dovrebbero uscire circa 9 ÷ 10 W, con 400 ÷ 500 mW input, e la corrente non dovrebbe superare gli 80 mA, se fosse superiore regolare nuovamente C_{p3} e C_{p2} perché non si superino quegli 85 mA che distruggerebbero la valvola in breve tempo.

Se non si riuscisse, controllare che senza eccitazione questa corrente non sia superiore ai 20 mA, in caso contrario portare a 20 o più se necessario i 18 V negativi.

Se invece si riuscisse a tirar fuori meno ritoccare la posizione di L_1 dentro L_2 , e tarare nuovamente L_{p1} per il massimo.

Quest'ultima operazione va fatta se possibile con un ROSmetro inserito tra TX e lineare, per trovare la posizione nella quale si trasferisce più potenza nel circuito d'ingresso, e le onde stazionarie sono minori.

A questo punto si può provare a modulare: se la modulazione del TX è già buona per conto suo, e questo è un particolare importante, dovrebbe uscire quasi tale e quale anche dal lineare, se è poco buona temo che il lineare non possa che peggiorarla.

Fatevi dare qualche controllo, eventualmente ritocate un pelo C_{p2} e C_{p3} finché si abbia la migliore modulazione.

Non eccedete col pilotaggio: io, con 600 mW, avevo 10 W in uscita (sono arrivato a 12, ma le placche arrossavano, forse per la vergogna), ma la modulazione, seppure comprensibilissima, era un po' strappata e compressa, una modulazione insomma che è tipica dei lineari.

Con 350 mW input, l'uscita si limitava a 8 W, ma la modulazione era veramente eccellente con la stessa qualità e profondità del solo TX.

Per questo penso che possa funzionare anche in SSB, quindi se qualcuno farà questa prova e me ne farà sapere i risultati, ne sarò felicissimo, poiché penso di realizzare un transverter SSB per i 2 m, a transistori, con 200 mW output, e intendo farlo seguire dal mio lineare.

Beh, gente, ho finito: spero di essere stato sufficientemente esauriente, nelle spiegazioni di montaggio, e nell'esaminare le più probabili cause di un mancato funzionamento, quindi vi auguro buona fortuna nel lavoro, e buoni DX, in particolare agli IW che hanno in questo lineare il massimo delle loro possibilità come potenza, e può essere senz'altro di aiuto, specialmente se lo fanno funzionare anche in FM, e lo usano per eccitare i vari ponti ripetitori, visto che ormai il traffico in due metri, esclusi i contests, e quei pochi che fanno la maratona « seriamente » (cioè in AM o in SSB, hi) si svolge su questi famigerati ponti, in maniera un po' abominevole: gente che parla per delle ore senza sapere cosa dire, senza usare il nominativo, ecc.).

Comunque, pazienza: i tempi si evolvono e noi dobbiamo adeguarci.

Dopo questo sfogo di carattere non troppo tecnico mi congedo coi migliori 73 e 51 a tutti sperando di sentire in aria al più presto molti amici che vadano col mio lineare. □

CLUB AUTOCOSTRUTTORI

coordinamento del prof. Corradino Di Pietro, IODP
via Pandosia 43
00183 ROMA

© copyright cq elettronica 1974



VFO a transistori bipolari

Prima di descrivere il VFO di IØSJX può essere utile far quattro chiacchiere sulla storia dei VFO a transistori, precisando che con il termine transistori intendo quelli « normali », non i FET e MOSFET che hanno delle caratteristiche simili alle valvole.

Essendo radioamatore da molti anni, ho vissuto la trasformazione allo stato solido dei nostri apparati. Una decina di anni fa, i transistori erano già imposti; le radioline (e non soltanto le radioline) erano già tutte allo stato solido, cioè i transistori avevano rimpiazzato i tubi in quasi tutti gli stadi: bassa frequenza, media e alta frequenza, convertitori ecc. Tutto ciò era vero per i ricevitori broadcasting ma non era così per gli apparati radiantistici. Perché? La risposta non è facile, anche perché, accanto a delle ragioni puramente tecniche, ci potevano essere delle ragioni commerciali. In ogni modo, penso che una ragione sia nella differenza tra un ricevitore broadcasting e un ricevitore per radioamatori. Una di queste differenze (non la sola) è che nei nostri apparecchi gli oscillatori devono essere più stabili, specialmente in CW e SSB. Per esprimersi in cifre, se un oscillatore di un ricevitore broadcasting si sposta di qualche centinaio di cicli, lo possiamo considerare buono, mentre in SSB non è buono per niente.

Forse, dieci anni fa, non si conoscevano ancora molto bene i punti deboli dei transistori come oscillatori e conseguentemente non si potevano adottare opportuni accorgimenti per superare detti punti deboli. La stessa cosa, d'altronde, era accaduta con i tubi: c'erano voluti molti anni per scoprire tutti i trucchi per la realizzazione di un VFO a valvola di stabilità adatta per SSB; anzi una delle ragioni che avevano ritardato l'affermarsi della SSB era la difficoltà di ottenere questa necessaria stabilità degli oscillatori.

Gli articoli sull'argomento della stabilità sono tanti, ma forse quello che riassume tutti gli accorgimenti per la costruzione di un buon VFO è quello apparso su **QST** nel settembre e ottobre 1966 (VFO stability - Recap and Postscript). L'autore era **W1DF**, George Grammer, uno dei grandi nello « staff » di **QST**. Ho voluto menzionare l'autore in riferimento a quanto avevo detto la scorsa volta: per diventare un buon autocostruttore, bisogna leggere articoli di autori affermati. Anche se il suddetto articolo si riferisce alle valvole, ci sono molte cose che valgono anche per i VFO a transistori. L'autore, oltre a descrivere i vari accorgimenti per costruire un buon oscillatore a valvola del tipo a conversione (cioè un oscillatore libero e un oscillatore quarzato), dà anche lo schema dettagliatissimo per la costruzione pratica di un VFO ad alta stabilità. L'articolo è interessante anche perché dà i risultati « numerici » del progetto, cioè è possibile grazie all'attrezzatissimo laboratorio della ARRL. La deriva era di poche decine di cicli e i prodotti spurii molto bassi. Anch'io mi sono abbondantemente ispirato a questo articolo quando, dieci anni fa, costruii il mio primo trasmettitore in SSB e i risultati furono ottimi.

Ma torniamo allo stato solido. Nel maggio 1970, sempre su **QST**, apparve un articolo « Some tips on solid-state VFO design » a firma di Doug DeMaw, **W1CER**, altro grande di **QST**. In questo articolo venivano tracciate le differenze tra valvole e transistori nel campo degli oscillatori ad alta stabilità.

Vediamo insieme quali sono i « tips » (consigli, suggerimenti): faccio una traduzione ristretta dell'articolo di **W1CER**.

Cominciamo con l'alimentazione. Se con i tubi era importante avere una tensione stabile, ciò è molto più importante per i transistori, e la ragione è che una variazione di tensione produce una marcata variazione nella capacità della giunzione, con conseguente drift. Va precisato che non solo il collettore va alimentato con una tensione stabile, ma anche la base del transistor. A proposito della polarizzazione del transistor, c'è da osservare che le due resistenze di polarizzazione della base sono molto importanti ai fini della stabilità. Avendo i transistori una forte dispersione delle caratteristiche, può rendersi necessario, in sede di messa a punto, « ritoccare » questi due resistori; in altre parole, i valori forniti da un autore vanno presi « cum grano salis », essendo quasi impossibile trovare due transistori uguali, anche se essi hanno la stessa sigla e sono prodotti dalla stessa Ditta.

A causa di quanto appena detto (variazione della capacità della giunzione), con i transistori il tipo di circuito oscillante è più critico che con le valvole. Vanno bene quei tipi di circuiti oscillanti con i quali si possono mettere capacitori molto grossi in parallelo alla giunzione, cosicché le variazioni della capacità della giunzione siano minimizzate; quindi circuiti come il Seiler e il Clapp sono molto adatti.

I transistori, più delle valvole, hanno una tendenza a generare parassiti in VHF e anche oscillazioni in bassa frequenza. Per eliminare i parassiti in VHF si possono usare resistori di basso valore, montati il più vicino possibile al collettore. Naturalmente un resistore provoca una caduta di tensione; se ciò fosse un problema (nel caso che nel transistor passino diversi milliampere) si possono usare, al posto dei resistori, due o tre perline di ferrite che non provocano caduta di tensione; anch'esse vanno montate proprio sul terminale di collettore. Per i condensatori di bypass si consigliano quelli ceramici o a mica; quelli a carta o mylar sono generalmente induttivi e possono causare instabilità. Nei circuiti di VFO a transistori si notano spesso capacitori elettrolitici per scoraggiare oscillazioni BF. I suddetti accorgimenti valgono non solo per lo stadio oscillante, ma anche per gli stadi amplificatori che seguono.

Gli oscillatori a valvola erano in genere seguiti da un solo stadio separatore per evitare che variazioni sul carico possano compromettere la stabilità. Nei VFO a transistori questi stadi separatori sono in genere due e questo anche perché l'uscita RF di un oscillatore a transistor è molto più bassa di un corrispondente VFO a valvola. E' questo infatti uno dei problemi che si incontrano allorché l'uscita del VFO a transistor serve a far funzionare un mixer a valvola che richiede più volt di quelli che un piccolo transistor può dare. Una delle soluzioni prospettate da W1CER è l'uso di un trasformatore toroidale « in salita ».

Riportando sempre le parole di W1CER, i transistori tendono a generare più armoniche dei tubi. La causa è la variazione non lineare della capacità nella giunzione durante l'oscillazione a radiofrequenza. Per rimediare a questa « debolezza dei transistori » si consiglia di mettere all'uscita del VFO un filtro passabanda o un filtro « low-pass » (come nel VFO di IØSJX).

Per terminare sui punti deboli dei transistori, ci sarebbero da menzionare le prove fatte da Jim Fisk, W1DTY (il direttore di **ham radio**). Queste prove si riferiscono alla variazione di frequenza di un comune transistor 2N918 al variare della temperatura. Più precisamente da 30 a 80 °C la variazione di frequenza è abbastanza lineare ed è quindi facile compensare; oltre gli 80 °C la variazione non è più lineare ed è quindi difficile a compensare. Da ciò possiamo dedurre che l'apparato dove c'è un VFO a transistor non deve superare una certa temperatura e ciò è una cosa fattibile.


Dopo aver menzionato i punti cattivi dei transistori, ricordiamo anche i punti buoni. Sorvoliamo sulla enorme differenza di dimensioni fra transistor e tubo, consideriamo invece l'enorme differenza di calore generato. Il tubo andava montato fuori della scatola contenente gli altri elementi del VFO affinché il suo calore non potesse far slittare la frequenza, anzi nell'articolo di W1DF menzionato prima si consigliava addirittura di montare bobina e condensatore variabile in una scatola separata, e il tubo e gli altri componenti venivano sistemati su uno chassis separato; poi con un cavetto coassiale si collegavano tra loro le due parti. Si otteneva così una stabilità ottima ma con dispendio di tempo, spazio e materiale.

Il « Synthetic Rock » di W3JHR

Il dominio dei VFO a valvola cominciò a vacillare allorché nel lontano settembre del 1963 apparve sulla rivista americana **CQ** un circuito di oscillatore a transistor molto stabile, anzi così stabile che si meritò l'appellativo di « synthetic rock ». L'autore era Paul Lee, W3JHR, e l'articolo era « A stable transistorized VFO ». Lo schema di questo VFO divenne così popolare che fece il giro del mondo, cioè fu pubblicato su riviste inglesi, sudamericane, tedesche, ecc. Lo schema di figura 1 lo rappresenta come io lo trovai nella rivista tedesca **DL-QTC**; lo aveva realizzato **DJ1GE** con esito più che positivo per quanto riguarda la stabilità.

figura 1

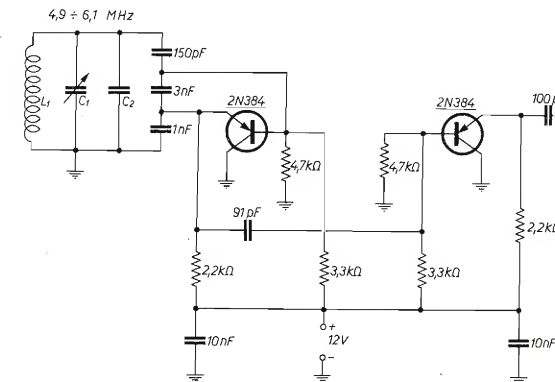Circuito del VFO descritto nella rivista **CQ** e conosciuto come « Synthetic Rock » a causa della sua ottima stabilità. I componenti del circuito oscillante (L_1 , C_1 e C_2) sono gli stessi del trasmettitore surplus ARC-5.



Vediamo ora i due elementi che resero questo VFO tanto noto. Il primo elemento è l'utilizzazione dei componenti del trasmettitore ARC-5 e precisamente la bobina, il condensatore variabile e il condensatore fisso. Trattandosi di un apparecchio destinato agli strapazzi della guerra, è facile immaginare la qualità di questi tre pezzi che sono essenziali alla stabilità. Anch'io uso nel mio VFO una bobina surplus, e credo che devo soprattutto ad essa la trascurabile deriva di frequenza (una ventina di cicli in un'ora e senza usare capacitori con coefficiente negativo).

Il secondo elemento è l'uso del circuito oscillante Seiler, molto adatto per i transistori, i quali, come abbiamo visto un momento fa, presentano delle variazioni piuttosto forti di capacità alle giunzioni. Osservando la figura 1, si vede che tra la base e l'emettitore c'è un condensatore da ben 3000 pF; questo condensatore si trova più esattamente in parallelo alla giunzione base-emettitore, le cui variazioni di capacità vengono in tal modo quasi annullate. Allo stesso scopo contribuisce il grosso condensatore da 1000 pF tra emettitore e collettore.

Vediamo la funzione del terzo condensatore da 150 pF; esso accoppia il circuito oscillante al transistor. Più esso è piccolo, più lasco è l'accoppiamento e tanto migliore sarà la stabilità. Nel circuito in esame si è potuto usare un valore abbastanza basso (150 pF) dato l'alto Q della bobina surplus.

Per quello che riguarda i transistori, si tratta di transistori comuni, sembra che essi non abbiano una funzione determinante; in ogni modo un transistor con un buon β non guasta. C'è invece da dire qualcosa sulla frequenza alla quale il transistor può funzionare. E' meglio spiegarsi con un esempio numerico; qui il transistor deve oscillare a 5 MHz e non conviene usare un transistor che possa oscillare a 500 MHz, come sembrerebbe logico. Perché? Perché con il transistor a 500 MHz è più facile avere oscillazioni parassite in VHF.

Mi sembra di aver detto quasi tutto su questo « synthetic rock » posso solo aggiungere che la costruzione meccanica è stata molto curata, anzi è del tipo « corazzato ». Ricordarsi sempre che i transistori non amano il calore ed è quindi molto importante mettere il VFO lontano da fonti di calore. Il problema è più sentito in un trasmettitore dove PA e driver emettono molto calore. Per quello che riguarda il secondo stadio, si tratta di un normale stadio separatore con uscita sull'emettitore.

E ora andiamoci a leggere come IØSJX ha realizzato il suo VFO da 5 a 5,5 MHz.

VFO di IØSJX

da 5 a 5,5 MHz

prof. Corradino Di Pietro, IØDP

Rammento che questo VFO fa parte di un transceiver per i venti metri; nei precedenti articoli ho descritto la parte ricevente, la parte trasmittente e il VOX. Descrivo le varie parti separatamente per rendere la cosa più facile, poi alla fine vedremo le commutazioni da farsi per avere un transceiver.

Nei precedenti articoli avevo accennato a un segreto per autocostruire: prendere l'ispirazione da una buona rivista e da un buon autore. Vediamo dove ha attinto il nostro **Andrea IØSJX** per farsi il VFO. La rivista è **VHF Communications**, si tratta di una ben nota pubblicazione tedesca che viene pubblicata in tedesco e in inglese. E' molto nota all'estero, io infatti ne ho appreso l'esistenza da riviste USA. In Italia è rappresentata dalla **STE** (via Maniago 15, 20134 Milano) ben nota per i suoi moduli. Se a qualcuno interessasse leggersi l'articolo originale, si tratta di VHF Communications 3/1970 che si può richiedere alla STE. Passiamo all'Autore: G. Lauf, **DL6HA**. Si tratta di un autore che io conosco da molti anni, ho seguito con molta attenzione i suoi numerosi articoli su **DL-QTC** che trattavano in modo particolare la SSB, e devo anche a lui se sono riuscito a farmi da solo tutta la stazione in SSB. Per dare un'idea della capacità di questo Autore, voglio accennare brevemente al suo ricevitore e trasmettitore per SSB descritti su **DL-QTC**. Si trattava di un trasmettitore e ricevitore costruiti sulla falsariga dei corrispondenti apparecchi Collins. In altre parole, **DL6HA** aveva costruito un RX e un TX seguendo il circuito della Collins ma apportando quelle modifiche dove il circuito originale Collins era troppo costoso o troppo difficile da fare in casa. I risultati erano molto vicini agli originali della Collins. Ho voluto menzionare questa realizzazione di **DL6HA**, non solo per rendere omaggio all'Autore, ma anche per dimostrare che si possono fare in casa apparati che possono competere con i migliori apparati commerciali.

Dopo tutto questo elogio a **DL6HA**, qualcuno si sarà spaventato e penserà che questo VFO sia una cosa trascendentale. Niente paura, si tratta di un normalissimo VFO. Guardate la figura 1. Che c'è di speciale? E' un comunissimo Clapp, seguito da uno stadio separatore-amplificatore. Questo è il VFO propriamente detto; esternamente ad esso c'è un altro stadio separatore-amplificatore, sulla cui uscita c'è un filtro passabasso (due condensatori e tre bobine, niente di grave!). Dopo avere riassicurato i lettori che la cosa non è grave, vediamo le modifiche che sono state apportate rispetto all'articolo originale, dove il VFO doveva oscillare da 5 a 6 MHz, in quanto serviva per un transceiver per i due metri. Qui il VFO deve andare da 5 a 5,5 MHz e all'uopo Andrea ha ridotto il valore del condensatore variabile (portandolo da 100 a 75 pF) e ha aggiunto qualche spira alla bobina. Ritorniamo per un momento ai requisiti che un autocostruttore deve avere, e prendiamo in esame il circuito in questione. Qui il problema è di fare oscillare il circuito da 5 a 5,5 MHz mentre nell'articolo originale oscilla da 5 a 6 MHz. Basta fare qualche calcoletto, e questi calcoletti devono rientrare fra i requisiti di un autocostruttore.

Vediamo ora in dettaglio i punti più interessanti e cominciamo con l'alimentazione. Abbiamo detto che i transistori hanno bisogno di una tensione più stabile delle valvole, e infatti nello schema si nota il solito zener ma in serie ad esso c'è un 1N914 (un comune diodo al silicio). Che ci fa? Lo zener tiene la tensione stabile fino a un certo punto, cioè, riscaldandosi, la tensione stabilizzata « deriva » in un certo senso; anche il diodo al silicio con il calore « deriva », ma in senso opposto. In altre parole, le due derivate si compensano. Forse qualcuno non conosceva questo vecchio trucco, io l'avevo letto, anni fa, su **QST**.

VFO da 5 a 5,5 MHz di IØSJX

C'è però da osservare che, con l'aggiunta del diodo, il valore della tensione stabilizzata non è più 7,5 V ma 8,2 V, ossia bisogna aggiungere alla tensione dello zener la tensione di soglia di un diodo al silicio che è di circa 0,7 V. Va da sé che si possono inserire anche due o più diodi al silicio, basta ricordare che la tensione stabilizzata sale di 0,7 V per ogni diodo. Nel caso dello schema in questione la tensione stabilizzata è 8,2 V; se si volessero 9 V di tensione stabilizzata, basta aggiungere un secondo diodo al silicio.

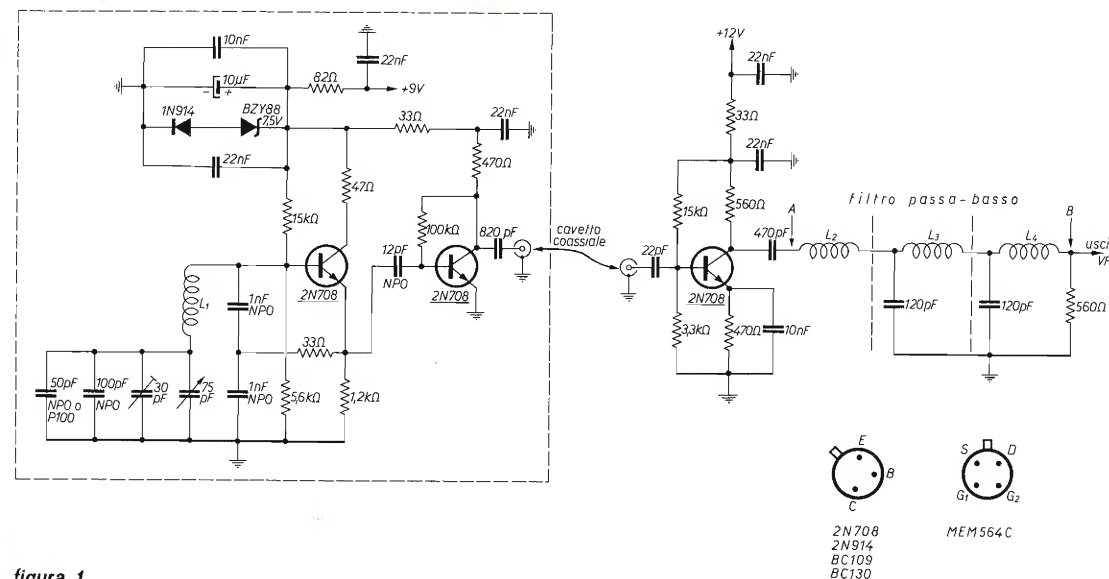


figura 1

Circuito elettrico del VFO di IØSJX oscillante da 5 a 5,5 MHz.

Il primo e il secondo stadio sono montati in una scatola per un perfetto isolamento termico.

Il terzo stadio (compreso il filtro passa-basso) è collegato al VFO con cavetto coassiale.

Le tre bobine e il filtro passa-basso non devono « vedersi » e all'uopo basta mettere due lamierini.

Sono dati anche gli zoccoli di transistori usati negli articoli precedenti.

L₁ 35 spire, filo Ø 0,3 mm su supporto Ø 8 mm con nucleo.

L₂ = L₄ 60 spire, filo Ø 0,1 mm su supporto Ø 5 mm con nucleo.

L₃ 90 spire, filo Ø 0,1 mm su supporto Ø 5 mm con nucleo.

Come si sa, l'elemento forse più critico è la costruzione della bobina la quale, in genere, bisogna farsela da sé. Io sono stato più fortunato e l'ho trovata nel surplus; è la bobina del mio attuale VFO a FET che descrissi in **cq elettronica** nel gennaio 1973, fui così fortunato che la trovai proprio dell'induttanza voluta, circa 6 μH. Per chi deve farsela da solo, vale riassumere le varie cosette da tenere presente. Il filo non deve essere troppo sottile per evitare che essa si deformi sotto l'azione del calore del tubo oscillatore, con i transistori questo calore non c'è ma ci saranno altri stadi (specialmente in un TX) che irradiano calore. Inoltre non si dimentichi che anche la radiofrequenza sviluppa calore, basta toccare la bobina del pi-greco di un trasmettitore; ovviamente il calore sviluppato da una bobina di un circuito oscillante è minimo ma per fare un buon circuito oscillante non bisogna sottovalutare questi particolari. Altresì importante è il supporto su cui la bobina è avvolta, rammento che anche il supporto ha un suo coefficiente termico di dilatazione. Il filo va avvolto sotto tensione e per ottenere ciò ognuno ha il suo sistema; Andrea lega l'estremità del filo alla maniglia di una porta e poi procede all'avvolgimento tenendo il filo sotto tensione, la tensione deve essere « giusta », altrimenti si rompe il filo (o la maniglia!). Ora c'è da affrontare il dilemma se è meglio una bobina con nucleo o senza nucleo. La bobina con nucleo ha il vantaggio delle ridotte dimensioni fisiche nonché ha il vantaggio di ridurre il flusso disperso; inoltre permette l'allineamento del VFO all'estremità bassa della gamma (nel nostro caso 5 MHz).

Se però il nucleo non è di buona qualità, può essere causa di deriva perché anche il nucleo ha un suo coefficiente termico; altra cosa da osservare sul nucleo è la sua stabilità meccanica, e qui parlo per esperienza personale. Una volta un VFO non era molto stabile, allora ho estratto il nucleo e la deriva è sparita sebbene il circuito oscillasse (senza nucleo) a una frequenza notevolmente superiore; rimisi il nucleo, lo fissai bene con un collante e la deriva sparì. Ammesso di aver costruito una bobina ad alto Q, non bisogna rovinare tutto montandola troppo vicino ad altre parti metalliche oppure non effettuando un montaggio meccanico molto solido. Come vedete, sono molte le cosette da tenere presente per realizzare una bella bobina, non è però difficile, e se la prima volta non vi riesce bene, non scoraggiatevi, basta rifarla, è successo anche a me.

Sistemata la bobina, passiamo ai condensatori e iniziamo con il variabile. Va usato il tipo con due cuscinetti a sfera, cioè con due supporti ceramici, in modo che si possa ancorare al telaio per mezzo di due robuste staffette. Per evitare vibrazioni e conseguente drift, le lamelle debbono essere robuste, distanziate e argentate. Il perno del variabile non deve presentare fluttuazioni di alcun genere, tranne ovviamente il moto assiale che deve essere omogeneo, ossia non si devono notare resistenze durante la rotazione del perno. Importantissimo è il contatto strisciante fra rotore e massa, questo è il punto debole di un variabile e ciò può causare salti di frequenza. Ugualmente importante è l'accoppiamento meccanico fra l'asse del variabile e la scala, deve essere un giunto elastico e di materiale isolante. Deve essere elastico affinché il variabile non sia sottoposto a tensione da parte della scala e deve essere isolato per la seguente ragione: il variabile deve andare a massa soltanto attraverso il contatto strisciante e non attraverso la scala. Lo stesso ragionamento vale per il foro della scatola del VFO, parlo del foro attraverso il quale il perno del variabile viene all'esterno per essere collegato alla demoltiplica della scala; detto foro deve essere più grande del perno del variabile affinché non ci sia contatto, durante la rotazione, fra la scatola del VFO e il perno del condensatore variabile.

Parliamo degli altri condensatori. Anche il trimmer deve esser di buona qualità, ho voluto menzionare questo fatto perché spesso si cura molto il condensatore variabile e non il trimmer, anche lui contribuisce alla stabilità del tutto; se per esempio fosse del tipo a compressione, potrebbe causare grane. Gli altri condensatori fissi sono ceramici NPO, anche raccomandabili sono quelli a mica argentata; anzi si raccomanda l'uso di condensatori a mica anche per quelli di bypass, e anche per quelli di accoppiamento.

I transistori sono comunissimi; nell'articolo originale si usavano i BFY37 della ITT-Intermetall, Andrea ha usato i 2N708. Altri transistori equivalenti sono: 2N918, BF173, BF224.

Dalla figura 1 si nota che tutto il VFO è racchiuso in una scatola. Andrea consiglia un contenitore di alluminio avente spessore di 3 mm o di rame stagnato da 1,5 mm. Andrea ha optato per questa seconda soluzione, anzi ha saldato tutto, nel senso che il VFO è ermeticamente chiuso. Curioso come sono, avrei voluto vederlo dentro ma non è stato possibile, ho dovuto accontentarmi di misurarne l'uscita con un probe a RF. Essa è minima (0,9 V) all'estremo alto della banda, mentre è massima (1,2 V) all'estremo basso (5 MHz). Ricordo che questa variazione è tipica del circuito Clapp con il quale non si riescono a coprire bande molto larghe; quindi è molto adatto per le nostre bande ma non lo è per bande broadcasting. L'importante è che, ruotando il variabile, l'uscita presenti una variazione; ciò significa che tutto è regolare. Se invece (mi è accaduto) l'uscita resta costante, passando da un estremo all'altro della banda, può significare che è presente una oscillazione parassita.

Dallo schema si vede chiaramente che il terzo stadio (quello con il filtro passabasso) non è racchiuso nella scatola. Perché? Perché lui non fa parte del VFO vero e proprio e perciò deve stare per conto suo; basta pensare che questo terzo stadio ha tre bobine, si capisce che esse potrebbero influenzare la bobina del VFO, e si tratterebbe di un'influenza negativa. Andrea ha montato questo stadio su un telaio che poi ha collegato alla scatola del VFO con cavetto coassiale. Che c'è da dire su questo stadio? È un comune stadio amplificatore aperiodico; il filtro passabasso è del tipo a doppio « T »; è chiaro che le tre bobine non debbono « vedersi », basta mettere due lamierini come indicato dalle linee tratteggiate della figura 1.

L'uscita del VFO va ai due mixer, ricordo di nuovo che si tratta di un tranceiver, dove il VFO serve per far funzionare il mescolatore del trasmettitore e il mescolatore del ricevitore. Qui sorge un problema: il cavetto coassiale che collega l'uscita del filtro passabasso ai due mixer non deve essere troppo lungo. Perché? Perché il cavetto coassiale è « una capacità » che andrebbe ad aggiungersi alle capacità del filtro passabasso alternandone la frequenza di taglio. Al limite, potrebbe accadere che il filtro, oltre a eliminare le armoniche del VFO, potrebbe eliminare anche la fondamentale a 5 MHz!

C'è ancora un'altra trappola da evitare. Il livello di RF all'uscita del filtro passabasso è di circa 2 V che ad Andrea sono sufficienti per pilotare il mixer del TX che è un tubo (vedi il numero di giugno di **cq elettronica**). Qualcuno potrebbe pensare di mettere un altro stadio a transistor dopo il filtro per amplificare ulteriormente il segnale. Che accadrebbe? A causa della non linearità della transconduttanza del transistor di questo ulteriore stadio amplificatore, si formerebbero nuove armoniche, sarebbe quindi rovinata la funzione del filtro.

Pur potendo ancora chiacchierare su questo argomento, è ora di dire qualcosa sulla messa a punto.

Io mi considero un principiante, quindi mi regolo in conseguenza quando devo mettere a punto un apparato: controllo gli stadi uno alla volta.

Comincio con il primo stadio (lo stadio oscillatore propriamente detto), dopo aver scollegato da esso gli stadi che seguono.

Prima di dare tensione, forse non è male fare qualche misura con l'ohmetro per evitare eventuali cortocircuiti. Si dà tensione e si controllano le tensioni sui tre terminali del transistor; purtroppo non posso dare i valori di queste tensioni poiché, come già detto, Andrea ha chiuso ermeticamente la scatola del VFO. A proposito, non consiglio questa chiusura ermetica ai principianti: Andrea si sente ormai molto sicuro del fatto suo e può permettersi una cosa simile. In ogni modo, un buon autocostruttore deve « immaginare » quali devono essere, grosso modo, le tensioni ai tre terminali (basta guardare lo schema, i resistori ecc.). Per esempio, sul collettore che tensione ci sarà? Osservando lo schema, fra collettore e alimentazione c'è solo un piccolo resistore da 47 Ω (contro i parassiti VHF), da ciò si deduce che la tensione sul collettore deve essere di poco inferiore alla tensione di alimentazione (legge di Ohm). Se ci fosse una tensione uguale a quella di alimentazione oppure una tensione molto bassa (diciamo 3 V), penso proprio che qualcosa non va.

Vogliamo ora vedere se oscilla? Ricordo che un Clapp oscilla meglio alla frequenza più bassa della gamma; perciò si chiude il variabile (magari anche il trimmer) e si mette il nucleo della bobina tutto dentro. Se si possiede una sonda a RF (cosa che ognuno dovrebbe avere, anche i non autocostruttori), basta metterla sull'emettitore. La tensione RF rivelata dal probe deve variare aprendo il variabile (e il trimmer) o estraendo il nucleo dalla bobina.

Se non si possiede il probe, si può controllare il buon funzionamento del VFO con un ricevitore a copertura continua (attenzione a non sbagliarsi con le armoniche). E se non si possiede neanche un ricevitore a copertura continua, basta il tester. Vediamo come si regola Andrea: misura la tensione esistente tra base ed emettitore del transistor oscillatore; cortocircuitando la bobina, tale tensione deve variare; se non varia, non oscilla. Io mi regolo in un modo analogo: misuro la tensione tra emettitore e massa, poi cortocircuitando la bobina; se la tensione varia, l'oscillatore funziona, mentre se la tensione non varia l'oscillatore non va. Entrambi i metodi derivano dallo stesso ragionamento: disattivando il circuito oscillante, le correnti che attraversano il transistor variano.

Una volta accertato che l'aggeggio oscilla, la seconda cosa da farsi è la manovra del trimmer e del nucleo della bobina affinché esso copra la gamma desiderata. Si regola il nucleo all'estremità bassa della gamma (5 MHz) e il trimmer alla estremità alta (5,5 MHz). Lo strumento più adatto per questa operazione è un frequenzimetro. Anche un grid-dip meter può servire per una messa in gamma approssimata; poi, « on the air » e con l'aiuto di un OM con un apparecchio ben calibrato, si potrà perfezionare la cosa. Anche un ricevitore a copertura continua può andare bene, anche se esso non coprisse la gamma del VFO, in quanto si può usare la seconda armonica o la terza. Se si usasse la seconda armonica, si ascolterà il segnale del VFO da 10 a 11 MHz (non da 10 a 10,5 MHz).

Facciamo un passo indietro, che si fa se il VFO non oscilla?

Le cause possono essere diverse. Si può avere sbagliato un collegamento; sulla scorta dello schema elettrico, si dovrebbe trovare l'errore.

Un'altra causa di non funzionamento può essere qualche componente difettoso (transistor, condensatori, resistori ecc.); con un po' di pazienza (la pazienza è indispensabile a un autocostruttore) bisogna controllare i vari componenti; altro sistema è quello di sostituire, uno alla volta, i vari componenti.

Vediamo una terza causa di non oscillazione. Se la bobina non ha un Q buono, i due condensatori di reazione (quelli da 1000 pF) non ce la fanno a far oscillare il VFO. Provate a diminuirli (per esempio mettete due da 500 pF); se adesso oscilla, significa che la bobina è stata fatta male o è stata montata male (per esempio molto vicino a qualcosa di metallico). Per concludere, posso dire questo: i due condensatori da 1000 pF sono dei valori medi, il che significa che il circuito dovrebbe oscillare anche con valori più grandi di 1000 pF. Ricordo che un Clapp è tanto più stabile quanto più alti sono questi condensatori; se si possono usare condensatori da 2000 pF, tanto meglio; il mio VFO (precedentemente menzionato) oscilla anche con 1500 pF.

I vari componenti vanno collegati tra loro con filo grosso e teso; se il filo oscilla, beh, oscilla anche la frequenza e si avrà un oscillatore a modulazione di frequenza! Ho detto che il filo deve essere teso, ma se è troppo teso non va bene perché può causare strappi in qualche componente: quindi rigidità, ma senza tensione.

Siamo giunti all'ultima operazione: il controllo della stabilità e l'eventuale correzione del drift con capacitori a coefficiente positivo o negativo. Per chi possedesse un frequenzimetro di altissima stabilità, la cosa non presenta difficoltà; ma la maggior parte di noi possiede un frequenzimetro o un ricevitore a copertura continua la cui stabilità non è perfetta; bisogna allora procedere con cautela. Come prima cosa, prima di procedere al controllo della deriva, consiglio di far funzionare un po' di tempo il VFO per dar modo ai vari componenti di « invecchiarsi ». Ecco una trappola da evitare; se si controlla la deriva del VFO fuori del TX o RX (dove il VFO sarà alloggiato), avremo una deriva; quando il VFO sarà sistemato nel TX o RX, avremo probabilmente una deriva diversa, a causa del calore generato dagli altri stadi e ciò vale specialmente in un TX. Può quindi accadere che un VFO che mostri una certa deriva fuori dal TX o RX, sia poi sufficientemente stabile quando sarà montato nell'interno dell'apparato. La morale di questo discorsetto: non perdetevi tempo con capacitori a coefficienti positivi o negativi se la deriva non è eccessiva; per esprimermi in termini numerici, se il VFO si sposta di un centinaio di cicli in mezz'ora, lasciate stare, anche perché questa deriva può essere imputata, almeno in parte, al frequenzimetro o al ricevitore con i quali state facendo le prove. Su questo argomento avrei molte cose da dire ma è ora di dire quattro parole sul filtro passabasso.

Messa a punto del filtro passabasso: per mettere a punto il filtro ci vuole un grid-dip e questo è uno strumento che ogni radioamatore deve avere, anche coloro che non costruiscono. Si tratta di un semplice oscillatore che ognuno può farsi da sé, come ha fatto Andrea.

Si mette a massa il punto segnato con A nello schema e con il grid-dip si sintonizza L_2 a 6 MHz. Fatto questo, si mette a massa il punto B e si sintonizza anche L_4 a 6 MHz. Si tolgono i due collegamenti di massa ai punti A e B, e si sintonizza L_3 a 5 MHz.

Facciamo la prova finale; colleghiamo il VFO con lo stadio contenente il filtro passabasso, mettiamo un probe RF all'uscita del filtro passabasso e vediamo quanto esce. Dovrebbero esserci 2 V_{RF} e, secondo le regole del Clapp, questa tensione varierà ruotando il condensatore variabile.

Andrea ha trovato il sistema per rendere questa uscita uniforme; basta « giocherellare » un po' con la bobina centrale del filtro passabasso e si ha un'uscita praticamente costante su tutta la banda.

□

ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

Garanzia e Assistenza:  SIRTEL - Modena



Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano

Semplice timer

Alberto Valori

1 ÷ 99 secondi

Fra tutti i possibili schemi per la realizzazione di un timer per tempi regolabili tra 1 e 99 secondi, quello che viene qui descritto rappresenta una soluzione di compromesso tra costo, precisione, e complessità costruttiva. Tra le principali applicazioni di questo timer citiamo:

- riproduzioni fotografiche (impiego per il quale questo timer è stato progettato);
- controlli e automatismi industriali.

Si può considerare inoltre che questo timer, almeno come circuito di principio, può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia necessario introdurre un ritardo compreso tra un secondo e cento secondi.

Le principali caratteristiche di questo timer sono le seguenti:

— tempo di ritardo (regolabile di secondo in secondo)	1 ÷ 99 sec
— stabilità dopo 10' dall'accensione	1 %
— tensione di alimentazione	220 V
— massima potenza di commutazione	500 W (1)

(1) La potenza di commutazione può essere incrementata semplicemente inserendo nella presa di uscita del timer un relè, con bobina di eccitazione a 220 V, di portata appropriata.




Come si può notare dallo schema di figura 1, si tratta di un timer che utilizza la scarica di un con-

densatore (C_5) su una serie di resistenze che viene inserita dai commutatori S_{2A} e S_{2B} .

figura 1

Schema elettrico timer.

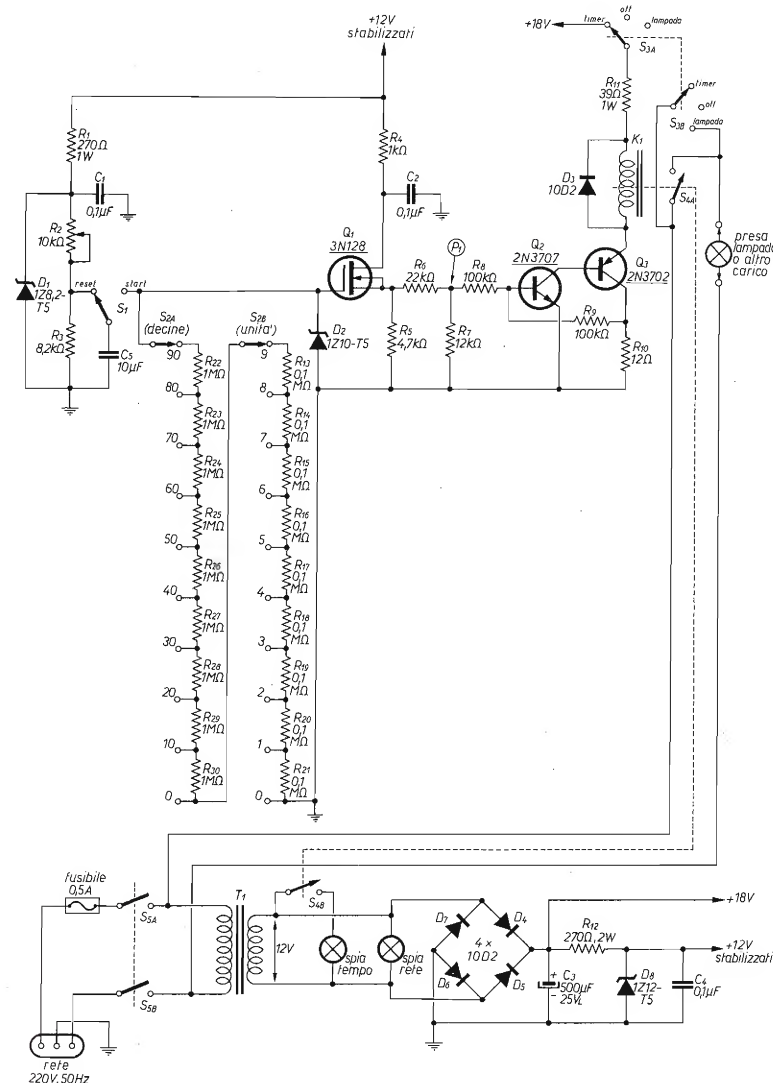

R_1 270 Ω , 1 W, 5 %
 R_2 trimmer potenziometrico 10 k Ω lineare (*)
 R_3 8,2 k Ω , 0,5 W, 2 % (*)
 R_4 1 k Ω , 0,5 W, 5 %
 R_5 4,7 k Ω , 0,5 W, 2 % (*)
 R_6 22 k Ω , 0,5 W, 2 % (*)
 R_7 12 k Ω , 0,5 W, 2 % (*)
 R_8, R_9 100 k Ω , 0,5 W, 5 %
 R_{10} 12 Ω , 0,5 W, 5 %
 R_{11} 39 Ω , 1 W, 5 %
 R_{12} 270 Ω , 2 W, 5 %
 $R_{13}, R_{14}, \dots, R_{21}$ 0,1 M Ω , 0,5 W, 1 % (*)
 $R_{22}, R_{23}, \dots, R_{30}$ 1 M Ω , 0,5 W, 1 % (*)
 (*) con stabilità termica 50 ppm

C_1, C_2, C_4 0,1 μ F, poliestere, 160 V_L
 C_3 500 μ F, 25 V_L, elettrolitico
 C_5 10 μ F, 100 V_L, in polycarbonato ad alta stabilità termica e tolleranza 5 %; non devono essere assolutamente impiegati condensatori elettrolitici
 D_1 zener 1Z8,2-T5
 D_2 zener 1Z10-T5
 D_3, D_4, \dots, D_7 10D2
 D_8 zener 1Z12-T5
 (tutti i diodi: International Rectifier, Milano)
 K_1 relè a due scambi tipo VP2/H.D.-CAB/12-185 (De Mico - Milano)
 Q_1 3N128 (sostituibile con 2N5245)
 Q_2 2N3707
 Q_3 2N3702

Questi commutatori che sono del tipo a rotellina, decimali a dieci cifre (come visibile dalle fotografie), permettono l'impostazione dei tempi da 1 a 99 secondi.

In parallelo al condensatore C_5 vengono così inseriti gruppi di resistenze il cui valore può andare da $0,1\text{ M}\Omega$ a $10\text{ M}\Omega$, dipendentemente dal tempo desiderato. Così, ad esempio, al tempo di 54 sec il commutatore S_{2A} (decine) viene inserito sulla posizione « 5 » corrispondente a $5\text{ M}\Omega$ e il commutatore S_{2B} (unità) viene inserito sulla posizione « 4 » corrispondente a $0,4\text{ M}\Omega$.

Il condensatore C_5 viene caricato inserendo il commutatore S_1 in posizione di *reset*, mediante il partitore R_2-R_3 , dal diodo zener D_1 .

La scarica di C_5 inizia nell'istante stesso in cui S_1 viene commutato da *reset* a *start* a una velocità che è funzione del gruppo di resistenze inserite da S_{2A} e S_{2B} .

La tensione di scarica viene quindi inviata al FET Q_1 , che funziona da trasduttore di impedenza e successivamente ai transistori Q_2 e Q_3 che costituiscono un interruttore elettronico a soglia.

Perciò appena S_1 viene commutato da *reset* a *start* il relè K_1 viene eccitato e rimane in questa posizione finché la tensione nel punto P_1 di figura 1

scende al di sotto di $1,2\text{ V}$ (che è la tensione di soglia dell'interruttore elettronico).


Gli scambi del relè K_1 , che sono S_{3A} e S_{3B} in fase di eccitazione del relè stesso possono quindi dare tensione al carico di uscita (una lampada in caso di uso fotografico), e accendere una lampada spia a 12 V .

L'interruttore elettronico costituito da Q_2 e da Q_3 deve la sua precisione d'intervento alla reazione positiva determinata da R_4 tra il collettore di Q_3 e la base di Q_2 .

La taratura dei tempi è affidata alla regolazione del trimmer potenziometrico R_2 che varia la tensione di carica del condensatore C_5 . Questa taratura deve essere fatta per tempi lunghi (nel campo tra 60 e 99 sec) con l'aiuto di un buon contasecondi.

Qualora nell'effettuare questa taratura ci si dovesse accorgere che i tempi rimangono troppo lunghi anche con R_2 inserito per la sua massima resistenza, si consiglia di sostituire R_3 con una resistenza da $4,7\text{ k}\Omega$ (avente le stesse caratteristiche di precisione e di stabilità termica).

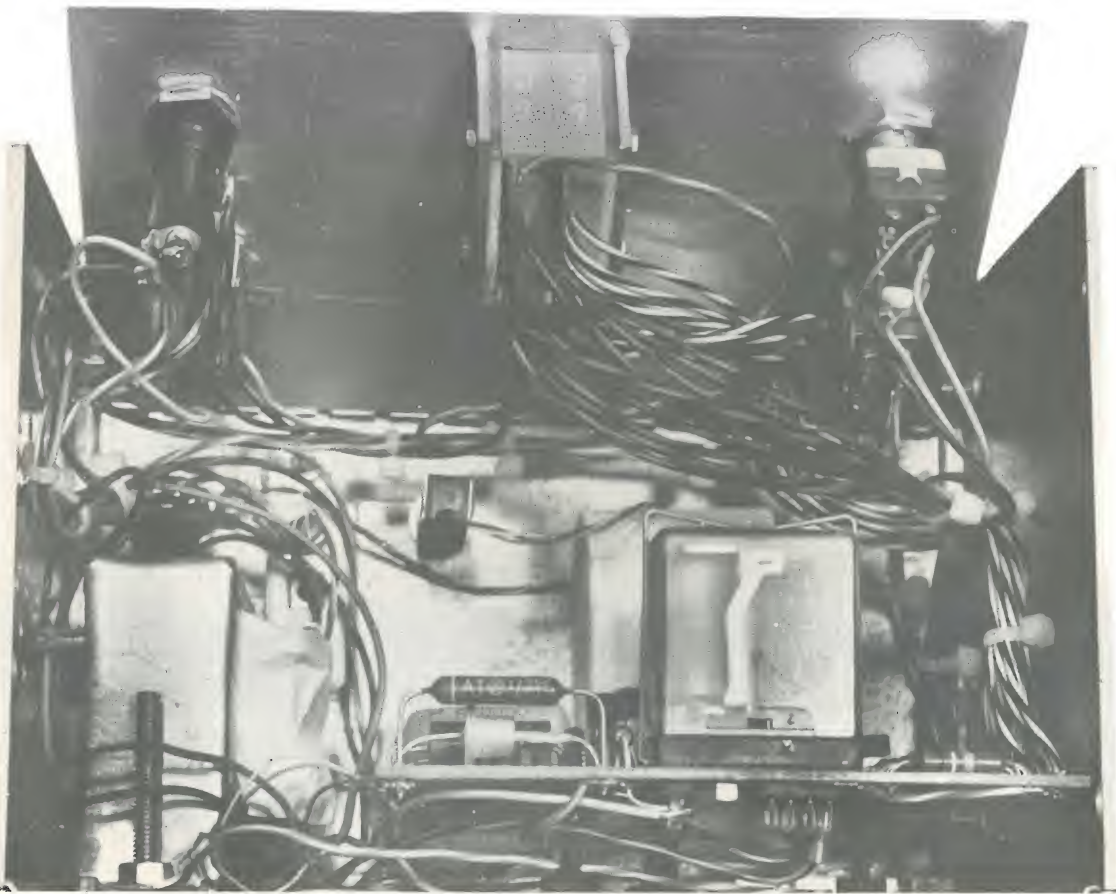Per uno specifico uso fotografico è stato inserito il commutatore S_{3A}/S_{3B} che permette di accendere la lampada costituente il carico indipendentemente dal timer.



Il circuito è completato da un'unità di alimentazione stabilizzata a $+12\text{ V}$ mediante un diodo zener D_6 e a $8,2\text{ V}$ mediante il diodo zener D_1 inserito in cascata a D_6 rispettivamente per l'alimentazione di Q_1 e per la tensione di carica di C_5 , mediante il partitore R_2/R_3 .

Il diodo D_1 è stato inserito in cascata al diodo D_6 per avere una tensione di carica di C_5 il più possibile stabilizzata per la buona riproducibilità dei tempi.

L'interruttore elettronico è stato invece alimentato a 18 V (non stabilizzati) utilizzando direttamente la tensione raddrizzata e filtrata dopo il ponte $D_4...D_7$. L'interruttore generale S_{5A}/S_{5B} agisce direttamente sia sul carico (lampada) che su tutto il circuito del timer.

In figura 2 è riportato un disegno in scala 1:1 della scheda utilizzata per il montaggio dei vari componenti, compreso K_1 , come visibile dal lato rame.

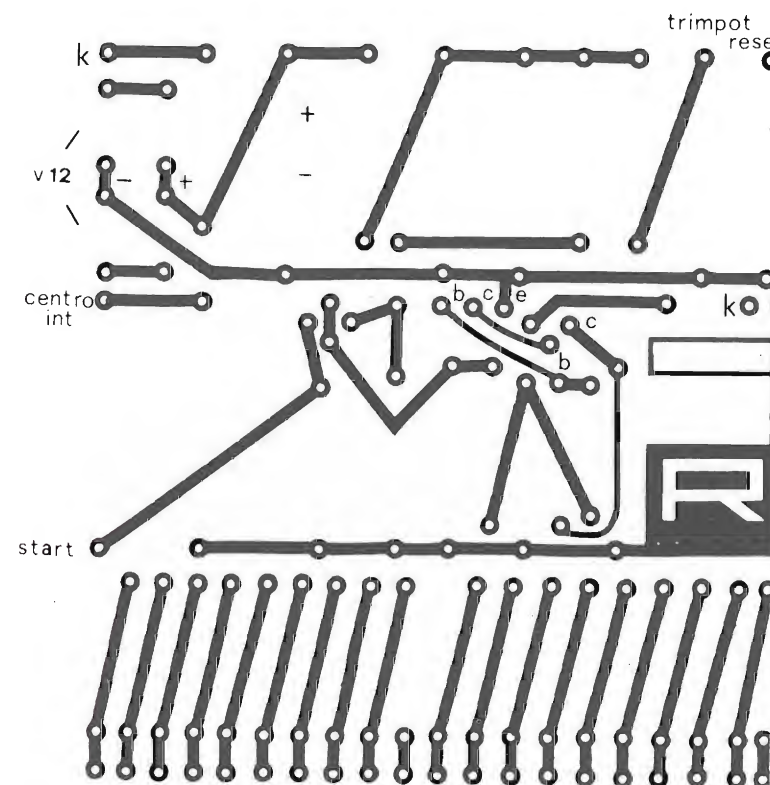


figura 2

Disegno riproducente in scala 1:1 il circuito stampato del temporizzatore come visto dal lato rame.

Al fine di ottenere un buon funzionamento, la natura di alcuni componenti assume un ruolo di primaria importanza e si suggerisce pertanto di impiegare

componenti che abbiano le caratteristiche riportate nell'elenco dei componenti stessi.

Un organo elettronico polifonico semiprofessionale

ing. Ivo P. Canova

Descrivo nelle pagine che seguono un piccolo ottimo organo elettronico polifonico semiprofessionale alla portata di tutti i dilettanti, sia sul piano economico che su quello tecnico. Un grande vantaggio è dato anche dalla scatola di montaggio predisposta dalla **KIT-COMPEL Elettronica**, che gli ha dato il nome di organo elettronico **ARIES**.

Le scatole di montaggio sono due, e accuratamente confezionate, in grado di raggiungere integre il cliente nelle zone più disagiate.

La prima, **kit A**, raggruppa il necessario per la realizzazione dello strumento propriamente detto, mentre la seconda, **kit B**, lo completa di mobile e di leggìo. Pregevole la tastiera di costruzione professionale a passo pianoforte, premontata e tarata per una giusta pressione delle dita. Due soli circuiti stampati su cui sono montati tutti i componenti ad eccezione del trasformatore di alimentazione, del portafusibile e dell'altoparlante. Quest'ultimo è fissato al mobile, che funge così da cassa acustica.

Non ho rilevato particolari difficoltà di montaggio e vi consiglio di attenervi strettamente all'opuscolo di istruzioni corredato di piano a grandezza naturale, liste di componenti, schemi e disegni particolareggiati.



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Questo organo elettronico può venir considerato uno strumento polifonico semiprofessionale. La tastiera di 49 tasti abbraccia quattro ottave da DO 130,8 Hz a DO 2093 Hz consentendo qualsiasi esecuzione musicale. Personalmente avrei preferito una tastiera da FA 87,3 Hz a FA 1396,9 Hz per una più ampia estensione ai bassi ricorrenti nei brani di musica organistica.

Il fatto che ad ogni oscillatore sia affidata la generazione di tre semitoni consecutivi non crea problemi particolari, eccetto la limitazione di alcuni risvolti di accordi di 6° e di 7°, peraltro facilmente ovviabili.

Due registri a scelta: FLAUTO o suono dolce, CORDE o suono « aggressivo » (in gergo giovane). Un suono intermedio si ottiene inserendo i due registri. Un terzo tasto aziona l'effetto di VIBRATO.


L'organo incorpora un amplificatore da 10 W musicali di ottimo comportamento dinamico dal PIANO a FORTISSIMO, più che sufficiente per provocare reclami dei vicini di appartamento a pieno volume!

CIRCUITO ELETTRONICO E FUNZIONAMENTO

Sedici oscillatori con filtro RC a doppio T tra collettore e base provvedono alla generazione delle frequenze relative ai 49 semitoni della tastiera. Tre potenziometri miniatura regolabili (quattro per l'ultimo) consentono di ottenere le varie note della giusta intonazione. Si varia, cioè, uno dei rami del filtro, come nel circuito analogo da me descritto su **cq elettronica** 9/73: « Oscillatore quasi sinusoidale a frequenza variabile ».

Ogni tasto provoca il contatto di apposite mollette argentate sulla barra « omnibus », chiudendo il capo libero del trimmer, o serie di essi, verso massa e attivando l'oscillatore relativo. Dai collettori dei transistori, infine, si preleva il segnale tramite opportune resistenze separatrici. La somma di essi si ritrova ai capi di R_{22} (47 k Ω , vedi figura 1).

figura 1

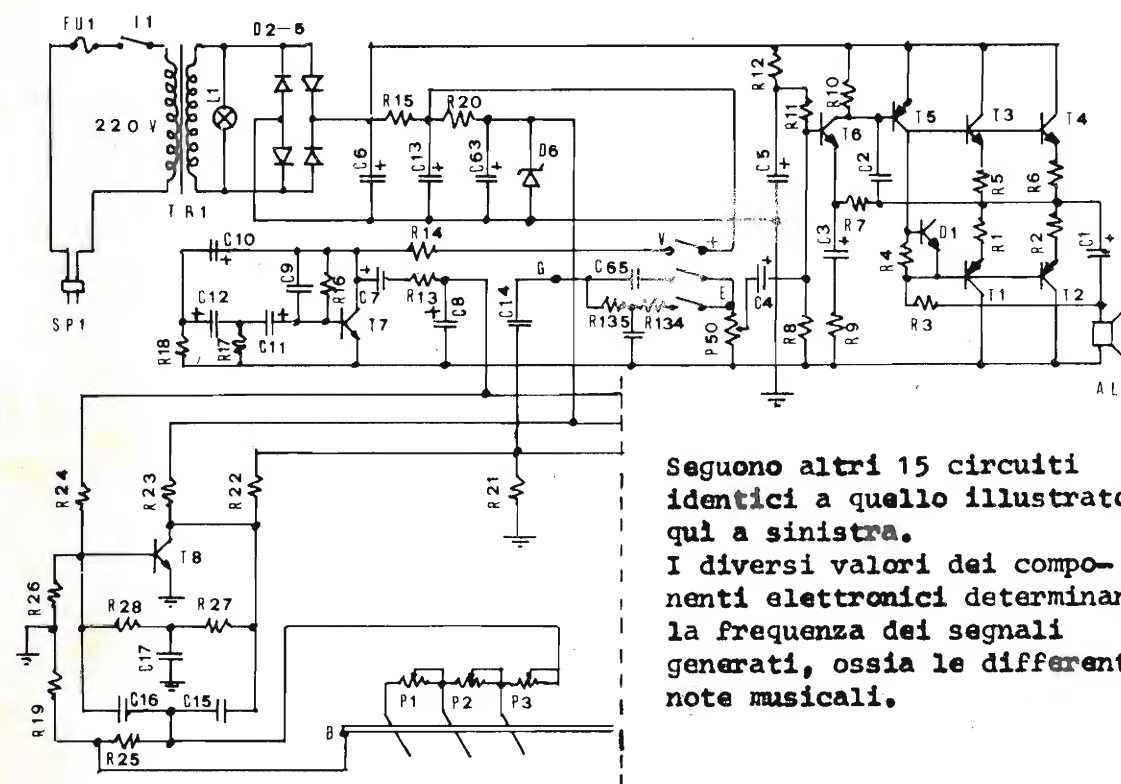


Seguono altri 15 circuiti identici a quello illustrato qui a sinistra. I diversi valori dei componenti elettronici determinano la frequenza dei segnali generati, ossia le differenti note musicali.


Un condensatore convoglia la risultante ai filtri di registro: un passa-basso per il timbro dolce (vedi C_{64} , R_{134} e R_{135}) e un passa-alto per il timbro aspro (C_{65}). I tasti corrispondenti consentono l'inserzione separata o contemporanea dei filtri. I componenti dei filtri e i tasti relativi, i comandi di accensione, volume, vibrato sono raggruppati su un apposito circuito stampato, opportunamente collegato al circuito principale, sul quale trovano posto gli oscillatori di nota, l'amplificatore, l'alimentatore stabilizzato e il generatore di vibrato. Quest'ultimo impiega un oscillatore a rete di sfasamento tricellulare (transistore T_1 e componenti relativi) per modulare in frequenza i generatori di nota. Il suono ricavato risulta così particolarmente suggestivo. I segnali elaborati giungono al circuito amplificatore a tre stadi: un BC208 preamplificatore (T_2), un AC180D (T_3) pilota e due AC180K (T_1 , T_2) con due AC181K (T_3 , T_4) opportunamente accoppiati come finali a simmetria complementare. La potenza ricavata viene trasformata in suono da un robusto altoparlante di 160 mm di diametro. Un efficace radiatore plurimo provvede alla dissipazione del calore prodotto dai finali e dal pilota, e su di esso è montato anche il diodo di stabilizzazione (vedi figura 2).

figura 2

Montaggio finali e radiatori.

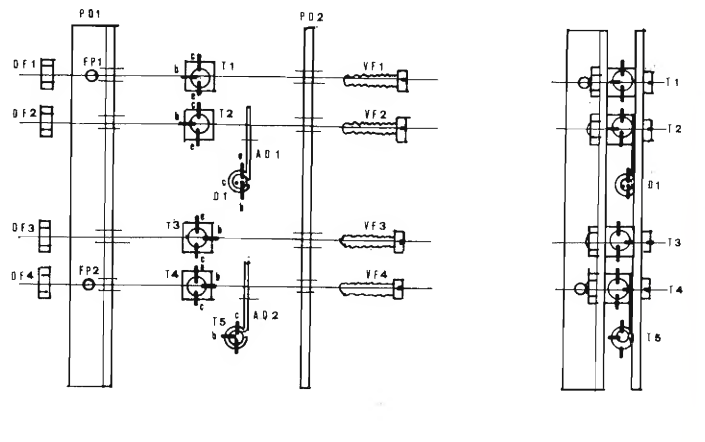

All'alimentazione provvede il trasformatore TR_1 , protetto sul primario da un fusibile. La tensione secondaria di 16 V sul primario da un fusibile. La tensione secondaria di 16 V alternati, raddrizzata da un ponte di diodi (D_2 , D_3 , D_4 , D_5) da 1 A, raggiunge il valore di 22 V_{cc} ai capi del primo condensatore elettrolitico (C_6 , 2500 μ F, 25 V_{cc}) e alimenta direttamente l'amplificatore. Un diodo zener 15 V, 1 W (D_6) stabilizza la tensione di alimentazione degli oscillatori di nota. L'organo può pertanto funzionare alla perfezione anche con notevoli variazioni di rete.

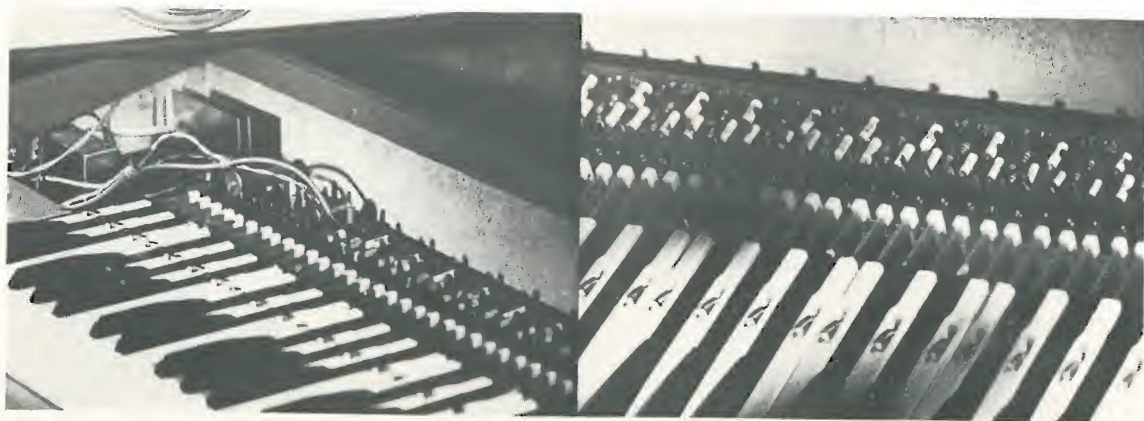


MONTAGGIO DELLO STRUMENTO

Dopo un attento esame dei componenti, giudiziosamente preordinati in confezioni sigillate e numerate, seguendo le istruzioni dell'opuscolo guida e i relativi piani, possiamo accingerci alla costruzione con la foratura dei due circuiti stampati. Si monta la punta da 1,2 mm di corredo su un trapano, e con mano leggera e precisa si eseguono i fori segnati **dal lato rame**, poggiando la lastra dei circuiti su un piano di legno. Cura va posta nel maneggio di K1 onde non spezzarla o interrompere le piste con movimenti improvvisi o urti.

Il lavoro prosegue con il completamento del circuito stampato K2, relativo ai comandi, registri e filtri. La figura 3, vista dal lato componenti, ne mostra chiaramente la posizione e i punti di inserzione dei collegamenti. Si montano le resistenze e i condensatori dei filtri, poi la lampadina spia e si saldano al rame. **Prima di recidere le sporgenze dei terminali**, la lega deve aver sicuramente fatto presa sulla pista e attorno al filo di connessione, non ripiegato ma leggermente divaricato. Ciò si ottiene scaldando contemporaneamente i due metalli e apportando lega. A saldatura sicuramente avvenuta si recide il di più.

figura 3

Circuito stampato « K2 ».

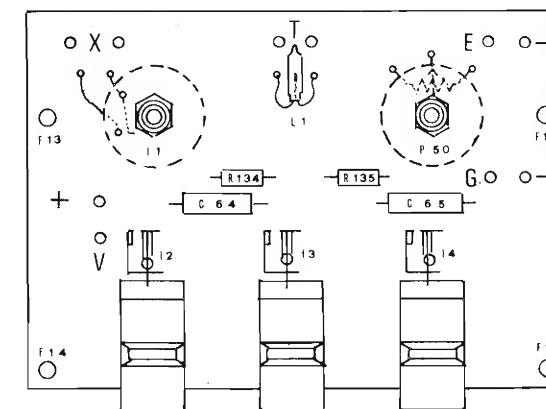


Per ultimi si fissano l'interruttore rotativo (I_1) e il potenziometro di volume (P_{50}), dopo l'esecuzione di fori supplementari per le linguette di bloccaggio. Naturalmente questi fori debbono consentire l'allineamento con i punti di collegamento al circuito stampato. Si avvitano i dadi e con filo rigido si completano le connessioni relative. Questo piccolo lavoro avrà riallenato i più arrugginiti e spazientito i più esperti. Attenti, la strada è lunga ancora e occorre pazienza per percorrerla con successo. Badate ora più che mai alla cernita dei componenti e al giusto posizionamento di ognuno di essi. Spieghiamo sul tavolo il piano di montaggio del circuito stampato K1 (vedi figura 4) e con l'ausilio della lista, per un sistematico controllo dei valori, scegliamo e montiamo i componenti nell'ordine indicato dalle istruzioni:

- i resistori verticali, poi quelli orizzontali;
- i condensatori poliesterei ed elettrolitici;
- i trimmer potenziometrici, regolati a mezza corsa;
- i diodi e i transistori degli oscillatori, del vibrato e del preamplificatore.

Abbiamo volutamente lasciato per ultimi i semiconduttori dell'amplificatore di potenza, per il montaggio dei quali occorre fare riferimento alla figura 2, **vista in pianta da sotto**; essa ci fornisce l'esatta posizione relativa delle alette dissipatrici, dei transistori e loro connessioni. Premontato e ben serrato questo blocco, piano di montaggio di K1 sott'occhio, introduciamo le connessioni sporgenti nei corrispondenti fori del circuito stampato. Fermiamo l'insieme con le apposite viti, ricontrolliamo i terminali dei semiconduttori **che non debbono toccarsi né tra loro, né con le alette di raffreddamento**, poi saldiamo.

Piano di montaggio principale.

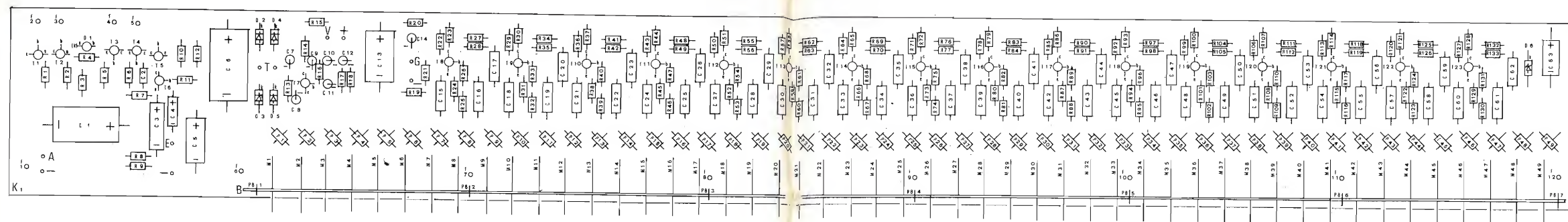

— 1553


COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI

Prima di procedere al fissaggio definitivo delle singole parti sul piano di supporto (tastiera) conviene effettuare le interconnessioni facendo riferimento alla figura 6 o piano topologico:

- un cavetto schermato tra i punti G e — di K1 e K2, la calza al —;
- un altro tra S e —;
- due cavi neri intrecciati tra i punti T di K1 e K2;
- il secondario del trasformatore in parallelo ai T di K2;
- due cavi rossi tra i punti V e + delle piastre;
- un cavo verde e uno blu intrecciati tra A e — di K1 e l'altoparlante di lunghezza sufficiente a raggiungere la mezzaria del mobile.

figura 6

Topologico interconnessioni.

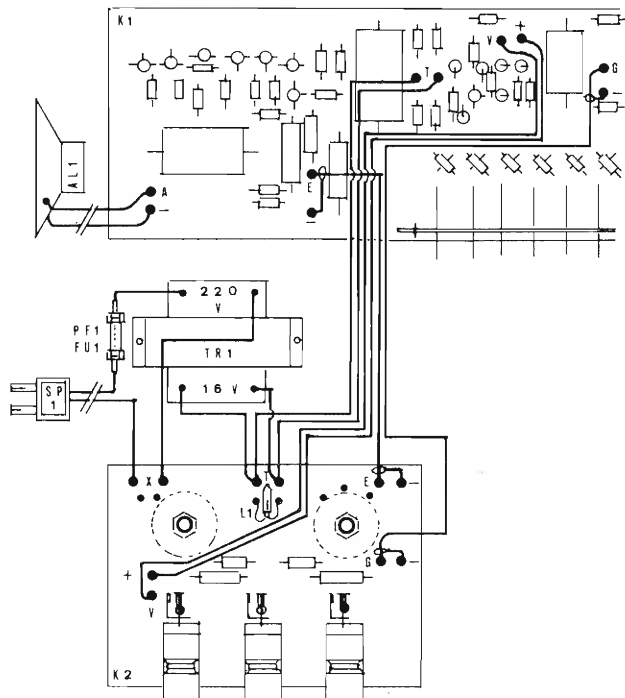

Rimangono da collegare un filo del primario del trasformatore a X, l'altro al portafusibile, un capo del cordone a questi, l'altro capo a X. Ancoriamo prima il trasformatore, il portafusibile, indi introduciamo la parte posteriore della piastra K1 nella fessura del supporto, molle di contatto in corrispondenza dei rispettivi tasti. Iniziando dalla sinistra della tastiera infiliamo le molle di contatto nel foro piccolo delle bielle e queste sul prolungamento metallico del tasto. La figura 5 mostra chiaramente la posizione delle varie parti. Ricontrolliamo l'allineamento e avviamo K1 al supporto. Infine sistemiamo la sbarra « omnibus » nelle scanalature dei cavallotti e assicuriamocela con alcune saldature provvisorie.

CONTROLLO GENERALE


Se non abbiamo errato, l'apparecchio è pronto a funzionare. Colleghiamo provvisoriamente il cordone di alimentazione, il fusibile, la spina: ruotando l'interruttore si accende la spia. Misuriamo: sul secondario del trasformatore 16 V alternati, tra + e — di K1: 22 V, e su C₃, 15 V continui.

Inseriamo un registro a caso e azioniamo a uno a uno i tasti, regolando l'altezza della sbarra « omnibus » affinché il contatto con le molle si verifichi a metà corsa; saldiamo definitivamente la stessa. Se i generatori funzionano a dovere udiremo ogni volta un suono. Cambiamo registro, inseriamo il vibrato. Tutto funziona, stonatamente ma funziona!

Assicuriamo allora la piastra K2 al supporto, previa sovrapposizione della mascherina copri tasti (vedi figura 7); sul lato destro fissiamo l'altra.

figura 7

Particolare comandi e registri.

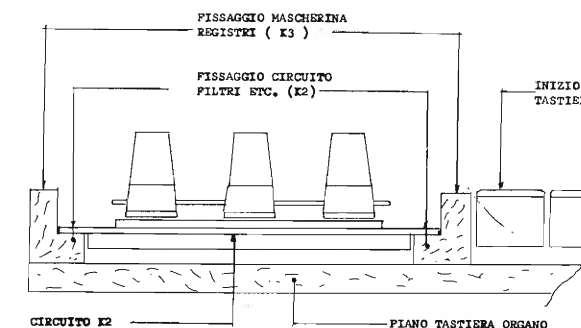

INTONATURA DELLO STRUMENTO

La tabella di figura 8 riporta le frequenze in corista moderno delle singole note nelle varie ottave: LA 440 Hz. Confrontiamo ogni nota con l'analoga di altro strumento musicale accordato, iniziando dall'ultimo DO (suono più elevato) e regolando il relativo potenziometro per l'unisono. L'operazione di taratura va ripetuta ruotando nei due sensi per stabilire un contatto mobile del trimmer. Strumenti di riferimento ideali sono: pianoforte, organo, armonio, ecc.

Tabella delle frequenze in hertz

	1° ottava	2° ottava	3° ottava	4° ottava
DO	130,8	261,6	523,2	1046,5
DO #	138,5	277,1	554,3	1108,7
RE	146,8	293,6	587,3	1174,7
RE #	155,5	311,1	622,2	1244,5
MI	164	328,1	659,2	1318,5
FA	174,6	349,2	698,4	1396,9
FA #	185	370	740	1480
SOL	196	392	784	1568
SOL #	207,6	415,3	830,6	1661,2
LA	220	440	880	1760
LA #	233	466,1	932,3	1864,7
SI	246,9	493,8	987,7	1975,5
				ultimo DO 2093

figura 8

Qualora si disponesse di poche note campione, intonate per unisono di ottava, si può procedere con esse, iniziando però sempre dalla nota più alta di ogni oscillatore. Per comodità del lettore le riporto:

1° nota	RE	FA	SOL #	SI	} prime tre ottave,
2° nota	DO #	MI	SOL	LA #	
3° nota	DO	RE #	FA #	LA	

per la 4° ottava la prima nota è l'ultimo DO.


Le note mancanti vengono regolate a orecchio; vi sono di aiuto accordi maggiori, minori e relative settime, due note dei quali siano state accordate in precedenza. Le fotografie mostrano alcuni particolari e l'organo completato.

Un ricevitore 27 ÷ 30 MHz dedicato ai pigri

da IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio, « il sanfilista »

Giancarlo Buzio
via B. D'Alviano, 53
20146 MILANO

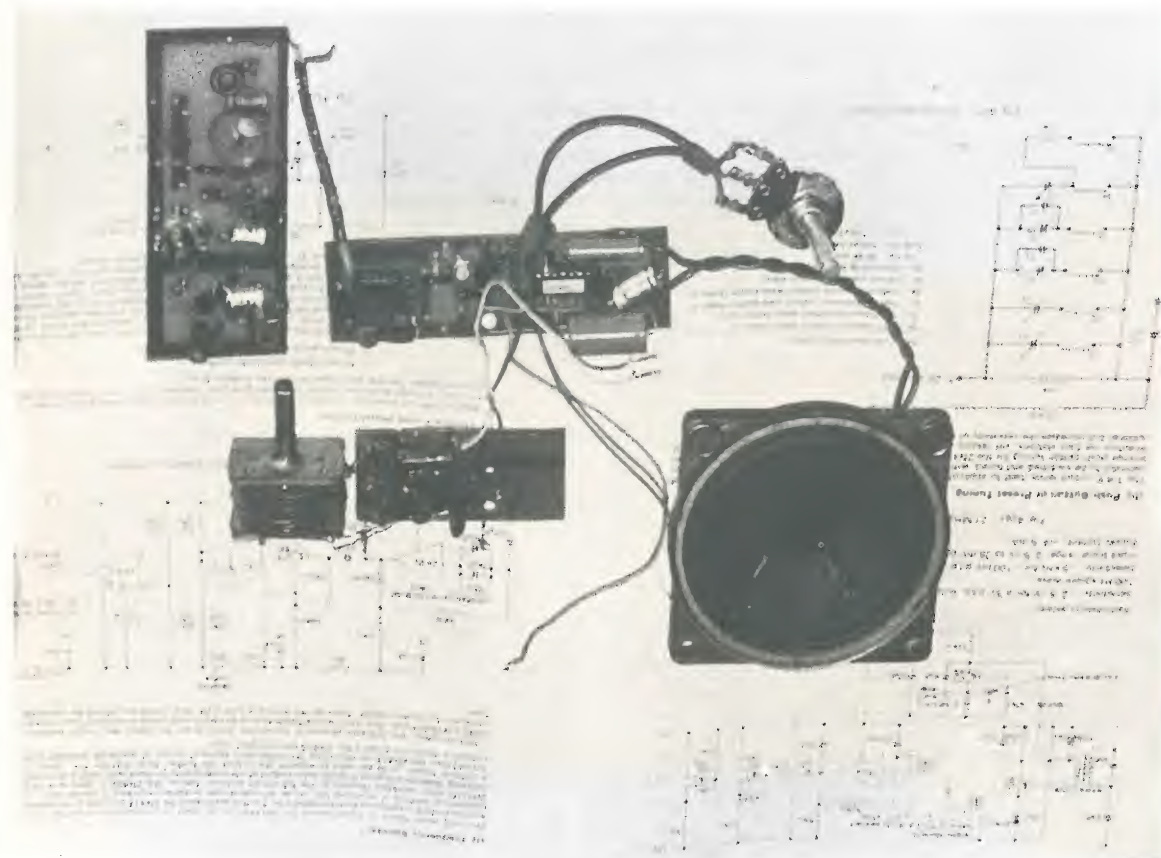
Quello che vedete in fotografia è un ricevitore completo per i 27 ÷ 30 MHz.




Il telaio collegato al condensatore variabile ospita uno stadio di oscillatore locale. Quello collegato all'altoparlante contiene gli stadi di media frequenza, bassa frequenza, CAV e rivelazione. L'altro telaio è lo stadio d'ingresso. Questa semplicissima realizzazione è stata possibile grazie all'uso dell'integrato ZN414 della casa Ferranti inglese, importato in Italia dalla ditta Mottola, piazzetta U. Giordano, 2 20122 Milano, e dall'uso di due filtri ceramici Mu-Rata, SFD455, in vendita alla GBC per poche centinaia di lire.

Schema di principio dello ZN414.

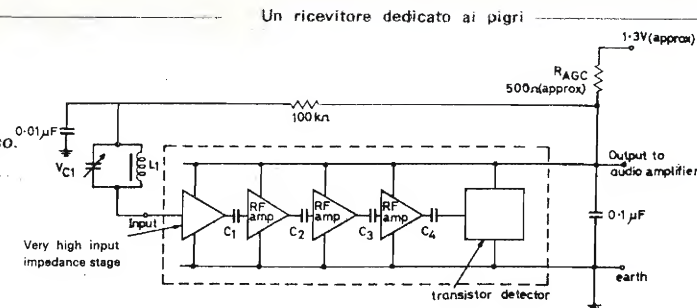Lo ZN414 contiene tutti i circuiti indicati entro la linea punteggiata, CAV compreso.



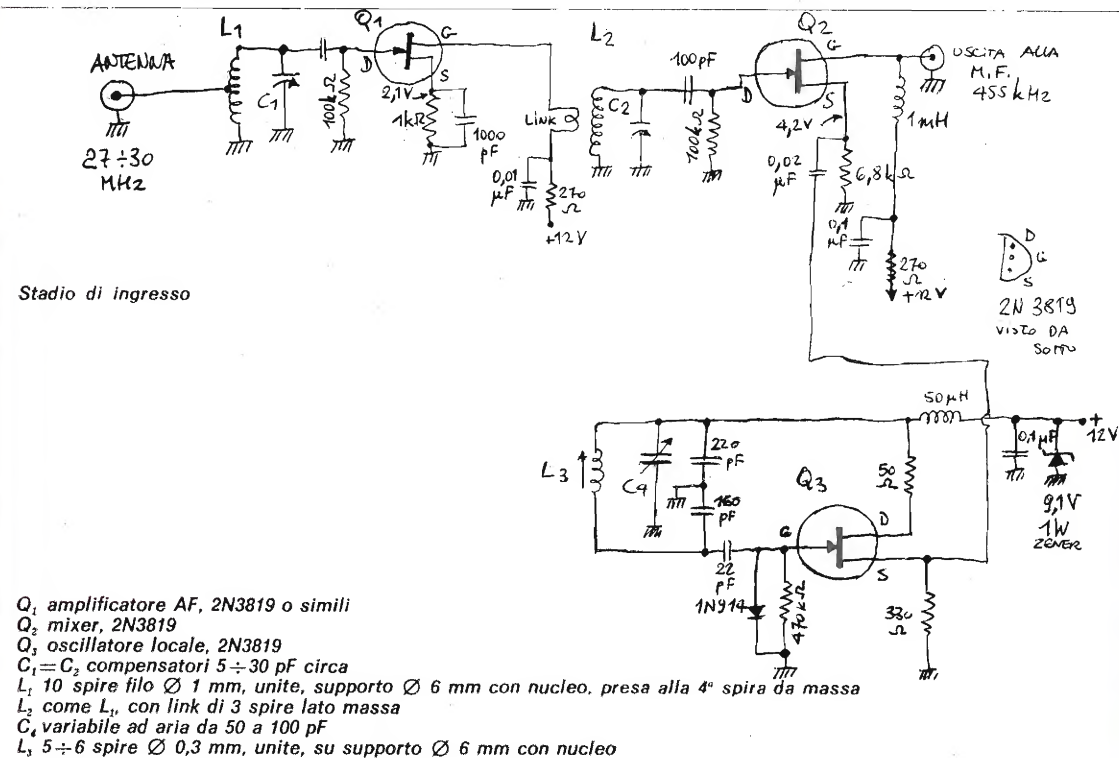Lo stadio d'ingresso, per semplificare il reperimento del materiale, è stato realizzato con due FET 2N3819, che dovrebbero esistere, magari un po' arrostiti, nel cassetto di tutti gli sperimentatori.



Chi vuole può sostituire almeno il secondo con un MOSFET: i MOSFET sono diventati, da qualche tempo, irrimediabili, come del resto la maggior parte dei semiconduttori e degli integrati. Una casa produttrice di display digitali aveva disponibili migliaia di opuscoli illustrativi, ma un solo (uno) display in magazzino, col punto dei decimali a sinistra. Col punto a destra, pezzi zero.

Un lettore in compenso mi annuncia di avere un oscilloscopio immobilizzato da mesi perché non riesce a trovare il ricambio di un integrato che, forse, non viene neppure più prodotto: strumenti che costano come un'automobile possono diventare inutilizzabili per un difetto a un componente da poche centinaia di lire.


Francamente, quando si propone ai lettori qualche circuito che usi qualcosa di diverso dai 2N708 recuperati dalle schede, ci si sente un po' mistificatori: io ho impiegato un mese per trovare quattro MOSFET a gate non protetto per realizzare un circuito che prevedeva l'uso dei 40673 RCA, che spesso scompaiono per otto o dieci mesi dal mercato. Orbene, questi quattro transistori mi sono stati procurati personalmente dal direttore alle vendite della notissima casa produttrice, ma solo per amicizia verso l'ing. Arias, ed erano gli unici quattro rimasti. Figuriamoci che cosa possono fare per procurarsi i pezzi i nostri lettori sparsi sulle montagne della Maiella!

Comunque, ecco le spiegazioni: L_1 e L_2 vengono accordate una volta per tutte su 27 MHz per mezzo dei compensatori C_1 e C_2 e dei nuclei. L'accordo di C_2 è molto critico: ritoccandolo di poco non si sente più niente. L_1 viene accordata per mezzo del nucleo su 26,7 MHz circa in modo che, per differenza con la frequenza ricevuta, si ottenga in uscita dal secondo FET 455 kHz.

L'integrato ZN414 provvede a tutte le altre funzioni. Il circuito va completato con un amplificatore BF; io ho usato un TAA611B/12. Tutto qui.

Stadio MF a 455 kHz

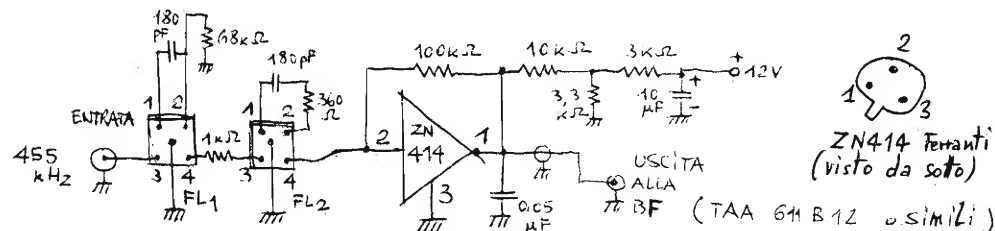$F_1 = F_2$ filtri ceramici Mu-Rata SFD455, visti da sotto.





La selettività, ottenuta coi due filtri Mu-Rata in cascata, è decisamente migliore di quella di molti radiotelefonici del commercio che ne montano, in genere, uno solo. Il ricevitore può essere usato per coprire altre gamme facendolo precedere da un convertitore a cristalli del tipo pubblicato su cq n. 4/74 a pagina 556.

... e tanto che ci siamo: altri due utilizzi dello ZN414

Microricevitore a onde medie alimentato da una pila a 1,5 V.

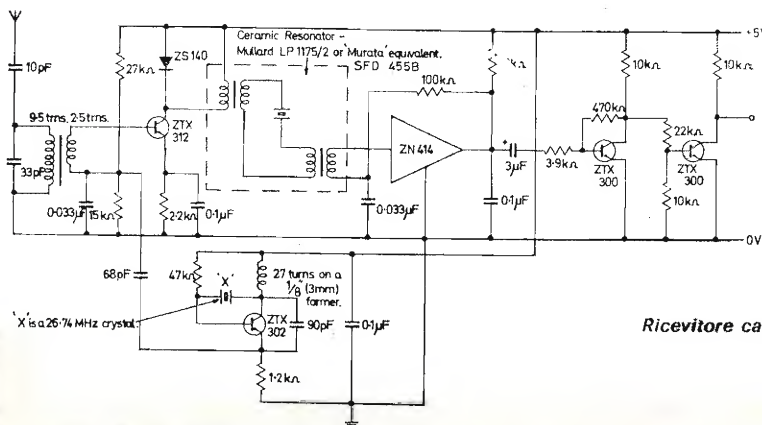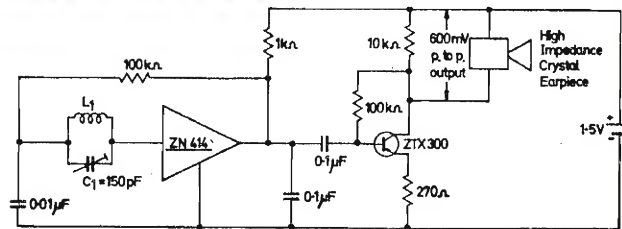L_1 è costituita da 55 spire avvolte su una bacchetta di ferrite (250 spire per le onde lunghe).




Ricevitore canalizzato per la CB

Ricevitore AM-FM per i 144 MHz con rivelatore a superreazione

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio

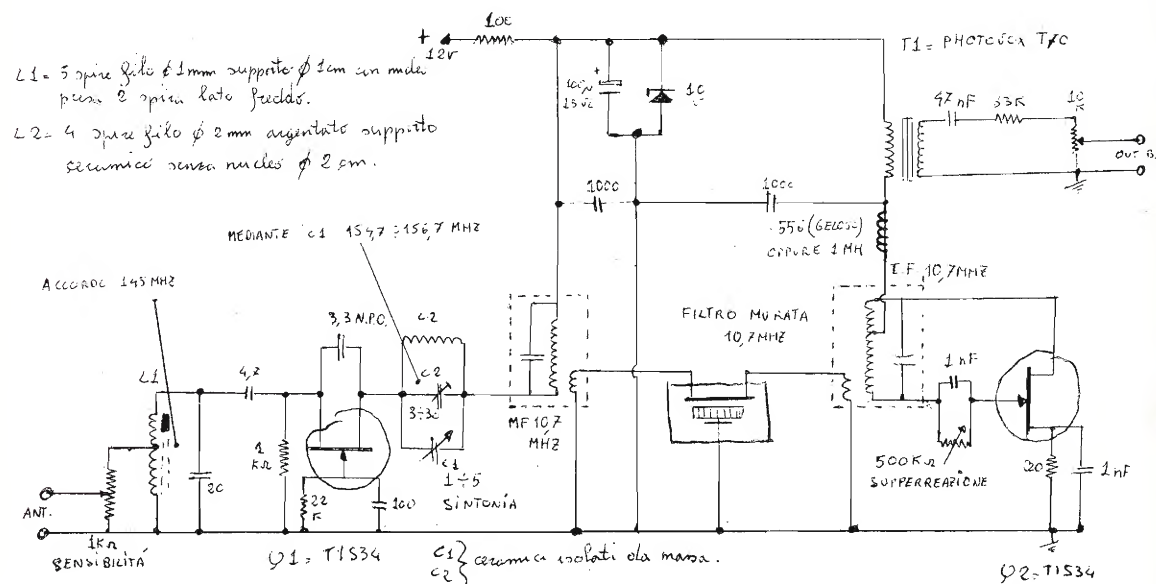Questo interessante ricevitore riceve simultaneamente i due « modi », AM e FM, usando la rivelazione a superreazione. E' stato progettato da Roberto Paron, via Stretta 16, 33053 LATISANA (UD). Un mio amico l'ha provato e ci si è molto divertito, apprezzandone la sensibilità.



E' una brillante riedizione a FET dei ricevitori per FM che usavano ai primordi del Terzo programma, vent'anni fa. Il filtro Mu-Rata può essere rintracciato alla GBC e costa circa cinquecento lire. Ve lo consiglio.

Giancarlo
« il sanfilista »

Cari Lettori,

in questi tempi di posta al macero fa meraviglia ricevere ancora delle lettere! Comunque raccomando a tutti coloro che riescono a forzare il blocco di facilitarmi il lavoro facendo come segue: non scrivere per espresso perché non posso comunque rispondere con urgenza: io, con urgenza, mi faccio solo gli affari miei, cioè festeggiamenti, vacanze, aperitivi, acquisto di smoking bianchi, auto sportive, champagne. Non scrivete per raccomandata perché se il mio Signor Portinaio non la ritira, devo recarmi alla Posta io stesso durante l'orario di lavoro, ammesso che io lavori, il che costa, tutto compreso, dalle dieci alle quindicimila lire per volta; magari per ritirare una letterina di esaltato tredicenne che vuole costruire un lineare da 100 kW.

Non rivolgete troppe domande perché non posso passare le giornate a rispondervi. Se avete qualche cosa di interessante da pubblicare (QSL, schemi), mandatemelo evitando di spedire gli originali, di cui non garantisco la restituzione puntuale. Accludete alla lettera una busta affrancata e col vostro indirizzo per la risposta, che avverrà nel giro di qualche giorno; la pubblicazione sulla rivista avverrà invece dopo qualche mese.

Dopo questa democratica premessa, rispondo al primo cliente:

FRANCIA, SPAGNA, GRECIA e JUGOSLAVIA

G.A.B. di Cuneo, « passa molte ore vicino al ricevitore non potendo spostarsi come vorrebbe ». Mi chiede dove si possono ascoltare le trasmissioni provenienti da Francia, Spagna, Grecia, Jugoslavia.

RISPOSTA: Caro GAB, se mi avessi inviato anche il tuo indirizzo ti avrei risposto subito privatamente. Comunque, eccoti accontentato:

FRANCIA: France Inter, 6175 kHz 07,30 ÷ 22,00 GMT - 164 kHz (onde lunghe): 24 ore su 24.

SPAGNA: 13,00 ÷ 21,30 GMT su 6140, 7105 e 9570 kHz per i lavoratori spagnoli all'estero. Alla domenica i programmi iniziano prima.

GRECIA: prova su 6045 kHz dove c'è la radio delle « Enoplon Dynameon » che in greco antico voleva dire forze armate, fin dai tempi della guerra di Troia, e, a tarda notte, puoi provare su 1349,5 kHz la Pyrgos Broadcasting Station, che trasmette anche in varie lingue europee.


YUGOSLAVIA: Radio Belgrado è attiva in varie lingue su 6100 kHz, al pomeriggio e alla sera, ed è molto facile da ascoltare.

* * *

STAZIONI METEOROLOGICHE

CARLA MENSIO di Grugliasco (Torino) è la prima YL che si degna di scrivermi e possiede un BARLOW WADLEY XCR 30 che, se non mi sbaglio, è un ottimo ricevitore sudafricano a doppia conversione. Vorrebbe conoscere le frequenze di lavoro delle stazioni meteorologiche e richiede informazioni sulla stazione « CHANNAN AIR RADIO », ascoltata su 8830 e 13310 kHz.

RISPOSTA: per le stazioni meteorologiche niente da fare, non ho dati a disposizione. Molte di esse, tra l'altro, trasmettono in CW. La stazione che hai ascoltato è Shannon Airradio che trasmette appunto dall'aeroporto irlandese di Shannon che, ai tempi dei Constellation a elica era un importante scalo di rifornimento sulla rotta del nordamerica. Nelle stesse gamme trasmettono anche la corrispondente stazione di Orly e quella di Praga, che si danno il turno senza interruzione nel trasmettere i dati meteorologici, in fonia, di tutti gli aeroporti europei. Stazioni analoghe trasmettono i dati degli aeroporti del nordamerica, e sono state ascoltate qualche volta in Europa. Mi pare di avere ascoltato, in passato, anche la Airradio di Dakar, coi dati meteorologici degli aeroporti africani.

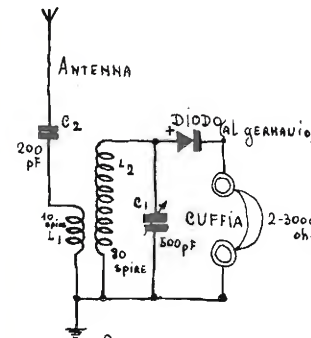

Con questo apparecchio è possibile ascoltare le stazioni dei radioamatori.

RADIOGALENA PER BANDE AMATORI!

VITTORIO SCALA, AA 121 PANTERA, di ISOLA LIRI, è uno studente che frequenta l'Istituto tecnico-industriale e, finiti i compiti, si « ritira in soffitta a studiare radiotecnica ».

Guardate che schema mi manda... Lo pubblico perché può essere utile a qualche ragazzino alle prime armi. Per le onde medie, sarà bene usare novanta spire circa per L₂, avvolgendole magari su una bacchetta di ferrite. L₁ può avere un terzo delle spire di L₂. Per le onde corte credo sia inutile provare: niente radioamatori, a meno che trasmettano dalla casa di fronte. In tal caso potete ascoltarli anche mettendo un diodo nell'asciugacapelli, non è necessario un ricevitore perfezionato come quello di AA 121 PANTERA.

* * *

QSL PEPI 631

Questa è la QSL dell'amico CB PEPI 631, Gianni Motta di CAGIALLO, Svizzera, che usa un Sommerkamp TS 600 G (comprato in Svizzera magari, eh furbo-ne?) e un'antenna GP Sigma.

PEPI deve avere frainteso un mio articolo che riportava la QSL di Radio Maldives perché crede che Radio Maldives sia il mio nominativo e mi chiede la QSL. Io di QSL non ne ho, perciò provvederanno i lettori ad accontentarlo.

* * *

SWISS - AMATEUR - RADIO - STATION (11 m)					
PEPI 631					
Confirming QSO with					
RADIO	DATE	GMT	MC.	RS	MODE
Maldives	16.6.74	-	-	-	AM
TS: Sommerkamp TS 600 G Ant.: GP Sigma PSE / TRX: QSL QTH: 6951 Cagiallo 10 Km Lugano Switzerland QRA: Gianni Motta VY 73 Motta Gianni 7351 amico Giancarlo Vorrei scambiare QSL Ciro Cio!					

SURPLUS E TRAME NERE

« Secondo la sorprendente teoria di un collega universitario (del "Manifesto") » scrive GIANCARLO DE PEPPA da Roma, « chi traffica con apparati surplus è necessariamente compromesso con trame nere assortite. Oggi ho comperato Radio Rivista (come « comperato »? - non è riservata ai soli Soci ARI? - nota di Buzio) e ho scoperto anche di essere un fuorilegge. Infatti, nell'articolo « Alcune regole per certi giochi », si spiega che è illegale detenere apparecchi che non siano il ricevitore casalingo o ricevitori espressamente previsti per le gamme radiantistiche, CB quindi esclusa.

Mi domando che senso abbia vietare di ascoltare la gamma marittima, i radiolari e le stazioni meteorologiche, quando poi uno si trova Roma Radio, Servizio Radiotelefonico Marittimo, in mezzo a tutte le gamme onde corte del casalingo, mentre cerca di ascoltare la BBC o Radio Montecarlo.

La cosa più straordinaria è che si continua a costruire e a vendere al pubblico ricevitori a copertura continua... ».

RISPOSTA: Caro De Peppo, il tuo amico ha ragione: chi coltiva interessi tipo radio-tecnica o giardinaggio, sviluppa inevitabilmente quella che i marxisti-leninisti tedeschi definiscono felicemente « mentalità da piccolo giardiniere » (« Kleingärtnermentalität »). Curvo sui propri transistori o fiorellini, si estranea dai movimenti di massa e dalle rivoluzioni culturali, prendendo fatalmente una posizione conservatrice: ha paura che gli calpestino il giardinetto o gli imbrattino il circuito stampato e lo mandino a lavorare nelle risaie dello Yunan o nelle miniere della Manciuria, dove il saldatore non serve, per un meritato periodo di rieducazione che gli insegni a prendere parte alle lotte popolari, invece di difendere i propri interessi particolari.

Oltre che compromesso a destra, sei anche, come hai capito da solo, un fuorilegge. Quello che scrive Radio Rivista è tutto vero, e si tratta di norme internazionali, anche se ampiamente disattese, come è disattesa la consegna delle Raccomandate e degli Espressi.

Sei preso fra il martello del Popolo e l'incudine della Legge eh? Comunque ti consiglio di costituirti per scontare il tuo debito verso la società.

□

Campionato italiano HRD / SWL 1974

Come ben sapete, dal 1973 il Campionato SWL è stato organizzato in collaborazione tra Radio Rivista, Rivista Onde Corte e **cq elettronica**. A causa di uno spiacevole malinteso (peraltro componibile) la Rivista Onde Corte ha deciso quest'anno di ritirarsi, per cui il campionato continuerà sotto l'egida di R.R. e **cq**. Riservandoci di far conoscere le variazioni relative al monte premi per il 1974, vi presentiamo il regolamento della seconda gara di campionato:

VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST 1974

- 1) PARTECIPAZIONE: aperta a tutti gli SWL, singolo e multioperatore;
- 2) DATA: dalle 10,00 GMT di sabato 5 ottobre alle 10,00 GMT di domenica 6 ottobre;
- 3) EMISSIONI: solo fonia (AM-SSB) dai 160 ai 10 m;
- 4) PUNTEGGIO: ogni stazione VK o ZL ascoltata vale due punti. Una stessa stazione ascoltata su una diversa banda conta come nuova stazione e vale altri due punti;
- 5) MOLTIPLICATORI: ogni nuovo prefisso VK (VK1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) o ZL (ZL1, 2, 3, 4, 5) ascoltato vale un moltiplicatore. Uno stesso prefisso ascoltato su una diversa banda conta come un nuovo moltiplicatore;
- 6) PUNTEGGIO TOTALE: è dato dalla somma dei punti moltiplicata per la somma dei moltiplicatori;
- 7) PREMI: un attraente diploma a più colori sarà inviato al primo classificato in ogni paese purché abbia ottenuto almeno 500 punti oppure abbiano partecipato al Contest altri due SWL dello stesso paese;
- 8) LOG: debbono contenere in ordine: data, ora GMT, nominativo della stazione VK o ZL ascoltata, nominativo del corrispondente, RS della stazione hrd, numerini passati dalla stazione VK o ZL ascoltata, banda, punti. Bisogna sottolineare ogni nuovo prefisso VK/ZL e usare log differenti per ogni banda.
— Un foglio riassuntivo dovrà contenere: nominativo, generalità e indirizzo (in stampatello), Club di SWL di cui si è soci, dettagli sulla propria stazione, punti e moltiplicatori per ogni banda separatamente, dichiarazione firmata in cui si attesti di aver osservato le regole del Contest.
— I log dovranno essere richiesti allo SWL manager ARI (inviando L. 100 in francobolli). I log completi dovranno pervenire allo stesso SWL manager: Ermanno Pazzaglia - casella postale 3012 - 40100 Bologna, entro il 1° novembre 1974.

Come potete vedere dal regolamento, sono valide, ai fini di questo contest, solo le stazioni australiane e neozelandesi ed evidentemente bisognerà fare i conti con la propagazione. Per i meno esperti si rammenta che il miglior bottino si ottiene nelle prime ore del mattino (06,00÷09,00) sui 20 m mentre più difficile sarà il compito sulle gamme alte e impegnative sui 40 e sugli 80 m.

Si invita a partecipare numerosi alla gara, a inviare i log compilati correttamente e a scriverli in maniera leggibile e possibilmente a macchina. Gli stessi saranno inviati al W.I.A.A. Contest Manager a cura del Comitato organizzatore. Buon lavoro! □

HOBBISTI

ASSICURATEVI
L'AGGIORNAMENTO
DELLE ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO



UN VOLUME FINEMENTE RILEGATO
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI G.B.C.

RSGB 7 MHz DX Contest 1974

Nel primo week-end di novembre avrà luogo lo RSGB Contest - terza gara del Campionato HRD/SWL 1974.

Come noterete, a questo contest non sono ammessi i titolari di licenza di trasmissione quindi siate onesti nel dichiarare la vostra qualità di SWL puri.

Si ripete ancora che i log dovranno essere compilati con la massima chiarezza e che agli stessi dovrà essere allegata una lista supplementare contenente i prefissi a cui fanno riferimento i « bonus points ».

Dovranno pervenire entro il 25-11-74 allo SWL manager dell'ARI che provvederà a controllarli e a inviarli al « HF Contest Committee » entro la data stabilita.

REGOLAMENTO RSGB 7 MHz PHONE

DATA: Dalle 18,00 GMT di sabato 2 alle 18,00 GMT di domenica 3 novembre 1974.

PARTECIPAZIONE: Aperta a tutti gli SWL. Non sono ammessi i titolari di licenza di trasmissione.

LOG: Dovranno essere indirizzati a: SWL mgr. ARI - Ermanno Pazzaglia - Casella postale 3012 - 40100 Bologna. Essi debbono arrivare entro il 25-11-74. E' necessario includere anche una lista supplementare contenente i prefissi a cui fanno riferimento i « bonus points ».

PUNTEGGIO: Sono valide ai fini del contest solo le stazioni inglesi, gallesi, scozzesi, nord-irlandesi e delle isole ascoltate. Ogni stazione ascoltata vale 5 punti.

• **BONUS POINTS** »: E' attribuito un « bonus point » di 50 punti per ogni nuovo prefisso ascoltato per la prima volta. I prefissi validi sono: G2, G3, G4, G5, G6, G8, GC2, GC3, GC4, GC5, GC6, GC8, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6, GD8, GI2, GI3, GI4, GI5, GI6, GI8, GM2, GM3, GM4, GM5, GM6, GM8, GW2, GW3, GW4, GW5, GW6, GW8.

DIPLOMI: un certificato di merito viene assegnato al primo classificato in ogni continente.

Si riportano i risultati del Contest « RSGB 1973 » desunti da Radio Communications di giugno. La lista non tiene conto degli SWL inglesi che avevano, in pratica, un diverso regolamento.

I1-12387	punti	920
DE-42453/GO7		900
I5-50661		710
SM5-2735 }		
I0-51038 }		705
SM3-5384		685
IS0-20249		665
OK1-15689		565
I1-54056		560
OK1-17825		505
LA-M5605		495
SP-51554		485
IT9-14257		455
UP2-038-283		420
I0-55048		315
I4-15407		170

I più cordiali complimenti all'italiano Dan Rolla che si è piazzato in testa alla classifica con un notevole punteggio. Complimenti anche a Laura (I4-15407) che, se pur con pochi punti, ha la costanza di partecipare a tutte le gare. □

Due argomenti sulle antenne

IASN, dottor Marino Miceli

1. L'antenna può essere anche $3/4 \lambda$

Un aereo a filo della lunghezza di $3/4 \lambda$ presenta il vantaggio di una bassa impedenza nel punto di alimentazione, quindi può essere collegato a corte linee concentriche da 52Ω o al trasmettitore, senza particolari adattamenti. Il diagramma di irradiazione può essere in parte verticale e parte orizzontale, se il filo è disposto a L; se invece è verticale o inclinato il campo ha polarizzazione verticale, con angoli di irradiazione particolarmente bassi. Una tre quarti d'onda per i 15 m diviene, senza alcuna variante, un'antenna un quarto d'onda per i 40 m. Con l'aggiunta di un condensatore variabile in serie può essere allungata elettricamente per operare anche sui 20 m.

Antenna a L


Nel caso dei 40 m, essendo l'antenna lunga una trentina di metri, può riuscire comoda la disposizione a L, dando alla parte verticale lunghezza di una decina di metri e disponendo il resto del filo orizzontale o inclinato. In tal caso abbiamo un diagramma di irradiazione misto, con emissione a

bassi angoli, per coprire le lunghe distanze, e angoli abbastanza alti per i collegamenti a media e breve distanza diurni via strato E. Quando il filo è piegato, la lunghezza elettrica varia, inoltre vi è la influenza delle masse metalliche vicine: pertanto è meglio che il filo sia un pò più lungo del necessario, si provvederà quindi col dip-meter o con un ponte a trovare la risonanza a 7,050 kHz. Una volta alla risonanza, se la stazione impiega una buona terra, le onde stazionarie nella linea concentrica dovrebbero essere relativamente basse, dalla efficienza della terra dipende in gran parte se si può scendere al di sotto di ROS 1,5:1.

La terra

Un piantone di ferro zincato infilato completamente nel terreno è il minimo indispensabile; se invece di un piantone ne immergete nel terreno parecchi disposti a raggiera sotto l'antenna, e poi collegate i punti lontani alla calza del cavo mediante un ventaglio di fili, le cose vanno anche meglio. I fili possono essere conduttori per impianti luce, in rame ricoperto di polivinile: è meglio vengano seppelliti un palmo sotto la superficie del terreno.

Due argomenti sulle antenne

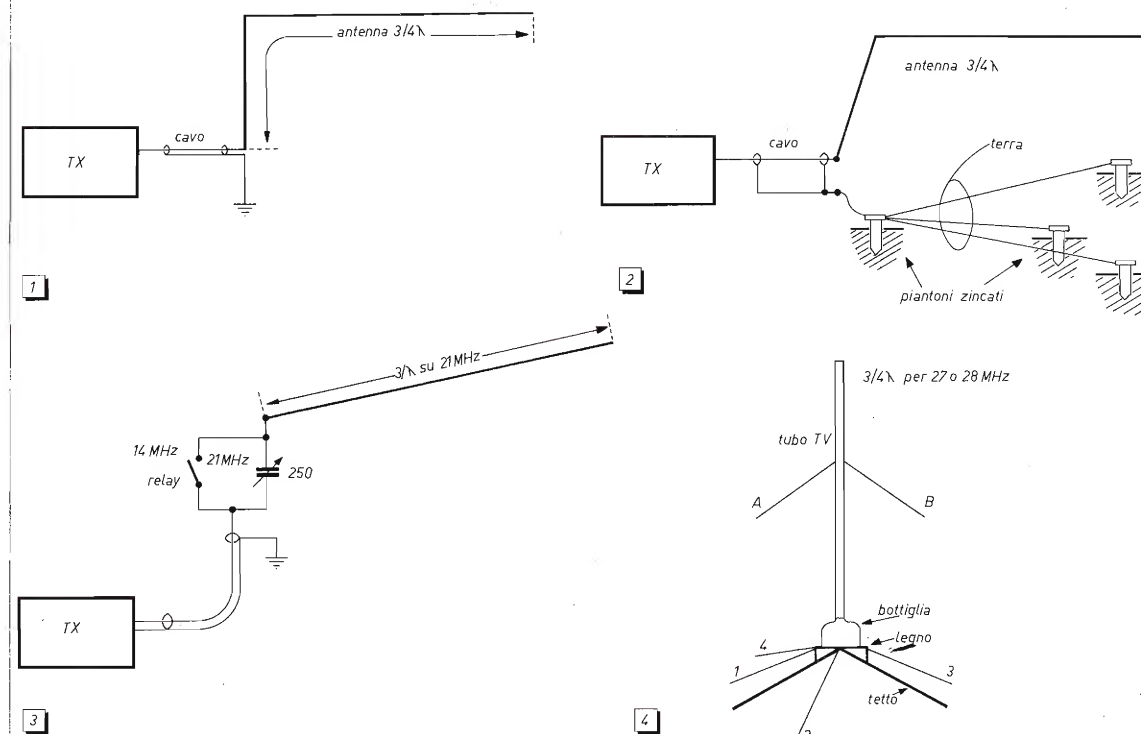

(1) Antenna tre quarti d'onda piegata a L, la parte verticale sia circa 10 m, per la gamma 7 MHz.

(2) Antenna tre quarti d'onda, con sistema di terra, specialmente indicato per terreni asciutti.

(3) Antenna tre quarti d'onda per i 21 MHz a filo inclinato.

Quando il contatto del relay è aperto, il condensatore da 250 pF si trova in serie e l'antenna può essere accordata sui 14 MHz. Lo stesso artificio si può impiegare con una antenna $3/4 \lambda$ adattata ai 7 MHz, per lavorare anche la gamma 3,5 MHz.

(4) Per i 27-28 MHz l'antenna può essere in tubo per supporti TV montato su isolatore (una bottiglia da arancia) sostenuto da tre o quattro tiranti in nylon: A, B, ecc. Il conduttore interno del cavo si collega al radiatore; i quattro fili del piano di terra riportato sul tetto: 1, 2, 3, 4, sono collegati in parallelo alla base del radiatore e quindi saldati alla calza del cavo.

GRECO TRASFORMATORI - via Orti, 2 - telefono 582640 - 20122 MILANO

TRASFORMATORI

TIPO	POTENZA	Vp	Vs	TIPO	POTENZA	Vp	Vs
TR/0,8	0,8 W	220	6/9/12	TR/50	50 W	220	9/12/18/24
TR/12	1,2 W	220	6/9/12	TR/60	60 W	220	30/35/40/45
TR/2	2 W	220	6/7,5/9	TR/65	65 W	220	9/15/18/30
TR/4	4 W	220	24	TR/80	80 W	220	9/15/18/30
TR/4	4 W	220	6/9/12	TR/80	80 W	220	6+6 V 300 V
TR/6	6 W	220	9/12	TR/95	95 W	220	30/40/45/50
TR/15	15 W	220	9/12/18/24	TR/120	120 W	220	35/40/45/50/55
TR/25	25 W	220	6/9/12/15	TR/150	150 W	220	15/20/25/30
TR/30	30 W	220	9/12/18/24	TR/170	170 W	220	40/45/50/55/60

Le tensioni sul secondario sono solo indicativi, perciò possono essere modificati a richiesta del cliente. Non si accettano ordini inferiori ai 5 pezzi.

Listino prezzi e preventivi inviando L. 500 anche in francobolli rimborsabili col primo acquisto. Le richieste vanno indirizzate a **GRECO TRASFORMATORI - via Orti n. 2 - tel. 582640 - 20122 MILANO.**

Pregi e versatilità

Una antenna del genere, più lunga del dipolo, con un buon sistema di terra, è decisamente superiore al semplice dipolo: da corrispondenti lontani si possono avere da 2 a 3 punti «S» in più! Per i 20 m, il filo lungo una quindicina di metri, nella maggior parte dei casi, va disposto inclinato, mentre per la gamma dei 15 m la lunghezza, simile a quella di un supporto per antenne TV, può essere verticale o quasi. Nel caso di frequenze più alte, come i 27 o i 28 MHz, l'antenna verticale, autoportante, può essere montata anche su un tetto; la terra, in tal caso, sarà simulata da almeno quattro fili, stesi radialmente sul tetto stesso, intorno alla base dell'antenna; ogni filo sarà lungo un quarto d'onda o poco più.

L'aggiunta di un condensatore variabile in serie, da 250 pF, permette di allungare l'antenna: quindi quella tagliata per i 15 m viene portata alla risonanza sui 20 m; quella di circa trenta metri per i 7 MHz può irradiare con buona efficienza in gamma 3,5 MHz, mentre nella gamma più alta è una $3/4 \lambda$ vera e propria, nell'altra è una specie di $3/8 \lambda$, fatta risuonare mediante la capacità in serie. Una volta accordato il condensatore per le minori onde stazionarie, non occorre più ritoccarlo: esso e il relay possono essere rinchiuse in uno dei tanti contenitori di plastica che si trovano nei negozi di casalinghi, naturalmente con nastro e mastice si farà una sufficiente sigillatura a prova di umidità.

2. La vostra antenna è troppo corta o troppo lunga?

Se l'antenna non è esattamente risonante per la frequenza di trasmissione, la impedenza « vista » dal cavo di connessione, non è puramente resistiva. Se l'antenna è più corta del necessario, quando si applica la frequenza di lavoro questa è più bassa della frequenza propria dell'antenna, sicché non si ha la risonanza e l'impedenza è di tipo capacitivo, infatti per una frequenza minore di quella di risonanza la reattanza capacitiva è maggiore di quella induttiva perciò una antenna più corta ha reattanza capacitiva mentre una antenna più lunga ha reattanza induttiva, in eccesso. Se l'antenna presenta alla linea una reattanza parzialmente capacitiva, la corrente risulta in anticipo sulla tensione, nel caso della reattanza induttiva, invece, la corrente è in ritardo. Poiché le variazioni di corrente e tensione avvengono alla frequenza di milioni di volte al secondo, nelle alte frequenze, appare evidente che un semplice strumento non è in grado di apprezzare gli sfasamenti. Occorre un rivelatore di fase che converta i ritardi e gli anticipi in tensioni continue di opposta polarità, e allora avremo:

- deflessione della lancetta in un senso, se il carico è induttivo;
- deflessione in senso opposto, se il carico è capacitivo;
- nessuna deflessione e quindi lettura zero se corrente e tensione sono in fase, ossia se il carico è resistivo.

Il rivelatore di fase

Il rivelatore funziona sullo stesso principio del discriminatore per modulazione di frequenza (figura 1). Nei due mezzi secondari si hanno tensioni opposte che vengono raddrizzate dai diodi, inoltre tra il primario e il punto comune del carico dei diodi abbiamo la tensione HF applicata direttamente, via C.

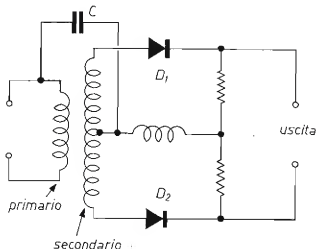


figura 1

Discriminatore per FM

Perciò le tensioni ai diodi essendo eguali e in opposizione si annullano se il sistema è in equilibrio: ma se la tensione nel secondario ritarda o anticipa rispetto alla corrente, allora la tensione di un diodo prevarrà sull'altra e, a seconda del tipo di sfasamento, avremo tensione più alta in D_1 o in D_2 quindi la polarità relativa al carico sarà diversa a seconda del tipo di impedenza (capacitiva o induttiva) presa in esame.

In figura 2 vediamo lo schema pratico, il trasformatore e la capacità C sono rappresentati da uno spezzone di cavo concentrico di 13 cm di lunghezza, i diodi sono collegati alle due estremità della calza, perciò la guaina del cavo è interrotta entro la scatola, la continuità della massa è invece assicurata dalla parete schermante fissata alle viti dei connettori del cavo.

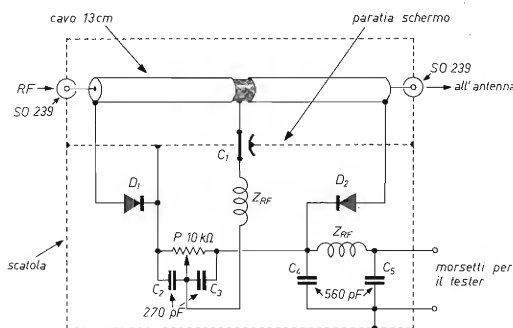


figura 2

Il rivelatore di fase per linee d'antenna.

 $D_1 = D_2$ 1N914

Scatola 50 x 66 x 125 mm

Connettori per cavo SO239

 Z_{RF} impedenza RF 3 mH (GBC)

Un polo dei due diodi è collegato alla calza del cavo attraverso due passantini in vetro, fissati alla paratia « a pressione » (passantini PS1 della Ditta Vecchietti - Bologna). Poiché il circuito alle HF risulta asimmetrico, occorre un azzeramento della resa, con carico resistivo, ottenuto in sede di taratura, mediante il potenziometro P. Il condensatore C_1 è un passante da 1000 pF; C_2 , C_3 sono in mica argentata di buona qualità, tolleranza 5%; C_4 , C_5 sono ceramici a disco.

Costruzione

L'operazione più delicata è la foratura delle pareti opposte della cassetta, per il montaggio dei connettori per cavo concentrico. Occorre un centraggio accurato, punzonare, forare con punta progressivamente crescente fino a 8 mm, poi ripassare col trapano a mano fino ad arrivare al 16 mm.

Dopo il foro grande, usando il connettore come maschera, si fanno i quattro fori piccoli per viti di fissaggio. Si prepara la paratia schermante, si piegano le estremità, con le forbici si formano alle estremità due forcelle, infine si imposta il tutto, forando per le viti di fissaggio in corrispondenza di quelle dei connettori. La piastrina a quattro fori del connettore tipo SO239, posta all'interno della scatola, tiene ferma la paratia, non solo, ma attraverso quest'ultima, si assicura la continuità della massa della linea d'antenna. Prima di montare la paratia, si fora al centro con \varnothing 3,5 mm per il condensatore passante C_1 e a 15 mm dalle estremità per i due passanti (fori \varnothing 3,7 mm).

Dalle estremità del cavo (RG8 o 11) si asportano 15 mm di guaina nera, con la forbice si taglia la calza lungo un asse, poi si ripiega la calza aperta e si attorcigliano i fili in modo da formare un codino: si passa il saldatore sul codino e sulla calza tagliata in modo da formare un collare e irrigidire i codini: questi saranno ortogonali al cavo e dallo stesso lato.

Determinare con cura il centro del cavo, asportare la guaina nera per 4 mm circa e scoprire la calza di rame, senza interromperla: passare intorno alla calza un filo nudo e stagnare il tutto — anche il codino di filo applicato al centro sposterà perpendicolare dalla parte dei due di estremità; questo filo si salda al terminale del condensatore passante C_1 , lato interno.

A questo punto si saldano le due estremità del conduttore interno del cavo ai due connettori opposti. Il resto del montaggio non presenta difficoltà alcuna; però se P è un trimmer, la sua vite di comando deve essere accessibile a scatola chiusa (foro nella parete e montaggio di P su una robusta staffetta isolante).

Taratura e uso

Collegare al connettore di uscita, invece della linea di antenna, un resistore da 50 o 72 Ω , a carbone, di wattaggio idoneo; emettere con poca potenza su la gamma 28 MHz, agire su P, in modo da avere lettura zero su tester collegato ai morsetti in corrente continua: la polarità è indefinibile, quindi si rovesciano i terminali; se la lancetta batte a sinistra usare la sensibilità 20 o 50 μ A. Per identificare le polarità corrispondenti alla impedenza induttiva o capacitiva mettere in parallelo al resistore un induttore da 1 a 10 μ H, non importa se grande o piccolo; rovesciare la polarità se necessario e segnare che al morsetto (+) corrisponde una certa reattanza. La verifica si esegue togliendo l'induttore e mettendo al suo posto un condensatore da circa 500 pF per avere deflessione della lancetta si dovrà rovesciare la polarità dei puntali.

Collegare l'antenna regolare; se il trasmettitore è a VFO, muovendo la manopola, dovrete trovare una frequenza su ciascuna gamma in cui l'antenna è puramente resistiva; ad esempio con una antenna per i 7 MHz si dovrebbe trovare un punto di risonanza tanto sui 7 che sui 21 MHz; se ciò non accade, l'antenna è troppo lunga o troppo corta, ma lo strumento vi dirà, senza ambiguità, da che parte è l'errore.

Se tra cavo e antenna, del tipo a filo, di varia lunghezza, avete un pannello adattatore, mettete in serie sul cavo questo strumento e il misuratore di onde stazionarie, poi vedrete come risulta facile posizionare il condensatore variabile del pannello d'antenna e quello di carico del trasmettitore per ottenere il miglior accordo con le minori onde stazionarie. Nella messa a punto di antenne corte, con induttanza alla base, come quelle impiegate sui veicoli, lo strumento è poi di incomparabile utilità.

Un hobby intelligente ?

diventa radioamatore

o, per cominciare, stazione d'ascolto con nominativo ufficiale.

Iscriviti all'A.R.I.

filiazione della "International Amateur Radio Union"
in più riceverai tutti i mesi

radio rivista

organo ufficiale dell'associazione.

Richiedi l'opuscolo informativo

allegando L. 200 in francobolli per rimborso spese di spedizione a:

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA

Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano



Per il mese della vendemmia propongo ai miei, spero, molti lettori un aggeggio che non è assolutamente nulla di nuovo o di particolarmente complicato.

Un alimentatore stabilizzato non fa certamente notizia; se però va bene per diverse tensioni, se però è « componibile », allora la cosa può essere interessante.

Analizziamo un poco la parola « componibile »: vuol dire che l'alimentatore consta di due parti:

1) un riduttore di tensione dai 12 V dell'auto-vettura alla tensione da voi scelta adatta al giranastri (6, 7, 5 o 9 V); 2) un trasformatore da 220 V corrente alternata della rete casalinga a 12 V corrente continua.

Si tratta dunque di realizzare due apparecchietti uno complementare dell'altro.

Le caratteristiche le troverete riunite in una tabellina.

Il circuito è tanto classico che non merita alcuna parola anche se mi rivolgo a principianti. Il montaggio come al solito sarà facilitato dal circuito stampato. Ne vengono presentati tre: quello **A** che trasforma i 220 V c.a. in 12 V c.c., quello **B** che è il riduttore stabilizzatore, e un terzo **A+B** che li riunisce con piccole variazioni.

Sergio Cattò

presenta



Sergio Cattò
via XX settembre, 18
21013 GALLARATE (VA)



Montaggio particolarmente compatto.

NON E' POSSIBILE SBAGLIARE

Naturalmente, per chi lo volesse, si può usare come supporto del circuito la solita basetta di bachelite forata, a mio parere comodissima. C'è da fare una nota rammentando che il transistor è bene sia munito di un radiatore o dissipatore di calore. A rigore non è strettamente indispensabile, ma comunque è meglio usarlo.

A parte quelli costosi e « professionali » vi consiglio due semplici soluzioni:

a - Un rettangolino di alluminio da 2 mm di spessore ripiegato a L, delle dimensioni di 2,5 x 4 cm.

b - Tre alette di raffreddamento per transistor tipo AC128 sistemati come si può osservare in fotografia.


Spero che sappiate trovare la polarità dei condensatori (il + o la fascia) e quella degli zener (la fascia o il punto). Prima di chiudere queste mie volutamente brevi note voglio richiamare l'attenzione su un fatto che ho notato essere poco chiaro ai « non addetti ai lavori ».

Nel disegno di uno schema elettrico può capitare che due linee si incrocino. Questo **non vuol dire** che in quel punto c'è un contatto elettrico. In uno schema il punto di contatto elettrico è indicato con un pallino tra i fili che si incrociano. Chiaro?

Ripeto: se in uno schema elettrico due fili si incrociano:

- 1) c'è un « pallino » all'intersezione: lì c'è un contatto elettrico;
- 2) l'intersezione è « pulita »: in quel punto **non** c'è contatto elettrico; l'intersezione è dettata da esigenze di disegno.

Notare
il radiatore usato per l'AC187.

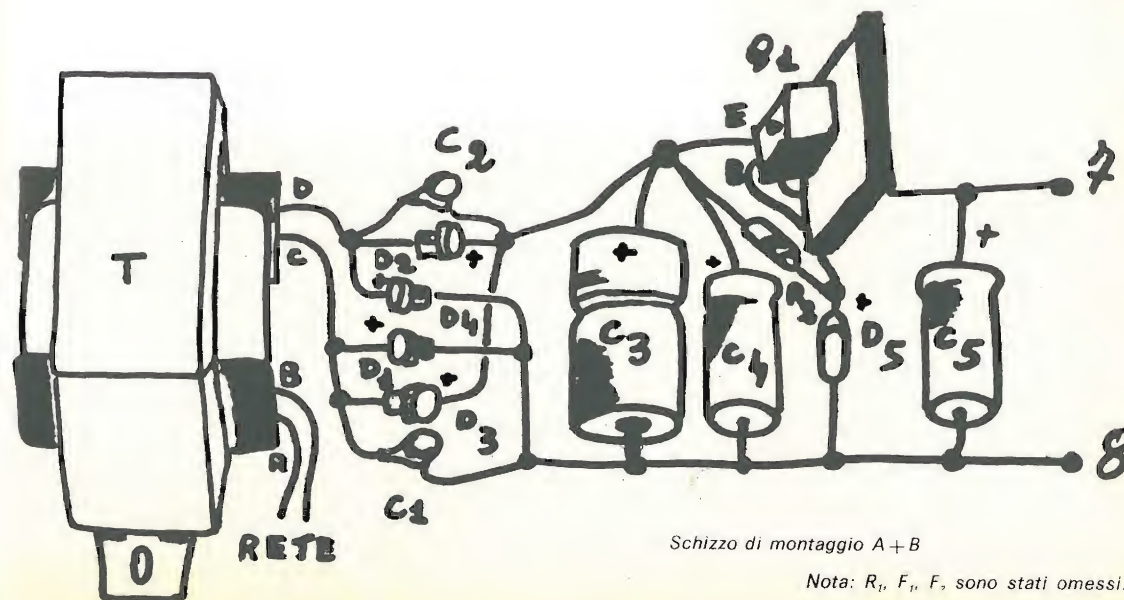

Schizzo di montaggio A+B

Nota: R₁, F₁, F₂ sono stati omissi.

Dati tecnici

Parte A

tensione nominale d'ingresso	220 V c.a.
tensione in uscita a vuoto	15 V c.c.
corrente massima nominale	500 mA


Parte B

tensione massima d'ingresso	16 V c.c.
massima corrente uscita	500 mA
variazione di tensione per passaggio da zero al massimo carico	0,4 V
variazione di tensione in uscita per variazione di tensione in entrata $\pm 20\%$	0,1 V


Parte A + B

tensione nominale d'ingresso	220 V c.a.
corrente massima d'uscita	500 mA
variazione di tensione per passaggio da zero al massimo carico	0,6 V
variazione di tensione in uscita per variazioni di tensione in entrata $\pm 10\%$	0,3 V


Circuito stampato parte A - Scala 1 : 1

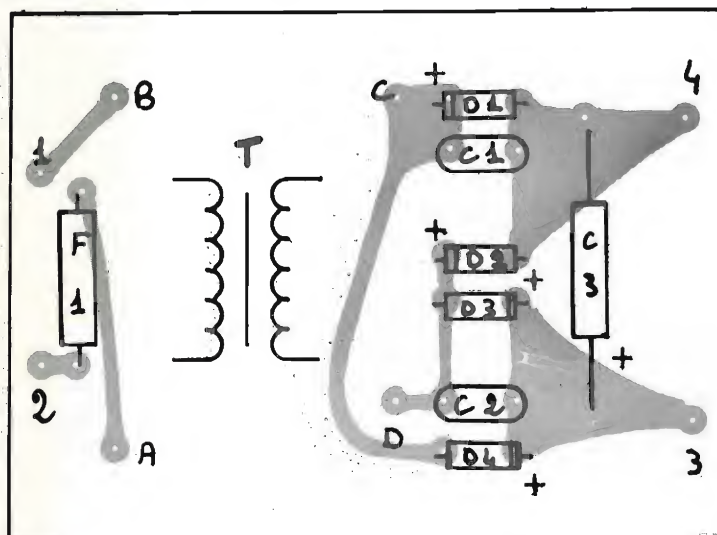

Circuito stampato parte B - Scala 1 : 1

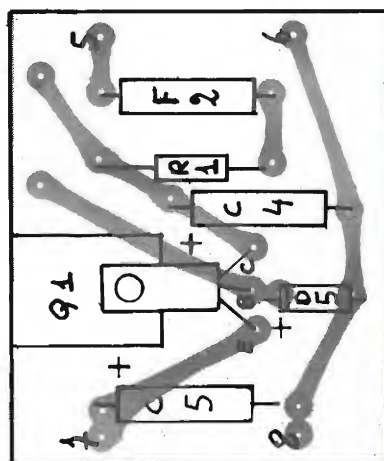


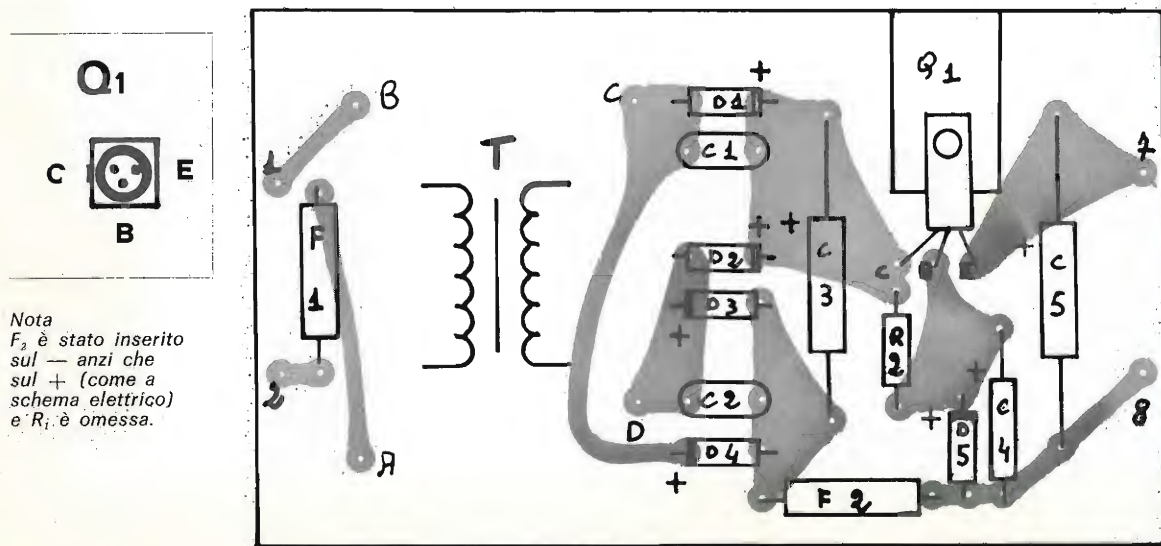Circuito stampato parte A + B - Scala 1 : 1



Nota
 F_2 è stato inserito
 sul — anzi che
 sul + (come a
 schema elettrico)
 e R_1 è omessa.

Schema elettrico

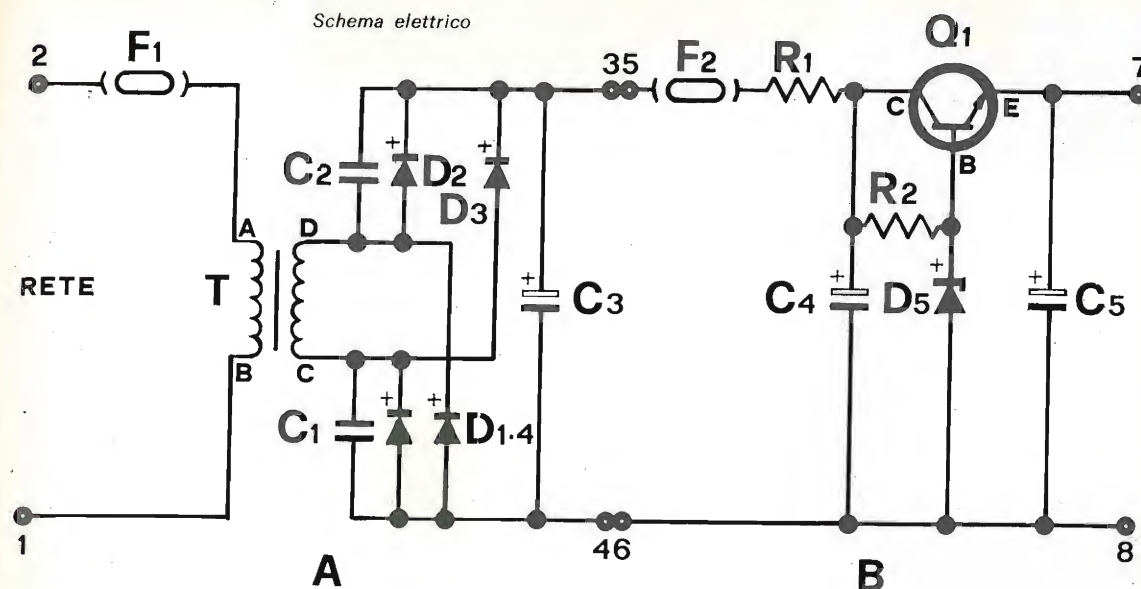

Dovrebbe essere tutto; lo schema elettrico vede riunite la parte A e la B e porta tutti i numeri di riferimento per i relativi circuiti stampati. La parte A potrebbe essere completata con una bella spia e un interruttore, comunque si tratta di particolari ai quali ognuno può provvedere secondo il gusto e le esigenze personali.

A titolo di cronaca, ho « in esercizio » due prototipi completi da circa quattro anni: non ho mai lamentato inconvenienti di sorta: credo che possa bastare!

Ciao!

Q, AC187/01 o similari NPN

F₁ fusibile da 100 mA, 5 x 20 mm con portafusibile da circuito stampato

F₂ fusibile da 500 mA, 5 x 20 mm con portafusibile da circuito stampato

T trasformatore 220 V \rightarrow 15 V, 600 mA (ad esempio GBC tipo HT/3585)

C_1, C_2 ceramici 1000 pF (marrone-nero-rosso)

C₃ elettrolitico, 1000 μ F, 25 V_L, miniatura

C₄ elettrolitico, 50 μ F, 12 V_L, miniatura

C_5 elettrolitico, 250 μF , 12 V, miniatura

$D_1...D_4$ 1/01 SKE, BY127 o simili da almeno 1 A, 100 V

D_5 zener da 1 W:

per 6 V tipo ZD 6,2 o similari da 6 V

per 7,5 V tipo ZD 7,5 o similari da 7,5 V
per 9 V tipo ZD 9,1 o similari da 9 V

per 9 V tipo SD 9,1 o similari da 9 V

R_1 5 Ω , 1 W (verde-nero-oro)

R_2 da $1/2 W$:

per 6 V 470 Ω (giallo-viola-marrone)

per 7.5 V 330 Ω (arancio-arancio-marrone)

per 9 V 270 Ω (rosso-viola-marrone)



Note. R_1 può essere omessa nella utilizzazione fissa della combinazione $A+B$.

La parte A dello schema è quella a sinistra delle coppie di numeri 3-5 e 4-6, la parte B a destra.

Al posto di D_1, D_2, D_3, D_4 si può usare un ponte raddrizzatore da 1 A, 100 V.



REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE

- Si deve indovinare cosa rappresenta una fotografia.
Le risposte troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per contenuto) vengono scartate.
- Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giungeranno al mio indirizzo:
Sergio Cattò
via XX Settembre 16
21013 GALLARATE
entro il 15° giorno dalla data di copertina della rivista.
- La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio.

La fotografia del precedente quiz rappresentava un motore elettrico. Molti hanno indovinato, solo un piccolo disguido tecnico ha dirottato i solutori verso una meta simile: la fotografia da me inviata alla redazione rappresentava un motore usato dall'aeronautica come attuatore per «piccoli» strumenti indicatori, facendo notare che la fotografia era leggermente ingrandita rispetto all'originale ma per esigenze tipografiche tutta la fotografia è stata ridotta col risultato di far credere a un motore più piccolo di quello rappresentato sulla rivista (in realtà è più grande) e quindi adatto a usi aeromodellistici. Comunque non ho badato a una simile sottigliezza e per stare in tema ho inviato ai solutori un micromotore elettrico.

I vincitori:

Giorgio Verzoletto - Prato
Carlo Tomasi - Bolzano
Piercarlo Ruffinengo - Torino
Marco Stolcis - Trento
Ezio Dainese - Vicenza
Salvatore Bolacchi - Villacidro
Roberto Allegretti - Pisa
Carlo Salvati - Monza
Sergio Cantoni - Milano
Emilio Sansi - Milano
Roberto Bussolati - Monza

I premi per questa puntata sono piuttosto eterogenei (schede, integrati, micro-motori, transistori...) in quanto sto finendo le scorte di materiale da distribuire e prima di rinnovarle vorrei «il deposito» vuoto...

*

Per il nuovo quiz avrei voluto un altro bidone, ma ho preferito attendere e proporvi un aggeggio molto serio... direi professionale. Sono certo che solo pochi avranno usato questo «strumento»... le fotografie sono due... e una ha pure le scritte... Ciao!

« Il sopra »


« Il sotto »

tecniche avanzate ©


rubrica di **RadioTeLeType**
Amateur TV
Facsimile
Slow Scan TV
TV-DX

coordinata dal
professor Franco Fanti, I4LCF
via Dallolio, 19
40139 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1974

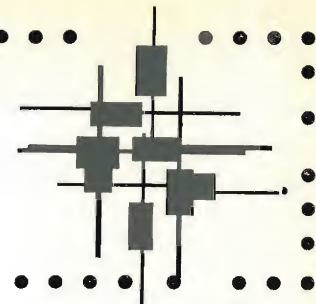

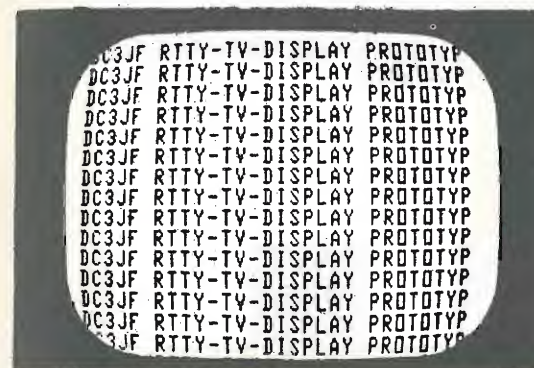Due interessanti immagini di RTTY-TV (vedere nota su cq elettronica 7/1973):



Il **C.A.R.T.G.** (Canadian Amateur Radio Teletype Group) invita gli RTTYers alla 14ª edizione del RTTY DX «Winnipeg Centennial» SWEEPSTAKES.



Foto dei premi offerti dal CARTG.
Essendo un contest canadese, il legno, materia prima principe del Canada, fa da padrone.

Durata del Contest: da sabato 5 ottobre 1974 (02,00 GMT) a lunedì 7 ottobre 1974 (02,00 GMT). Ogni RTTYer non può operare per più di 30 ore sulle 48 della gara.

Le regole sono le medesime delle precedenti edizioni, unica modifica, **PROPOSTA DAL GIANT E ORA VIA-VIA ADOTTATA DAGLI ALTRI**, è quella per cui ogni distretto USA e Canada sarà considerato come un Paese.

Tra coloro che invieranno i logs, e anche qui siamo sulla strada del Giant, saranno estratti dei premi. I logs vanno inviati a

C.A.R.T.G. (VE3RTT)
85 Fifeshire Road
WILLOWDALE (Ontario) - Canada

ERRATA CORRIGE PUBBLICITARIA

Nella rivista 9/74 a pagina 1343 è stato erroneamente inserito il nominativo dell'agente per il LAZIO non pertinente a tale inserzione.

Facsimile standard

14LCF, Franco Fanti

Il professor Franco Fanti è un esperto di fama internazionale nel campo delle radiotelescriventi, della TV d'amatore, della TV a scansione lenta e della ricetrasmisione TV a grandi distanze. Ora ha affrontato il facsimile, e vi parla delle sue esperienze. Franco Fanti è a disposizione dei suoi lettori: abita a Bologna in via Dall'olio 19.



15CW, Mario Lucci, «vecchio» telescrivente che ora, insieme a un gruppo di OM di Arezzo, si sta interessando di facsimile.

I miei articoli sul facsimile, pubblicati qualche tempo fa, hanno suscitato nei lettori un notevole interesse che si è rapidamente concretizzato nella ricerca delle macchine che il mercato del surplus offre sia in Italia che all'estero. Durante la recente Mostra del Radioamatore, tenutasi a Bologna, ho presentato una macchinetta: l'interesse è stato notevole e la domanda più frequente era quella del prezzo e se potevo fornire subito l'apparato oppure se era necessario prenotarsi.

Lo scopo di questa esposizione, degli articoli che ho scritto e degli altri che sto scrivendo, è puramente accademico: io non ho alcun commercio né di macchine per fax, né di altro genere.

Credo che la strada seguita sia quella giusta, ed è una strada che va dalla RTTY attraverso la SSTV al FAX e ad altre tecniche che potranno essere utilizzate dai Radioamatori.

Naturalmente io faccio questo perché mi piace e soddisfa un mio desiderio di fare partecipi gli altri di quanto io sono a conoscenza ma questo è stato ed è possibile solo perché l'Editore di **cq elettronica** me ne concede l'opportunità.

Trattandosi infatti di un Editore molto aperto, si è reso conto che è estremamente opportuno aiutare coloro (non molti purtroppo) che fanno ancora uso del saldatore.

Scopo di questo articolo è di portare un contributo per impedire il diffondersi di un certo caos che si sta creando sul facsimile.

Il quadro è attualmente il seguente.

Il mercato mette a disposizione del Radioamatore o dello SWL una gamma notevole di macchine per facsimile tra cui un ristrettissimo numero di macchine militari e una gamma notevole di macchine civili.

Le macchine militari sono ancora scarse perché la richiesta del mercato è modesta (come sempre è validissima la legge della domanda e dell'offerta), sono solitamente molto pesanti e di conseguenza il trasporto incide molto, **ma non sono ancora superate dal punto di vista tecnico.**

Sono quindi le migliori ma anche le più costose. Settore civile. Se le macchine non sono ancora tecnicamente superate vengono riprese dalle ditte produttrici e ricondizionate per uso meteorologico di cui c'è ancora una notevole richiesta a certi prezzi.

Se le macchine sono tecnicamente superate, esse vengono vendute a prezzo di ferro oppure regalate come è avvenuto in un primo tempo per gli OM americani.

Questo è il campo al quale il Radioamatore si sta rivolgendo ma proprio per le caratteristiche tecniche di queste macchine temo si verificherà il caos. Ed è proprio per evitare ciò che mi propongo di orientare tutti verso uno **standard** valido per gli OM. Questo è lo scopo del presente articolo, di altri che scriverò, che ho scritto, e che mi sono stati pubblicati da riviste straniere.

Macchine superate tecnicamente, ma ancora validissime per l'uso radiotecnico, sono le Siemens, le Western Union, le Creed.

Ora, ciascuna di queste macchine è realizzata in modo tale, e ciò per motivi commerciali ovvii, che solo una uguale macchina corrispondente può ricevere le immagini trasmesse.

Ora il diffondersi del facsimile impostato su queste basi determinerà una condizione per cui non solo è necessario che i due corrispondenti abbiano la stessa macchina ma, funzionando le macchine con motori sincroni, chi possiede una Western Union non è in grado di ricevere un americano che pure sia in possesso di una uguale macchina. La zona europea è a 50 Hz e quella americana a 60 Hz per cui i segnali non sono fra di loro compatibili. Recentemente su **Radio Rivista** è stata pubblicata la traduzione di un articolo americano sulla Western Union, articolo pubblicato su **Radio Amateur's Handbook** (la pubblicazione sull'Handbook di questo articolo credo che basti per dare una idea dell'interesse in America per il fax).

In questo articolo si descrive come si può utilizzare per uso radiotecnico la **Western Union**.

Ma per collegare chi? Un inglese no, un tedesco nemmeno, e un americano men che meno e tutto ciò perché?

Anzitutto per il motivo che ho già detto e cioè che il corrispondente deve avere una analoga macchina. Poi perché tutte le parti in movimento sono impennate su motori sincroni e la frequenza di rete è diversa.

Facsimile standard

E ancora perché la frequenza di rete difficilmente ha una precisione di cinque parti su un milione come è necessario per avere una decente riproduzione.

Quindi tutta una serie di problemi che, se non risolti, e in particolare se non risolti oggi, sarà impossibile affrontare poi.

Questo articolo si inserisce appunto nella politica che sto svolgendo e cioè di fare opera di proselitismo per un unico standard come è già avvenuto per la RTTY e per la SSTV.

Ma quale standard adottare? Se una nazione nel frattempo diventa prevalente per numero di operatori gli altri dovranno adottare il suo standard.

E' quanto si è già verificato con gli americani il cui standard fu loro imposto dal MARS, un organismo a cui il nostro CER (Comitato Emergenza Radioamatori) vorrebbe adeguarsi.

La battaglia che sto combattendo è proprio questa: di fissare uno standard e lo standard che propongo è quello commerciale.

Sembra l'uovo di Colombo ma alle volte le cose più semplici sembrano le più complicate.



Una moderna macchina per facsimile prodotta dalla DATALOG e utilizzata dalla polizia americana per la lotta anti-crimine.

Ha una elevata velocità (300 giri/min) e una notevole risoluzione (indice di cooperazione 829) e riproduce una immagine mediante il sistema a elica in quattro minuti.

Anzitutto perché lo standard commerciale? La risposta mi sembra abbastanza ovvia: perché le macchine oggi si stanno orientando in questa direzione e anche perché le mappe meteorologiche rappresentano un affascinante e sterminato campo a disposizione.

Poi perché sarebbe una specie di «Esperanto» che eliminerebbe l'attuale babilonia. La domanda che a questo punto mi attendo è la seguente: va bene tutto ciò, ma sarà possibile la conversione, e chi ce la spiegherà?

A cui rispondo molto semplicemente: la conversione è possibile perché l'ho già realizzata e la spiegherò in prossimi articoli.

In questo articolo mi propongo quindi una chiarificazione e una introduzione al lavoro che ci attende. Come lavoro di preparazione presento una tabella con lo standard commerciale al quale, a mio avviso, tutti dovrebbero adeguarsi se desiderano potere corrispondere a livello internazionale.

STANDARD FACSIMILE INTERNAZIONALE

Velocità del rullo 60 - 90 - 120 giri per minuto; se si usa un numero di giri superiore a 120 esso sarà un multiplo di 60.

Diametro del rullo 152 mm.

Lunghezza del rullo 550 mm.

Densità della scansione = $\frac{\text{indice di cooperazione}}{\text{diametro del rullo}}$

Essa è circa: 4 linee/mm per un indice di 576;
2 linee/mm per un indice di 288.

Indice di cooperazione

576 per un minimo di immagine bianca o nera di 0,4 mm.

288 per un minimo di immagine bianca o nera di 0,7 mm.

Direzione della scansione

Rotazione: verso l'operatore;
Traslazione: da destra a sinistra (vedere figura 1).

Settore nullo

4,5 % \pm 0,5 % della lunghezza della linea.

Sincronizzazione

La velocità del rullo dovrà essere mantenuta entro cinque parti su un milione del valore normale.

Selezione dell'indice di cooperazione

Un segnale alternato di 5 sec a:
300 Hz per l'indice di 576;
675 Hz per l'indice a 288.

Sistemi di modulazione

1) Modulazione di ampiezza (AM)

La portante è a 1800 Hz. La massima ampiezza corrisponde al segnale nero.

2) Modulazione di frequenza (FM)

Valore della frequenza centrale 1900 Hz

Valore della frequenza di nero 1500 Hz

Valore della frequenza di bianco 2300 Hz

3) Slittamento di frequenza (FSK)


Frequenza centrale f_0
Frequenza corrispondente al nero $f_0 - 400$ Hz
Frequenza corrispondente al bianco $f_0 + 400$ Hz

Per quanto riguarda la velocità di rotazione del rullo si potrebbe accettare quella a 120 giri per minuto che permette una più facile conversione degli apparati in circolazione e consente anche la ricezione delle emissioni dei satelliti meteorologici nel qual caso, essendo questi a 240 giri/min, si vedranno due immagini.

Il diametro e la lunghezza del rullo sono due valori non modificabili ma si tratta di vedere se hanno un certo rapporto con quello standard e in caso negativo agendo sulla traslazione e tenendo presente la diagonale dell'immagine si cercherà di metterlo in un certo rapporto, seppure approssimativo.

Sulla densità di scansione, legata al valore denominato « indice di cooperazione », non vi sono problemi. Si tratta solo di un maggiore o minore numero di linee/mm e quindi di una maggiore o minore definizione dell'immagine.

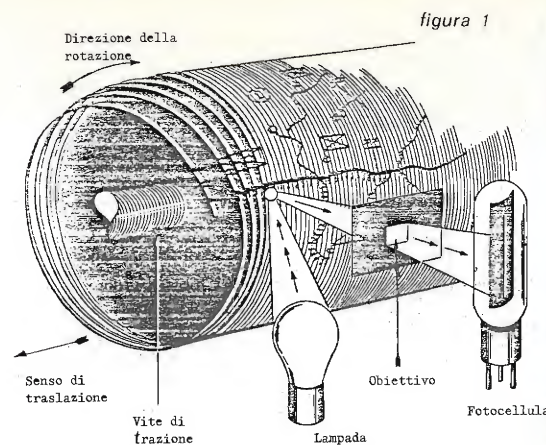La direzione della scansione e la direzione di rotazione del rullo sono estremamente importanti e data la varietà delle macchine è opportuna la loro unificazione (figura 1).



Sincronizzazione. La frequenza della rete non è sufficientemente stabile per pilotare i motori sincroni e in particolare quello di rotazione. La precisione di cinque parti su un milione è ottenibile con un diapason oppure con un cristallo. Sistemi di modulazione. La modulazione di ampiezza (AM), con una sottoportante a 1.800 Hz, è il sistema più semplice e valido per rimanere « nelle regole ».

Un sistema molto interessante sarebbe anche quello con la FSK che con i suoi 800 Hz di shift è assimilabile (molto approssimativamente) alla RTTY. Infine la modulazione di frequenza (FM) sarebbe il miglior sistema per le trasmissioni DX non essendo influenzabile dalle evanescenze (fading).

Rimane ancora un problema, che ho lasciato intenzionalmente per ultimo, e cioè il sincronismo tra i due rulli delle macchine corrispondenti.

Come ho già detto nei precedenti articoli, il facsimile ha un solo sincronismo che ha lo scopo di porre i rulli nella stessa posizione. Si potrebbe chiamare il sincronismo di quadro.

Esso viene trasmesso all'inizio, dopo di che i due rulli sono indipendenti e con ciò è spiegata l'alta stabilità di rotazione che essi devono avere.

Nella Siemens c'è un sistema estremamente valido. Mediante una nota trasmessa dalla stazione emittente entrambe le macchine vengono bloccate nella stessa posizione. Tolta la nota esse partono immediatamente con i motori in fase.

Questo sistema che è usato anche sulle macchine militari americane è denominato *clutch* proprio perché dà l'idea di un artiglio che blocca il rullo.

Io sto facendo delle prove con questo sistema che ho rappresentato nella figura 2.

Si vede chiaramente un relè che, eccitato da una nota, agisce con un blocco sullo stop del rullo. Come ho detto, è molto semplice ed estremamente efficace oltre che rapido e sicuro. Queste sono le cose più importanti e sulle quali è necessario trovarci d'accordo per tempo per impedire un caos che diventerà molto problematico risolvere qualora trascorra un poco di tempo.

Qualcuno potrebbe già trovarsi nelle condizioni di ricevere le emissioni commerciali per cui saranno certamente gradite le frequenze delle stazioni che trasmettono ogni giorno delle interessanti mappe meteorologiche.

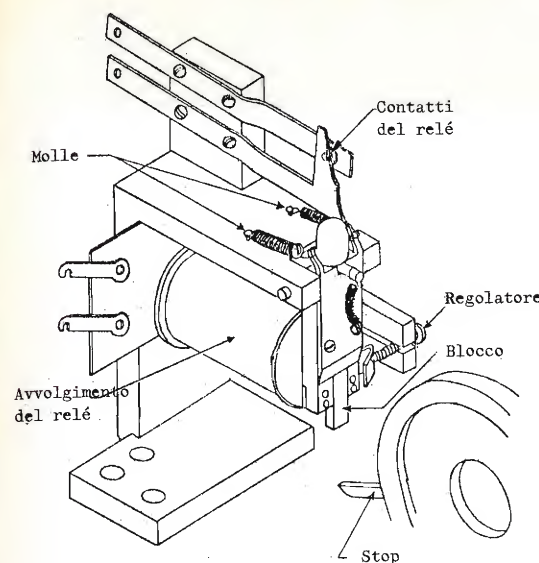


figura 2

Sistema di fasatura meccanica a « clutch ».

ITALIA

Stazione: Roma

Area di ascolto: Europa e Nord Africa

nominativo	orario di lavoro	frequenza	classe di emissione	potenza
IMB51	00,00 ÷ 24,00	4.777,5 kHz	F4	5 kW
IMB55	00,00 ÷ 24,00	8.146,5 kHz	bianco + 400 Hz	
IMB56	06,00 ÷ 20,30	13.600 kHz	nero - 400 Hz	

GERMANIA

Stazione: Offenbach/Main

Area di ascolto: Europa

nominativo	orario di lavoro	frequenza	classe di emissione	potenza
DCF54	00,00 ÷ 24,00	134,2 kHz	F4	50 kW
DCF37	00,00 ÷ 24,00	117,4 kHz	bianco + 150 Hz nero - 150 Hz	

Velocità di rotazione del rullo e indice di cooperazione 90/576 e 120/576.

GRAN BRETAGNA

Stazione: Bracknell

Area di ascolto: Europa

nominativo	orario di lavoro	frequenza	classe di emissione	potenza
GFE21	00,00 ÷ 24,00	4.782 kHz	F4	7 kW
GFE22	00,00 ÷ 24,00	9.203 kHz	bianco + 400 Hz	
GFE23	00,00 ÷ 24,00	14.426 kHz	nero - 400 Hz	
GFE24	06,00 ÷ 18,00	18.261 kHz		
GFE25	05,00 ÷ 19,00	2.618,5 kHz		

Velocità di rotazione del rullo e indice di cooperazione 120/288 e 120/576.

Questi sono solo alcuni esempi, ne potrei fare a centinaia, e tra di essi consiglio in modo particolare la stazione di Bracknell che si trova a fondo gamma di molti ricevitori per OM sui 14 MHz (14.436).

Il segnale è solitamente molto forte e le mappe sono sempre molto interessanti. Ritorno prossimamente sull'argomento per proporre alcune modifiche che ho realizzato o che sto provando, ma fin da ora vorrei proporre un appuntamento settimanale fra tutti coloro che sono interessati al fax e precisamente:

Mese di ottobre

Sabato 5 - 12 - 19 - 26: appuntamento su 14,230 MHz dalle 16 alle 17 GMT.

Domenica 6 - 13 - 20 - 27: appuntamento su 14,230 MHz dalle 10 alle 10,30 GMT e su 144 MHz dalle 10,30 alle 11 GMT.

Mese di novembre

Sabato 2 - 9 - 16 - 23 - 30: appuntamento su 14,320 MHz dalle 16 alle 17 GMT.

Domenica 3 - 10 - 17 - 24: appuntamento su 14,320 MHz dalle 10 alle 10,30 GMT e su 144 MHz dalle 10,30 alle 11 GMT.

Se la cosa avrà successo vedremo di organizzarci meglio nei mesi seguenti.

CB a Santiago 9+

© copyright cq elettronica 1974

a cura di Can Barbone 1°
dal suo laboratorio radiotecnico di
via Andrea Costa 43
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO)

(ventunesimo match)


Allegria, amici miei, con questa puntata **CB a Santiago 9+** diventa maggiorenne! Per festeggiare l'avvenimento voglio regalare un abbonamento per un anno a **cq elettronica** a quel CB che mi invierà il progetto di costruzione di un qualcosa inerente la CB. Se si tratta di un'antenna, dovrà essere a polarizzazione verticale, **non direttiva**, da installarsi in fisso, in portatile barra mobile o in entrambi i modi. Se si tratta di un progetto transistorizzato, non dovrà avere più di tre transistor, inoltre verranno presi in seria considerazione anche gli accessori di stazione che non impiegano componenti attivi, come: ROSmetri, accordatori, filtri anti-TVI, filtri speciali anti-QRM di autovetture ecc. ecc. Il progetto più meritevole verrà premiato con un abbonamento, e gli altri dovranno accontentarsi degli onori della stampa e di qualche omaggio di natura elettronica. Mi raccomando al vostro buon senso per quel che riguarda il sicuro affidamento dei vari lavori, deve essere tutta roba che funziona e che avete già sperimentato personalmente, i mistificatori verranno puniti mediante impiccagione con cavo coassiale tipo RG58!

Questo mese sarà dedicato in particolare agli autocostruttori con qualche progettino di facile realizzazione, e cominciamo con un accordatore d'antenna universale, o *Match Box* per dirlo all'americana. Tale semplicissimo strumento sarà in grado di trasferire **sempre** il massimo della potenza dal TX all'antenna portando il rapporto di onde stazionarie a valori talmente bassi da farvi vergognare di non averlo usato prima d'ora, senza contare il fatto che anche in ricezione le cose migliorano alquanto. Come potete osservare dallo schema, non si tratta di altro che di un filtro a pi-greco accordabile sia all'ingresso che all'uscita il quale è in grado di accettare impedenze input e output da diverse migliaia di ohm a qualche decina di ohm, quindi adattissimo per prelevare il segnale non solo da stadi finali già prearati a 52-75 Ω , ma addirittura anche direttamente, tramite una capacità di 1000 pF dalla placca di qualsiasi tubo elettronico operante in gamma da 27 a 30 MHz sia in lineare che in classe C. Le antenne da usarsi con questo accordatore possono essere sia a 32 Ω come le ground-planes con radiali a 90° sia le « prese calcolate » con impedenze attorno ai 600 Ω , pertanto vi sarà data la possibilità di usare sul vostro baracchino le antenne più disparate, permettendovi di fare confronti comparativi ma, attenzione, se usato in serie al baracchino il cavo di collegamento tra il match box e il ricetrans dovrà essere di impedenza identica all'uscita del baracco, ma il cavo di alimentazione d'antenna dovrà essere di impedenza identica all'impedenza dell'antenna usata, altrimenti il match box andrebbe installato direttamente sui morsetti d'antenna per non avere perdite, ma mi dite voi come si farebbe ad accordarlo?

Ad ogni modo, se ci riuscite senza rompervi l'osso del collo tanto meglio per voi.

importante CB!


Nostri avvocati ed esperti del settore stanno esaminando con cura la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 10-7-74 (che tratta della ben nota questione dei ripetitori TV e delle « ricetrasmisioni in 27 MHz ») per trarre opportune deduzioni circa le eventuali assicurazioni che un attento esame della sentenza può dare in merito alla liberalizzazione della CB. I lettori saranno tenuti informati.

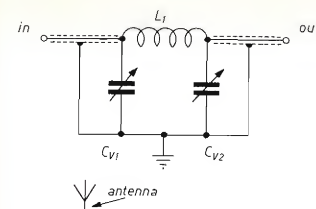

Match box

L_1 , 4 spire filo \varnothing 1,2 mm
avvolte spaziate di 3 mm su supporto ceramico \varnothing 3 cm
 $C_{v1} = C_{v2}$ 500 pF, variabile

Esempio di collegamento al baracchino →

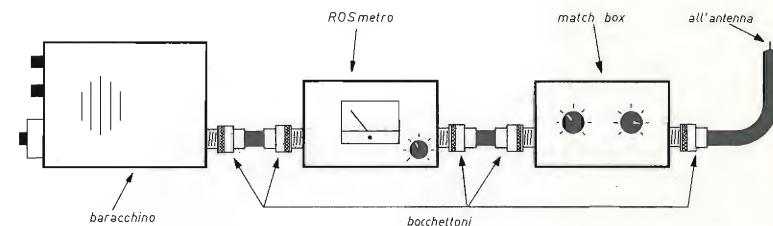


Come vi è dato a vedere, l'ingresso e l'uscita sono perfettamente uguali e quindi reversibili tra loro. I due spezzoni di cavo coassiale che uniscono il ROSmetro al baracchino e al match box devono essere di impedenza simile a quella del baracchino e del ROSmetro, mentre il cavo che va all'antenna dovrà avere impedenza identica a quella dell'antenna usata. In tal modo sono possibili anche lievissimi adattamenti di impedenza (ad esempio, baracchino a 52 Ω e antenna a 75 Ω o viceversa). Tali adattamenti, anche se non contribuiscono a una più rilevante « birra » in uscita, purtuttavia sono estremamente utili al fine di ridurre la TVI, che non mi pare poco!

Per la taratura del match box si ruoterà C_{v2} a tutta capacità, poi si ruoterà C_{v1} fino a leggere sul ROSmetro la massima uscita, alternativemente si agirà ancora su C_{v2} sempre per il massimo e ancora su C_{v1} fino a che qualsiasi spostamento dei due variabili non produrrà più un incremento di lettura.

A questo punto dovremmo trovarci nelle condizioni ideali di massimo trasferimento in antenna.

Dimenticavo, è bene fare queste operazioni a centro gamma, sul canale 12.

Quanto sotto viene dedicato in particolare ai super principianti dato il suo numero esiguo di componenti e la estrema semplicità circuitale. Si tratta di un monitor di modulazione atto a controllare la qualità di modulazione di un TX il che vi permette di stabilire l'esatto volume da dare al preamplificatore microfonico, o di sentire se c'è qualcosa che non va, come ronzii o inneschi vari tali da pregiudicare seriamente la qualità di emissione, e anche per controllare se i rapporti ricevuti dai corrispondenti rispondono alla verità in modo da non rimanere vittime dei furbacchioni che facendovi passare da « pierini » vi passano controlli sballati per il sadico piacere di farvi arrabbiare e, credetemi, l'etere purtroppo abbonda di questi strani tipi!

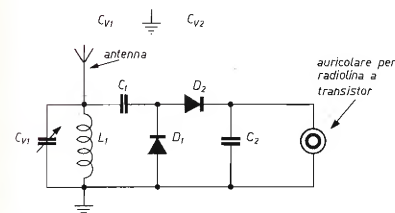

Monitor


C_1 , 500 pF
 C_2 , 1000 pF
 $D_1 = D_2$ diodo al germanio 0A95
 C_{v1} variabile ad aria 250 pF
 L_1 , 10 spire filo \varnothing 0,6 mm smaltato, avvolte su supporto in plastica \varnothing 1,2 cm

Questo circuito non necessita di alcuna alimentazione e come taratura non dà grattacapi in quanto si deve semplicemente ruotare il variabile C_{v1} fino a udire il massimo segnale in auricolare. L'antenna sarà costituita da un semplice pezzo di filo non più corto di mezzo metro e non più lungo di due metri e mezzo. L'esperto avrà subito riconosciuto nel circuito un tipico rivelatore a diodi molto simile all'antichissima « radio a galena », al principiante spiego grosso modo che succede ai vari componenti. Il segnale emesso dal baracchino verrà captato dall'antenna

e da questa trasferito al gruppo $L_1 - C_{v1}$ che si incarica di sintonizzarlo in modo da avere ai suoi capi la maggior quantità possibile di segnale RF, questa RF attraverso C_1 avrà tutte le semionde negative fugate a massa da D_1 , mentre attraverso D_2 si scaricheranno su C_2 tutte le semionde positive per cui ai capi di C_2 avremo ottenuto il segnale rivelato di bassa frequenza che, prelevato tramite l'auricolare, andrà a rallegrare le orecchie (o meglio l'orecchio acca-ii!) dell'operatore. Se non siete pasticcioni deve funzionare al primo colpo, chiaro?

Velocissimo proseguo la carrellata con qualcosa di più impegnativo, ma pur sempre alla portata di tutti o quasi tutti. L'aggeggiuolo in questione è un commutatore automatico di antenna, estremamente utile e direi indispensabile a tutti quelli che si trovano a dover usare un lineare in serie al baracchetto. Come ben saprete, le commutazioni manuali ormai sono cose estremamente arcaiche e non pratiche, per cui nell'era dell'automazione chi usa metodi diversi può anche passare per un troglodita cavernicolo. Il funzionamento è facilmente comprensibile, se si hanno le minime cognizioni su come funzionano i transistor, dunque vediamo un po' che succede.

Non appena compare radiofrequenza nel punto d'ingresso contrassegnato con **A**, parte di questa energia scorrerà attraverso R_1 e C_1 fino a venir raddrizzata dai due diodi D_1 e D_2 , pertanto ai capi di C_2 e R_2 , che risultano elettricamente collegati in parallelo, si produrrà una tensione continua tale da polarizzare la base di Q_1 in modo che questo conduca; non appena Q_1 conduce avendo l'emettitore collegato direttamente sulla base di Q_2 , automaticamente porterà a livello di conduzione anche Q_2 che è un transistor in grado di eccitare un piccolo relè. Riassumendo, ogni qualvolta comparirà RF in **A** si avrà l'eccitazione del relè posto in serie al collettore di Q_2 . Tale commutatore può venir convenientemente impiegato anche se si usa un preamplificatore d'antenna in serie al baracchino in modo da non correre il rischio di inviare l'uscita RF di trasmissione all'ingresso del « pre » d'antenna. Ovviamente vi è un piccolo istante in cui il tempo di ritardo del relè fa sì che questo inconveniente si verifichi, se però l'ingresso del preamplificatore viene protetto da un circuito anti-shock come da schema, non si correrà mai il rischio di danneggiare seriamente il transistor di ingresso.

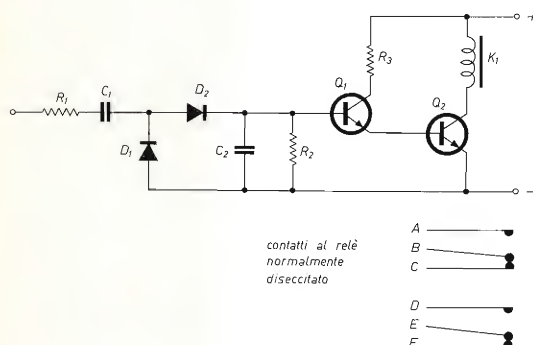

Commutatore elettronico d'antenna


R_1 , 4,7 k Ω
 R_2 , 27 k Ω
 R_3 , 8,2 k Ω
 C_1 , 1 nF
 C_2 , 100 nF
 $D_1 = D_2$, 0A95
 Q_1 , BC109
 Q_2 , BC185
 K_1 , 6 V 100 mA, Kako, GBC, RA15002H1

I contatti del relè vengono siglati con A B C D E F e devono avere le seguenti terminazioni: A = uscita del lineare, B = antenna, C = ingresso antenna baracchino, D = alla presa + dell'alimentazione del lineare, E = all'alimentatore del lineare, F = non connesso.

Se usato con il preamplificatore d'antenna invece avremo: A = ingresso antenna baracchino, B = antenna, C = ingresso antenna preamplificatore, D = non connesso, E = all'uscita del preamplificatore, F = collegato ad A.

Per l'alimentazione si può usare quella del baracchino; se la sensibilità fosse scarsa, si può provare a diminuire R_1 . Il punto d'ingresso A, facendo capo a R_1 , va collegato sempre al filo centrale dell'uscita del baracchino.

* * *

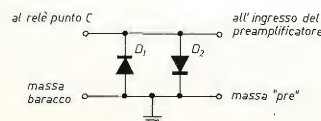


Circuito anti-shock

$D_1 = D_2$, diodo al silicio (1N914)

All'insegna dei principianti voglio scarabocchiare un semplicissimo carico fittizio che può sostituire l'antenna nel caso si desiderino fare delle prove durante le ore di trasmissione TV senza rompere l'anima al vicinato. Serve egregiamente per tarare lo stadio finale RF del baracchino senza l'ausilio di strumentazione alcuna giacché per l'indicazione del « massimo di birra » ci si avvarrà della maggior intensità luminosa sprigionata dalle quattro lampadine. Non sperate comunque di bruciarle con un baracchino da 5 W in quanto nella migliore delle ipotesi potrete avere un'uscita di 4 W al massimo, e il carico lampadino (nuovo termine in fase di omologazione) è in grado di lavorare in optimum con 4,68 W tondi tondi! Per i pignoli dico che 0,9 W sono ad appannaggio della resistenza da 10 Ω e che quindi necessariamente deve avere una dissipazione di almeno 1 W oltre ad essere obbligatoriamente non induttiva. La già citata resistenza posta in serie alle lampadine serve a portare il valore del carico a 52 Ω esatti giacché con le sole lampade si arriva solo a 42 Ω .

Tale carico fittizio può essere usato per periodi intermittenti di 30 sec, anche con potenze di 20 W, logicamente per non correre il rischio di cuocere le lampadine in questo caso bisogna essere veloci nei ritocchi di sintonia dello stadio finale. Come già detto, questo carico presenta una impedenza caratteristica di 52 Ω , pertanto vi sarà estremamente utile per verificare l'esattezza di lettura di qualsiasi ROSmetro sia autocostituito che autoacquistato, infatti se al posto dell'antenna usiamo le lampadine, il ROSmetro dovrà indicare, se funziona veramente « OK », un rapporto di 1 : 1, vale a dire che nella lettura diretta la lancetta dello strumento dovrà segnare il fondo scala perfetto, e nella lettura inversa non si dovrà avere alcun spostamento apprezzabile dell'indicatore.

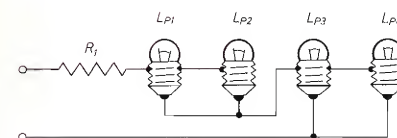

Carico fittizio

R_1 , 10 Ω , 1 W, antiinduttiva
 $L_{p1} \dots L_{p4}$ lampadine da 6,3 V 0,15 A

Unica raccomandazione è quella di non fare i fili di collegamento troppo lunghi per non correre il rischio di avere delle perdite induttive che modificherebbero sensibilmente l'impedenza caratteristica dell'insieme.

L_{p1} e L_{p2} sono collegate tra loro in parallelo, come L_{p3} e L_{p4} , a loro volta sono collegate in serie le due coppie, al fine di ottenere la stessa resistenza di ogni singola lampadina.

* * *

Avrete notato che in questa puntata tutte le autocostruzioni sono di una estrema semplicità. Il fatto è dovuto alla sempre maggior e crescente richiesta da parte di molti lettori che, trovandosi un po' alle prime armi col mondo dell'elettronica, dicono di trovare la rivista nell'insieme un tantino troppo complessa e poco accessibile al novizio. Con questo spero di far cosa gradita a quanti mi hanno scritto in proposito e di non spazientire gli smaliziati che si aspettano sempre cose più sofisticate. Come varie volte ho affermato in passato, **cq elettronica** è una rivista che nasce con la stretta collaborazione dei lettori, e sono proprio le vostre richieste che ne modificano la struttura e che ci permettono di migliorarla rendendola più consona alle vostre esigenze. Vada pertanto il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono presi la briga di scrivermi per critiche e suggerimenti dandomi la possibilità di « sintonizzarmi » meglio sulla loro lunghezza d'onda. Nei miei futuri progetti per **CB a Santiago 9+** c'è l'intenzione di dedicare almeno una pagina alla spiegazione dei fenomeni elettrici più elementari trattando i vari componenti e le loro funzioni caratteristiche, senza tante formule, così, « alla buona » come si suol dire, in maniera che anche il profano possa accedere, con più cognizione di causa, a questo piacevolissimo hobby. Se le vostre lettere confermeranno la positività di questa iniziativa state pur certi che non vi deluderò (mamma mia, lo spero tanto!). A presto!

Can Barbone 1°

a cura del
dottor Alberto D'Altan
via Scerè 32
21020 BODIO (VA)

Antenna da balcone

di Bruno Bazzano, 1ª traversa di via A. Diaz 4/9 - 17048 VALLEGGIA (SV)

Vi presento in questa puntata uno dei lavori inviati dal signor Bruno Bazzano, che come ben sapete ha vinto il secondo premio del nostro favoloso concorso. Si tratta di un'antenna di dimensioni ridotte, da balcone, realizzata e illustrata in maniera perfetta dal nostro Bruno che adopera la matita con mano sofisticata.

Trovo quest'antenna particolarmente interessante per chi abbia problemi di installazione sul tetto e, soprattutto, per chi voglia operare il baracchino da località che non costituiscono la dimora abituale. Bruno l'ha costruita per trasmettere da casa dei suoi antenati (a casa propria usa una GP autocostituita di cui parleremo in una prossima puntata) e dall'albergo quando, beato lui, se ne va in vacanza.

La foto di figura 1 mostra l'antenna installata sul parapetto di un balcone. Nella foto non appare la parte superiore dell'elemento verticale. Chiarissimi sono i disegni costruttivi che passo e illustrarvi.

figura 1



La figura 2 mostra l'assieme del supporto al balcone, supporto per il radiale, bobina di carico del radiale e radiale. Sempre la figura 2 mostra che l'elemento verticale è caricato verso il centro. Esso è infatti costituito da un tubo d'ottone, alla cui sommità è montata la bobina di carico, seguita da un segmento di tondino d'ottone per una lunghezza complessiva di soli mm 1837. Il bocchettone per l'innesto del cavo è montato sotto l'elemento verticale sul supporto (5). Il disegno porta tutti i particolari e le quote per la realizzazione dell'antenna. Per il dettaglio delle singole parti vediamo ora la figura 3 dove sono rappresentati i particolari, di cui do' singola spiegazione:

- 1: supporto del tondino che costituisce la parte terminale dell'antenna;
- 2: supporto della bobina di carico;
- 3: supporto del tubo di ottone che è la parte inferiore dell'antenna;
- 4: blocco che fissa l'elemento verticale al suo supporto;
- 5: supporto del radiale;
- 6: supporto della bobina di carico del radiale;
- 7: supporto isolante di tutta l'antenna.

In figura 4 è mostrato un esempio di montaggio a un balcone con corrimano a sezione rettangolare 70 x 40 mm. E' ovviamente possibile costruire questo particolare in modo da adattarlo o poterlo adattare a varie forme di parapetto. Il ROS misurato da Bruno è risultato compreso tra 1,05 e 1,1 nell'arco dei 23 canali e i rapporti passati dai corrispondenti sono dell'ordine di quelli ottenuti con una GP. Naturalmente questi rapporti sono da prendere con molta cautela. E' certo comunque che per il normale traffico CB l'antenna da balcone di Bruno è ottima.

figura 2


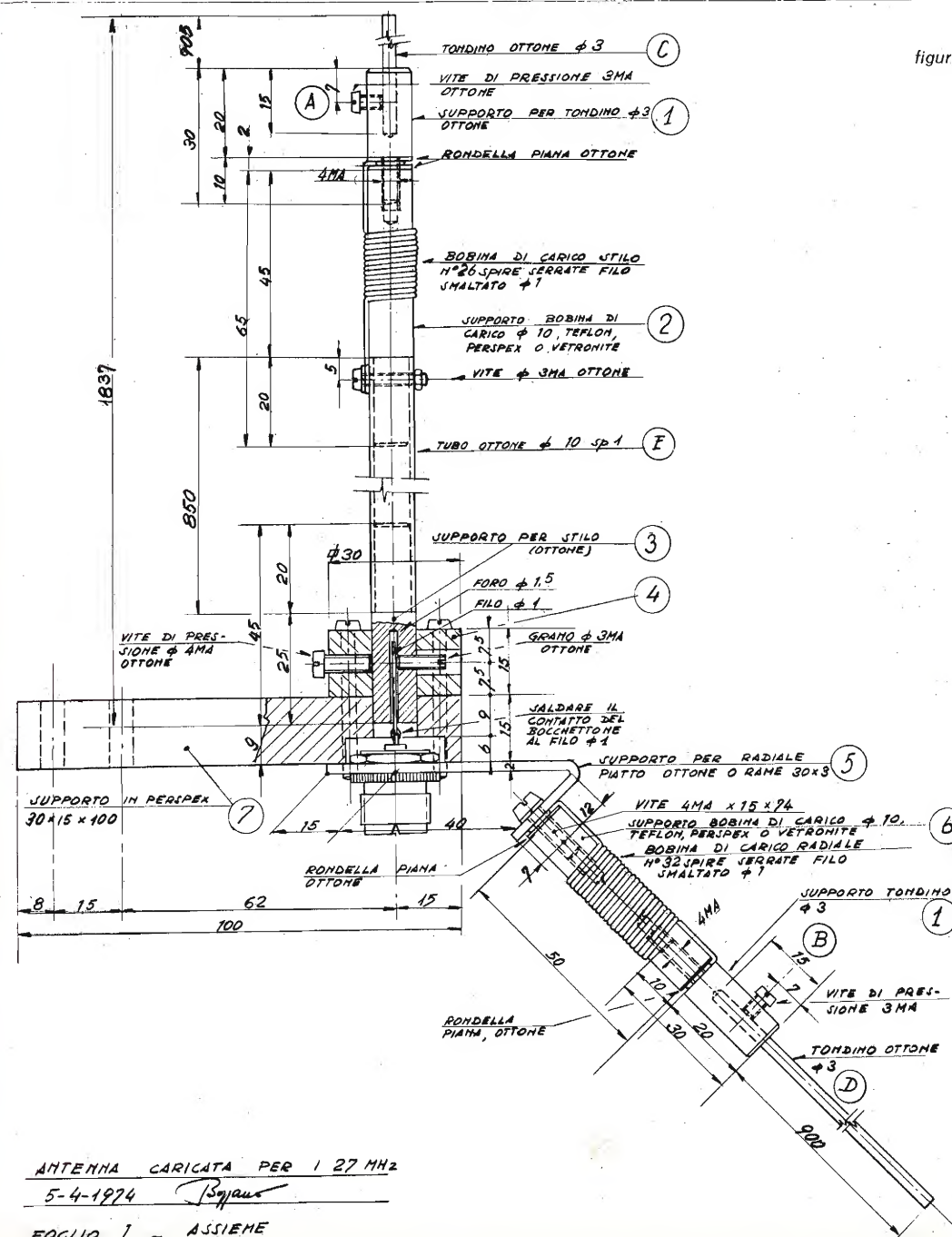


figura 3

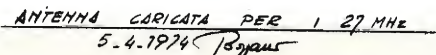

1585

offerte e richieste

Coloro che desiderano effettuare una inserzione utilizzino il modulo apposito



© copyright cq elettronica 1974

offerte VARIE

VENDO RICEVITORE U.G.M. da 26 a 170 MHz in sintonia continua in cinque gamme, Band Spread - Squelch - Trimmer antenna A.N.L. guadagno in M.F. regolabile completo di altoparlante alimentazione in c.a. e antenna L. 75.000. Vendo giradischi stereo tre velocità braccio manuale prese esterne per registratore ecc. Potenza 5+5 W mancante delle colonnine con altoparlanti L. 15.000. Tratto solo con Roma. Claudio Segatori - via delle Robinie 78 - Roma - ☎ 211219.

ATTENZIONE VENDO: Generatore TES Mod. 254 - 7 Gamme attenuazione 20 dB - Uscita ad RF Modulata ecc. Veramente l'ideale per lo sperimentatore ampie possibilità d'impiego con schema L. 50.000. Inoltre cedo ricetrasmittitore Pearce-Simpson Mod. Bobcat 23, privo della parte BF - per il resto era perfettamente funzionante. Chi volesse tentare la riparazione lo può acquistare a L. 35.000. Quarzi CB le più comuni freq. L. 1.250 cad. + s. post. - Connettori PL259 L. 890 cad. Fabrizio Meloni - via Ortigara 3B - 00195 Roma - ☎ (06) 378198.

CALCOLATORE ELETTRONICO 12 cifre 220 AC perfettamente funzionante, imballo originale e certificato di garanzia vendo a L. 75.000 (pagato 92.000) zona Napoli tratto di persona ☎ (454159) per gli altri scrivere. Antonio Mauriello - via S. Attanasio 55bis - 80141 Napoli.

CALCOLATRICE ELETTRONICA MALLORY VIP 10. Esegue somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni anche a catena e con risultati negativi. Esegue potenze di qualsiasi ordine. Possiede il tasto per il calcolo immediato delle percentuali, per il cambio del segno, per la costante, per la cancellazione totale e parziale, e per la scelta della virgola fluttuante o due decimali. Le cifre sono dieci più l'indicatore del segno o del fuori scala. Valore L. 80.000. Vendo a L. 60.000. Enzo Mele - via Rialto 56 - 00136 Roma - ☎ 3562644.

UHF-HOMER della BECKER FLUGFUNKWERK mod. ZG3. Riceve due frequenze: 240,80 MHz e 245,00 MHz. Altamente miniaturizzato, costruzione professionale: tre quarzi, strumento a zero centrale, filtro a quarzi (KF-107E), BF con integrato e transistor di potenza. Cambio con BC603 oppure BC604 (con quarzi) non manomessi oppure cambio due apparati con ricevitore BC312 non manomesso. Rispondo a tutti. Bartolo Pappalardo - via C. Colombo, 5 - Perdasdefogu (NU).

VENDO O CAMBIO con baracchino 5W 23 ch televisore 23 pollici + televisore a tr 17 pollici portatile + giradischi stereo 5+5 W + amplificatore 30 W a valvole marca GEM solo cerello. Il baracchino deve essere perfettamente funzionante. Tratto personalmente, solo zona Roma. Giuseppe Loguercio - via del Trullo 242 - 00148 Roma.

ATTENZIONE SVENDO moltissimo materiale elettronico nuovo e usato come: commutatori digitali, piastre ramate diodi, transistor I.C. zoccoli vari, relè micropulsanti, microdeviatori, ecc. Helitrim, Helipot valvole, micro commutatori ecc. Inoltre vendo numerose riviste di elettronica, BC603, e fornisco dati tecnici e corrispondenze riguardanti I.C. transistor - valvole - diodi. Paolo Masala - via San Saturnino 103 - 09100 Cagliari.

VENDO « LAMBRETTA 125 SPECIAL » con motore trasformato a 175 cc, con pezzi originali non elaborati, percorsi solo 1800 km, carrozzeria tutta revisionata, bollata fino a agosto, con ruota scorta e gomme nuove. A sole L. 130.000 trattabili. Viviano Ciappi - via Vallone, 308 - 50051 Castelfiorentino (FI) - ☎ (0571) 64914 ore 17,30-20 tutti i giorni.

VENDO URGENTEMENTE il seguente materiale: 3 sintonizzatori CB a L. 4.300 cad.; V.F.O. 27 MHz a Fet da tarare a L. 3.400 (N.E.). Preamplicatore AF per i 27 MHz da tarare a L. 3.500; a L. 1.500 prova SCR e TRIAC; a L. 2.000 prova transistor. Prova diodi; a L. 1.500 iniettori di segnali; a L. 4.000 VHF receiver (N.E.); a L. 3.000 amplificatore BF da 3 W non auto-costruito con regolatore di tono e volume. Giuseppe Restagno - via Camocelli Inf. n. 2 - 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC).

DATE PIU' VALORE AI VOSTRI ANNUNCI!

Cari amici, avrete certo notato che da molti mesi **cq** seleziona le offerte e le richieste in quattro grandi classi: **CB, OM/SWL, SUONO, VARIE**. Questo è stato attuato per dare un migliore servizio a voi inserzionisti, per semplificare la ricerca, per rendere più sicuro il reperimento delle notizie che interessano il singolo. Approfittatene, dunque, e vicino alla casellina ☐ in cui dovete fare la X, indicate anche la categoria della inserzione.

Al retro ho compilato una

Esempio:

OFFERTA ☐

RICHIESTA ☒

OM/SWL

Se dovete proporre o richiedere più di una merce appartenente a categorie diverse, non finite automaticamente tra le **varie**, ma compilate due o più moduli, uno per classe.

cq offre la più ampia e qualificata rubrica di inserzioni **gratuite** tra tutte le riviste italiane del ramo: **date valore alle vostre merci selezionando le inserzioni!**

offerte e richieste

OCCASIONISSIMA vendo macchina fotografica Polaroid B/N nuovissima, usata poche volte, con istruzioni L. 7000. Bongo elettronico UK260 montato e funzionante L. 20.000. Numerosi fumetti di Diabolik; per accordi scrivere. Raffaele Del Campioli - piazza XXV luglio, 10 - 89023 Laureana di Borrello (RC).

VENDO numeri Nuova Elettronica 1-2-3-4-5-6-26; Radio micro 5 Tr., 1 ICS 60 x 40 x 8 mm OM e OL L. 5.000; schema sintetizzatore. Mario Comuzzo - via S. Francesco 26 - 33010 Brancò (UD).


CEDO 3 altoparlanti (Ø cm 7 AD3300Z A.6 368 - Ø cm 5,5 W 0,2 Ω 8 - Ø cm 5,5 W 0,2 Ω 8) - 1 motorino V 220 ca + elica - 1 motorino V 220 ca x giradischi - 1 binocolo 4x45 + microscopi (100-200-300 ing.) 2 motorini V 12 cc - 2 motorini V 4,5 cc - 1 cercafase V 100-500 - 1 cassaforte in metallo (Polystil) 8 valvole varie - 1 radiolina a 6 transistori montata su basetta stampata V 9 cc - 1 trasformatore di alimentazione ent. V 220 usc. V 7 e V 10 - 100 componenti elettronici (condens. resistenze, bobine, ecc.) - il tutto in cambio di un ricetrasmittitore CB da 3 W da tre o più canali. Franco Auteri - via S. Giov. Bosco, 4 - 21013 Gallarate (VA).

richieste OM/SWL

CERCO RICEVITORE tipo JR599 R4a-b-c AR88 SPJ600,390 RACAL HRO SX117 ecc. ricetrans FT101 FT277 FT288 Argonaut ecc. Fare offerte pago contanti ritiro personalmente. Cedo miglior offerte Mobil 5. IOSPIF Gianfranco Piu - via Cravallet 1 - 07041 Alghero.

CERCO LINEA GELOSO 216-228-229 oppure MK 3 funzionante al 100 x 100. Pago contanti acquisto certamente purché garantito il funzionamento di tutto l'apparato. Lorenzo De Angelis - via Firenze 25 - 06083 Bastia Umbra - ☎ (075) 810602; ore pasti (0742) 50483.

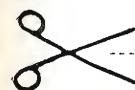CERCO RX GELOSO G4-216 o simili in buone condizioni. Rispondo a tutti. Ivo Zillio - via Montmayeur 8 - 11100 Aosta.



modulo per inserzione ✱ offerte e richieste ✱ LEGGERE

- Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: **cq elettronica**, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA.
- La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciale.
- Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie.
- Scrivere a macchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE.
- L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista.
- Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

RISERVATO a cq elettronica

ottobre 1974

data di ricevimento del tagliando

osservazioni

controllo

COMPILARE

Indirizzare a

VOLTARE

ATTENZIONE CERCO URGENTEMENTE ricevitore semiprofessionale G.220 et BC314/344 inoltre surplus militare italiano e tedesco. Apparat da collezione epoca 1915-1930 con ottimo corrispettivo o scambi interessanti se materiale in condizioni soddisfacenti.
G. Dalla Pozza - via Montelungo 23 - 22100 Como - ☎ 031-265294/558401.

GELOSO G3331 ricevitore acquisto anche non funzionante purché in discrete condizioni di manutenzione. Cerco anche Marillino serie Anie. Sono anche interessato al Geloso Radio Explorer G521.
Sergio Musante - via Milite Ignoto, 16 - 16030 Pieve L.

INFORMAZIONI « OSCAR VI »

de I2SRR

- Per disposizione dell'AMSAT il traslatore del satellite deve essere usato dagli OM soltanto nelle orbite ascendenti serali dei giorni di **lunedì - giovedì - sabato**.
- Il lancio dell'OSCAR VII è previsto in uno dei seguenti giorni: 3-16-23 ottobre 1974.

OSCILLOSCOPIO CERCASI banda passante almeno dalla c.c. di 10 MHz, tubo da 5", tutto a transistor, base dei tempi a scatti tarati. Disposto a spendere non più di 200.000 Lire.
Giuseppe Leo - via Fusaro 54 - Baia (NA) - ☎ 8687460.

APPARATI TEDESCHI surplus cerco: apparecchi anche a pezzi, parti, componenti, valvole, cuffie, tasti. Cerco Radiorivista 8-9-10-11/1951; 9/56; 9/57; qualsiasi numero de Il Radiogiornale prebellico; libri di radiotecnica fino al 1935; riviste radioamatori prebelliche, anche estere; vecchi Handbooks, antenna-book e simili; annate OST fino al 1971 compreso. Dettagliare stato del materiale e richieste: garantisco risposta. Cerco HRO/KST serie europea con valvole EF11, EF12.
I3JY Paolo Baldi - via Defregger 2/A/7 - 39100 Bolzano - ☎ 0471-44328.

G4/216 CERCO pagando massimo purché non manomesso e con limitato numero di ore di funzionamento. Tratto solo con Torino e/o Milano e relative province.
I1WCG ☎ 011-6961752.

CERCO AR88 XR100 JR599 do' in cambio ricerans 144 AM FM Mobil 5 ed eventuale differenza in contanti oppure acquisto se prezzo ragionevole.
ISOPIF Gianfranco Piu - via Cravallet, 1 - 07041 Alghero.

CERCO TRANCEIVER o RX e TX ANCHE SEPARATI, gamme OM, non autocostituiti, tipo Trio, Swan, Sommerkamp, Yaesu, o altri della stessa classe purché a quotazioni oneste. Specificare condizioni. Rispondo a tutti.
Umberto Angelini - 1° Btg. 1ª Comp. - Scuola Trasmissioni - 00143 Cecchignola - Roma.

CERCO BC312 anche non funzionante purché non manomesso. Massima serietà, rispondo a tutti. Con Torino tratto de visu.
Giovanni Artuffo - via Cotti Ceres, 6 - 14100 Asti.

CERCO RICEVITORE CR100/B.20 - ADF Navy receiver - RCA AR88 - Hammarlund SP-600JX - RCA AN/SRR-13. Inviare descrizioni, prezzo, pago in contanti.
SWL I1-12920 Tullio Flebus - via Del Monte 12 - 33100 Udine.

HEWLETT-PACKARD strumenti cerco anche non funzionanti di qualsiasi tipo. Specificare il modello dell'apparato, le sue condizioni e il prezzo. Rispondo a tutti garantendo la massima serietà e discrezione.
Luciano Paramithiotti - via Mazzarello 30/5 - 10142 Torino.

pagella del mese

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori)

1503	Per il futuro di cq elettronica	
1506	Generatore di onde sinusoidali per BF	
1508	Alimentatore stabilizzato duale	
1518	Effemeridi 15/10 - 15/11/74	
1519	Il ricevitore AR8506B	
1524	La pagina dei pierini	
1526	sperimentare	
1530	Commentari de lineare	
1535	CLUB AUTOCOSTRUTTORI	
1538	VFO da 5 a 5,5 MHz di I0SJX	
1544	Semplice timer 1÷99 sec.	
1548	Un organo elettronico polifonico semiprofessionale	
1556	Un ricevitore 27÷30 MHz dedicato ai plgri	
1558	... e tanto che ci siamo: altri due utilizzi dello ZN414	
1559	Ricevitore AM-FM per i 144 MHz di R. Paron	
1560	Consulenze ai sanfilisti	
1562	Campionato italiano HRD/SWL 1974	
1563	RSGB 7 MHz DX Contest 1974	
1564	Due argomenti sulle antenne	
1568	junior show	
1572	quiz	
1573	tecniche avanzate	
1574	Facsimile standard	
1578	importante CB!	
1578	CB a Santiago 9+	
1582	Amateur's CB	
1588	Informazioni Oscar VI	

Al retro ho compilato una

OFFERTA ☐

RICHIESTA ☐

Vi prego di pubblicarla.
Dichiaro di avere preso visione del riquadro « LEGGERE » e di assumermi a termini di legge ogni responsabilità inerente il testo della inserzione.

(firma dell'inserzionista)

SOS CERCASI valvola Telefunken WE15 per poter continuare carriera SWL. Le buone anime che raccolgono questo appello sono pregate di scrivere per accordi.
Ferruccio Garzoni - via Carlo Zima 5 - 25100 Brescia.

CERCO URGENTEMENTE trasmettitore XT600B - Trio 5995 - Drake T4XB/C - Geloso G4/226+G4/229 se in perfette condizioni. Pagamento in contanti.
Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano - ☎ 914081.

CERCO ZONA BOLOGNA e provincia, Lafayette HA600A o Trio 9R-59DS, buono stato. Telefonare ore pasti 941366 o scrivere.
Merighi Denni - via G. Marconi, 10 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO).

OSCILLOSCOPIO TES 0366 cerco. Offro fino a 80.000 lire se in ottime condizioni e completo di manuale.
Vincenzo Cavallaro - piazza R. Malatesta 36 - Roma - ☎ 06-295952.

CERCO 9R59DE (DS) ricevitore a copertura continua della Trio. Fare offerte, specificando: prezzo e condizioni del ricevitore.
Giuseppe Franchino - via Gramagna 24 - 28071 Borgolavezzaro.

ATTENZIONE ASPIRANTE OM cerca traliccio (per installarvi la sua antenna) da installare sul tetto. Scrivere o telefonare per accordi.
Massimo Ferri - via Framura 23 - 00168 Roma - ☎ 6284344.

CERCO G4.229 MK II nuovo o usato ma in buono stato e microfono originale Geloso M23 e Base B83R.
Valerio Poggi - via Villini 18 - 15061 Arquata Scrivia (AL).


ATTENZIONE!! CERCO VOLTMETRO ELETTRONICO della Radio Scuola Italiana per accordi telefonare al (0742) 63158 solo mattino, o scrivere.
Orlando Bartolomei - 06030 Rasiglia-Foligno (PG).

CERCO RICEVITORE Drake R4B-C-2C Tranceiver FT277-277-150 Argonaut o altri portatili anche autocostituiti pago contanti e ritiro personalmente secondo zona cede Mobil 5 al miglior offerente.
ISOPIF Gianfranco Piu - via Cravallet, 1 - 07041 Alghero.

CERCO DISPERATAMENTE prima parte di « Abbreviazioni per radioamatori » comparsa sulla rubrica QTC di « sperimentare » del dicembre '73. Vi prego di inviarmi detto materiale: richiedete ciò che volete (andateci piano però).
Ernesto Bignotti - via Monte Cinto 17 - 35031 Abano Terme (PD).
CERCO CORSO TV, Radio Elettra, anche solo parte teorica, ritiro di persona se in raggio di 150 km da Torino.
Domenico Golzio - via G. Duprè 14 - 10154 Torino.

CERCO LINEA GELOSO G4/228-229-216 anche MK II oppure MK III fare offerte.
Giovanni Scala - via F. Cordova 20 - 96100 Siracusa.

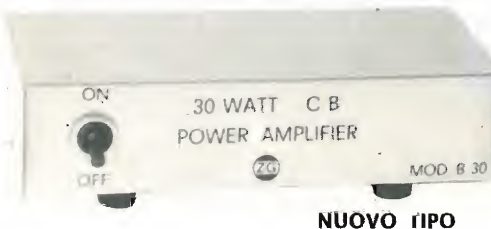CERCO RICEVITORE HALLICRAFTERS S 27 non manomesso, possibilmente con libretto istruzioni e schema. Inviare offerte.
Piercarlo Ruffinengo - via Brindisi 7 - 10152 Torino.




ALIMENTATORI
da 2 a 10 A

Spedizioni
contrassegno
chiedete catalogo
inviando L. 200
in francobolli.

ALIMENTATORE STABILIZZATO
mod. 153S

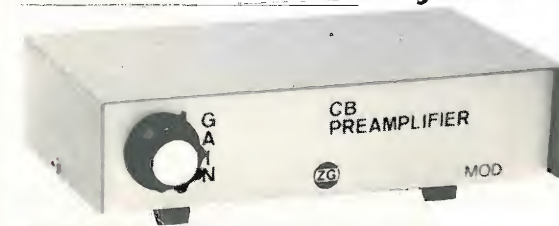Ingresso: 220 V ± 10 % - 50 Hz
Uscita: 4 ÷ 20 V
Carico: 3 A da 4 a 15 V -
2 A da 15 a 20 V
Stabilità: 0,3 % da vuoto
a max carico
Ripple: 2 mV p.p.
Ampio strumento illuminato in
funzione di voltmetro e ampe-
rometro.
Protetto contro i cortocircuiti.



ZG ZETAGI

Novità !!!

B30 LINEARE 20 W RF
STATO SOLIDO

Ingresso: 0,5 ÷ 4 W AM - 10 ÷ 15 W SSB
Uscita: 20 W AM - 30 ÷ 40 W SSB
Guadagno: 8 dB
Alimentazione: 12-15 Vcc
Commutazione elettronica
Funzionamento: AM-SSB a 27 MHz
Consumo: 2 A
L. 33.000 IVA compresa + s.s.



P27-1 PREAMPLIFICATORE DI ANTENNA A MOSFET

Alimentazione: 12-15 Vcc
Guadagno: > 25 dB
Controllo di guadagno
Commutazione elettronica
Funzionamento: AM-SSB
Riduce il QRM in mobile
L. 20.000 IVA compresa + s.s.

Via E. Fermi 8 - Tel. (039) 66.66.79
20059 VIMERCATE (MI)



DE ROSSI via M. CRISTINA 15 TORINO

COMPRO OSCILLOSCOPI di qualsiasi marca e tipo. Specificare caratteristiche tecniche e modello e prezzo richiesto. Federico Cancarini - via Bollani, 6 - 25100 Brescia.

CERCO VALVOLE 2C41 e 2C46 nuove che cambierei con 4X250 B, 4X250 K, 4X150, QOE 06/40, QOE 04/5, QOE 03/20, 3CX100A5/7289 ecc. IBBIN Umberto Bianchi - corso Cosenza, 81 - 10137 Torino.

SURPLUS TEDESCO fino 1945 cerco: apparati anche demoliti, componenti, parti, valvole, cuffie, micro, ecc. Cerco Radiorivista 8-9-10-11/1953; 9/56; 9/57; qualsiasi numero de « Il Radiogloriale » prebellico, Brans Vademecum, vecchi Handbook, Antennabook e simili; libri radiotecnica fino 1935; riviste radioamatori prebelliche, anche estere; annate complete di QST. Cerco Stabilvolt STV 150/20 e HRO/KST con valvole serie EF12/EF13. Dettagliare stato del materiale e prezzo richiesto; rispondo a tutti.

I3JY Paolo Baldi - via Defregger 2-A-7 - 39100 Bolzano - ☎ (0471) 44328.

CERCO medie frequenze 145 kHz del BC1206. Scrivere precisando prezzo e modalità pagamento. Rispondo a tutti. Luigi Ghinassi - viale Diaz 19 - 47036 Riccione.

CERCO URGENTEMENTE 19 MK III oppure 19 MK IV in buono stato e possibilmente con alimentazione. Vendo BC191 straordinariamente nuovo con cassetto TU-2 (6.200 - 7.700 kHz). Date le dimensioni del BC191 e di conseguenza le difficoltà di imballo e spedizione tratto per quest'ultimo con zone limitrofe. Walter Amisano - via A. Gorret 31 - 11100 Aosta.

CERCANSI QUARZI di frequenza pari a 37900 kHz, 37950 kHz, 38000 kHz, 38500 kHz, 38100 kHz. Scrivere per accordi. A.R.A. - CB casella postale 150 - 67100 L'Aquila.

CERCO 277 Sommerkamp o simili purché in ottime condizioni non manomessi. Rispondo a tutti. Piero Bini - via G. D'Annunzio 50 - 07026 Olbia (SS) - ☎ 22720.

CERCO RX-MULTIGAMMA portatile da 0,5 a 12 MHz, qualsiasi marca, funzionante + portatile RX-TX 27 MHz, 1÷2 W funzionante. Rispondo a tutti. Vincenzo Scardina - via Bagnera 85 - 90011 Bagheria (PA).

G4/216, G4/220 o altri ricevitori per decametriche se occasione e ottimo stato acquisto. Vendo BC603 con modifica AM/FM L. 15.000 e DG732 L. 9.000 (tubo catodico). Tratto preferibilmente di persona con Emilia e regioni circumvicine. Roberto Fumis - via Kennedy 27 - S. Lazzaro di Savena (BO) - ☎ 051-744691 ore ufficio.

ATTENZIONE! Hammarlund HQ-120X, manuale istruzioni (montaggio e taratura) cerco e possibilmente modifiche con valvole serie moderna. Compenso il fastidio. Max serietà. Scrivetemi anche per consigli inerenti al caso. I7FIV Enzo Filomena - via Trento, 32 - 70019 Triggiano (BA).

CERCO RICEVITORE MULTIBANDA che riceva polizia, pompieri, croce rossa, aerei. Rispondo a tutti. Scrivere per accordi. Ernesto D'Allaglio - via Cav. di Vittorio Veneto, 34 - 97019 Vittoria.

CERCO Sommerkamp 277 se vera occasione in ottime condizioni e non manomesso. Rispondo a tutti e pago contanti. Piero Bini - via G. d'Annunzio 50 - 07026 Olbia - ☎ 22720.

richieste CB

TOKAI 1W malridotti, non funzionanti, privi di parti, acquisto se poche kilolire (anche se TC-500-G o TC-510-G. Cedo 12.000 minilire (+6 dB) 27 MHz - 12 V. Uso mobile. Aldo Fontana - salita S. Leonardo 13/11 - Genova.

G R GRAPH - RADIO - via Ventimiglia, 87 - 16158 GENOVA-VOLTRI

SALVAGUARDATE le vostre apparecchiature, conoscendone bene le caratteristiche e il modo d'uso, con i

MANUALI DI ISTRUZIONE (tradotti in italiano) di G.R.

Sono disponibili i manuali per i seguenti apparati:

YAESU MUSEN-SOMMERKAMP

FR50 FL50	L. 2.500	FL500	L. 2.500
FT100-150	L. 2.500	FL2000B	L. 1.500
FT200-250	L. 2.500	FL2100-2277	L. 1.500
FT400-500	L. 2.800	TS288	L. 2.500
SOKA 747	L. 2.800	FV277	L. 1.200
FT101-277	L. 2.500	FV400S	L. 1.200
FT505S	L. 3.000	FL2500	L. 1.500
FR500	L. 2.500	YC305-333	L. 1.500

DRAKE

R4B	L. 3.000
T4XB	L. 3.000
R4C	L. 3.000
T4XC	L. 3.000
TR4C	L. 3.000
L4B	L. 2.000
MN2000	L. 1.500
C4	L. 3.500

TRIO-Kenwood

TR599	L. 3.000
JR599	L. 3.000
TL911	L. 1.500
TS515	L. 3.000
TS520	L. 4.000
TS700	L. 3.000
TR7200	L. 1.500
TS900	L. 4.000


MODELLI VARI

SWAN 700CX	L. 2.500
BRAUN SE600	L. 3.000
COLLINS 75S-3B e 75S-3C	L. 4.000
COLLINS 32S-3	L. 4.000
COLLINS 516F-2	L. 1.000
KW 2000	L. 2.500
KW 204	L. 2.500
KW 202	L. 2.500
STANDARD SR-C146A	L. 1.500
STANDARD SR-C430	L. 2.000
STANDARD VFO SR-CV100	L. 1.000
STANDARD C826MC	L. 1.500
LAFAYETTE HB23	L. 2.500
ICOM IC225	L. 2.500

PREZZI franco Genova

VISITATECI!
alla Mostra Mercato di Pescara

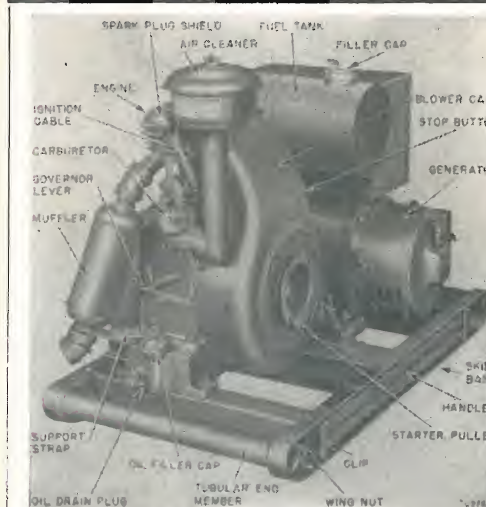Le spedizioni vengono effettuate a mezzo raccomandata, unire L. 250 per S.P. Per contrassegno le spese postali sono a carico del committente.



GRUPPO ELETTROGENO PE 75 AE/220:

NUOVO nell'imballo originale (contenitore stagno e cassone oltremare)

- Alternatore: monofase, autoregolato, 220 Vac 3 kW servizio continuo
- Motore: Brigg & Stratton tipo ZZ 6 CV 1800 rpm, benzina/petrolio, ricambi reperibili in Italia

Apparecchiatura **totalmente schermata e filtrata** per alimentare qualsiasi equipaggiamento elettronico o elettrico.

KFZ ELETTRONICA - via Avogadro, 15 - 12100 CUNEO - tel. (0171) 33.77

CERCO SCHEMI con progetto di costruzione apparati ricetrasmittenti CB, semplici per uso principianti. Rifonderò spese postali tramite francobolli.
Silvano Coin - via G. Andreoli 1 - 35100 Padova.

TOKAI 1W non funzionanti acquisto se poche kilolire. Mini-lineare + 6 dB offro in cambio. Vendo (12 V - 2 x BD113/SGS) L. 12.000. Per non funzionanti si intenda pure semidistrutti.
Aldo Fontana - salita S. Leonardo 13/11 - 16128 Genova.

CERCO ricetrasmittente CB 5 W buone condizioni possibilmente AM+SSB con micro preamplificato lineare uscita 8-10 W non manomessi L. 70.000 trattabili.
Enrico Spedo - via Concordia 4 - 37100 S. Michele Extra (VR).

richieste SUONO

CERCO SCHEMA ELETTRICO se possibile anche pratico di una batteria elettronica d'accompagnamento a C.I. e schema elettrico effetto percussione da applicare all'organo.
Pietro Maccarri - via Diodoro Siculo 36 - 20125 Milano.

CERCO REGISTRATORE stereo a cassette (compact) funzionante in ogni sua parte possibilmente Philips o Grundig, minimo 2 W per canale, anche senza casse acustiche. Vendo registratore portatile Philips buone condizioni, pagato L. 60.000 nuovo, minimo L. 20.000.
Stefano Bonso - via W. Ferrari 35 - 30174 Mestre (VE).

CERCANSI SCHEMI ELETTRICI di sezione ritmica (per strumenti musicali) nonché spartiti per organo di musiche sudamericane.
Roberto Dicorato - via Treves, 6 - 20132 Milano.

CERCO SCHEMI generatori effetti speciali per organo elettronico (moog, leslie, prolungatori, etc.) + schema luci psichedeliche.
Ivano Avesani - via Villa 1 - 37100 Quinzano (VR).

CORRETTORE TONI CT6 Vecchietti cerco urgentemente, disposto a pagare bene se si tratta di tipo in perfetto stato e senza difetti. Cerco anche schema elettrico con indicazione delle caratteristiche dei componenti del CT6; lo schema può anche essere disegnato direttamente dal possessore del modulo, purché indichi con precisione i componenti sia in valore che in tolleranza. Disposto a pagare bene. Prego rispondere con la massima sollecitudine. Rimborso spese postali Espresso.
Giorgio Rossetti - via Pelacani 2 - 43100 Parma.

CONTANTI COMPRO Marantz 1030 piastra Dolby e casse AR qualunque tipo solo se non manomessi. Cerco volentieri e non esoso costruttore del progetto a pagina 858 di giugno. Rispondo a tutti.
Tommaso Cirmena - viale Montello 15 - 21052 Busto Arsizio (VA).

ACQUISTO SCHEMI sintetizzatori e tastiera di un organo elettronico (3 o 4 ottave) e annate cq anteriori al '70 cerco; scrivere per accordi.
Gabriele Lalli - via Mazzini, 9 - 64030 Scorrano (TE).

DISCHI STRANIERI a chiunque mi manderà 33 o 45 giri in buono stato italiani (cantanti e complessi) manderò 33 e 45 giri o-r-i-g-i-n-a-l-i statunitensi, canadesi, francesi. Scrivetemi anche se avete 33 o 45 giri da vendere cambiare e/o comperare.
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - Savona.

TASTIERE ORGANO CERCO con almeno 47 tasti o, perlomeno cerco persona gentile che mi indicasse ove trovarne (nuove o usate). Inoltre cerco schemi di sintetizzatori elettronici e moog e robe simili.
Carlo Morelli - corso Sempione 148 - 20025 Legnano (MI).

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna)



ARIES

Scatola di montaggio **ORGANO ELETTRONICO** semiprofessionale - 4 ottave - 3 registri - Amplificazione 10 W - in 4 kit fornibili anche separatamente.

ARIES A: Organo con tastiera
L. 60.000 + sp. sp.

ARIES B: Mobile con leggìo
L. 25.000 + sp. sp.

ARIES C: Gambi con accessori
L. 10.000 + sp. sp.

ARIES D: Pedale di espressione
L. 8.750 + sp. sp.

Dimensioni (senza gambi): 90 x 35 x 15 cm
Manuale con 11 pag. e 7 tav. sc. 1 : 1



TAURUS

Scatola di montaggio **riverbero amplificato** - ingressi ad alta e bassa impedenza - uscita a bassa impedenza - controlli di livello ed effetto eco - in unico kit:

TAURUS: Unità di riverbero completa di mobiletto:

L. 25.000 + sp. sp.

Dimensioni: 30 x 20 x 11 cm.

Manuale con 8 pag. e 1 tav. sc. 1 : 1.

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO - DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA

richieste VARIE

CERCO ricevitore onde corte qualsiasi tipo BC ecc. non manomesso meccanicamente, anche incompleto di valvole, fare offerte cede eventualmente in cambio, coppia ricetrans. Hitachi 1 W perfettamente funz. 27 MHz, oppure trasmettitore 2 m. F.M. Home Made 4 W valvola fin. 5763. Cedo inoltre 2 dinamotor DM 34.
Silvano Massardi - via Albertano da Brescia 25 - 25100 Brescia
☎ 030-315644 ore pasti.

CERCO CALCOLATRICE ELETTRONICA SCRIVENTE usata oppure parte meccanica scrivente per detta.
Gaetano Fruncillo - piazza Leonardo 31 - ☎ 360959 - Napoli.

CERCO CORRETTORE TONI modello CT6 di Vecchietti, sia esemplare che anche il solo schema elettrico originale completo di valori; disposto a pagare bene. Cerco altresì schema elettrico preamplificatore Vecchietti modello PE6. Cerco anche commutatori digitali con uscita sia binaria che decimale, Nixie e fogli tecnici decadi conteggio up-down tipo SN74190. Cedo rubinetti per liquidi con comando elettrico a 220 V. Prego rispondere massima sollecitudine. Grazie.
Giorgio Rossetti - via Pelacani 2 - 43100 Parma.

CONTENDER CERCO. Deriva velica in scatola di montaggio o usato in buone condizioni cerco. Dettagliare offerte.
Giancarlo Sanna - via S. Giovanni 314 - 09100 Cagliari.

COLLEZIONISTA SOLDATINI acquisterebbe fogli soldatini marca Stella - Aquila - inoltre litografie Lebrum - Boldetti - Ventura. Ottimi compensi.
Giuseppe Pagani - via Ramazzotti 12 - 21047 Saronno (VA).

INSOMMA!!! POSSIBILE che tra tutti quelli che leggono gli annunci di cq non ci sia qualcuno che voglia disfarsi di trombe per auto mono o pluri-tonali! Io cerco trombe, complete di compressore, a 12 V e funzionanti che emettano un suono tipo sirena e/o una musicchetta tipo la cucharacha o la carica. Per favore inviatemi notizie e richieste. Pago in contanti.
Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - Savona.


LIBRI DI FANTASCIENZA acquisto sia pochi numeri che intere collane di Urania - Cosmo - Galassia - Galaxy - SFBC - Futuro e altre. Inviare precise offerte.
Giuseppe Cottogni - corso Abruzzi 7 - 10019 Strambino (TO).

ditta NOVA I2YO

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel. (0377) 84.520 - 84.654

Apparecchiature per
RADIOAMATORI - CB - MARINA
ecc. ...

- SOMMERKAMP - YAESU
- SWAN
- TRIO - KENWOOD
- DRAKE
- STANDARD 144 Mc - 432 Mc
- LA FAYETTE - CB

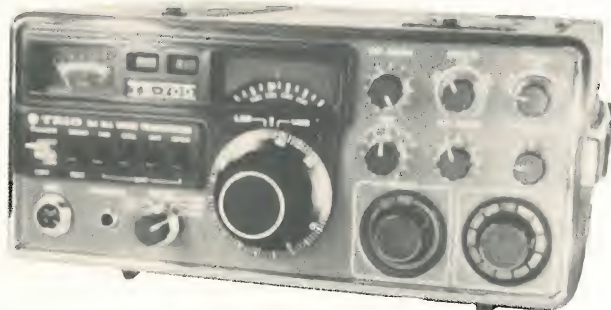

TS700 - TRIO

FM - SSB - AM - CW
shift 600 Kc per ponti
VFO e 12 canali quarzati
144-146 Mc.

Si accettano prenotazioni

TR2200/G: 12 canali 1 W filtro a ± 5 Kc 144 Mc

TR7200: 24 canali 1/10 W 144 Mc.

TS520 : 80-40-20-15-10 metri 12/220 V

TS900 : 80-40-20-15-10 metri 220 V AC

QUARZI

per apparecchiature 144 MHz
TUTTI I PONTI e ISOFREQUENZE
per ICOM - SOMMERKAMP - TRIO - STANDARD -
MULTI 8 - BELTEK ecc. pronti magazzino.

Per ogni Vostra esigenza consultateci! **ANTENNE - MICROFONI - CAVI COASSIALI etc. - ASSISTENZA TECNICA** - Listino prezzi allegando L. 150 in francobolli.

lafayette telsat ssb 50

Ricetrasmittitore CB Lafayette
a 2 vie per mobile, 23 canali quarzati
in AM e 46 canali quarzati in SSB,
15 Watt PEP

C'è piú gusto con un
 **LAFAYETTE**

by I2TLT




MANTOVANI

Verona - VIA XXIV MAGGIO, 16 - TEL. 48113

LA **ELT**
elettronica

presenta i nuovi VFO

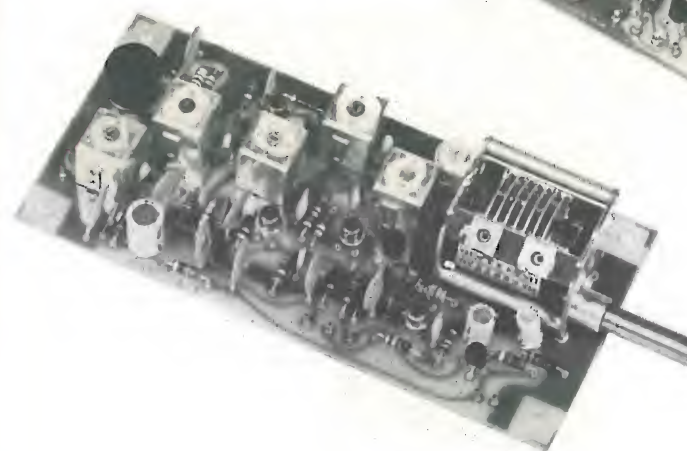

Spedizioni celeri
Pagamento a 1/2 contrassegno
Per pagamento anticipato,
spese postali a nostro carico.

VFO 72

Gamma di frequenza 72-73 MHz, alim. fin. 100 mW, stabilità migliore di 200 Hz/h, uscita 75 Ω , alimentazione 12-16 V, adatto a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 72...73 MHz, ingresso BF per modulare in FM, dimensioni 13 x 6.

L. 23.000 (IVA compresa)

VFO 27

Gamma di frequenza 26-28 MHz, alim. fin. 300 mW, stabilità migliore di 100 Hz/h, uscita 75 Ω , alimentazione 12-16 V, adatto a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26...28 MHz, oppure da usarsi per la costruzione di trasmettitori a conversione per la gamma 144-146, circuito ausiliario che sposta di 100 kHz la frequenza generata quando si commuta in ricezione, dimensioni 13 x 6.

L. 22.000 (IVA compresa)

Sintonia elettronica SEK7

Versione 20...29,999 MHz.

5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino a 40 MHz, adatta al ricevitore K7 ed a qualsiasi ricevitore operante sulla frequenza specificata avente la prima media frequenza a 4,6 MHz, permette la lettura esatta al kHz, base dei tempi quarzata, regolazione di frequenza e di sensibilità, alimentazione 5 V 500 mA, 150-190 V 10 mA, dimensioni 15 x 7,5 x 4.

L. 49.500 (IVA compresa)

Versione 143-147,999 MHz

Caratteristiche come versione precedente, 6 tubi nixie, dimensioni 15 x 8,5 x 4.

L. 56.000 (IVA compresa)

Tutti i telai si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni dettagliate allegate.

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. 0571-61127 - 56020 S. ROMANO (Pisa)

MINI 6 ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

novità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittitore: pilotato a quarzo — potenza RF input 5 W — output 3 W — modulazione: 95% (AM) con 100 Phon (1000 Hz)


Ricevitore:

Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore automatico di disturbi; squelch regolabile; potenza in bassa frequenza 2 W; «S» meter e «RF» meter
Sensibilità: 0,3 μ V con 10 dB S/N
Selettività: 6 dB a ± 3 KHz; 60 dB a ± 10 KHz (separazione dei canali)
Canali: 6 (1 quarzato)

Temperatura di funzionamento:
da — 20 a + 50 °C
Media frequenza: 455 KHz
Semiconduttori: 14 transistori al silicio; 8 diodi
Antenna: presa coassiale per 50 Ω di impedenza
Alimentazione: 12 V cc
Assorbimento:
in trasmissione senza modulazione 800 mA;
con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare)
Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore in lamiera d'acciaio)
Peso: 930 gr


APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli alimentatori: entrata 220 V 50 Hz ± 10 %, protezione elettronica contro il cortocircuito e stabilità riferita a variazioni del carico da 0 al 100 %.

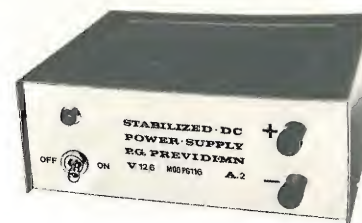


PG 116

Tensione d'uscita: 12,6 V 2 A
Stabilità: migliore dell'1,5 %
Ripple: 3 mV
Dimensioni: 180 x 80 x 145

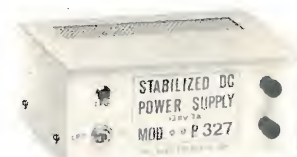

PG 327

Tensione d'uscita 13,8 V 3 A
Stabilità: migliore dell'1,5 %
Ripple: 3 mV
Dimensioni: 183 x 115 x 85

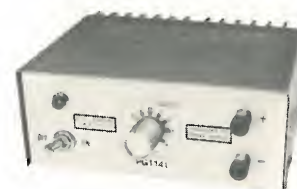


PG 114

Tensione d'uscita regolabile da 6 a 14 V
Carico: 2,5 A
Stabilità: migliore dell'1 %
Ripple: 3 mV
Dimensioni: 180 x 165 x 85



PG 227 - TYTAN-L

Tensione d'uscita: 12,6 V
Carico: 7 A
Stabilità: migliore del 2 %
Ripple: 5 mV
Dimensioni: 185 x 165 x 110

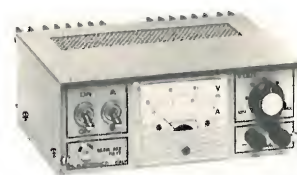


PG 77

Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V
Carico max.: 2,5 A
Stabilità: migliore dello 0,2 %
Strumento commutabile per la misura della tensione e della corrente.
Ripple: 2 mV
Dimensioni: 183 x 165 x 85.

P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi

p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Milano

Garanzia e Assistenza:  SRT - Modena

lafayette

ALGERO (SS)
PEANA via Sassari, 109
tel. 979663
AREZZO
VIERI via Vittorio Veneto, 16
tel. 55921
ASTI
TORCHIO p.zza Alfieri, 18
tel. 52365
ALBA (CN)
SANTUCCI via V. Emanuele, 30
tel. 2081
BERGAMO
BONARDI via Tremana, 3
tel. 232091
BESOZZO (VA)
CONTINI via XXV Aprile
tel. 770156
BOLOGNA
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5
tel. 550761
BOLZANO
R.T.E. via C. Battisti, 25
tel. 37400
BORGOMANERO (NO)
NANI SILVANO
via Casale Cima, 19
tel. 81970
BRESCIA
SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29
BUSTO ARSIZIO (VA)
FERT via Mameli
CAGLIARI
FUSARO via Monti, 35
tel. 44272
CASALE MONFERRATO (AL)
QUERCIFOGLIO BRUNO
via Sobrero, 13
tel. 4764
CASALPUSTERLENGO (MI)
NOVA di Avancini Renato
via Marsala, 7
tel. 84520
CATANIA
TROVATO p.zza Buonarroti, 14
tel. 268272
CITTA S. ANGELO (PE)
CIERI p.zza Cavour, 1
tel. 96548
COMO
FERT via Anzani, 52
tel. 263032
COSENZA
ANGOTTI via N. Serra, 58/60
tel. 34192
CUNEO
ELETTRONICA BENSO
via Negrelli, 30
tel. 65513
DESIO (MI)
FARINA via Cassino, 22
tel. 66408

Ecco la rete
dei Distributori Nazionali:

LAFAYETTE



FIRENZE
PAOLETTI via Il Prato, 40/R
tel. 294974
NOVI LIGURE (AL)
REPETTO v.le Rimembranze, 125
tel. 78255
FORLI
TELERADIO TASSINARI
via Mazzini, 1
tel. 25009
GENOVA
VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607
GENOVA PONTEDECIMO
RI.CA. di Rizzo & Cazzazana
via F. Del Canto, 6/R
tel. 799523
GORIZIA
BRESSAN c.so Italia, 35
tel. 5765
IMPERIA
ALIPRANDI ATTILIO
via San Giovanni, 12
tel. 23596
INVERUNO (MI)
COPEA via Solferino, 2
tel. 978120
LAVAGNA (GE)
ELETTRONICA COSTAGUTA
c.so Buenos Aires, 70
tel. 502359
LEGNANO (MI)
COPEA via Cadorna, 61
tel. 592097
LOANO (SV)
RADIONAUTICA
di Meriggi & Sugliano
banchina Porto Box, 6
LUCCA
tel. 668921
SARE via Vittorio Veneto, 26
tel. 55921
MANTOVA
GALEAZZI Galleria Ferri, 2
tel. 23305
MARINA DI CARRARA (MS)
BONATTI via Rinchiosa, 18/B
tel. 57446
MILANO
FAREF via Volta, 21
tel. 666056
MILANO
FRANCHI via Padova, 72
tel. 2894967
MILANO
RAPIZZA & ROVELLI
p.le Maciachini, 16
tel. 600273
VICENZA
ADES v.le Margherita, 21
tel. 505178

service

BIELLA
FIGHERA via Cottolengo, 2
tel. 22012
MILANO
DELL'ACQUA via Riccardi, 23
tel. 2561134
MILANO
BIASSONI LIVIO via Padova, 251
tel. 2560417
MONCALVO D'ASTI (AT)
RADIO GIONE via XX Settembre, 37
tel. 91440
MONTECATINI (PT)
PIERACCINI c.so Roma, 24
tel. 71339
MONZA (MI)
BERETTA & FIORETTI
dei F.lli Monerio via Italia, 29
tel. 22224
NAPOLI
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281
NICASTRO (CZ)
BERTIZZOLO via Po, 53
tel. 23580
CREMONA
TELCO p.za Marconi, 2/A
tel. 31544
OLBIA (SS)
COMEL c.so Umberto, 13
tel. 22530
PADOVA
NAUTICA S. MARCO
via Martiri Libertà, 19
tel. 24075
PALERMO
M.M.P. ELECTRONICS
via Simone Corleo, 6
tel. 215988
PARMA
HOBBY CENTER via Torelli, 1
tel. 66933
PERUGIA
COMER via Della Pallotta, 20/D
tel. 35700
PESARO
MORGANTI via C. Lanza, 9
tel. 67898

PIACENZA
E.R.C. via S. Ambrogio, 35/B
tel. 24346
PINEROLO (TO)
CETRE ELETTRONICA
via G.B. Rossi, 1
tel. 4044
PISA
PUCCINI via C. Cammeo, 68
tel. 27029
REGGIO EMILIA
I.R.E.T. via Emilia S. Stefano, 30/C
tel. 38213
ROMA
ALTA FEDELTA di Federici
c.so D'Italia, 34/C
tel. 857942
ROSIGNANO SOLVAY (LI)
GIUNTOLI via Aurelia, 254
tel. 70115
ROVERETO (TN)
ELETTRONMARKET
via Paolo Cond. Varese
tel. 24513
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
FONTANINI via Umberto I, 3
tel. 93104
SAN DONA DI PIAVE (VE)
ROSSI ELETTRONICA
via Risorgimento, 3/5
tel. 4595
SAN DONATO MILANESE (MI)
HI-FI STEREO CENTER
via Matteotti, 5
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
CASA DEL CB via Roma, 79
SASSARI
MESSAGGERIE ELETTRONICHE
via Pr. Maria, 13/B
tel. 216271
CORTINA (BL)
MAKS di Ghedina M.
via C. Battisti, 34
tel. 3313
RIVA DEL GARDA (TN)
MICHELINI v.le S. Francesco, 6
tel. 52380
SONDRIO
FERT via Delle Prese, 9
tel. 26159

TARANTO
RA.TV.EL. via Mazzini, 136
tel. 28871
TERNI
TELERADIO CENTRALE
via S. Antonio, 48
tel. 55309
TORINO
ALLEGRO c.so Re Umberto, 31
tel. 510442
TORTOREDO LIDO (AN)
ELECTRONIC FITTING via Trieste, 26
tel. 37195
TRENTO
EL DOM - via Suffragio, 1a
tel. 25370
TRIESTE
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50
tel. 767898
UDINE
COLAUTTI via Leonardo da Vinci
tel. 41845
VALENZA PO (AL)
LENTI & EPIS via Mazzini, 57
tel. 91675
VARESE
MIGLIERINA via Donizetti, 2
tel. 282554
VENEZIA
MAINARDI Campo dei Frari, 3014
tel. 22238
VENTIMIGLIA (IM)
MODESTI via Roma, 53/R
tel. 32555
VERCELLI
RACCA c.so Adda, 7
tel. 2386
VERONA
MANTOVANI via 24 Maggio, 16
tel. 48113
VIBO VALENTIA (CZ)
GULLA via Affaccio, 57/59
tel. 42833
ROVIGO
ZAGATO c.so Del Popolo, 251
tel. 24019
VITERBO
VITTORI via B. Buoizzi, 14
tel. 31159
VITTORIO VENETO (TV)
TALAMINI & C. via Garibaldi, 2
tel. 53494



Rappresentata in tutta Italia da

MARCUCCI S.p.A.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - Tel. 73.860.51

GOLD LINE Your Accessory Power House



SWR Mini Bridge
Miniaturized for inline mobile applications. Handles a full 750 Watts average power in matched 500 OHM line. Additional scale indicates relative output power.



GLC 1043
Mobile Signal Hunter

Club Activities — Track down "gabbers" and other rule-breakers or trace interference from leaking power pole insulators, neon signs or electrical machines.

Emergency Uses — Find lost or stranded motorists. Hunt hidden transmitters.



GLC 1079
Multi-Band Antenna Coupler
Allows you to use your standard car radio antenna to monitor 20-70 MHz, 148-175 MHz, 250-470 MHz and your AM/FM car radio.



GLC 1075
Twin Rig Transceiver Coupler

Monitor 2 transceivers with one antenna. Transmit on either up to 5 Watts.




GLC 1042A

Coaxial Switches


5 POSITION
GROUNDED

2 POSITION
GLC 1048

3 POSITION
GLC 1070

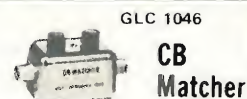


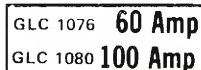GLC 1046
CB Matcher
Gives a perfect VSWR match for full power.
• Stops Power Loss
• Quick and Easy to Install



GLC 1076 60 Amp
GLC 1080 100 Amp
Alternator & Generator Filter

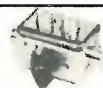Range: 2.2 to 400 MHz
A ferromagnetic filter that wipes out annoying noise.



Rated at 1 KW AM
or 2 KW PEP for SSB



GLC 1052B
1000 Watt Inline Wattmeter

2-30 MHz VSWR Function
3 Scales: 0-10, 0-100, 0-1000 Watts
50-Ohm Impedance

A new Wattmeter in a handsome Vinyl Case with real wood sides. This inline beauty will continuously monitor radiated power. VSWR measurements quickly arrived at by means of a furnished nomogram.

GOLD LINE

Your Accessory Power House

203 - 847-3826
MULLER AVE.,
NORWALK, CONN. 06852

**MAGGIORI DETTAGLI
A RICHIESTA**

Offerta speciale microfoni: G L C



tipo GLC2002

ceramico
interruttore
a pulsante
200-5000 Hz

L. 16.800



tipo GLC2003

ceramico
transistorizzato
preamplificatore
interno a pila
con pulsante

L. 22.000



tipo GLC2001

ceramico
transistorizzato,
con pila interna
a pulsante

L. 18.000

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC »

CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA

ANTENNA SWR BRIDGE CB TV MICROFONES FILTERS
LIGHTNING ARRESTOR CONNECTORS AND ADAPTERS DUMMY LOAD
COAXIAL SWITCHES WATT METER

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - via M. Macchi 70

RIVENDITORI AUTORIZZATI

a Torino: M. Cuzzoni, corso Francia, 91
a Cuneo: KFZ Elettronica, via Avogadro, 15
a Firenze: F. Paoletti, via il Prato, 40/R
a Roma: Alta Fedeltà, corso Italia, 34/A
a Treviso: Radiomenegehi, via IV Novembre 12
a Palermo: EL.SI.TEL., via Michelangelo, 91

nuovo lafayette micro 723

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per mezzi mobili, 23 canali quarzati,
5 Watt.

C'è più gusto con un
LAFAYETTE



GIUNTOLI

Rosignano Solvay (Li) - VIA AURELIA, 254 - TEL. 760115

emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena, via Medaglia d'oro, n. 7-9
telefono (059) 219125-219001 - telex 51305

i "4," nella nuova versione

SIMBA SSB

BENGAL SSB



CHEETAH SSB

PANTHER SSB

PEARCE-SIMPSON
DIVISION OF GLADDING CORPORATION

**5W AM
15W SSB**

**220V.50Hz
13,8V.2A**

00195 ROMA - via DARDANELLI, 46 - tel. (06) 319448
35100 PADOVA - via EULERO, 62/a - tel. (049) 623355

**nuovo
nuovo
nuovo**

**KRIS
Valiant**



- 5 WATT
- 23 CANALI AUMENTABILI A 46
- NEGATIVO E POSITIVO SEPARATI DA MASSA
- "S - METER - POWER METER - MODULATION INDICATOR,, di grandi dimensioni
- DIMENSIONI: 140 X 55 X 190 mm.
- PESO: Kg. 1,200

emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena, via Medaglia d'oro, n. 7-9
telefono (059) 219125-219001 telex 51305

00195 ROMA - via DARDANELLI, 46 - tel. (06) 319448
35100 PADOVA - via EULERO, 62/a - tel. (049) 623355

OFFERTE SPECIALI E PREZZI EXTRA DEL MESE

CLORURO FERRICO - DOSE PER UN LITRO AL PREZZO DI L. 250

MANOPOLE ASSORTITE IN CONFEZIONI DI 10 PEZZI 10

Manopole piccole L. 400 - Manopole grandi L. 1.000

DARANNO UN TONO DI PROFESSIONALITA' ALLE VOSTRE COSTRUZIONI



SINTONIZZATORI TV

TRANSISTORIZZATI

Uscita per media frequenza
a 36 MHz

Gruppi I prog.

L. 6.000

Gruppi II prog.

L. 5.000



VENTILATORI CENTRIFUGHI con diametro ventola 55 mm, utilissimi per raffreddare apparecchiature elettroniche
L. 6.000

ZOCCOLI per circuiti integrati con terminali in linea

a 14 piedini L. 250

a 16 piedini L. 250

ZOCCOLI come sopra ma con terminali sfalsati

a 14 piedini L. 300

a 16 piedini L. 300

Confezione contenente 5 pulsantiere nuove assortite fino a cinque pulsanti.

Ogni confezione L. 1.500



ALTOPARLANTI


per auto - 4 Ω

L. 1.000

TWEETER


nuovi scatolati - 8 Ω

L. 2.000

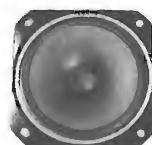


GRUPPI primo canale TV - Occasionissima - Transistorizzati
L. 2.000

CONFEZIONE 10 zoccoli assortiti L. 350

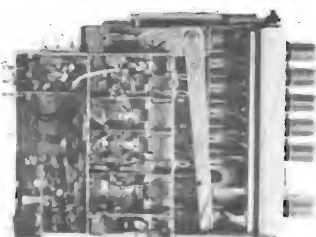

GRUPPI TV GRUNDIG

L. 12.000

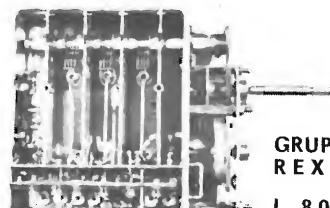

GRUPPI TV REX

L. 8.000



BOBINE TV REX

L. 250 cad.



MOTORINI LESA

per giradischi nuovi

L. 1.500



DISSIPATORI DI CALORE

per transistori di potenza TO3

L. 350

DISSIPATORI ALETTATI


in pressofusione di alluminio per transistori TO5

L. 100

MICROFONI LESA

nuovi

L. 2.000

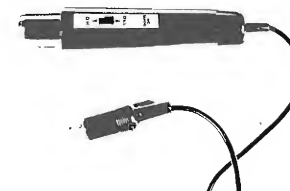

SCHEDE - SCHEDE - SCHEDE - SCHEDE

IBM piccole L. 1.000
IBM medie L. 2.000
IBM grandi L. 3.000
OLIVETTI L. 2.500
TELETTRA L. 250

COMPONENTI
NUOVI
DA SMONTARE

Confezione contenente 100 viti ass. L. 1.000
Confezione contenente 100 molle ass. L. 1.000
Testine stereo per giradischi L. 2.000

Microrelé 12 V bobina - Dimensioni come un integrato D.I.P. L. 1.500

LA PIU' GRANDE OCCASIONE DI TUTTI I TEMPI

Transistori recuperati - Buoni - Controllati

Confezione di 100 (cento) transistori L. 1.000

PER LE VALVOLE VEDERE RIVISTE PRECEDENTI

TIPO	LIRE
AC125	200
AC122	200
AC126	200
AC128	200
AC132	200
AC139	200
AC141K	300
AC142	200
AC142K	300
AC141	200
AC180	250
AC181	250
AC187K	300
AC188K	300
AC191	200
AC192	200
AD142	600
AD161	400
AD162	400
AD262	500

TIPO	LIRE
AF106	270
AF109	300
AF127	300
AF135	200
AF136	200
AF137	200
AF139	400
AF166	200
AF200	250
AL103	1000
AL112	950
AL113	950
ASY91	500
AU110	1600
AU113	1700
BC107	200
BC108	210
BC109	200
BC113	200
BC120	300

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE
BC140	300
BC147	200
BC148	200
BC149	200
BC177	220
BC178	220
BC179	230
BC208	200
BD209	200
BC250	200
BC268	220
BC270	220
BC301	350
BC302	400
BC303	350
BC305	400
BC420	220
BD111	1100
BD115	700
BD160	1600

TIPO	LIRE
BD161	600
BD162	600
BD216	1200
BD227	600
BF178	350
BF194	220
BF233	250
BF256	400
BF302	300
BF332	250
BF333	250
BF345	300
BF455	300
BF456	400
BF457	400
BF458	450
BF459	450
BFX94	700
BSX26	250
BUY14	1000

TIPO	LIRE
OC44	400
OC45	400
OC70	200
OC71	200
OC72	200
OC74	230
OC75	200
OC76	200
SFT307	200
SFT323	220
SFT353	200
SFT377	220
2N706	250
2N2222	300
2N2904	300
2N2905	350
2N3055	850
MJ3030	1000

CIRCUITI INTEGRATI

DIODI	TIPO	LIRE
AY102	CA3065	1600
AY103	CA709	700
AY105	CA723	1000
	CA741	800
	CA748	900
	SN7400	300
	SN7402	300
	SN7403	450
	SN7410	300
	SN7413	800
	SN7420	300
	SN7430	300
	SN7440	400
	SN7441	400
	SN7442	1.100
	SN7443	1.100
	SN7447	1400
	SN7451	1700
	SN7454	450
	SN7470	500

TIPO	LIRE
SN7475	1.100
SN7490	1000
TAA300	1600
TAA435	1600
TAA611A	1000
TAA611B	1200
TAA611C	1600
TAA861	1600
TBA120	1100
TBA550	2000
TBA800	1800
TBA820	1600
SN7660	1000
SN76001	1000
P.1103	2000
9368	3500

Trasformatore entrata 220 V

uscita 6 V o 9 V - 12 V o 24 V - + 0,5 A	L. 1000
uscita 6 - 12 - 18 - 24 V 0,5 A	L. 1600
uscita 12 + 12 V 0,7 A - 15 + 15 V	L. 1600
uscita 6-9-12-15-18-24-30 V 2 A	L. 3600
uscita 35 - 40 - 45 - 50 V 1,5 A	L. 3600

Condensatori elettrolitici

2200 - 50 V	L. 700
150 + 50 + 32 - 350	L. 800
47 + 47 - 350	L. 500
100 + 20 - 350	L. 500
400 - 15	L. 300
500 - 100	L. 250

Compact Cassette C.60 L. 550
Compact Cassette C.90 L. 750

Diodi a vite	12 A	35 A	40 A	60 A
50 V	180	350	420	480
100 V	220	400	480	520
200 V	250	450	540	590
400 V	320	550	650	680
600 V	420	640	750	840
800 V	550	780	930	1200
1000 V	650	950	1110	1500
1200 V	850	1300	1550	1700

CONNETTORI		
1	PL 259 anphenol	L 600
2	SO 239 anphenol	L 600
3C	BNC femm. pannello	L 700
371	VEAM femm. pannello, ma- schio cavo 14 contatti	L 4500
369	CANNON recuperati nuovi 50 contatti miniatura ma- schio e femmina	L 2000
13	UG 421/U anphenol	L 1000
POTENZIOMETRI		
37	ELIPOT 10K 10 G.	L 3500
38	ELIPOT 20 K 10 G.	L 3500
44	1 MHOM con int.	L 300
45	500 K	L 250
48	3 K a file	L 300
50	1 MHOM	L 300
51	5 K lineare	L 350
52	1,5 MHOM	L 300
TRIMPOT		
65	1 K	L 600
7C	200 OHM	L 600
72	10 K	L 600
74	500 OHM	L 600
75	2 K	L 600
COMP. CERAMICA		
79	16-60 pF	L 150
80	1,5-7 pF NPO	L 200
1C1	4-20 pF	L 150
1C5	8-50	L 150
COND. VAR. CERAMICA		
83	1,5-10 miniatura	L 600
82	SEMIFISSO 30	L 400
86	DEMOLT. 3x30 pF	L 1200
90	SEMIFISSO 7-140 pF	L 700
92	GELOSO 10 pF	L 700
93	DIFFER. 10-10 pF	L 1300
104	SEMIFISSI 10pF	L 400
111	HAMMARLUND 15 pF	L 1000
112	HAMMARLUND 10-200 pF 3500 V.	L 3500
115	SEMIFISSI 18 pF	L 400
363	DEL BC 312 4x300 pF L 5000	
109	DORATO 50 pF 1500 V.	L 2500
99	DIFFER. 23-23 pF	L 2000
COMMUTATORI CERAMICA		
125	MIN. 1 via 4 P.	L 400
127	2 vie 6 P.	L 900
132	ANTIARCC 1 via 11 P. 10 A ottimi	L 1500
133	3 vie 3 P.	L 700
138	10 vie 11 P.	L 3000
143	9 vie 17 P.	L 4500
144	ANTIARCC 1 via 6 P. 15 A. ottimi	L 2000
145	GENERAL ELECTRIC 2 vie 4 P. 8000 V ottimi per ac- cordi TX ecc.	L 2500
COND. CARTA E OLIO		
116	C,1 uF 3000 V.	L 300
619	6 uF 1000 V.	L 700
622	1,5 uF 600 V.	L 300
63C	1 uF 330 VAC	L 300
514	2x0,5 uF 600 V	L 250
530	1 uF 400 V	L 100
	0,2 uF 2500 V	L 2000
COMMUTATORI BACHELITE		
128	10 vie 5 P.	L 900
130	2 vie 4 P.	L 300
134	2 vie 7 P.	L 400
136	3 vie 4 P. min.	L 400
137	2 vie 6 P. min.	L 400
139	1 via 4 P.	L 200

COND. ELETTROLITICI		
118	2200 uF 50 V	L 750
122	100 uF 400 V	L 400
642	25+25+25 400 V a vitone*	L 600
536	20 uF 350 V	L 300
559	150 uF 150 V	L 200
640	1000 uF 100 V	L 500
641	1400 uF 50 V	L 400
161	35+35 uF 350 V	L 400
162	14+14 uF 450 V a vitone	L 400
633	8000 uF 55 VL	L 1500
COND. MICA ARGENTATA		
535	510 pF 300 V	L 50
537	15 pF 200 V	L 50
539	453 pF 300 V	L 50
545	275 pF 200 V	L 50
547	1200 pF 300 V	L 100
557	5 pF 500 V	L 80
561	1000 pF 400 V	L 150
563	83 pF 300 V	L 50
567	33 pF 400 V	L 100
570	1600 pF 100 V	L 100
587	390 pF 500 V	L 100
595	3300 pF 300 V	L 100
596	330 pF 500 V	L 100
609	6200 pF 500 V	L 150
616	51 pF 300 V	L 50
646	730 pF 300 V	L 100
654	100 pF 400 V	L 100
	10000 pF 400 V	L 200
	1000 pF 1000 V	L 200

COND. CERAMICA		
	10 pF 5000 V NPC	L 400
	40 pF 5000 V	L 300
	100 pF 1500 V	L 40
	150 pF 3500 V	L 100
180	2 N 3055 motorola	L 900
177	1 N 4007 1000 V 1 AL	L 200
169	PONTI 100 V 20A I.R.	L 2500
354	CRT 3 BPI	L 9000
376	TEMPORIZZATORI ONEWEL, oltre al temporizzatore vero e proprio Haidon O-30 SEC. in 150 tempi prefissabili, di una precisione cronometrica, contengono 5 relé ermet- tici 4 scambi, ottimi anche per R.F., portafusibili, connettori, resistenze 1% 1 trasformatore ecc. Era usato sul F86 per lo sgancio delle bombe- nuovo comple- to di schema	L 7000

377	MECHANISM RANGE SERVO, contiene: 1 selsing, 1 motor tacometer generator, hellipot, resistenze all'1% termostato, ruotismi, frizione ecc. Una meccanica perfetta tut- ta utilizzabile, anche la scatola è ottima 17x10x13 montato sul F86, nuovo L 7000	
374	GUN BOMB ROCKET, apparecchiatura di alta precisione meccanica, da far passare ore di contemplazione ad appassionati hobbisti, ricercatori. Contiene 2 giroscopi, re- lé barometri, microcuscineti, resistenze, termostati svitc potenziometri, connet- tori, ed altre parti non molto identificabili ma di una precisione e di una tecnì- ca ineguabile. Installato sull'aereo F86, nuovo costato all'USA oltre 2.000.000 di lire - peso Kg. 10	L 18000

MINUTERIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE e MECCANICHE provenienti dallo smontaggio di
apparati, radar, ricevitori apparecchiature di aerei, ecc. Tutto materiale ottimo
relé, potenziometri, cond. resistenze, interruttori, viti, distanziatori, piccoli*
telai montati, filo per cablaggi, connettori multipli, e tanto altro materiale
tutto alleggerito, selezionato che pesa poco. Assoluta garanzia di soddisfazione
da parte del cliente. Ordine minimo Kg. 5 Al Kg. L 700

ALIMENTATORI STABILIZZATI "ESCO" tipo PS 10/1 tensione regolabile 11-14 Volt amp.
10 con protezione elettronica 10,4Amp. Protezione dell'apparato alimentato da pos-
sibili guasti interni all'alimentatore (integrato, finali ecc.) onde non far giunge-
re all'apparato stesso la massima tensione raddrizzata circa 24 Volt. Prestazioni
e funzionamento veramente ottimo facendo lavorare i componenti molto al disotto
delle loro massime caratteristiche. Costruzione meccanica ed elettrica molto accu-
rata, scatole in alluminio anodizzato da cm. 20x11x23 di profondità. Voltmetro 0-5 V,
amperometro 0-10A Ripple 0,5mV, stabilità da 0 al massimo carico e per variazioni
di rete del 10% al disotto di 40 mV. Garanzia 6 mesi - Prezzo L 65000

CONDIZIONI DI VENDITA: la mer-
ce è garantita come descritta
Le spedizioni a 1/3 PT corr. RRS
con porto a carico del cliente
Pagamento: contrassegno.

RELE'		
146	POLARIZZATI Siemens per telescriventi	L 2500
150	MINIATURA Siemens 12 V 1 scambio	L 1200
151	ISOLATI CERAMICA 12 V 2 scambi 10 A più un contatto in chiusura, ottimi per commutare antenne, TX-RX ecc.	L 2500
152	Siemens 12 V 4 scambi 6 A	L 1500
155	ISKRA 12 V 2 scambi 6 A	L 1500
157	ISKRA 12 V 3 scambi 6 A a giorno	L 1500
159	KACO miniatura 12 V 1 scambio	L 1000
160	ANPHENOL coassiale 12-24 V professionale compatto ma veramente ottimo, completo di connettori tipo N per cavo RG8 e simili	L 8000



124	MOTORINI 24 V DC professionali m/m 35x55	L 2500
165	RESISTENZE 0,25 OHM 12 W	L 150
181	INTERRUTTORI a pallina 2 vie 6 A	L 300
183	DEVIATORI a pallina 2 vie 4 A	L 250
185	TASTIERE 2 pulsanti	L 250
186	PORTAFUSIBILI americani	L 200
196	ZOCOLI CERAMICA a vaschetta per QQE 03/40	L 2000
198	ZOCOLI CERAMICA normali per QQE 03/40	L 1600
201	ZOCOLI CERAMICA per 807	L 500
212	MANOPOLE demoltiplicate Ø 42	L 1700
214	MANOPOLE demoltiplicate Ø 70	L 2200
206	KLAISTRON 2K41 SPERRI 2660-3310 MHZ completi di ma- nopoie e foglio caratteristiche	L 10000
355	PROLUNGHE CAVO RG5 anphenol 50 OHM lunghe 220 CM con 2 PL 259	L 1500
400	STRUMENTI doppi per bilanciamento canali stereo ed altri usi 200 uA	L 2500

375	SELECTRON UNIT C 400, ricevitore decodificatore per telecomando, 6 canali, impiega 15 valvole 12A x 7, 1 CA2, 1 amperite, 6 relé, 6 filtri da 73,2 A 244HZ oltre a resistenze condensatori switc ecc. ottima la scatola da CM 30x15x13 in alluminio, montato sul F 86 nuovo mai usato	L 7000
488	RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 valvole delle cavità, completi di schemi e tutte le modifi- che per portarli in gamma 1296 MHZ	L 30000

490	RICETRASMETTITORI SCR 522 (BC 624 + BC 625) nuovi, in imballo originale completi di tutte le valvole, schemi ecc. Frequenza di lavoro 100-156 MHZ	L 45000
-----	---	---------

AMPLIFICATORI RF

ALIMENTATORI

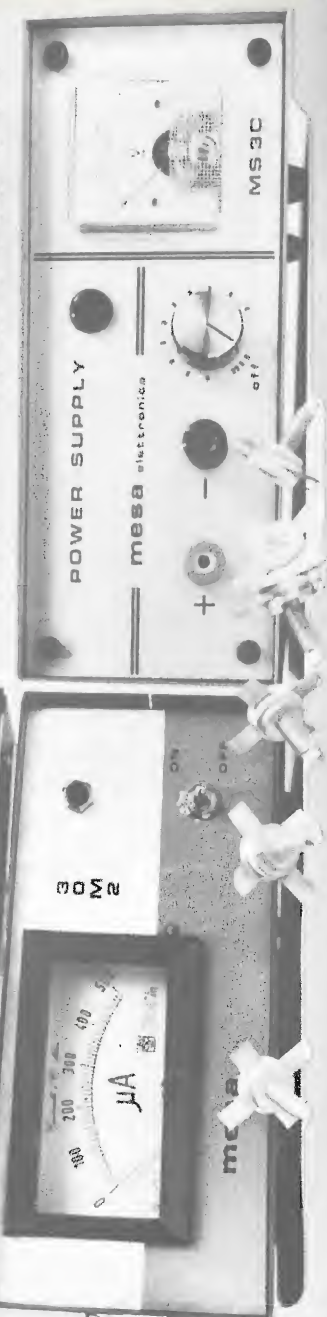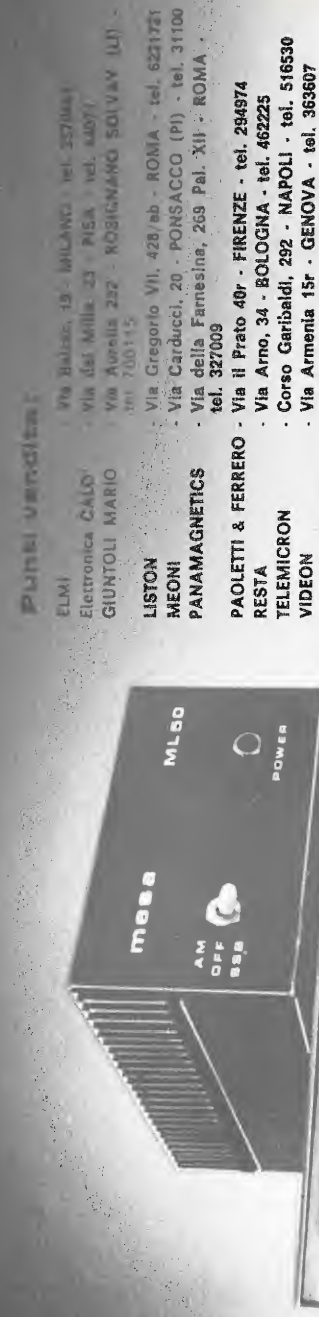

mesa
elettronica

MESA

VIA CALCESANA 252 - 56010 GHEZZANO - PISA- TEL. 879.633 (050)

Un nome
che si commenta da solo

"JUMBO ARISTOCRAT"




AM 300 W
SSB 600 W
IN ANTENNA

CON: PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA
REGOLAZIONE DEL R.O.S. IN INGRESSO

C.T.E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397

Power Sound Power Sound Power Sound Power

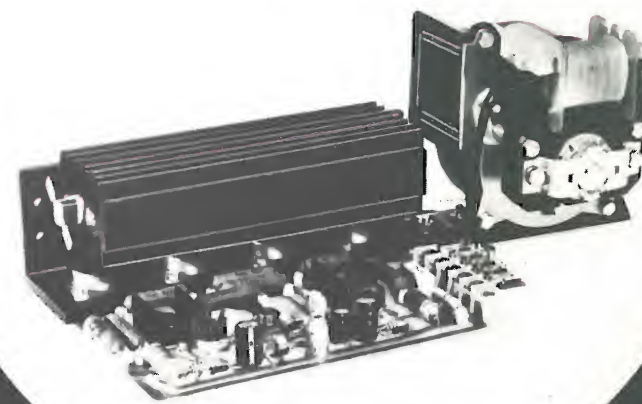

MARK 300

volete potenza in HI-FI ?

Il nostro modello MARK 300 soddisfa anche i tecnici più esigenti, grazie alle sue caratteristiche di potenza, sicurezza, e compatibilità con ogni preamplificatore. Confrontatene le caratteristiche!
Potenza d'uscita massima 200 Weff (400 IHF) su 4 ohm
Distorsione minore 0,15% - Banda passante 9 Hz ÷ 33 KHz
± 1,5 dB - Sensibilità regolabile: 0,3 ÷ 1 V su 100 Kohm
Alimentazione 50 + 50 Vcc - Protezione contro i corto circuiti su carico, protezione termica a disgiuntore.
Connettori per l'ingresso, l'alimentazione e l'uscita, per un rapido collegamento. - Dimensioni 180 x 130 x 68 mm.
MONTATO E COLLAUDATO L. 53.000.



GIANNI VECCHIETTI

via L. Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61.

ELENCO CONCESSIONARI: ANCONA - DE-DO ELECTRONIC - Via Giordano Bruno N. 45/CBARI - BENTIVOGLIO FILIPPO - Via Carli N. 50/CATANIA - RENZI ANTONIO - Via Papale N. 51/FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato N. 40/REGGIO-EMILIA - ELI - Via Cecchi N. 105/ROMA - MARCUCCI S.p.A. - Via F.lli Braccetti N. 372/MODENA - ELETTRONICA COMPONENTI - Via S. Martino N. 39/PARMA - HOBBY CENTER - Via Torelli N. 10/PADOVA - BALLARIN GIULIO - Via Jappelli, 5/PERUGIA - DE-DO ELECTRONIC - Via Nicola Fabiani N. 71/ROMA - COMMITTERI & ALLIE - Via G. Da Castel Bol. N. 372/BAVONA - D.S.C. ELETTRONICA S.R.L. - Via Foscolo N. 18/RIOTORINO - ALLEGRO FRANCESCO - Corso Re Umberto N. 31/TRIESTE - RADIO TRIESTE - Viale XX Settembre N. 151/VENEZIA - MAINARDI BRUNO - Campo Dei Frari N. 3014/TARANTO - RA-TV-EL - Via Dante N. 241/243 - TORTORETO LIDO - DE-DO ELECTRONIC - Via Trieste N. 28. □CORTINA (BL) - MAKS EQUIPMENTS - Via C. Battisti N. 34.

RICHIEDETE
SUBITO
GRATIS
il depliant
in cui sono
descritte tutte
le nostre unità:
preamplificatori,
amplificatori
per ogni esigenza,
alimentatori.

Vi prego di spedirmi il depliant **C10**

Cognome

Nome

Via

Cap. Città

Prov.

Firma

Staccare e spedire a:

GIANNI VECCHIETTI
via L. Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61

FANTINI

ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

MATERIALE NUOVO

TRANSISTOR					
2G398	L. 100	AF106	L. 200	BD142	L. 700
2N597	L. 100	AF124	L. 280	BD159	L. 580
2N711	L. 140	AF126	L. 280	BD216	L. 800
2N1711	L. 320	AF202	L. 250	BF194	L. 210
2N3055	L. 800	AS211	L. 70	BF199	L. 250
2N3819	L. 500	BC107	L. 230	BF245	L. 600
AC125	L. 150	BC108	L. 230	BFX17	L. 950
AC126	L. 180	BC109C	L. 250	BSX29	L. 200
AC180	L. 80	BC140	L. 330	BSX45	L. 330
AC187	L. 200	BC157	L. 200	BSX81A	L. 190
AC138	L. 180	BC158	L. 200	OC80	L. 160
AC192	L. 150	BC178	L. 170	P397	L. 180
AD142	L. 650	BC213	L. 200	SE5030A	L. 200
AD161	L. 500	BC302	L. 360	SFT226	L. 80
AD162	L. 500	BCY79	L. 250	SFT227	L. 80

AC141-AC142 in coppie selezionate L. 400
AC187K - AC188K in coppie sel. la coppia L. 500

UNIGIUNZIONE MOTOROLA MU10, contenitore plastico L. 700

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI					
B60C800	L. 300	1N4005	L. 160	1G25	L. 40
B40C2200	L. 600	1N4007	L. 200	1G55	L. 40
B80C2200	L. 800	1N4148	L. 60	EM513	L. 230
B80C5000	L. 1200	OA95	L. 50	BA181A	L. 50
1N4001	L. 100	OA202	L. 100	1N5400 (3A-50V)	
1N4003	L. 130	OA179	L. 80		L. 250

DIODI SIEMENS 400 V - 25 A su alette in alluminio presufuso L. 3.800

DIODI LUMINESCENTI MV54 L. 550
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa) L. 650

PORTALAMPADE spia con lampada 12 V L. 450
PORTALAMPADE-SPIA, gemma quadra 24 V L. 400
PORTALAMPADE SPIA, gemma quadra, 220 V neon con res. incorporata L. 400

LITRONIX DATA - LIT 33: 7 segmenti, 3 cifre L. 9.000
FND707: 7 segmenti, 1 cifra L. 3.200

NIXIE ITT5870S, verticali Ø 12 - h 30 L. 3.000

QUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 1.000

SN7400	L. 350	µA723	L. 980
SN7475	L. 1.000	µA741	L. 800
SN7490	L. 900	MC852P	L. 400
SN74141	L. 1.100	MC830	L. 300
SN7525	L. 500	TBA810, 7 W BF	L. 1.600
µA709	L. 680	TAA611T tipo B	L. 900

ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini L. 350

ZOCCOLI in plastica per integrati
— 7+7 piedini L. 200 — 7+7 pied. divaric. L. 250
— 8+8 piedini L. 220 — 8+8 pied. divaric. L. 300

CONNETTORI in coppia 18 poli, 24 poli quadri L. 800
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contatti su due linee L. 120

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO					
400V 3A	L. 800	300V 8A	L. 950	200V 1,6A	L. 600
100V 8A	L. 700	400V 8A	L. 1000	500V - 15A	L. 1900
200V 8A	L. 850	100V 3A	L. 500	60V - 0,8A	L. 450

TRIAC Q4004 (400 V - 4,5 A)	L. 1.200
TRIAC Q4006 (400 V - 6,5 A)	L. 1.500
TRIAC Q4010 (400 V / 10 A)	L. 1.700
DIAC GT40	L. 300

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500

ZENER 400 mW - 3,3 V - 5,1 V - 6 V - 8,2 V - 9 V - 12 V - 20 V - 23 V - 28 V - 30 V L. 180
ZENER 1 W - 5 % - 4,7 V - 9 V - 11 V - 12 V - 15 V - 18 V L. 250

MICRODEVIATORI 1 via L. 820
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1.100
DEVIATORI UNIPOLARI L. 450

PULSANTI normalmente aperti L. 400

DEVIATORI a slitta a 2 vie micro L. 150

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 100

SIRENE ATECO AD12 - 12 V / 11 A - 132 W - 12.100 giri/min - 114 dB L. 16.000

ALTOP. T100 - 8 Ω / 4 W - Ø 100 per TVC L. 700

ALTOP. 45 - 8 Ω - 0,1 - Ø 45 L. 600

ALTOP. PHILIPS bicono Ø 150 - 6 W su 8 Ω - gamma freq. 40 - 17.000 Hz L. 2.600

ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 8 Ω - 8 W L. 1.800

FOTORESISTENZE PHILIPS B873107 L. 800

POTENZIOMETRI A GRAFITE

— 100 kΩ - 100 kC2 - 150 kA - 2 MA L. 150

— 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int. L. 250

— 10+10 MB - 2+2 MC - 1+1 MC L. 200

POTENZIOMETRO A FILO 3,5 kΩ / 7 W L. 750

REOSTATO CERAMICO 6 Ω / 2 A L. 1.300

RESISTENZE a filo 8 Ω / 10 W L. 150

RESISTENZE antinduttive 40 Ω / 2 A L. 1.300

COMMUTATORI ROTANTI 4 V - 3 pos. (di cui una con ritorno automatico) L. 500

COMMUTATORE C.T.S. a 10 pos. - 2 settori, perni coassiali a comando indipendente (o unico). Alto isolamento L. 700

COMMUTATORI CERAMICI 5 pos. / 10 A L. 2.000

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V / 50 W. Posizione di attesa a basso consumo 25 W PUNTA A LUNGA DURATA L. 5.500

VALVOLE			
E80CC	L. 700	5C110	L. 2.000
ECC83	L. 650	6AL5	L. 500
QCC03/14	L. 2.000	EM87	L. 900

TRASFORMATORI alim. 9 V / 0,5 A cad. L. 800

TRASFORMATORI 125-220-25 V - 6 A L. 6.000

TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V → 15+15 V/4 A L. 4.200

TRASFORMATORI alim. 4 W - 220 V → 12 V/400 mA L. 1.000

TRASFORMATORI alim. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Second.: 15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.400

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V

13 V / 1,5 A L. 12.400

13 V / 2,5 A L. 15.600

3,5-15 V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 31.800

13 V / 5 A, con Amperometro, L. 32.600

PILE PHILIPS serie oro lunga durata

— stilo 1,5 V L. 110

— mezza torcia 1,5 V L. 160

— torcia 1,5 V L. 200

— batteria per transistor 9 V L. 370

RICETRASMETTITORI DUCATI per ponti radio, frequenza 150-175 MHz - 12 W 6 canali - completi di microfono, alimentatore da rete-luce e alimentatore elevatore transistorizzato a 12 Vcc L. 150.000

CALCOLATRICE TASCABILE (145 x 75 x 30 mm) CALTRONIC 812. Alim. con batteria incorporata da 9 V o con alimentatore esterno. L. 35.000

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % Ø 1,5 L. 350

STAGNO al 60 % Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 3.200

STAGNO al 60 % Ø 1 in rocchetti da Kg. 1 L. 6.500

STAGNO al 60 % Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 3,5 L. 21.000

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A L. 260

PACCO da 100 resistenze assortite	L. 900
— da 100 condensatori assortiti	L. 900
— da 100 ceramici assortiti	L. 900
— da 40 elettrolitici assortiti	L. 1.200

CONTATTI REED in ampolla di vetro
— lunghezza mm 32 - Ø 4 L. 300
— lunghezza mm 48 - Ø 6 L. 250

RELAYS FINDER 6 A

6 Vcc - 3 sc. L. 1.100 | 24 Vcc - 3 sc. L. 1.100

12 Vac - 2 sc. L. 900 | 48 Vcc - 2 cont. L. 700

12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.900

12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.600

RELAYS MINIATURA 2 sc. - 2 A - 11+26,5 V - 675 Ω L. 2.000

RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A L. 700

RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A L. 900

VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Vca Ø 85-75 h L. 6.200

MOTORINO a 12 Vcc demoltiplicato 100 giri/min con potenziometro assiale da 1 MΩ L. 2.000

MOTORINO «AIRMAR» 28 V L. 2.200

MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischi, ventole, ecc. L. 1.200

MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per filamenti L. 1.400

MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per aspirapolvere, con ventola centrifuga in plastica L. 1.500

MOTORINO LESA 220 V a spazzole, 200 VA L. 1.300

MOTORINO LESA 125 V a spazzole, 350 VA L. 1.000

MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola centrifuga L. 5.600

VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro Ø 8,5 mm L. 400

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, Sconti per quantitativi. L. 2.600

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO

— a doppio U con base piana cm 22 L. 750

— a quadruplo U con base piana cm 25 L. 1.500

— con doppia alettatura liscio cm 22 L. 1.500

— con doppia alettatura zigrinata cm 17 L. 1.500

— a grande superficie, alta dissipazione cm 13 L. 1.500

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 68.000

ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. completa di vernice e imballo L. 16.000

ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500

ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il fissaggio, stilo in acciaio inox e con cavo di m 2 con connettori UHF. L. 15.000

— KFA 582 in 5/8 λ L. 12.000

— KFA 144/2 in λ/4 L. 4.000

CAVO per antenne BOSCH con connettori UHF già montati, m 2 L. 4.000

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radiali L. 14.000

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550

CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 500

CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 190

RELAYS CERAMICI ALLIED CONTROL - 2 sc. - 12 V per commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.500

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. L. 2.000

NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolatori elettronici. Altezza 1/2 pollice, bobina Ø 21 cm L. 3.000

TRIMMER 100 Ω - 300 Ω - 470 Ω - 1 kΩ - 2,2 kΩ - 5 kΩ - 47 kΩ - 100 kΩ - 220 kΩ - 470 kΩ - 1 MΩ - L. 100

3,3 MΩ L. 150

TRIMMER a filo 1 kΩ

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - Ø 6 mm. cad. L. 8

CUSTODIE in plastica antiurto per tester L. 300

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO

— Termometro doppio 30-150 °C con 2 sonde L. 5.000

— Manometri per compressore 0,5 - 2 kg/cm² L. 1.500

MILLIAMPEROMETRI CHINAGLIA a 5 scale (Ω - V - A) per tester e provavalvole L. 5.000

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 - foro d'incasso Ø 48) con 2 deviatori incorporati, shunt a corredo

— 2,5 ÷ 5 A/25 ÷ 50 V L. 6.000

— 2,5 ÷ 5 A/15 ÷ 30 V L. 6.000

— 5 A/50 V L. 6.000

VOLTMETRO MULTIPLO per A.T. 500 ÷ 1000 ÷ 3000 V con puntali L. 6.500

STRUMENTI A TERMOCOPIA per radiofrequenza (15 MHz) - 8 A - Ø 65 mm L. 3.500

MULTITESTER PHILIPS 50.000 Ω/V con borsa L. 20.000

CUFFIE STEREO SM-220 - 4/8 Ω - risposta 20-18.000 Hz - Potenza max 0,5 W L. 6.000

ATTACCO per batterie 9 V L. 50

SPINE E PRESE coassiali per TV, la coppia L. 100

PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 150

SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 200

PRESA PUNTO-LINEA L. 100

SPINA PUNTO-LINEA L. 120

BANANE rosse e nere L. 50

MORSETTI rossi e neri L. 300

MANOPOLE CON INDICE

— Ø 30, colore bianco, per perni Ø 6 L. 200

— Ø 23, colore marrone, per perni Ø 6 L. 200

— Ø 22, colore rosso, per perni Ø 6 L. 150

— Ø 13, colore avorio, per perni Ø 4 L. 150

MANOPOLE PROFESSIONALI con indice, perno Ø 6 mm

— G60NI - corpo nero - Ø 21/h 15 L. 420

— H860 - corpo alluminio Ø 19 / h 17 L. 350

— E415NI - corpo nero - Ø 23 / h 10 L. 500

— H840 - corpo alluminio - Ø 22 / h 16 L. 400

— J300 - corpo alluminio - Ø 18 / h 23 L. 600

— G630NI - corpo nero - Ø 21 / h 22 L. 400

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI

cartone bachelizzato

mm 85 x 130 L. 70 | mm 232 x 45 L. 230

mm 80 x 150 L. 75 | mm 75 x 340 L. 570

mm 110 x 130 L. 100 | mm 135 x 350 L. 1.100

mm 100 x 200 L. 120 | mm 300 x 300 L. 2.000

bachelite

mm 100 x 110 L. 120 | mm 140 x 185 L. 600

mm 80 x 135 L. 120 | mm 180 x 290 L. 1.150

mm 5

SEGUE MATERIALE NUOVO

ELETTROLITICI		VALORE	LIRE	VALORE	LIRE	VALORE	LIRE	VALORE	LIRE
VALORE	LIRE	3000 µF / 12 V	270	1000 µF / 25 V	200	100 µF / 50 V	160	16 µF / 250 V	170
30 µF / 10 V	50	5000 µF / 12 V	430	2000 µF / 25 V	380	600 µF / 50 V	280	32 µF / 250 V	190
50 µF / 10 V	55	5 µF / 15 V	60	32 µF / 30 V	80	1000 µF / 50 V	400	50 µF / 250 V	210
320 µF / 10 V	90	4000 µF / 15 V	350	100 µF / 35 V	120	2000 µF / 50 V	550	150 µF / 250 V	380
500 µF / 10 V	100	5000 µF / 15 V	450	250 µF / 35 V	150	300 µF / 50 V	650	4 µF / 360 V	160
1 µF / 12 V	50	10000 µF / 15 V	750	1000 µF / 35 V	240	4000 µF / 50 V	800	8 µF / 350 V	200
47 µF / 12 V	60	220 µF / 16 V	110	3 x 1000 µF / 35 V	700	5000 µF / 50 V	850	32 µF / 350 V	240
2 µF / 12 V	50	500 µF / 16 V	120	2000 µF / 35 V	400	0,5 µF / 70 V	50	200 µF / 350 V	600
5 µF / 12 V	55	1000 µF / 16 V	150	3000 µF / 35 V	550	12,5 µF / 70 V	20	50 µF / 450 V	350
100 µF / 12 V	90	1500 µF / 15 V	180	6,8 µF / 40 V	65	1000 µF / 70 V	500	100 µF / 450 V	500
150 µF / 12 V	100	2000 µF / 16 V	210	0,47 µF / 50 V	40	1000 µF / 100 V	600	25 µF / 500 V	250
200 µF / 12 V	110	3000 µF / 16 V	300	250 µF / 50 V	220	2000 µF / 100 V	800	80 µF / 500 V	540
250 µF / 12 V	140	15 µF / 6 V	60	10 µF / 50 V	60	15+47+47+100 µF / 450 V			750
1500 µF / 12 V	140	15 µF / 25 V	70	5 µF / 50 V	50	100+100 µF / 350 V			500
2500 µF / 12 V	250	500 µF / 25 V	250	22 µF / 50 V	75	300+32 µF / 350 V			500

CONDENSATORI CERAMICI		CONDENSATORI POLIESTERI	
10 pF / 250 V	L. 20	2200 pF / 250 V	L. 140
12 pF / 250 V	L. 20	0,01 µF / 630 V	L. 50
13 pF / 250 V	L. 20	0,027 µF / 1000 V	L. 90
16 pF / 250 V	L. 22	0,033 µF / 400 V	L. 70
20 pF / 250 V	L. 22	0,047 µF / 400 V	L. 90
22 pF / 250 V	L. 22	0,056 µF / 1000 V	L. 180
30 pF / 250 V	L. 24	0,1 µF / 250 V	L. 80
47 pF / 250 V	L. 25	0,15 µF / 630 V	L. 200
100 pF / 250 V	L. 28	0,27 µF / 630 V	L. 200
4,7 nF / 500 V	L. 45	0,47 µF / 250 V	L. 140
0,047 µF / 380 V	L. 80	0,82 µF / 250 V	L. 160
0,1 µF / 30 V	L. 120	0,82 µF / 160 V	L. 100
0,33 µF / 3 V	L. 52	1 µF / 160 V	L. 300

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 µF - 35 V	L. 120
CONDENSATORI AL TANTALIO 0,047 µF - 35 V	L. 100
CONDENSATORI PASSANTI 22 pF - 68 pF	L. 80
CONDENS. MOTORSTART 70 µF - 80 µF - 220 Vcc	L. 400
CONDENSATORI per Timer 1000 µ - 70-80 Vcc	L. 150

CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI

— 5 µF / 2000 V	L. 2.100
— 10 µF / 1000 V	L. 2.300

COMPENSATORI 1÷18 pF	L. 90
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3÷20 pF	L. 80
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF	L. 200
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF	L. 1.200
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 50 pF, con manovella	L. 1.200

VARIABILI AD ARIA DUCATI

2 x 440 dem.	L. 200	2 x 330+ 14,5+15,5	L. 220
440 x 2+15 x 2 dem.	L. 250	2 x 330-2 comp.	L. 180

VARIABILI CON DIELETTICO SOLIDO

80+135 pF (20 x 20 x 13)	L. 300
--------------------------	--------

VARIABILI PER TRASMISSIONE HAMMARLUND ad aria, isolamento ceramico, 100 pF / 3000 V - dim. 95 x 70 x 45 mm	L. 5.500
--	----------

MATERIALE IN SURPLUS

SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO			
2N247	L. 80	ASZ11	L. 40
ZENER 10 W - 5 % - 3,3 V - 27 V	L. 250	IW8907	L. 50
INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 - 1N8	L. 150		
AUTODIODI 4AF05 (70 V - 20 A) con trecciola - positivo a massa	L. 300		
AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C	L. 350		
SPIE AL NEON, con comando a transistor	L. 300		
TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW la coppia	L. 500		
INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici)	L. 200		
TRIMPOT 500 Ω	L. 150		
CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi e saldare. Coppia maschio e femmina.	L. 200		
TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59	L. 700		
TELERUTTORI KLOCKNER 24 V - 50 A - DIL 2/57	L. 2.500		
DISGIUNTORI 50 Vcc / 5 - 6	L. 350		
BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimensioni 20 x 20 x 50)	L. 100		
NASTRI MAGNETICI per C.E. Ø 260 mm	L. 1.600		
POTENZIOMETRI A GRAFITE 100 kΩ A	L. 70		
RX-TX in VHF 150 mV - senza quarzo e alim.	L. 4.000		
TELEFONI DA CAMPO DUCATI la coppia	L. 8.000		
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V	L. 500		
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V	L. 500		
CARTA OLIO ICAR 10 µF - 1000 V	L. 500		

MOTORINO con ventola 115 V	L. 2.500
MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W - 970 r.p.m.	L. 4.500
MOTORINO 12 Vcc Ø 28 mm	L. 300
CONTAORE G.E. o Solzi 115 V	cad. L. 700
CAPSULE TELEFONICHE a carbone	L. 250
AURICOLARI TELEFONICI	L. 200
SCHEDE OLIVETTI con circa 80 transistor al Si per RF, diodi, resistenze, elettrolitici ecc.	L. 2.000
SCHEDE OLIVETTI GIGANTI con 4 x OC23, transistor, diodi, trasformatori impulsi, resistenze, condensatori cad.	L. 1.800
20 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 2.500
30 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 3.500
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici	L. 250
DEVIATORI A SLITTA 2 vie Bulgin	L. 100
STRUMENTI AERONAUTICI DI BORDO	
— orizzonti artificiali	L. 5.000
— manometri	L. 800
— indicatori carburante	L. 1.500
— indicatori multipli	L. 2.500
RELAY IBM, 1 sc. - 12 V, custodia metallica, zoccolo 5 piedini	L. 500
ZOCOLI PER RELAYS SIEMENS	L. 60
PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito	L. 3.000
CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti	L. 250
CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine	L. 150
INTERRUTTORI a mercurio	L. 400
DEVIATORE DOPPIO a microswitch, a leva bilanciata	L. 300
CONTAGIRI meccanici a 4 cifre	L. 500
CONDENSATORI ELETTROLITICI	
50 µF / 100 V	L. 50
4000 µF / 15 V	L. 200
42.000 µF / 15 V	L. 700
50.000 µF / 12-15 V	L. 700

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94
FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

FANTINI ELETTRONICA



Soltanto L. 2.000 i due raccoglitori della rivista «cq elettronica» per l'anno 1974. Sono pratici, funzionali ed eleganti.

Richiedeteli alla

«EDIZIONI CD» via C. Boldrini 22
40121 BOLOGNA

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da L. 50 o qualsiasi altro mezzo a voi più comodo.

i migliori Kit nei migliori negozi




La REAL KIT è presente anche in: FRANCIA - BELGIO - OLANDA - LUSSEMBURGO - SPAGNA - GERMANIA

Amplificatore 1,5 W 12 V	Alimentatore 32 V 1 A	20103 Amplificatore 2,5 W 12 V	20201 Regolatore di potenza a triac
Amplificatore 12 W 32 V	Alimentatore 42 V 1 A	20104 Amplificatore 7 W 12 V	20202 Regolatore di velocità per motorini c.c. (giradischi registratori)
Amplificatore 20 W 42 V	Alimentatore da 9-18 V 1 A	20111 Preamplificatore microfono	
Preamplificatore mono	Alimentatore da 25-35 V 2 A	20112 Preamplificatore bassa impedenza	
Alimentatore 14,5 V 1 A	Alimentatore da 35-45 V 2 A	20113 Preamplificatore alta impedenza	
Alimentatore 24 V 1 A	Alimentatore da 45-55 V 2 A	20200 Interruttore crepuscolare a triac	20210 Fototimer

MIDLAND INTERNATIONAL

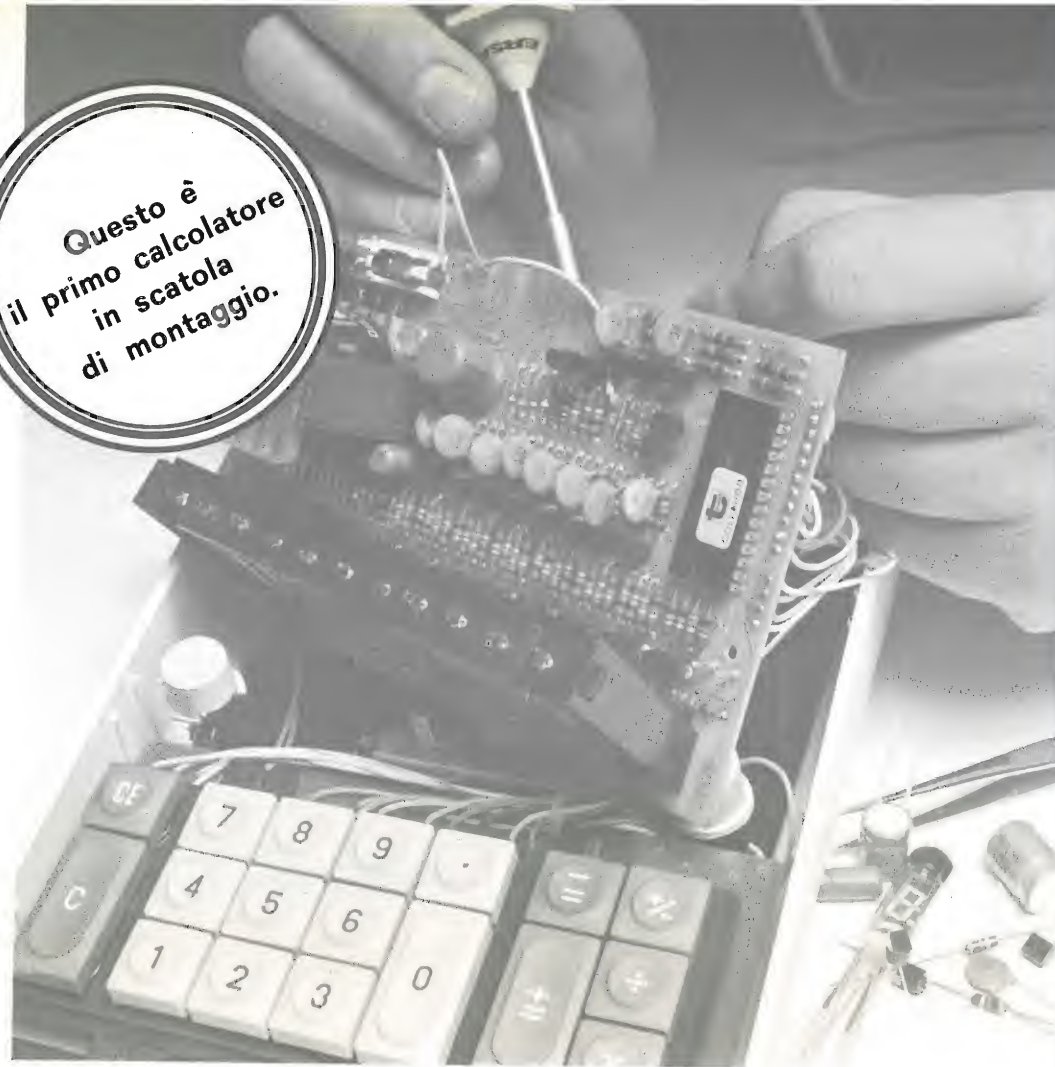Questo è
il primo calcolatore
in scatola
di montaggio.



Un calcolatore elettronico costruito completamente da Voi

Display: 11 cifre, colore verde:
h = mm. 9

Regolazione luminosità del display

Operazioni: 4 operazioni, calcoli
semplici e in catena, calcoli
algebrici, calcoli degli interessi
e sconti, reciproci, calcoli misti
vari, calcoli IVA

Fattore costante


Punto decimale: flottante
o fisso (0 - 2 - 4)

Segnalazione superamento
capacità (overflow-underflow)

Tecnologia: impiego di
un circuito MOS - LSI

Alimentazione:
220 V. c. a.,
50/60 Hz, 2,5 W

Dimensioni:
mm. 150x220x78
Peso: gr. 755

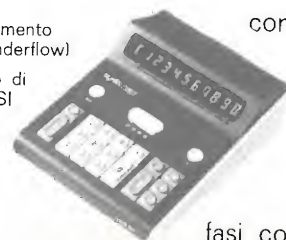

Noi Vi diamo tutta l'esperienza
e l'assistenza necessaria per
realizzare un apparecchio di alte
prestazioni ed elevato grado
professionale.

Un libro estremamente chiaro e
corredato di tutti gli schemi,
Vi metterà in grado di
conoscere perfettamente
tutta la teoria del
calcolatore e tutte le
fasi costruttive, fino al collaudo.

ORDINE D'ACQUISTO


Vi prego di spedirmi n°
Scatole di montaggio calcolatore
elettronico con relativa pubblica-
zione tecnica al prezzo di L. 59.000
cad. (I.V.A. compresa) più spese
postali.

- ☐ in contrassegno
☐ mediante versamento immediato
di L. 59.000 (spedizione gra-
tuita) sul nostro conto cor-
rente postale n° 5/28297
(fare una crocetta sulla casella
corrispondente alla forma di
pagamento scelta)

Cognome
Nome
Via N°
Cap. Città
Prov.
Firma

Staccare e spedire a: **TESAK s.p.a.**
50126 FIRENZE - Viale Donato Giannotti, 79
Tel. 684296/686476/687006 - Telex ELF 57005

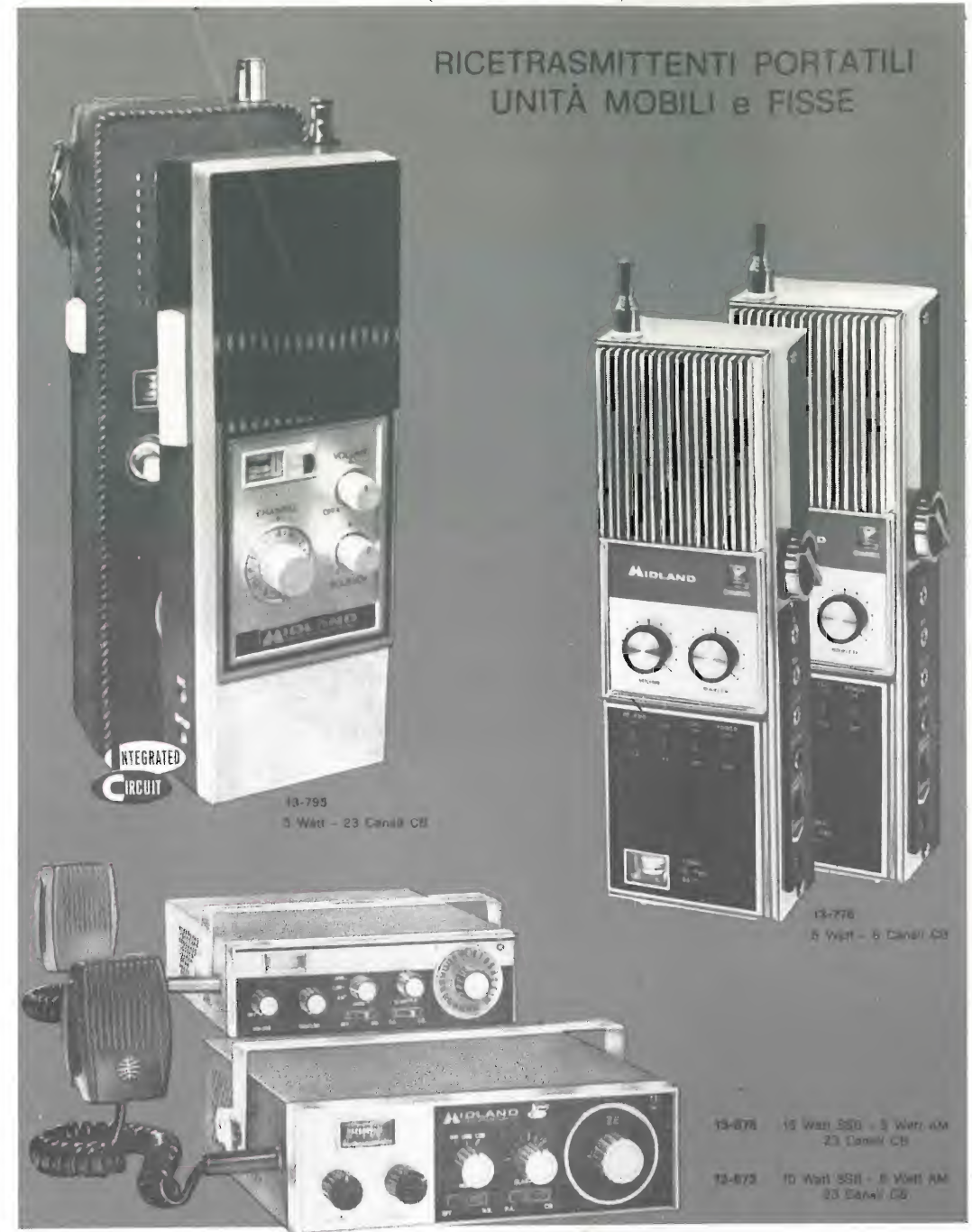RICETRASMITTENTI PORTATILI UNITÀ MOBILI e FISSE



AGENTE GENERALE PER L'ITALIA:

Elektromarket INNOVAZIONE
Divisione elettronica

Corso Italia 13 - 20122 MILANO - Via Rugabella 21

Telefono 873.540 - 873.541 - 861.478 - 876.614 - 5 - 6

THE FABULOUS SWAN



SWAN 600 T - Transmitter 600 W. P.E.P.
input 500 Watt CW-150 W. AM -
100 W. in AFSK 5 Bande - Receiver in 5
Bande - sensibilità 0.25 mv - a 50 ohms
- A.F. selettività - Risposta da 300
a 3000 cycles \pm 3db - Audio output
3 W. a 4 ohm ext. speaker.

SWAN 700CX - TRANSCEIVER - la potenza di 700 W
P.E.P. in SSB su 5 Bande - Radioamatori
- 400 W. - in CW - 150 W. in AM
VFO allo stato solido.



SWAN SS-15/SS-200 TRANSCEIVERS
Il primo transceiver completamente
allo stato solido - sulle decametriche
da 80 a 10 metri - 200 W. P.E.P. -

SWAN 300B CYGNET TRANSCEIVER - 300 W. P.E.P.
input 5 Bande SSB/CW - 7.5 W. DC in AM
Alimentatore incorporato
e altoparlante - VFO allo stato solido.



Rappresentati in tutta Italia dalla

MARCUCCI SpA.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

lafayette dyna-com 3b-12a-23

Dyna-com 3B - 3 canali a 3 Watt.
Dyna-com 12 A - 12 canali a 5 Watt.
Dyna-com 23 - 23 canali quarzati
a 5 Watt.



C'è piú gusto con un
LAFAYETTE



MARCUCCI SpA.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

lafayette HB 625a

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per servizio mobile a circuiti integrati.
23 canali quarzati, 5 Watt.

C'è piú gusto con un
 LAFAYETTE



FERT

COMO - via Anzani, 52 - tel. 263032

SONDRIO - via Delle Prese, 9 - tel. 26159 VOGHERA - via Umberto 1°, 91 - tel. 21230

 **DIEITRONIC**
STRUMENTI DIGITALI

22038 TAVERNERIO (CO)
Via Provinciale, 59
Tel. (031) 427076 - 426509

UNA NUOVA LINEA PER I PROFESSIONALI



DG 1001 FREQUENZIMETRO DIGITALE

- * Frequenza di lettura oltre 50 MHz
- * Sensibilità migliore di 10 mV
- * 6 display allo stato solido (LED)
- * Impedenza d'ingresso 1 MΩ con 22 pF
- * Precisione migliore di $\pm 5.10^{-7}$
- * Alimentazione 220 V 50-60 Hz

DG 1005 PRE-SCALER

- * Campo di frequenza da 20 a 520 MHz
- * Sensibilità 50 mV (da 50 a 520 MHz)
200 mV (20 MHz)
- * Tensione AC massimo 30 V
- * Potenza minima di ingresso 1 mW
- * Potenza massima di passaggio 20 W (CW)



Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

Lombardia	: Soundproject Italiana	- via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147
Veneto	: A.D.E.S.	- viale Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444/43338
Toscana	: Paoletti	- via il Prato 40r 1 50123 Firenze - tel. 055/294974
Lazio e Campania:	Elettronica de Rosa Ulderico	- via Crescenzo 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.

RICETRANS FINETONE1 W 2 canali
corredato di borsa**CB 747 UNIVERSE**Ricetrasmittitore sintonizzato
mobile e marittimo
23 canali quarzati - 5 W - 12 V
Microfono dinamico
autolimitatore rumori**CB 727 COMMAND**Ricetrasmittitore sintonizzato
mobile e marittimo
23 canali quarzati - 5 W - 12 V**VENDITA PROPAGANDA****ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1974**

Elementi particolarmente interessanti a prezzo molto vantaggioso

THYRISTORS 1 A in custodia metallica TO-39

		1	p. 10
TH 1/200	200 V	320	3.000
TH 1/300	300 V	370	3.400
TH 1/400	400 V	420	3.950
TH 1/500	500 V	480	4.500
TH 1/600	600 V	500	4.750

THYRISTORS 7 A in custodia metallica TO-64

TH 7/ 50	50 V	480	4.500
TH 7/100	100 V	500	4.750
TH 7/200	200 V	530	5.000
TH 7/300	300 V	610	5.800
TH 7/400	400 V	770	7.400
TH 7/500	500 V	860	7.900
TH 7/600	600 V	990	9.200
TH 7/700	700 V	1.250	11.800
TH 7/800	800 V	1.520	14.500

THYRISTORS 7,5 A in custodia metallica TO-48

TH 7,5/ 50	50 V	500	4.700
TH 7,5/100	100 V	530	5.000
TH 7,5/200	200 V	580	5.550
TH 7,5/300	300 V	690	6.600
TH 7,5/400	400 V	820	7.900
TH 7,5/500	500 V	920	8.700
TH 7,5/600	600 V	1.050	9.750
TH 7,5/700	700 V	1.320	12.400
TH 7,5/800	800 V	1.580	15.000

THYRISTORS 10 A in custodia metallica TO-48

TH 10/ 50	50 V	1.130	10.600
TH 10/100	100 V	1.300	12.400
TH 10/200	200 V	1.420	13.500
TH 10/300	300 V	1.490	14.200
TH 10/400	400 V	1.540	14.900
TH 10/500	500 V	1.600	15.400
TH 10/600	600 V	1.660	16.000
TH 10/700	700 V	1.840	17.800
TH 10/800	800 V	2.070	20.100

TRIAC 4 A in custodia di resina TO-220

TRI 4/ 50	50 V	330	3.100
TRI 4/100	100 V	380	3.600
TRI 4/200	200 V	480	4.500
TRI 4/300	300 V	710	6.600
TRI 4/400	400 V	950	8.900
TRI 4/500	500 V	1.180	11.100
TRI 4/600	600 V	1.420	13.300

TRIAC 6 A in custodia metallica TO-66

		1	p. 10
TRI 6/ 50 M	50 V	420	3.900
TRI 6/100 M	100 V	480	4.500
TRI 6/200 M	200 V	570	5.450
TRI 6/300 M	300 V	890	8.300
TRI 6/400 M	400 V	1.130	10.600
TRI 6/500 M	500 V	1.370	13.000
TRI 6/600 M	600 V	1.600	15.400

TRIAC 6 A in custodia di resina TO-220

TRI 6/ 50	50 V	380	3.600
TRI 6/100	100 V	430	4.000
TRI 6/200	200 V	540	5.000
TRI 6/300	300 V	780	7.100
TRI 6/400	400 V	1.000	9.600
TRI 6/500	500 V	1.240	11.900
TRI 6/600	600 V	1.500	14.100

RESISTENZE CHIMICHE - esecuzione assiale

		100 p.	1.000
1/10 W: 200 Ω - 680 k Ω		530	4.900
1/8 W: 18 Ω - 8,2 k Ω		490	3.800
1/4 W: 62 Ω - 820 Ω - 1 k Ω - 3,3 k Ω			
47 k Ω		650	5.700
1/3 W: 270 Ω - 560 k Ω		670	5.900
1/2 W: 27 Ω - 68 Ω - 1,8 k Ω - 6,8 k Ω		700	.6200
1 W: 1,8 k Ω - 120 k Ω - 180 k Ω - 680 k Ω		820	7.400
2 W: 270 Ω - 330 Ω - 680 Ω - 3,3 k Ω - 12 k Ω - 24 k Ω - 33 k Ω - 39 k Ω - 220 k Ω		870	7.900

CONDENSATORI CERAMICI a tubetto

500 V: 16 pF - 20 pF	380	3.000
500 V: 820 pF	490	4.100
2 KV: 82 pF	510	4.600

VERAMENTE ECCEZIONALE!**CONDENSATORI ELETTROLITICI, marca BOSCH**

μ F	V	pezzi	1	10	100
1	50 vert.		50	450	3.800
3,3	50 vert.		65	585	4.600
4,7	25 ass.		65	585	4.600
4,7	25 vert.		65	585	4.600
4,7	50 vert.		80	720	5.700
10	10 vert.		65	585	4.600
10	16 vert.		65	585	4.600
10	25 vert.		80	720	5.700
10	50 vert.		90	810	6.700
33	6,3 vert.		50	450	3.800
33	10 vert.		65	585	4.600
47	16 ass.		90	810	6.700
220	10 ass.		100	900	7.600
220	16 ass.		120	1.080	8.500
470	10 ass.		130	1.170	9.500
1.000	10 ass.		170	1.530	12.200
1.000	16 ass.		185	1.665	13.200

UNICAMENTE MERCE NUOVA DI ALTA QUALITA'

Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. Spedizioni ovunque. Spese d'imballo e di trasporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. I.V.A. non compresa. Richiedete **GRATUITAMENTE** la nostra **NUOVA OFFERTA SPECIALE 1974 COMPLETA** che comprende anche una vasta gamma di KITS, Componenti elettronici, assortimenti e quantitativi di Semiconduttori. Condensatori elettrolitici, Resistenze, Valvole elettroniche ecc. a prezzi PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSI.

PREZZI NETTI LIT.**Disponibilit  limitate.**

EUGEN QUECK Ing. B ro - Export-Import
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6
Rep. Fed. Tedesca



sbe.sstv sb.1ctv-sb.1mtv

(Immagini vive intorno al mondo)

**TELECAMERA
A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV**
La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo immagini vive di voi stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, disegni o qualsiasi altro stampato per gli amatori. Innestatelo semplicemente nel vostro monitor SCANVISION Modello SB-1MTV ed il vostro trasmettitore della stazione

**MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA
MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE**
Il monitor SSTV SCANVISION Modello SB-1MTV demodula e visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitor SCANVISION e la vostra radio è tutto quello che si richiede da voi per ricevere una immagine SSTV.

electronic shop center

via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292
ufficio vendite - tel. 54.65.00



ALBA (CN)
SANTUCCI via V. Emanuele, 30
tel. 2081
ALGHERO (SS)
PEANA via Sassari, 109
tel. 979663
ALME (BG)
BONETTI via Italia, 17
ASTI
L'ELETTRONICA
di Conidi & Catalano
via San Giovanni Bosco, 22
tel. 31759
BIELLA
FIGHERA via Cottolengo, 2
tel. 22012
BARI
I.V.A.P. prima traversa Re David, 67
tel. 256650
BERGAMO
DALL'ORA & C. via S. Bernardino, 28
tel. 249023
BERGAMO
CORDANI via dei Caniani
tel. 237284
BOLOGNA
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5
tel. 550761
BRESCIA
CORTEM p.zza Repubblica
tel. 47013
CAGLIARI
FUSARO via Monti, 35
tel. 44272
CASALE MONFERRATO (AL)
QUERCIFOGLIO BRUNO
via Sobrero, 13
tel. 4764
CASALPUSTERLENGO (MI)
NOVA di Mancini Renato
via Marsala, 7
tel. 84520
DESIO (MI)
NOVAVOX via Diaz, 30
tel. 65120
CORTINA (BL)
MAKS di Ghedina M.
via C. Battisti, 34
tel. 3313
CREMONA
TELCO p.za Marconi, 2/A
tel. 31544

MILANO
BIASSONI LIVIO via Padova, 251
tel. 2560417
FABRIANO (AN)
BALLELLI c.so Repubblica, 34
tel. 2904
FORLÌ
TELERADIO TASSINARI
via Mazzini, 1
tel. 25009
GENOVA
VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607
GENOVA
L'ELETTRONICA di Amore Francesco
via Brigata Liguria, 78/80
tel. 593467
INVERUNO (MI)
COPEA via Solferino, 11
tel. 978120
LEGNANO (MI)
COPEA via Cadorna, 61
tel. 592007
MESSINA
F.lli PANZERA via Maddalena, 12
tel. 21551
MILANO
FAREF via Volta, 21
tel. 666056
MILANO
FRANCHI via Padova, 72
tel. 2894967
MILANO
RAPIZZA & ROVELLI
p.le Maciachini, 16
tel. 600273
MILANO
BELSON RADIO via Niccolini, 10
tel. 381787
MILANO
DELL'ACQUA via Riccardi, 23
tel. 2561134
MONCALVO D'ASTI (AT)
RADIO GIONE via XX Settembre, 37
tel. 91440
NAPOLI
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281
MILANO
ELETTRICA MINERVA via S. Rita da Cascia, 2
angolo via Bari - tel. 816763
MELZO (MI)
ANTONIETTI via A. Villa, 31
tel. 9550372

NOVI LIGURE (AL)
REPETTO v.le Rimembranze, 125
tel. 78255
NOVI LIGURE (AL)
REPETTO via IV Novembre, 17
tel. 78255
OLBIA (SS)
COMEL c.so Umberto, 13
tel. 22530
ROVIGO
ZAGATO c.so Del Popolo, 251
tel. 24019
PADOVA
NAUTICA S. MARCO
via Martiri Libertà 19
tel. 24075
PESCARA
MINICUCCI via Genova, 22
tel. 26169
PINEROLO (TO)
CETRE ELETTRONICA
via G.B. Rossi, 1
tel. 4044
ROMA
DE PAULIS via S. Maria Goretti, 12/4
tel. 832229
SAN DONATO MILANESE (MI)
HI.FI STEREO CENTER
via Matteotti, 5
SASSARI
MESSAGGERIE ELETTRONICHE
via Principessa Maria, 13/B
tel. 216271
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
VART v.le Marelli, 19
tel. 2479605
TORINO
ALLEGRO c.so Re Umberto I, 31
tel. 510442
VARESE
MIGIERINA via Donizetti
tel. 82554
VENTIMIGLIA (IM)
MODESTI via Roma, 53/R
tel. 32555
VITERBO
VITTORI via B. Buoizzi, 14
tel. 31159
RIVA DEL GARDA (TN)
MICHELINI v.le S. Francesco, 6
tel. 52380
VICENZA
ADES v.le Margherita, 21
tel. 505178

rivenditori sbe e assistenza tecnica

electronic shop center



Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594
ufficio vendite - tel. 54.65.00

Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo
AC107	250	AF239	500	BC283	300	BF390	500	SFT358	350		
AC122	250	AF240	550	BC286	350	BFY46	500	1W8544	400		
AC125	200	AF251	400	BC287	350	BFY50	500	1W8907	250		
AC126	200	AFZ12	350	BC288	900	BFY51	500	1W8916	350		
AC127	200	AL100	1200	BC297	300	BFY52	500	2G396	250		
AC128	200	AL102	1200	BC298	300	BFY55	500	2N174	900		
AC132	200	ASY26	300	BC300	450	BFY56	300	2N398	400		
AC134	200	ASY27	300	BC301	350	BFY57	500	2N404A	250		
AC135	200	ASY77	350	BC302	400	BFY63	500	2N696	400		
AC136	200	ASY80	400	BC303	350	BFY64	500	2N697	400		
AC137	200	ASZ15	900	BC304	400	BFY67	550	2N706	250		
AC138	200	ASZ16	900	BC317	200	BFY18	350	2N707	250		
AC139	200	ASZ17	900	BC318	200	BFX30	550	2N708	300		
AC141	200	ASZ18	900	BC340	400	BFX31	400	2N709	400		
AC141K	300	AU106	2500	BC341	400	BFX35	400	2N914	250		
AC142	200	AU107	1400	BC360	800	BFX38	400	2N915	300		
AC142K	300	AU108	1000	BC361	550	BFX39	400	2N918	300		
AC154	200	AU110	1600	BCY58	350	BFX40	600	2N1305	400		
AC157	200	AU111	2000	BCY59	350	BFX41	600	2N1671	1200		
AC165	200	AU112	1800	BCY65	350	BFX48	350	2N1711	300		
AC168	200	AUY37	1400	BD111	1000	BFX68A	500	2N2063A	950		
AC172	250	BC107A	200	BD112	1000	BFX69A	500	2N2137	1000		
AC175K	300	BC107B	180	BD113	1000	BFX73	300	2N2141A	1200		
AC176	200	BC108	200	BD115	700	BFX74A	350	2N2192	600		
AC176K	350	BC109	200	BD116	1000	BFX84	700	2N2285	1100		
AC178K	300	BC113	180	BD117	1000	BFX85	450	2N2297	600		
AC179K	300	BC114	180	BD118	1000	BFX87	600	2N2368	250		
AC180	200	BC115	200	BD120	1000	BFX88	550	2N2405	450		
AC180K	300	BC116	200	BD130	850	BFX92A	300	2N2423	1100		
AC181	200	BC118	200	BD141	1500	BFX93A	300	2N2501	300		
AC181K	300	BC119	300	BD142	900	BFX96	400	2N2529	300		
AC183	200	BC120	500	BD162	600	BFX97	400	2N2696	300		
AC184	200	BC125	300	BD163	600	BFW63	350	2N2800	550		
AC184K	300	BC126	300	BDY10	1200	BSY30	400	2N2863	600		
AC185	200	BC138	350	BDY11	1200	BSY38	350	2N2868	350		
AC185K	300	BC139	350	BDY17	1300	BSY39	350	2N2904A	450		
AC187	200	BC140	350	BDY18	2200	BSY40	400	2N2905A	500		
AC187K	300	BC141	350	BDY19	2700	BSY81	350	2N2906A	350		
AC188	200	BC142	350	BDY20	1300	BSY82	350	2N3053	600		
AC188K	300	BC143	400	BF159	500	BSY83	450	2N3054	800		
AC191	200	BC144	350	BF167	350	BSY84	450	2N3055	850		
AC192	200	BC145	350	BF173	350	BSY86	450	2N3081	650		
AC193	200	BC147	200	BF177	400	BSY87	450	2N3442	2600		
AC193K	300	BC148	200	BF178	450	BSY88	450	2N3502	400		
AC194	200	BC149	200	BF179	500	BSX22	450	2N3506	550		
AC194K	300	BC153	250	BF180	600	BSX26	300	2N3713	1500		
AD130	700	BC154	300	BF181	600	BSX27	300	2N4030	550		
AD139	700	BC157	250	BF184	500	BSX29	400	2N4347	3000		
AD142	600	BC158	250	BF185	500	BSX30	500	2N5043	600		
AD143	600	BC159	300	BF194	300	BSX35	350				
AD149	600	BC160	650	BF195	300	BSX38	350				
AD161	500	BC161	600	BF196	350	BSX40	550				
AD162	500	BC167	200	BF197	350	BSX41	600				
AD166	1800	BC168	200	BF198	400	BU100	1800				
AD167	1800	BC169	200	BF199	400	BU103	1800				
AD262	500	BC177	250	BF200	450	BU104	2000				
AF102	450	BC178	250	BF207	400	BU120	1900				
AF106	300	BC179	250	BF222	400	BUY18	1800				
AF109	300	BC192	400	BF223	450	BUY46	1200				
AF114	300	BC204	200	BF233	300	BUY110	1000				
AF115	300	BC205	200	BF234	300	OC71N	200				
AF116	300	BC207	200	BF235	300	OC72N	200				
AF117	300	BC208	200	BF239	600	OC74	200				
AF118	500	BC209	200	BF254	400	OC75N	200				
AF121	300	BC210	200	BF260	500	OC76N	200				
AF124	300	BC211	350	BF261	500	OC77N	200				
AF125	500	BC215	300	BF267	500						
AF126	300	BC250	350	BF288	400						
AF127	300	BC260	350	BF290	400						
AF134	300	BC281	350	BF302	400						
AF139	350	BC282	350	BF303	400						
AF164	200	BC263	350	BF304	400						
AF165	200	BC267	200	BF305	400						
AF166	200	BC268	200	BF311	400						
AF170	200	BC269	200	BF329	350						
AF172	200	BC270	200	BF330	400						
AF200	300	BC271	300	BF332	300						
AF201	300	BC272	300	BF333	300						

TRANSISTORI PER USI SPECIALI

Tipo	MHz	Wpi	Conten.	Lire	Tipo	MHz	Wpi	Conten.	Lire
BFX17	250	5	TO5	1000	2N2848	250	5	TO5	1000
BFX89	1200	1,1	TO72	1000	2N3300	250	5	TO5	600
BFW16	1200	4	TO39	1300	2N3375	500	11	MD14	5500
BFW30	1600	1,4	TO72	1350	2N3866	400	5,5	TO5	1300
BFY90	1000	1,1	TO72	2000	2N4427	175	3,5	TO39	1200
PT3501	175	5	TO39	2000	2N4428	500	5	TO38	3900
PT3535	470	3,5	TO39	5600	2N4429	1000	5	MT59	6900
1W9974	250	5	TO5	1000	2N4430	1000	10	MT66	13000
2N559P	250	15	MT72	10000	2N5642	250	30	MT72	12500
					2N5643	250	50	MT72	25000

PER ULTERIORE MATERIALE VEDASI LE PRECEDENTI RIVISTE

ATTENZIONE: richiedete qualsiasi tipo di semiconduttore, manderemo originale o equivalente con dati identici. Rispondiamo di qualsiasi inoddisfazione al riguardo.

PER QUANTITATIVI. INTERPELLATECI

ELETTO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono 58.99.21

ricetrasmittitore
portatile 144 MHz **TR 1002**

- Apparato ricetrasmittente professionale per gamma 144-146 MHz per impiego come portatile 5 Watt e veicolare 10 Watt



- 12 canali
- Modulazione: 16 f 3 ± 5 KHz
- Sensibilità ricevitore: 0,4 uV per 20 dB S/N
- L'apparato è previsto per montaggio su pannello sfilabile per uso mobile con commutazioni automatiche di antenna, altoparlante e alimentazione.



L'apparato TR 1002 è costruito secondo le moderne tecniche elettroniche professionali, e riunisce in sé caratteristiche eccellenti sia dal punto di vista elettronico che meccanico. Nonostante le dimensioni ed il peso limitato, è garantita un'autonomia notevole, dovuta alle batterie di grande dimensione, mentre la tecnica costruttiva adottata, del tipo modulare, assicura grande facilità di manutenzione. L'apparato può essere fornito con microfono a mano, microtelefono o microfono altoparlante. Batterie a secco o ricaricabili al Ni-Cd. È di normale dotazione la borsa di trasporto in materiale vinilico e l'antenna a stilo del tipo a nastro d'acciaio.

Labes
20137 MILANO

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

Programma 

alnair compatto e raffinato
amplificatore stereo 12 + 12w della nuova linea HI - FI



Caratteristiche:

Potenza	12+12 W	Controllo T. bassi	± 12 dB
Uscita altoparl.	8 Ω	Controllo T. alti	± 12 dB
Uscita cuffia	8 Ω	Banda passante	20 ÷ 60.000 Hz (1 ± 1,5 dB)
Ingressi riv. magn.	7 mV	Distors. armonica	< 1% (max pot.)
riv. ceram.	100 mV	Dimensioni	410 x 185 x 85
radio altol.	300 mV	Alimentazione	220 V c.a.

alnair montato e collaudato	L. 47.000
alnair kit	L. 41.700

Diffusori consigliati per l'abbinamento con il mod. alnair

DS 10	L. 12.500
DS 10 kit	L. 9.500

Ricordiamo che sono disponibili i vari pezzi per il completamento del mod. alnair

AP 12 S	L. 22.500	Mobile	L. 5.000
TR 40	L. 3.200	Pannello	L. 1.500
Telaio	L. 3.500	Kit minuterie	L. 6.000

 **ZETA elettronica**
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258
24100 BERGAMO

Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974
resta invariata la sede di CASSINA de' PECCHI
Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474

CONCESSIONARI

TELSTAR - 10128 TORINO via Gioberti, 37/D
L'ELETTRONICA - 16121 GENOVA via Brig. Liguria, 78-80/r
ELMI - 20128 MILANO via H. Balzac, 19
A.C.M. - 34138 TRIESTE via Settefontane, 52
AGLIETTI & SIENI
50129 FIRENZE via S. Lavagnini, 54
DEL GATTO - 00177 ROMA via Casilina, 514-516
Elett. BENSO - 12100 CUNEO via Negrelli, 30
ADES - 36100 VICENZA v.le Margherita, 21
Elett. ARTIG. - 60100 ANCONA via XXIX Settembre 8/b-c

lafayette HB 23a

Ricetrasmittitore CB Lafayette
23 canali quarzati per uso mobile,
5 Watt.

by I2TLT

C'è più gusto con un
 **LAFAYETTE**



BERNASCONI

Napoli - VIA G. FERRARIS, 66/G - TEL. 335281

Mostra mercato di

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

tel. 46.22.01

Migliaia di emittenti possono essere captate in AM-CW-SSB con il più famoso dei ricevitori americani il

BC 312

Perfettamente funzionanti e con schemi

Catalogo materiali disponibili L. 500 in francobolli

NOVITA' DEL MESE:

Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, calibratore incorporato con battimento ogni 220 Kc - AM - CW - SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac.

Completi di manuale tecnico.

RX BC348 ultima versione con alimentazione originale 24 Vcc o con alimentazione 220 V.

Alimentatori originali in corrente alternata per BC1000.

VISITATECI - INTERPELLATECI

orario al pubblico dalle 9 alle 12,30
dalle 15 alle 19
sabato compreso

E' al servizio del pubblico:
vasto parcheggio.

HEATHKIT

**350 modelli
in scatole
di montaggio**

Mod. SB-303

RICEVITORE
PROFESSIONALE

Circuito a stato solido;
completa compatibilità
con il trasmettitore SB401
Ottima stabilità,
sensibilità e selettività.



AGENTI GENERALI PER L'ITALIA

LARIR

International s.p.a.

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A
TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd

produzione **VARTA** -HAGEN (Germania Occ.)

VARTA

Tensione media di scarica 1,22 Volt

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a massa 1/10 della capacità

Tensione di carica 1,40 Volt

per elementi con elettrodi sinterizzati fino a 3 volte la capacità per scariche di breve durata

TIPI DI FORNITURA:

A BOTTONE con possibilità di fornitura in batterie fino a 24 Volt con terminali a paglietta; racchiuse in involucri di plastica con gli elementi saldati elettricamente uno all'altro.
Capacità da 10 a 3000 mAh



CILINDRICI con poli a bottone o a paglietta a elementi normali con elettrodi a massa.
Serie D
Capacità da 150 mAh a 2 Ah
Serie RS ad elettrodi sinterizzati.
Capacità da 450 mAh a 5 Ah



PRISMATICI con poli a vite e a paglietta con elettrodi a massa.
Serie D
Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah
Serie SD con elettrodi sinterizzati.
Capacità da 1,6 Ah a 15 Ah



POSSIBILITÀ di impiego fino a 2000 ed oltre cicli di carica e scarica.

SPEDIZIONE in porto franco contro assegno per campionature e quantitativi di dettaglio.

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
PROSPETTI ILLUSTRATIVI
E OFFERTE RIVOLGERSI A:

TRAFILERIE E LAMINATOI DI METALLI

S.p.A.
20123 MILANO
Via De Togni, 2
Telefono 898.442/808.822

lafayette HB 525 f

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per servizio mobile. Circuito allo stato
solido, 23 canali quarzati, 5 Watt.

C'è più gusto con un
 LAFAYETTE



by I2TLT

VIDEON
Genova - VIA ARMENIA, 15 - TEL. 363607

c'è più musica con un lafayette

LA 375

Amplificatore con potenza 15+15 in R.M.S.
su 8 Ohm. Fono magnetico.

LR 200

Sintoamplificatore con potenza 15+15 in R.M.S.
su 8 Ohm. Fono magnetico.

CRITERION 100

Cassa composta di 3 altoparlanti bass-reflex.
Potenza INPUT 40 Watt. Frequenza 30-19.000 Hz.

LR 4000

Sintoamplificatore a 4 canali. Potenza effettiva in R.M.S.
25 Watt per canale su 8 Ohms.

 **LAFAYETTE**



MARCUCCI Sp.A.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

Rivenditori Autorizzati:

BOLZANO
R.T.E. via C. Battisti, 25
tel. 37400

PALERMO
M.M.P. ELECTRONICS
via Simone Corleo, 6
tel. 215988

GORIZIA
BRESSAN c.so Italia, 35
tel. 5765

GENOVA
VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607

VENEZIA
MAINARDI Campo dei Frari, 3014
tel. 22238
ROMA
ALTA FEDELTA di Federici
via Casale Cima, 34/C
tel. 857942

TRIESTE
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50
tel. 767898
BOLOGNA
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5
tel. 550761
BORGOMANERO (NO)
NANI SILVANO
via Casale Cima, 19
tel. 81970

VICENZA
ADES v.le Margherita, 21
tel. 43338

TORINO
ALLEGRO c.so Re Umberto, 31
tel. 510442

NAPOLI
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281

**Vi presentiamo una linea
di apparecchiature che è
la risposta Standard alle UHF/FM**

Ricetrasmittitore Standard-Nov.El. UHF/FM SR-C 430

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 12 (tre forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC -
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione ± 12 KHz.
RICEVITORE: Circuito supereterodina a doppia conversione
Sensibilità 0,5 μ o migliore.

Antenne Kathrein UHF 430 Mhz

K 71132
Stilo in acciaio
5/8 λ

K 70062
Stilo in acciaio
5/8 λ

Ricetrasmittitore Standard Nov.El. portatile UHF/FM SR-C 432 e accessori

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 6 (due forniti) -
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscita 2,2 W.
deviazione ± 12 KHz - RICEVITORE: circuito
supereterodina a doppia conversione sensibilità 0,5 μ V. o migliore
uscita audio, 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna
SR-CMP08 - microfono esterno completo
di cordone e connettore



**Vi proponiamo una serie
di radiotelefoni fissi e mobili
per i 144 megacicli VHF/FM**

Radiotelefoni Standard-Nov.El SR-C 140 e SR-CV 110

Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti)
- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE
RF uscita: 10 W (nominali)
- deviazione ± 5 KHz
RICEVITORE: circuito supereterodina
a doppia conversione - Sensibilità 0,4 μ V. o migliore
SR-CV 110
Uso: VFO RX-TX per ricetrasmittitore
SR-C 140. - Frequenza 30,650 -
31,150. Assorbimento 250 mA.

Antenne Kathrein VHF 2 m.

K 50542
Stilo in acciaio
1/4 λ

K 51132
Stilo in acciaio
magnetica
5/8 λ

K 50552
Stilo fibra V.
5/8 λ

Radiotelefono Standard-Nov.El. SR-C 146A e accessori

Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canali 5 (2 forniti)
- Alimentazione: 12,6 V. cc - TRASMETTITORE:
RF uscita 2 Watt - Deviazione ± 5 KHz - RICEVITORE:
circuito supereterodina a doppia conversione - Sensibilità
0,4 μ V. o migliore - Uscita audio 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna
SR-CMP08 - microfono esterno completo
di cordone e connettore
SR-CAT08 - antenna flessibile di minime dimensioni





COBRA CB 27MHz

Ricetrasmittitore per auto « COBRA 21 »

Il nuovo Cobra 21 è munito di preamplificatore microfonico con la possibilità di regolarne il guadagno. Quindi garantisce una profondità di modulazione sempre al 100%.

23 canali tutti quarzati.

Potenza ingresso stadio finale: 5 W.

Dimensioni: 190 x 150 x 55



Ricetrasmittitore per auto « COBRA 28 »

Il Cobra 28 è munito del circuito automatico SCAN - ALERT® ovvero l'emergenza sul canale 9 Delta Tune e Noise Blanker.

23 canali tutti quarzati.

Potenza ingresso stadio finale: 5 W.

Dimensioni: 215 x 150 x 60

Ricetrasmittitore per auto « COBRA 132 »

Il Cobra 132 è munito del circuito di compressione della dinamica « Dynaboost ». Modulazione sempre al 100%. 23 canali tutti quarzati in AM e 46 in SSB.

Potenza ingresso stadio finale

AM-5 W e in SSB - 15 W input.

Dimensioni: 260 x 190 x 60

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI GBC